



Este cuaderno **debe traerse relleno el día de realización de la práctica y debe presentarse al profesor al principio de la sesión.** Ningún estudiante podrá montar la práctica si el cuaderno está incompleto o incorrecto.

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

CUADERNO DE LA PRÁCTICA 1

**Tabla de verdad del
sumador completo de 1 bit**

Cin	A	B	Cout	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Mapas de Karnaugh

A _____			
B _____			
0	1	3	2
4	5	7	6
C _{in}			

S =

A _____			
B _____			
0	1	3	2
4	5	7	6
C _{in}			

C_{out} =

Diseño del sumador completo de 1 bit

Indíquese para cada elemento y puerto el número de chip y pin correspondiente

Tabla de verdad del sumador de 2 bits

Cin	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	Cout	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	1			
0	0	0	1	0			
0	0	0	1	1			
0	0	1	0	0			
0	0	1	0	1			
0	0	1	1	0			
0	0	1	1	1			
0	1	0	0	0			
0	1	0	0	1			
0	1	0	1	0			
0	1	0	1	1			
0	1	1	0	0			
0	1	1	0	1			
0	1	1	1	0			
0	1	1	1	1			

Cin	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	Cout	S ₁	S ₀
1	0	0	0	0			
1	0	0	0	1			
1	0	0	1	0			
1	0	0	1	1			
1	0	1	0	0			
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	0			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0	0			
1	1	0	0	1			
1	1	0	1	0			
1	1	0	1	1			
1	1	1	0	0			
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	0			
1	1	1	1	1			

Diseño del sumador de 2 bits

Indíquese para cada elemento y puerto el número de chip y pin correspondiente