 


Sesión 8: Diseño de un Computador con VHDL

Definición del Computador


Memoria y registros

- Memoria principal de 256 palabras de 12 bits (256x12)
- Un registro acumulador (AC) también de 12 bits.
- Registro de códigos de condición de 2 bits: Z y N



Formato de las instrucciones

 - Todas las instrucciones tienen longitud fija (12 bits)
- Están compuestas por:
 - código de operación (COP) de 4 bits (los 4 más significativos)
 - dirección o un operando de 8 bits (los menos significativos).



Repertorio de instrucciones

11 instrucciones:

- 3 de carga y almacenamiento (LDA, STA, LDAI)
- 3 aritmético-lógicas (SUM, SUMI, NOR)
- 4 de salto condicional (JZ, JNZ, JN, JNN)
- 1 instrucción de parada (HALT)

Nombre Simbólico	DIR/OPE	COP	Significado
LDA	DIR	0001	AC $\leftarrow$ MEM(DIR)
STA	DIR	0010	MEM(DIR) $\leftarrow$ <AC>
SUM	DIR	0011	AC $\leftarrow$ <AC> + MEM(DIR)
LDAI	OPE	0100	AC $\leftarrow$ 0000&OPE
SUMI	OPE	0101	AC $\leftarrow$ <AC> + 0000&OPE
NOR	DIR	0110	AC $\leftarrow$ <AC> NOR MEM(DIR)
JZ	DIR	0111	PC $\leftarrow$ DIR SI <Z> = 1
JNZ	DIR	1000	PC $\leftarrow$ DIR SI <Z> = 0
JN	DIR	1001	PC $\leftarrow$ DIR SI <N> = 1
JNN	DIR	1010	PC $\leftarrow$ DIR SI <N> = 0
HALT	-	0000	parada

Ejemplos de programas

Ejemplo 1

Suma 3 al contenido de la posición de memoria 4 y almacena el resultado en la posición de memoria 5.

Simbólico	Binario
LDAI 3	0100 0000011
SUM 4	0011 00000100
STA 5	0010 00000101
HALT	0000 00000000

Para referenciar posiciones de memoria consecutivas (indexación) modificamos instrucciones en tiempo de ejecución, concretamente, sumando un 1 a la instrucción *STA índice* (inicialmente en binario 001000010011) de la posición 4.

De esa forma, cada vez que se recorre el ciclo que constituye el programa, la instrucción *STA índice* hace referencia a la dirección siguiente a la que hizo en el recorrido anterior.


El ciclo se controla comprobando cuando el *índice* toma el valor *límite*.

Para ello se realiza la resta *límite - índice*, complementando a dos *índice* (complemento a 1 más 1) y sumando el resultado a *índice*

Ejemplo 2


Inicializa 10 posiciones de memoria (de la 20 a la 29) con un contenido igual a su dirección.

	Simbólico	Binario
0	LDA (STA índice)	0001 00000100
1	SUMI 1	0101 00000001
2	STA (STA índice+1)	0010 00000100
3	LDA índice	0001 00001110
4	STA índice	0010 00010011
5	SUMI 1	0101 00000001
6	STA índice	0010 00001110
7	LDA límite	0001 00001101
8	NOR límite	0110 00001101
9	SUMI 1	0101 00000001
10	SUM índice	0011 00001110
11	JNZ 0	1000 00000000
12	HALT	0000 00000000
13	límite	000000011110
14	índice	000000010100

 

Modelo de Comportamiento (1)

 - Utiliza una entidad con un único proceso
- La entidad dispone de dos puertos binarios de entrada:
 - *Start*: para iniciar la ejecución de un programa
 - *Reset*: para reinicializar la máquina (poner a cero el contador de programa).
- Ambas entradas deberán activarse con flancos positivos.



```
ENTITY computador IS
  PORT (start, reset : IN bit);
END computador;
```

Elementos de modelado (comportamiento):


- Zonas de datos (registros y memoria): variables
- Transferencias: asignación de variables
- Transformaciones: operadores y funciones
- Control del flujo: sentencias *if* y *case*.

- Para la memoria principal de 256x12 bits se utiliza un `bit_vector` de longitud 12 sobre el rango de los naturales (0 a 255).
- La carga inicial del programa a ejecutar se define como el valor inicial de la variable que soporta la memoria (`mem`):

```
ARRAY (NATURAL RANGE 0 TO 255) OF bit_vector(11 DOWNTO 0);
VARIABLE mem : array_memoria :=
-- programa a ejecutar
("000100000100", -- 0 LDA (STA indice)
"010100000001", -- 1 SUMI 1
"001000000100", -- 2 STA (STA indice+1)
"000100001110", -- 3 LDA indice
"001000010011", -- 4 STA indice
"010100000001", -- 5 SUMI 1
"001000001110", -- 6 STA indice
"000100001101", -- 7 LDA limite
"011000001101", -- 8 NOR limite
"010100000001", -- 9 SUMI 1
"001100001110", -- 10 SUM indice
"100000000000", -- 11 JNZ 0
"000000000000", -- 12 HALT
"000000011110", -- 13 limite
"000000010100", -- 14 indice
OTHERS => "000000000000");
```

Modelo de Comportamiento (2)

- Además de los registros visibles por el programador, esto es, *ac* y *nz*, utilizaremos variables para los registros internos que tendrán existencia real en la máquina:
 - registro contador de programa (*pc*)
 - registro de instrucciones (*ir*)
 - registro de direcciones de memoria (*mar*)
 - registro de datos de memoria (*mdr*).
- Fases en la ejecución de una instrucción:
 - Búsqueda*
 - lee de memoria la instrucción apuntada por el *pc*, es decir, se transferirá el contenido del *pc* al *mar*
 - lee la memoria almacenándose en el *mdr* el contenido de la posición indicada por el *mar*
 - se transfiere el contenido del *mdr* al *ir*
 - se incrementará el *pc* en 1 para que quede apuntando a la instrucción siguiente
 - Decodificación-ejecución.*
 - Específica para cada instrucción

 

Modelo de Comportamiento (3)

Transferencias elementales para cada instrucción

LDA	STA	SUM
mar <-- <ir> lectura ac <-- <mdr> n <-- <ac(11)> IF ac="000000000000" THEN z <-- '1' ELSE z <-- '0'	mdr <-- <ac> mar <-- <ir> escritura	mar <-- <ir> lectura ac <-- <ac>+<mdr> n <-- <ac(11)> IF ac="000000000000" THEN z <-- '1' ELSE z <-- '0'
LDAI	SUMI	NOR
ac <-- <ir> n <-- <ac(11)> IF ac="000000000000" THEN z <-- '1' ELSE z <-- '0'	mdr <-- <ir> ac <-- <ac>+<mdr> n <-- <ac(11)> IF ac="000000000000" THEN z <-- '1' ELSE z <-- '0'	mar <-- <ir> lectura ac <-- <mdr> n <-- <ac(11)> IF ac="000000000000" THEN z <-- '1' ELSE z <-- '0'
JZ	JNZ	JN
IF nz(0) = '1' THEN pc <-- <ir>	IF nz(0) = '0' THEN pc <-- <ir>	IF nz(1) = '1' THEN pc <-- <ir>
JNN	HALT	
IF nz(1) = '0' THEN pc <-- <ir>	stop <-- '1'	

Modelo de Comportamiento (4)

Visualización del resultado de la ejecución

- Para trazar programas máquina será necesario que el modelo permita visualizar el contenido de registros y memoria.
- Como ambos están soportados por variables cuyos valores sólo son accesibles dentro del proceso, su visualización debe hacerse cuando finalice la ejecución del programa máquina, antes de que el proceso pase al estado de espera.
- Visualizaremos los registros con el siguiente formato de línea:

<PC> = contenido del *pc* <AC> = contenido del *ac* <NZ> = contenido de *nz*

VARIABLE I : LINE;

```
CONSTANT c  : STRING := " = ";  
CONSTANT cac : STRING := " <AC> = ";  
CONSTANT cpc : STRING := " <PC> = ";  
CONSTANT cnz : STRING := " <NZ> = ";
```

```
WRITE(l,cpc);           -- rotulo del pc, es decir, <PC> =  
WRITE(l, pc);           -- valor de pc  
WRITE(l,cac);           -- rótulo del ac, es decir, <AC> =  
WRITE(l, ac);           -- valor de ac  
WRITE(l,cnz);           -- rótulo del nz, es decir, <NZ> =  
WRITE(l,nz);           -- valor de nz
```

visualización de registros

WRITELINE(OUTPUT,I);

```
FOR i IN 0 TO 29 LOOP  
WRITE(l,i);             -- valor de la dirección  
WRITE(l, c);            -- signo =  
WRITE(l, mem(i));       -- valor del contenido de memoria  
WRITELINE(OUTPUT, I);  
END LOOP;
```

visualización de memoria

```

USE STD.TEXTIO.ALL;
USE WORK.utilidad.ALL;
ENTITY computador IS
    PORT (start, reset : IN bit);
END computador;
ARCHITECTURE comportamiento OF computador IS
BEGIN
    PROCESS(start, reset)
        TYPE array_memoria IS
            ARRAY (NATURAL RANGE 0 TO 255) OF bit_vector(11 DOWNT0 0);
            VARIABLE mem : array_memoria :=
-- programa a ejecutar
("000100000100", -- 0 LDA (STA indice)
"010100000001", -- 1 SUMI 1
"001000000100", -- 2 STA (STA indice+1)
"000100001110", -- 3 LDA indice
"001000010011", -- 4 STA indice
"010100000001", -- 5 SUMI 1
"001000001110", -- 6 STA indice
"000100001101", -- 7 LDA limite
"011000001101", -- 8 NOR limite
"010100000001", -- 9 SUMI 1
"001100001110", -- 10 SUM indice
"100000000000", -- 11 JNZ 0
"000000000000", -- 12 HALT
"000000011110", -- 13 limite
"000000010100", -- 14 indice
OTHERS => "000000000000");
            VARIABLE l : LINE;
            CONSTANT c : STRING := " = ";
            CONSTANT cac : STRING := " <AC> = ";
            CONSTANT cpc : STRING := "<PC> = ";
            CONSTANT cnz : STRING := " <NZ> = ";
            VARIABLE mdr, mar, pc, ir, ac : bit_vector(11 DOWNT0 0);
            VARIABLE nz : bit_vector(1 DOWNT0 0);
            VARIABLE stop : bit;

```

Modelo de Comportamiento (6) Código VHDL del modelo completo (2)

```
BEGIN
-- inicialización de la máquina (reset)
  IF reset'EVENT AND reset = '1'
  THEN
    pc := "000000000000";
-- operación de la máquina
  ELSIF start'EVENT AND START = '1'
  THEN
    WHILE stop = '0' LOOP
-- ciclo de búsqueda de la siguiente instrucción
      mar := pc;                                -- mar <-- <pc>
      mdr := mem(b_a_n(mar));                    -- lectura
      ir := mdr;                                -- ir <-- <mdr>
      pc := n_a_b((b_a_n(pc) + 1), 12);          -- pc <-- <pc> + 1
      -- ciclo de ejecución
      CASE ir(11 DOWNT0 8) IS
        WHEN "0001" =>                          -- LDA
          mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);        -- mar <-- <ir>
          mdr := mem(b_a_n(mar));                -- lectura
          ac := mdr;                            -- ac <-- <mdr>
          nz(1) := ac(11);                      -- n <-- <ac(11)>
          IF ac = "000000000000"
          THEN nz(0) := '1';                    -- THEN z <-- '1'
          ELSE nz(0) := '0';                    -- ELSE z <-- '0'
          END IF;
        WHEN "0010" =>                          -- STA
          mdr := ac;                            -- mdr <-- <ac>
          mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);        -- mar <-- <ir>
          mem(b_a_n(mar)) := mdr;                -- escritura
        WHEN "0011" =>                          -- SUM
          mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);        -- mar <-- <ir>
          mdr := mem(b_a_n(mar));                -- lectura
          ac := n_a_b((b_a_n(ac) + b_a_n(mdr)), 12); -- ac <-- <ac>+<mdr>
          nz(1) := ac(11);                      -- n <-- <ac(11)>
          IF ac = "000000000000"
          THEN nz(0) := '1';                    -- THEN z <-- '1'
          ELSE nz(0) := '0';                    -- ELSE z <-- '0'
          END IF;
      END CASE;
    END LOOP;
  END IF;
```

Modelo de Comportamiento (7)

Código VHDL del modelo completo (3)

```

WHEN "0100" =>                                -- LDAI
    ac := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);             -- ac <-- <ir>
    nz(1) := ac(11);                             -- n <-- <ac(11)>
    IF ac = "0000000000000"                    -- IF ac="0000000000000"
        THEN nz(0) := '1';                       -- THEN z <-- '1'
        ELSE nz(0) := '0';                       -- ELSE z <-- '0'
    END IF;
WHEN "0101" =>                                -- SUMI
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);             -- mdr <-- <ir>
ac := n_a_b((b_a_n(ac) + b_a_n(mdr)), 12);      -- ac <-- <ac>+<mdr>
    nz(1) := ac(11);                             -- n <-- <ac(11)>
    IF ac = "0000000000000"                    -- IF ac="0000000000000"
        THEN nz(0) := '1';                       -- THEN z <-- '1'
        ELSE nz(0) := '0';                       -- ELSE z <-- '0'
    END IF;
WHEN "0110" =>                                -- NOR
    mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);             -- mar <-- <ir>
    mdr := mem(b_a_n(mar));                     -- lectura
    ac := ac NOR mdr;                           -- ac <-- <mdr>
    nz(1) := ac(11);                             -- n <-- <ac(11)>
    IF ac = "0000000000000"                    -- IF ac="0000000000000"
        THEN nz(0) := '1';                       -- THEN z <-- '1'
        ELSE nz(0) := '0';                       -- ELSE z <-- '0'
    END IF;
WHEN "0111" =>                                -- JZ
    IF nz(0) = '1' THEN
        pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);         -- pc <-- <ir>
    END IF;
WHEN "1000" =>                                -- JNZ
    IF nz(0) = '0' THEN
        pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);         -- pc <-- <ir>
    END IF;
    -- STOP
    stop := '1';

```

```

WHEN "1001" =>                                -- JN
    IF nz(1) = '1' THEN
        pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);        -- pc <-- <ir>
    END IF;
    WHEN "1010" =>                                -- JNN
        IF nz(1) = '0' THEN
            pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);      -- pc <-- <ir>
        END IF;
    WHEN OTHERS =>
END CASE;
-- visualiza pc, ac y nz
    WRITE(l,cpc);
    WRITE(l, pc);
    WRITE(l,cac);
    WRITE(l, ac);
    WRITE(l,cnz);
    WRITE(l,nz);
    WRITELINE(OUTPUT,l);
END LOOP;
-- visualiza las primeras posiciones de memoria
    FOR i IN 0 TO 30 LOOP --
        WRITE(l,i);      --
        WRITE(l, c);      --
        WRITE(l, mem(i)); --
        WRITELINE(OUTPUT, l); --
    END LOOP;            --
END IF;
END PROCESS;
END comportamiento;

```

Modelo de Comportamiento (8)

Código VHDL del paquete *utilidad*)

El paquete contiene las funciones *b_a_n(bits : IN bit_vector)* y *n_a_b(nat, nb : IN NATURAL)* que realizan la conversión de tipo BIT_VECTOR a tipo NATURAL, y de tipo NATURAL a tipo BIT_VECTOR, respectivamente.

El segundo argumento de esta última función (*nb*) determina el número de bits del resultado.

```
PACKAGE utilidad IS
  FUNCTION b_a_n (bits : IN bit_vector) RETURN natural;
  FUNCTION n_a_b (nat, nb : IN NATURAL) RETURN bit_vector;
END utilidad;

PACKAGE BODY utilidad IS
  FUNCTION b_a_n (bits : IN bit_vector) RETURN natural IS
    VARIABLE result : natural := 0;
  BEGIN
    FOR indice IN bits'RANGE LOOP
      result := result * 2 + bit'POS(bits(indice));
    END LOOP;
    RETURN result;
  END b_a_n;
  FUNCTION n_a_b (nat, nb : IN NATURAL) RETURN bit_vector IS
    VARIABLE nat_var : bit_vector(nb - 1 DOWNT0 0);
    VARIABLE temp1, temp2 : NATURAL := 0;
  BEGIN
    temp1 := nat;
    FOR i IN nb-1 DOWNT0 0 LOOP
      temp2 := temp1/(2**i);
      temp1 := temp1 mod (2**i);
      IF ( temp2 = 1 ) THEN nat_var(i) := '1';
      ELSE nat_var(i) := '0';
    END IF;
    END LOOP;
    RETURN nat_var;
  END n_a_b;
END utilidad;
```

Resultados de la simulación

Registros

[illegible]

Memoria


```
# 00 = 000100000100
# 01 = 010100000001
# 02 = 001000000100
# 03 = 000100001110
# 04 = 001000011101
# 05 = 010100000000
# 06 = 001000001110
# 07 = 000100001101
# 08 = 011000001101
# 09 = 010100000001
# 10 = 001100001110
# 11 = 100000000000
# 12 = 000000000000
# 13 = 000000011110
# 14 = 000000011110
# 15 = 000000000000
# 16 = 000000000000
# 17 = 000000000000
# 18 = 000000000000
# 19 = 000000000000
# 20 = 000000010100
# 21 = 000000010101
# 22 = 000000010110
# 23 = 000000010111
# 24 = 000000011000
# 25 = 000000011001
# 26 = 000000011010
# 27 = 000000011011
# 28 = 000000011100
# 29 = 000000011101
```

Modelo CPU-Memoria (1)

- En este segundo modelo descompondremos el computador en sus dos unidades básicas:

UCP y la Memoria.

 
- Para cada unidad diseñaremos una entidad que describirá su comportamiento funcional y temporal.
- El *reloj* del sistema también lo modelaremos como una entidad



Modelo CPU-Memoria (2)

Modelo VHDL del Reloj

 - Consta de dos entradas de control:
 - *start* para iniciar la generación de pulsos
 - *stop* para detenerla.
- Ambas se activan con flancos positivos de sus valores.
- El tiempo de permanencia en alta y baja de la señal de salida *clock* viene determinado por los parámetros genéricos *th* y *tl* respectivamente



```
ENTITY reloj IS
```

```
    GENERIC(tl : TIME := 20 ns; th : TIME := 5 ns);
```

```
    PORT(start, stop : IN bit; clock : OUT bit);
```

```
END reloj;
```

```
ARCHITECTURE comportamiento OF reloj IS
```

```
    SIGNAL clk : bit := '0';
```

```
    BEGIN
```

```
        PROCESS(start, stop, clk)
```

```
            VARIABLE clke : bit := '0';
```

```
            BEGIN
```

```
                IF (start = '1' and NOT start'STABLE) THEN
```

```
                    clke := '1';
```

```
                    clk <= TRANSPORT '1' AFTER 0 ns;
```

```
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER th;
```

```
                END IF;
```

```
                IF (stop = '1' and NOT stop'STABLE) THEN
```

```
                    clke := '0';
```

```
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER 0 ns;
```

```
                END IF;
```

```
                IF (clk = '0' and NOT clk'STABLE and clke = '1') THEN
```

```
                    clk <= TRANSPORT '1' AFTER tl;
```

```
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER tl+th;
```

```
                END IF;
```

```
                clock <= clk;
```

```
            END PROCESS;
```

```
        END comportamiento;
```

Modelo CPU-Memoria (3)

Modelo VHDL de la Memoria (1)


Memoria asíncrona con buses independientes de entrada y salida de datos: *bus_dat_sal* y *bus_dat_ent*..

El control se realiza con tres señales binarias: *lec*, *esc* y *dis*.

La primera para leer, la segunda para escribir, y la tercera para señalar la finalización de la operación realizada.

Los buses de datos y el de direcciones (*bus_dir*) son todos de 12 bits de longitud

 Las operaciones de lectura y escritura se realizan asíncronamente con un protocolo de señales tipo *hand-shaking*



ENTITY memoria IS

PORT (bus_dat_sal : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);



bus_dat_ent : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);

bus_dir : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);

lec, esc : IN bit;

dis : OUT bit);

END memoria;

  

Modelo VHDL de la Memoria (2)

```

ARCHITECTURE comportamiento OF memoria IS
BEGIN
  PROCESS
    TYPE array_memoria IS
      ARRAY (NATURAL RANGE 0 TO 255) OF bit_vector(11
DOWNTO 0);
    VARIABLE mem : array_memoria :=
      ("000100000100", -- 0 LDA (STA índice)
      "010100000001", -- 1 SUMI 1
      "001000000100", -- 2 STA (STA índice+1)
      "000100001110", -- 3 LDA índice
      "001000010011", -- 4 STA índice
      "010100000001", -- 5 SUMI 1
      "001000001110", -- 6 STA índice
      "000100001101", -- 7 LDA limite
      "011000001101", -- 8 NOR limite
      "010100000001", -- 9 SUMI 1
      "001100001110", -- 10 SUM índice
      "100000000000", -- 11 JNZ 0
      "000000000000", -- 12 HALT
      "000000011110", -- 13 limite
      "000000010100", -- 14 índice
      OTHERS => "000000000000");
    SUBTYPE dir IS NATURAL RANGE 0 TO 255;
    VARIABLE direc : dir;
    VARIABLE l : LINE;
    CONSTANT c : STRING := " = ";

```

```

BEGIN
  bus_dat_sal <= "000000000000" AFTER 5 ns;
  dis <= '0' AFTER 5 ns;
  WAIT UNTIL (lec = '1') OR (esc = '1');
  direc := b_a_n(bus_dir);
  -- visualiza las primeras posiciones de memoria
  IF (esc = '1') AND (lec = '1') THEN
    FOR i IN 0 TO 30 LOOP
      WRITE(l,i);
      WRITE(l, c);
      WRITE(l, mem(i));
      --
      WRITELINE(OUTPUT, l);
    END LOOP;
    --
    -- cuando se activan simultaneamente lec y esc
    ELSIF esc = '1' THEN
      mem(direc) := bus_dat_ent;
      dis <= '1' AFTER 20 ns;
      WAIT UNTIL esc = '0';
    ELSE
      bus_dat_sal <= mem(direc) AFTER 15 ns;
      dis <= '1' AFTER 20 ns;
      WAIT UNTIL lec = '0';
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamiento;

```


Modelo CPU-Memoria (5)

Modelo VHDL de la Unidad Central de Proceso

Su periferia dispondrá de los buses de datos direcciones y control necesarios para comunicarse con la memoria.

Se comunicará con el reloj a través de dos señales binarias:

 - *clk* para recibir la señal de reloj
- *stop* para detener la generación de pulsos cuando se ejecute la instrucción de parada HALT




```
ENTITY cpu IS
  PORT (bus_sal : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_ent : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_dir : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
        lec, esc, stop : OUT bit;
        dis, clk : IN bit);
END cpu;
```

Modelo CPU-Memoria (6)


Procedimiento de lectura
 
```
PROCEDURE lectura IS
BEGIN
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  bus_dir <= mar;
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  lec <= '1';
  WAIT UNTIL dis = '1';
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  mdr := bus_ent;
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  lec <= '0';
END lectura;
```



Procedimiento de escritura
 
```
PROCEDURE escritura IS
BEGIN
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  bus_dir <= mar;
  bus_sal <= mdr;
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  esc <= '1';
  WAIT UNTIL dis = '1';
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
  esc <= '0';
END escritura;
```



Modelo CPU-Memoria (7)

```
USE WORK.utilidad.ALL;
ENTITY cpu IS
  PORT (bus_sal : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_ent : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_dir : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
        lec, esc, stop : OUT bit;
        dis, clk : IN bit);
END cpu;
ARCHITECTURE comportamiento OF cpu IS
BEGIN
  PROCESS
    VARIABLE mdr, mar, pc, ir, ac : bit_vector(11 DOWNT0 0);
    VARIABLE nz : bit_vector(1 DOWNT0 0);
    PROCEDURE lectura IS
    BEGIN
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      bus_dir <= mar;
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      lec <= '1';
      WAIT UNTIL dis = '1';
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      mdr := bus_ent;
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      lec <= '0';
    END lectura;
    PROCEDURE escritura IS
    BEGIN
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      bus_dir <= mar;
      bus_sal <= mdr;
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      esc <= '1';
      WAIT UNTIL dis = '1';
      WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');
      esc <= '0';
    END escritura;
```

Código VHDL completo de la Unidad Central de Proceso (1)

```
BEGIN
  mar := pc;                                -- mar <-- <pc>
  lectura;                                  -- lectura
  ir := mdr;                                -- ir <-- <mdr>
  pc := n_a_b((b_a_n(pc) + 1), 12);         -- pc <-- <pc> + 1
  WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');    -- decodificacion
```

Modelo CPU-Memoria (8)

```

CASE ir(11 DOWNT0 8) IS
  WHEN "0001" =>
    mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    lectura;
    ac := mdr;
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0010" =>
    mdr := ac;
    mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    escritura;
  WHEN "0011" =>
    mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    lectura;
    ac := n_a_b((b_a_n(ac) + b_a_n(mdr)), 12);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0100" =>
    ac := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0101" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    ac := n_a_b((b_a_n(ac) + b_a_n(mdr)), 12);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0110" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0111" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1000" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1001" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1010" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1011" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1100" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1101" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1110" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "1111" =>
    mdr := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
END CASE;

```

Código VHDL completo de la Unidad Central de Proceso (2)


```

  WHEN "0110" =>
    mar := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    lectura;
    ac := ac NOR mdr;
    nz(1) := ac(11);
    IF ac = "000000000000"
      THEN nz(0) := '1';
      ELSE nz(0) := '0';
    END IF;
  WHEN "0111" =>
    IF nz(0) = '1' THEN
      pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    END IF;
  WHEN "1000" =>
    IF nz(0) = '0' THEN
      pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    END IF;
  WHEN "1001" =>
    IF nz(1) = '1' THEN
      pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    END IF;
  WHEN "1010" =>
    IF nz(1) = '0' THEN
      pc := "0000" & ir(7 DOWNT0 0);
    END IF;
  WHEN OTHERS =>
    lec <= '1';
    esc <= '1';
    stop <= '1', '0' AFTER 5 ns;
  END CASE;
END PROCESS;
END comportamiento;

```

Modelo CPU-Memoria (9)

Modelo Estructural CPU-Memoria

 

```

ENTITY comput IS  PORT (start : IN bit);
END comput;
ARCHITECTURE estructura OF comput IS
  COMPONENT cpu
    PORT (bus_sal : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
          bus_ent : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);
          bus_dir : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
          lec, esc, stop : OUT bit;
          dis, clk : IN bit);
  END COMPONENT;
  COMPONENT memoria
    PORT (bus_dat_sal : OUT bit_vector(11 DOWNT0 0);
          bus_dat_ent : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);
          bus_dir : IN bit_vector(11 DOWNT0 0);
          lec, esc : IN bit;
          dis : OUT bit);
  END COMPONENT;
  COMPONENT reloj
    GENERIC(tl : TIME := 20 ns; th : TIME := 5 ns);
    PORT(start, stop : IN bit;
          clock : OUT bit);
  END COMPONENT;
  SIGNAL sal, ent, dir : bit_vector(11 DOWNT0 0);
  SIGNAL lec, dis, esc, stop, clk : bit;
BEGIN
  clock : reloj GENERIC MAP(20 ns, 5 ns)
  PORT MAP(start, stop, clk);
  memor : memoria PORT MAP(ent, sal, dir, lec, esc, dis);
  unice : cpu PORT MAP(sal, ent, dir, lec, esc, stop, dis, clk);
END estructura;
    
```


Modelo CPU-Memoria (10)

Resultados de la simulación

	ns	delta	start	sal	ent	dir	lec	dis	esc	stop	clk
LDAI 3	0	+0	0	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	5	+0	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	5	+2	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	10	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	20	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	25	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	35	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	40	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	40	+2	1	000000000000	000000000000	000000000000	1	0	0	0	0
	50	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	1	0	0	0	1
	55	+0	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	0	0	0	1
	55	+1	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	0	0	0	0
	60	+0	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	1	0	0	0
	65	+1	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	1	0	0	1
	70	+1	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	1	0	0	0
	80	+1	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	1	0	0	1
	85	+1	1	000000000000	010000000011	000000000000	1	1	0	0	0
	85	+2	1	000000000000	010000000011	000000000000	0	1	0	0	0
	90	+0	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	95	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
SUM 4	100	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	110	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	115	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	125	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	130	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	140	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	1
	145	+1	1	000000000000	000000000000	000000000000	0	0	0	0	0
	145	+2	1	000000000000	000000000000	000000000001	0	0	0	0	0
	155	+1	1	000000000000	000000000000	000000000001	0	0	0	0	1
	160	+1	1	000000000000	000000000000	000000000001	0	0	0	0	0
	160	+2	1	000000000000	000000000000	000000000001	1	0	0	0	0
	170	+1	1	000000000000	000000000000	000000000001	1	0	0	0	1
	175	+0	1	000000000000	001100000100	000000000001	1	0	0	0	1


Modelo Estructural de la Ruta de Datos (1)

 En este modelo vamos a incorporar la estructura interna de la ruta de datos, es decir, sustituiremos el modelo de comportamiento algorítmico de esta unidad por otro estructural compuesto por un conjunto de registros y unidades funcionales interconectados por una red de buses y/o multiplexores



Modelo Estructural de la Ruta de Datos (2)


Multiplexor

 



```
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY mux IS
    PORT (d0, d1 : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
          z : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
          sel : IN std_ulogic);
END mux;

ARCHITECTURE comportamiento OF mux IS
BEGIN
    PROCESS(d0, d1, sel)
    BEGIN
        IF sel = '1'
        THEN
            z <= d1 AFTER 5 ns;
        ELSE
            z <= d0 AFTER 5 ns;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamiento;
```

 Modelo Estructural de la Ruta de Datos (3)



Registros de 12 bits (mdr, mar, pc, ac)

  


```

USE STD.TEXTIO.ALL;
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY reg12 IS
    GENERIC ( nombre : STRING := "registro general");
    PORT ( ed : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
          clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
          sd : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0));
END reg12;
ARCHITECTURE comportamiento OF reg12 IS
BEGIN
    PROCESS
        VARIABLE r, ar : std_logic_vector(11 DOWNT0 0) := "000000000000";
        VARIABLE l : LINE;
    BEGIN
        WAIT UNTIL (rising_edge(clk) OR s_r'EVENT OR reset'EVENT);
        ar := r;
        IF falling_edge(reset) THEN r := "000000000000"; END IF;
        IF rising_edge(clk) THEN
            IF e_r = '1' THEN r := ed; END IF;
        END IF;
        IF s_r = '1' THEN sd <= r; ELSE sd <= "ZZZZZZZZZZZZ"; END IF;
        --
        IF r /= ar THEN
            WRITE(l, nombre);
            WRITE(l, To_bitvector(r)); -- para
            WRITELINE(OUTPUT, l); -- depuración
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamiento;
    
```

-- Código
-- añadido
-- de la RD --

Modelo Estructural de la Ruta de Datos (4)


Registro de Instrucciones

 

```
USE STD.TEXTIO.ALL;
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY regir IS
  GENERIC (nombre : STRING := "registro instrucción");
  PORT ( ed : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
        clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
        sdb : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
        sdc : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END regir;
ARCHITECTURE comportamiento OF regir IS
BEGIN
  PROCESS
    VARIABLE r, ar : std_logic_vector(11 DOWNTO 0) := "000000000000";
    VARIABLE l : LINE;
  BEGIN
    WAIT UNTIL (rising_edge(clk) OR s_r'EVENT OR reset'EVENT);
    ar := r;
    IF falling_edge(reset) THEN r := "000000000000"; END IF;
    IF rising_edge(clk) THEN
      IF e_r = '1' THEN r := ed; END IF;
    END IF;
    IF s_r = '1'
      THEN
        sdb <= r(7 DOWNTO 0);
      ELSE
        sdb <= "ZZZZZZZZ";
      END IF;
    sdc <= r(11 DOWNTO 8);
    IF r /= ar THEN
      WRITE(l, nombre);
      WRITE(l, To_bitvector(r));
      WRITELINE(OUTPUT, l);
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamiento;
```


Modelo Estructural de la Ruta de Datos (5)

Registro de Estado

 

```
USE STD.TEXTIO.ALL;
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY reg2 IS
    PORT ( e0, e1, clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
           s0, s1 : OUT std_ulogic);
END reg2;
ARCHITECTURE comportamiento OF reg2 IS
BEGIN
    PROCESS
        VARIABLE r0, r1, ar0, ar1 : std_ulogic := '0';
        VARIABLE I : LINE;
        CONSTANT creg2 : STRING := "<NZ> = ";
    BEGIN
        WAIT UNTIL (rising_edge(clk) OR s_r'EVENT OR reset'EVENT);
        ar0 := r0; ar1 := r1;
        IF falling_edge(reset) THEN r0 := '0'; r1 := '0'; END IF;
        IF rising_edge(clk) THEN
            IF e_r = '1' THEN r0 := e0; r1 := e1; END IF;
        END IF;
        IF s_r = '1'
        THEN
            s0 <= r0 AFTER 10 ns;
            s1 <= r1 AFTER 10 ns;
        ELSE
            s0 <= 'Z' AFTER 10 ns;
            s1 <= 'Z' AFTER 10 ns;
        END IF;
        IF (r0 /= ar0) OR (r1 /= ar1) THEN
            WRITE(I, creg2);
            WRITE(I, To_bit(r1, '0')); WRITE(I, To_bit(r0, '0'));
            WRITELINE(OUTPUT, I);
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamiento;
```

Unidad Aritmético-Lógica (ual)

 

op2	op1	op0	s
0	0	0	"000000000000"
0	0	1	"0000" & b(7 DOWNT0 0)
0	1	0	a NOR b
0	1	1	b
1	0	0	b + 1
1	0	1	a
1	1	0	a + b
1	1	1	no opera


Para compatibilizar tipos, se han utilizado las siguientes funciones de conversión de tipos del paquete STD_LOGIC_1164:

- To_bit (,) :
std_ulogic a bit
- To_StdLogicVector () :
bit_vector → std_logic_vector
- To_StdULogicVector () :
std_logic_vector → std_ulogic_vector
- To_bitvector () :
std_logic_vector → bit_vector

```

USE WORK.utilidad.ALL;
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY ual IS
    PORT( a, b : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
          op0, op1, op2 : IN std_ulogic;
          s : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
          n, z : OUT std_ulogic);
END ual;
ARCHITECTURE comportamiento OF ual IS
BEGIN
    PROCESS(a,b,op0, op1,op2)
        VARIABLE as : std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
        VARIABLE op : bit_vector(2 DOWNT0 0);
    BEGIN
        op := To_bit(op2, '0')&To_bit(op1, '0')&To_bit(op0,'0');
        CASE op IS
            WHEN "000" => as := "000000000000";
            WHEN "001" => as := "0000" & b(7 DOWNT0 0);
            WHEN "010" =>
                as := To_StdLogicVector(To_StdULogicVector(a) NOR
                To_StdULogicVector(b)) ;
            WHEN "011" => as := b;
            WHEN "100" =>
                as := To_StdLogicVector(n_a_b((b_a_n(To_bitvector(b)) + 1), 12));
            WHEN "101" => as := a;
            WHEN "110" =>
                as := To_StdLogicVector(n_a_b(( b_a_n(To_bitvector(a)) +
                b_a_n(To_bitvector(b))), 12));
            WHEN OTHERS => NULL;
        END CASE;
        s <= as AFTER 5 ns;
        IF as(11)= '1' THEN n <= '1' AFTER 5 ns; ELSE n <= '0' AFTER 5 ns;
        END IF;
        IF as = "000000000000" THEN z <= '1' AFTER 5 ns; ELSE z <= '0'
        AFTER 5 ns;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamiento;
    
```

Conexión estructural de la ruta de datos

 

```

USE WORK.std_logic_1164.ALL;
USE WORK.ALL;
ENTITY ruta IS
    PORT ( e_dat : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          s_dat : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          dir : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          clk, reset, sel, e_mdr, s_mdr, e_mar, s_mar, e_pc, s_pc,
          e_ir, s_ir, e_ac, s_ac, e_nz, s_nz : IN std_ulogic;
          op0, op1, op2 : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          n, z : OUT std_logic;
          co : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END ruta;
    
```

ARCHITECTURE estructura OF ruta IS

COMPONENT mux

```

    PORT ( d0, d1 : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          z : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          sel : IN std_ulogic);
    
```

END COMPONENT;

COMPONENT reg12

```

    GENERIC (nombre : STRING);
    PORT ( ed : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
          sd : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0) );
    
```

END COMPONENT;

COMPONENT regir

```

    GENERIC ( nombre : STRING);
    PORT ( ed : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
          sdb : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
          sdc : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 8));
    
```

END COMPONENT;

COMPONENT reg2

```

    PORT ( e0, e1 : IN std_logic;
          clk, reset, e_r, s_r : IN std_ulogic;
          s0, s1 : OUT std_logic );
    
```

END COMPONENT;

COMPONENT ual

```

    PORT( a, b : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          op0, op1, op2 : IN std_ulogic;
          s : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          n, z : std_logic);
    
```

END COMPONENT;

```

SIGNAL bus1, bus2, mm, au : std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
    
```

```

SIGNAL sn, sz : std_logic;
    
```

```

CONSTANT rmdr : STRING := "<MDR> = ";
    
```

```

CONSTANT rmar : STRING := "<MAR> = ";
    
```

```

CONSTANT rpc : STRING := "<PC> = ";
    
```

```

CONSTANT rac : STRING := "<AC> = ";
    
```

```

CONSTANT rir : STRING := "<IR> = ";
    
```

BEGIN

```


    mu : mux PORT MAP(s_dat, bus1, mm, sel);
    mdr : reg12 GENERIC MAP(rmdr) PORT MAP(mm, clk, reset, e_mdr, s_mdr, bus2);
    mar : reg12 GENERIC MAP(rmar) PORT MAP(bus1, clk, reset, e_mar, s_mar, dir);
    pc : reg12 GENERIC MAP(rpc) PORT MAP(bus1, clk, reset, e_pc, s_pc, bus2);
    ir : regir GENERIC MAP(rir)
    PORT MAP(bus1, clk, reset, e_ir, s_ir, bus2(7 DOWNTO 0), co);
    ac : reg12 GENERIC MAP(rac) PORT MAP(bus1, clk, reset, e_ac, s_ac, au);
    ua : ual PORT MAP(au, bus2, op0, op1, op2, bus1, sn, sz);
    nz : reg2 PORT MAP(sz, sn, clk, reset, e_nz, s_nz, n, z);
    e_dat <= bus2;
END estructura;
    
```

Modelo Estructural de la Ruta de Datos (8)

Modelo de la Unidad de Control

- La Unidad de Control se encarga de generar todas las señales que gobiernan el flujo de información por la *RD*.

 Fases de búsqueda y decodificación: se lee la instrucción de memoria, se transfiere a *IR* y se *decodifica*.



<PC> → MAR

- s_pc* (salir del *PC*)
- op0* y *op1* (paso transparente por *b* de la *UAL*)
- e_mar* (entrar en el *MAR*).

Lectura de la instrucción

- s_mar* (salir del *MAR*)
- lec* (al comienzo del siguiente ciclo)
- dis*, (disponibilidad del dato)
- e_mdr* (cargar el dato leído en el registro *MDR*.)
- desactivación de *s_mar* y *lec*

<MDR> → RI

- s_mdr*, *op0*, *op1* y *e_ri*.

<PC> + 1 → PC



- s_pc*, *op2* y *e_pc*.

Decodificación

- la *UC* generará las señales específicas que gobiernan el flujo de información para la correspondiente instrucción


Modelo Estructural de la Ruta de Datos (9)

  Cronogramas correspondientes a las instrucciones *SUM* y *STA*



Modelo Estructural de la Ruta de Datos (10)

 Cronogramas correspondientes a las instrucciones *LDAI*, *JNZ* y *HALT*.





Modelo Estructural de la Ruta de Datos (11)

Señales generadas por la UC
a lo largo de la ejecución
del siguiente programa:

Dir.	Simbólico	Binario
0	LDAI 3	0100 00000011
1	SUM 4	0011 00000100
2	STA 5	0010 00000101
3	HALT	0000 00000000

  - El programa dura 39 ciclos
- La parada origina la ejecución de la instrucción *HALT* activando la señal *stop*, que bloquea la generación de pulsos de reloj



Modelo Estructural de la Ruta de Datos (12)

Partedel paquete standard IEEE std_logic_1164

```
PACKAGE std_logic_1164 IS
TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing 0
                    '1', -- Forcing 1
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- Weak 0
                    'H', -- Weak 1
                    '-' -- Don't care );
TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_ulogic;

-- resolution function
FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic;
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_logic;

-- overloaded logical operators
FUNCTION "and" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "nand" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "or" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "nor" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "xor" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "not" ( l : std_ulogic ) RETURN UX01;

-- conversion functions
FUNCTION To_bit ( s : std_ulogic; xmap : BIT := '0') RETURN BIT;
FUNCTION To_bitvector ( s : std_logic_vector; xmap : BIT := '0') RETURN BIT_VECTOR;
FUNCTION To_bitvector ( s : std_ulogic_vector; xmap : BIT := '0') RETURN BIT_VECTOR;
FUNCTION To_StdULogic ( b : BIT ) RETURN std_ulogic;
FUNCTION To_StdLogicVector ( b : BIT_VECTOR ) RETURN std_logic_vector;
FUNCTION To_StdLogicVector ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_logic_vector;
FUNCTION To_StdULogicVector ( b : BIT_VECTOR ) RETURN std_ulogic_vector;
FUNCTION To_StdULogicVector ( s : std_logic_vector ) RETURN std_ulogic_vector;

-- edge detection
FUNCTION rising_edge ( SIGNAL s : std_ulogic ) RETURN BOOLEAN;
FUNCTION falling_edge ( SIGNAL s : std_ulogic ) RETURN BOOLEAN;

-----
END std_logic_1164;
```


Modelo Estructural de la Ruta de Datos (13)

Definición de los tipos de control

```
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
PACKAGE tipos_control IS
TYPE senales_control IS (lec, esc, stop, sel, e_mdr, s_mdr, e_mar,
                        s_mar, e_pc, s_pc, e_ir, s_ir, e_ac, s_ac,
                        op0, op1, op2, e_nz, s_nz);
TYPE vector_senales_control IS ARRAY (natural RANGE <>) OF senales_control;
TYPE bus_control IS ARRAY (senales_control) OF std_ulogic;
FUNCTION ctrl (ent : vector_senales_control) RETURN bus_control;
FUNCTION ctrl (ent : senales_control) RETURN bus_control;
FUNCTION ctrl RETURN bus_control;
END tipos_control;
PACKAGE BODY tipos_control IS
FUNCTION ctrl(ent : vector_senales_control) RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
    BEGIN
        FOR i IN ent'RANGE LOOP res(ent(i)) := '1'; END LOOP;
        RETURN res;
    END ctrl;
FUNCTION ctrl(ent : senales_control) RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
    BEGIN
        res(ent) := '1';
        RETURN res;
    END ctrl;
FUNCTION ctrl RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
    BEGIN
        RETURN res;
    END ctrl;
END tipos_control;
```

Modelo Estructural de la Ruta de Datos (14)

 Modelo de comportamiento de la Unidad de Control



Declaración de entidad


```
USE WORK.std_logic_1164.ALL;  
USE WORK.tipos_control.ALL;  
ENTITY u_control IS  
    PORT (disp, n, z : IN std_ulogic;  
          co : IN std_logic_vector(3 DOWNT0 0);  
          control : OUT bus_control;  
          clk : IN std_ulogic);  
END u_control;
```

- Todas las señales binarias de salida (tipo *std_ulogic*) las hemos agrupado en un *array* de nombre *control* de tipo *bus_control* (array de *std_ulogic* sobre un índice enumerado de nombres de señales).
- La señal de entrada *co* será la única resuelta de tipo *std_logic_vector* (tipo utilizado en la salida de los registros de la *RD*, en particular el *IR*, de donde procede *co*)
- Las restantes entradas (*disp*, *N*, *Z*, y *clk*) serán todas del tipo *std_ulogic*.


Modelo Estructural de la Ruta de Datos (15)

Arquitectura: procedimientos auxiliares

 
```
PROCEDURE m_orden (ordenes : IN vector_senales_control) IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(ordenes);
END m_orden;
```


 
```
PROCEDURE lectura IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mar);
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & lec);
    WAIT UNTIL disp = '1';
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & lec & e_mdr);
END lectura;
```


 
```
PROCEDURE escritura IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mdr);
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mdr & esc);
    WAIT UNTIL disp = '1';
END escritura
```



Arquitectura

```

ARCHITECTURE comportamiento OF u_control IS BEGIN
PROCESS
PROCEDURE m_orden(ordenes : IN vector_senales_control) IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(ordenes);
END m_orden;
PROCEDURE lectura IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mar);
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & lec);
    WAIT UNTIL disp = '1';
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & lec & e_mdr);
END lectura;
PROCEDURE escritura IS
BEGIN
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mdr);
    WAIT UNTIL falling_edge(clk);
    control <= ctrl(s_mar & s_mdr & esc);
    WAIT UNTIL disp = '1';
END escritura;
BEGIN

```

```

m_orden(s_pc & op0 & op1 & e_mar);          -- mar <-- <pc>
lectura;                                    -- Lectura
m_orden(s_mdr & op0 & op1 & e_ir);          -- ir <-- <mdr>
m_orden(s_pc & op2 & e_pc);                -- pc <-- <pc> + 1
WAIT UNTIL falling_edge(clk);             -- Decodificación
control <= ctrl;

CASE co IS
WHEN "0001" =>                             -- LDA
    m_orden(s_ir & op0 & e_mar);          -- mar <-- <ir>
    lectura;                                -- Lectura
    m_orden(s_mdr & op0 & op1 & e_ac);      -- ac <-- <mdr>
WHEN "0010" =>                             -- STA
    m_orden(s_ac & op0 & op2 & sel & e_mdr); -- mdr <-- <ac>
    m_orden(s_ir & op0 & e_mar);          -- mar <-- <ir>
    escritura;                             -- Escritura
WHEN "0011" =>                             -- SUM
    m_orden(s_ir & op0 & e_mar);          -- mar <-- <ir>
    lectura;                                -- Lectura
    m_orden(s_mdr & s_ac & op2 & op1 & e_ac & e_nz); -- ac <-- <ac>+<mdr>
WHEN "0100" =>                             -- LDAI
    m_orden(s_ir & op0 & e_ac);          -- ac <-- <ir>
WHEN "0101" =>                             -- SUMI
    m_orden(s_ir & op0 & e_mdr);          -- mdr <-- <ir>
    m_orden(s_mdr & s_ac & op2 & op1 & e_ac & e_nz); -- ac <-- <ac>+<mdr>
WHEN "0110" =>                             -- NOR
    m_orden(s_ir & op0 & e_mar);          -- mar <-- <ir>
    lectura;                                -- lectura
    m_orden(s_mdr & s_ac & op1 & e_ac & e_nz); -- ac <-- <mdr>
WHEN "0111" =>                             -- JZ
    IF z = '1' THEN
        m_orden(s_ir & op0 & e_pc);      -- pc <-- <ir>
    END IF;
WHEN "1000" =>                             -- JNZ
    IF z = '1' THEN
        m_orden(s_ir & op0 & e_pc);      -- pc <-- <ir>
    END IF;
WHEN "1001" =>                             -- JN
    IF n = '1' THEN
        m_orden(s_ir & op0 & e_pc);      -- pc <-- <ir>
    END IF;
WHEN "1010" =>                             -- JNN
    IF n = '1' THEN
        m_orden(s_ir & op0 & e_pc);      -- pc <-- <ir>
    END IF;
WHEN OTHERS =>
    m_orden(lec & esc);                  -- Volcado memoria
    m_orden(stop & stop);                -- Parada
END CASE;
END PROCESS;
END comportamiento;

```

Modelo Estructural de la Ruta de Datos (17)

Reloj

El reloj será el mismo que el utilizado en el modelo anterior pero cambiando el tipo *bit* por el tipo *std_ulogic* en la periferia para compatibilizar sus tipos con los de la UC a la que habrá que conectarlo

```
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
ENTITY reloj IS
    GENERIC(tl : TIME := 20 ns; th : TIME := 5 ns);
    PORT(start : IN bit; stop : IN std_ulogic := '0'; clock : OUT std_ulogic);
END reloj;
ARCHITECTURE comportamiento OF reloj IS
    SIGNAL clk : bit := '0';
    BEGIN
        PROCESS(start, stop, clk)
            VARIABLE clke : bit := '0';
            BEGIN
                IF (start = '1' and NOT start'STABLE) THEN
                    clke := '1';
                    clk <= TRANSPORT '1' AFTER 0 ns;
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER th;
                END IF;
                IF (stop = '1' and NOT stop'STABLE) THEN
                    clke := '0';
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER 0 ns;
                END IF;
                IF (clk = '0' and NOT clk'STABLE and clke = '1') THEN
                    clk <= TRANSPORT '1' AFTER tl;
                    clk <= TRANSPORT '0' AFTER tl+th;
                END IF;
                clock <= To_StdUlogic(clk);
            END PROCESS;
        END comportamiento;
```

Al igual que hicimos con el reloj, utilizaremos el mismo modelo anterior cambiando el tipo *bit_vector* por *std_logic_vector* en los buses de datos (*bus_dat_sal*, *bus_dat_ent*) y direcciones (*bus_dir*), y el tipo *bit* por el *std_ulogic* en las líneas de control (*lec*, *esc*, *dis*):

```
USE STD.TEXTIO.ALL;
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
USE WORK.utilidad.ALL;
ENTITY memoria IS
  PORT (bus_dat_sal : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_dat_ent : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
        bus_dir : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
        lec, esc : IN std_ulogic;
        dis : OUT std_ulogic);
END memoria;
ARCHITECTURE comportamiento OF memoria IS
BEGIN
  PROCESS
    TYPE array_memoria IS
      ARRAY (NATURAL RANGE 0 TO 255) OF
        std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
    VARIABLE mem : array_memoria :=
      -- programa a ejecutar
      ("000100000100", -- 0 LDA (STA índice)
      "010100000001", -- 1 SUMI 1
      "001000000100", -- 2 STA (STA índice+1)
      "000100001110", -- 3 LDA índice
      "001000010011", -- 4 STA índice
      "010100000001", -- 5 SUMI 1
      "001000001110", -- 6 STA índice
      "000100001101", -- 7 LDA limite
      "011000001101", -- 8 NOR limite
      "010100000001", -- 9 SUMI 1
      "001100001110", -- 10 SUM índice
      "100000000000", -- 11 JNZ 0
      "000000000000", -- 12 HALT
      "000000011110", -- 13 limite
      "000000010100", -- 14 índice
      OTHERS => "000000000000");
```


```
SUBTYPE dir IS NATURAL RANGE 0 TO 255;
  VARIABLE direc : dir;
  VARIABLE l : LINE;
  CONSTANT c : STRING := " = ";
BEGIN
  bus_dat_sal <= "ZZZZZZZZZZZZ" AFTER 5 ns;
  dis <= '0' AFTER 5 ns;
  WAIT UNTIL (lec = '1') OR (esc = '1');
  direc := b_a_n(To_bitvector(bus_dir,'0'));
  -- Visualiza las 20 primeras posiciones de memoria
  IF (esc = '1') AND (lec = '1') THEN
    FOR i IN 0 TO 19 LOOP
      WRITE(l,i);
      WRITE(l, c);
      WRITE(l, To_bitvector(mem(i)));
      WRITELINE(OUTPUT, l);
    END LOOP;
    -- cuando se activan simultáneamente lec y esc
  ELSIF esc = '1' THEN
    mem(direc) := bus_dat_ent;
    dis <= '1' AFTER 20 ns;
    WAIT UNTIL esc = '0';
  ELSE
    bus_dat_sal <= mem(direc) AFTER 15 ns;
    dis <= '1' AFTER 20 ns;
    WAIT UNTIL lec = '0';
  END IF;
END PROCESS;
END comportamiento;
```

Modelo Estructural de la Ruta de Datos (19)

Conexión estructural Reloj-Memoria-Unidad de Control-Ruta de Datos

Declaración de entidad
 
```
USE WORK.std_logic_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;
ENTITY comput IS
    PORT(start : IN bit; reset : IN std_ulogic := '1');
END comput;
```



Modelo Estructural de la Ruta de Datos (20)

```
ARCHITECTURE estructural OF comput IS
  COMPONENT reloj
    GENERIC(tl,th : TIME := 10 ns);
    PORT(start : IN bit; stop : IN std_ulogic; clock : OUT
std_ulogic);
  END COMPONENT;
  COMPONENT u_control
    PORT(dis, n, z : IN std_logic;
      co : IN std_logic_vector(3 DOWNT0 0);
      control : OUT bus_control;
      clk : IN std_ulogic);
  END COMPONENT;
  COMPONENT ruta
    PORT ( e_dat : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      s_dat : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      dir : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      clk, reset, sel, e_mdr, s_mdr, e_mar, s_mar, e_pc,
      s_pc, e_ir, s_ir, e_ac, s_ac,
      op0, op1, op2, e_nz, s_nz : IN std_ulogic;
      n, z : OUT std_logic;
      co : OUT std_logic_vector(3 DOWNT0 0));
  END COMPONENT;
  COMPONENT memoria
    PORT (bus_dat_sal : OUT std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      bus_dat_ent : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      bus_dir : IN std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
      lec, esc : IN std_ulogic;
      dis : OUT std_ulogic);
  END COMPONENT;
```

Arquitectura

```
SIGNAL control : bus_control;
SIGNAL sal, ent : std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
SIGNAL dir : std_logic_vector(11 DOWNT0 0);
SIGNAL dis, clk : std_ulogic;
SIGNAL n, z : std_logic;
SIGNAL co : std_logic_vector(3 DOWNT0 0);
BEGIN
  rel : reloj GENERIC MAP(10 ns, 5 ns) PORT MAP(start, control(stop), clk);
  mem : memoria PORT MAP(sal, ent, dir, control(lec), control(esc), dis);
  con : u_control PORT MAP(dis, n, z, co, control, clk);
  dat : ruta PORT MAP(ent, sal, dir, clk, reset, control(sel),
    control(e_mdr), control(s_mdr), control(e_mar),
    control(s_mar), control(e_pc), control(s_pc),
    control(e_ir), control(s_ir), control(e_ac),
    control(s_ac), control(op0), control(op1),
    control(op2), control(e_nz), control(s_nz),
    n, z, co);
END estructural;
```

44

VHDL: de la tecnología a la arquitectura de computadores. José J. Ruz Ortiz, Síntesis 1997

Practica 8 : Diseño de un Computador con VHDL

Objetivos:

Diseño de un computador.

Práctica a realizar:

Diseñar un computador RR (carga-almacenamiento) a tres niveles de resolución:

1. Comportamiento
2. Memoria (comportamiento) -CPU (comportamiento) -Reloj (comportamiento)
3. Memoria (comportamiento) -CPU (estructural) -Reloj (comportamiento)

La especificación de la arquitectura (instrucciones, direccionamientos, etc.) será libre. Como sugerencia se puede utilizar un subconjunto del DLX como el que se presenta en la transparencia siguiente

Resultados a entregar:

Documentación del diseño incluyendo:

1. Especificación completa y precisa de la arquitectura del computador.
2. Listado VHDL comentado de los programas correspondientes a cada modelo.
3. Visualización de los resultados y/o valores de los buses y registros en el proceso de ejecución de un programa de test.

Arquitectura del DLX (subconjunto)

Repertorio de Instrucciones

Instrucción	Simbólico	Operación
Menor que (R)	slt r1, r2, r3	if (r2 < r3) r1 ← -1 else r1 ← 0
Menor que (I)	slti r1, r2, #n	if (r2 < n) r1 ← -1 else r1 ← 0
Mayor que (R)	sgt r1, r2, r3	if (r2 > r3) r1 ← -1 else r1 ← 0
Mayor que (I)	sgti r1, r2, #n	if (r2 > n) r1 ← -1 else r1 ← 0
Igual (R)	seq r1, r2, r3	if (r2 = r3) r1 ← -1 else r1 ← 0
Igual (I)	seqi r1, r2, n	if (r2 = n) r1 ← -1 else r1 ← 0
No igual (R)	sne r1, r2, r3	if (r2 ≠ r3) r1 ← -1 else r1 ← 0
No igual (I)	sne r1, r2, #n	if (r2 ≠ n) r1 ← -1 else r1 ← 0
Suma ®	add r1, r2, r3	$r3 \leftarrow \langle r1 \rangle + \langle r2 \rangle$
Suma (I)	addi r1, r2, #n	$r2 \leftarrow \langle r1 \rangle + n$
Resta (R)	sub r1, r2, r3	$r3 \leftarrow \langle r1 \rangle - \langle r2 \rangle$
Resta (I)	subi r1, r2, #n	$r2 \leftarrow \langle r1 \rangle - n$
Y-lógica (R)	and r1, r2, r3	$r3 \leftarrow \langle r1 \rangle \text{ AND } \langle r2 \rangle$
Y-lógica (I)	and r1, r2, #n	$r2 \leftarrow \langle r1 \rangle \text{ AND } n$
Salto si = 0	beqz	if(r1==0) pc ← dirección
Salto si ≠ 0	bnez	if(r1 ≠ 0) pc ← dirección
Bifurcación	j nombre	Pc ← dirección
Bifurcación reg.	jr r1	pc ← r1
Carga	lw	$r3 \leftarrow M[r1 + \text{dirección}]$
Almacenamiento	sw	$M[r1 + \text{dirección}] \leftarrow r3$

Arquitectura

