



Tema 6:

# Implementación de sistemas secuenciales síncronos

Fundamentos de computadores I

**José Manuel Mendías Cuadros**

*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática*

*Universidad Complutense de Madrid*





# Contenidos

- ✓ Biestable SR.
- ✓ Biestable D.
- ✓ Síntesis con biestables D.
- ✓ Inicialización de sistemas secuenciales.
  
- ✓ Apéndice tecnológico

Transparencias basadas en los libros:

- R. Hermida, F. Sánchez y E. del Corral. *Fundamentos de computadores.*
- D. Gajsky. *Principios de diseño digital.*

# Biestable




- Dispositivo capaz de almacenar **físicamente** un **bit** de información (tener 2 estados estables).


 
# Biastable


- Dispositivo capaz de almacenar **físicamente** un **bit** de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinatorial **realimentado**




 
# Biastable

- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinatorial realimentado




*oscila*


 
# Biastable

- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinacional realimentado




*no tiene  
entradas*


 
# Bi stable


- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinatorial realimentado




 
# Bi stable

- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinatorial realimentado







 
# Biastable

- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinatorial realimentado





*biastable  
set-reset  
asíncrono*


  
# Biestable

- Dispositivo capaz de almacenar físicamente un bit de información (tener 2 estados estables).
  - mediante un circuito combinacional realimentado




Biestable SR asíncrono

R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

*conserva valor*  
*almacena un 1*  
*almacena un 0*  
*entradas contradictorias*



# Biastable SR asíncrono

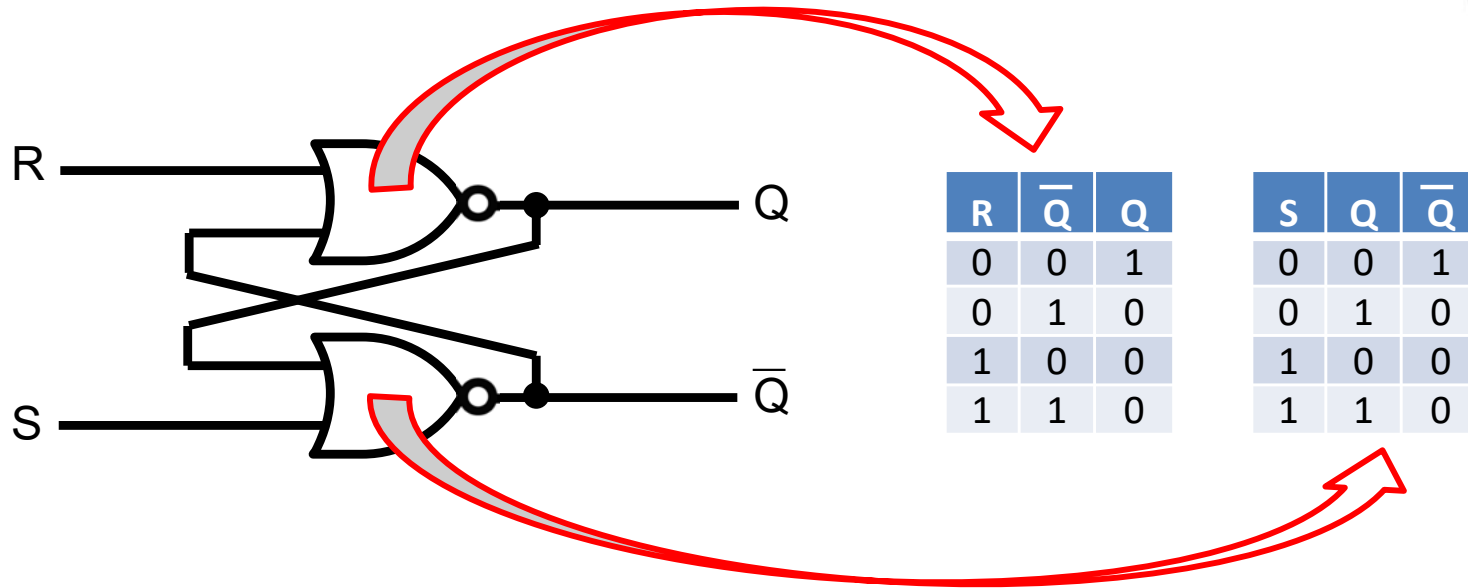


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

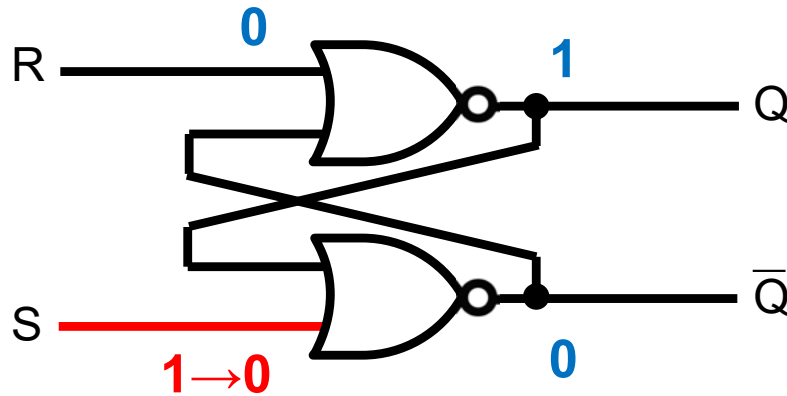


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 






# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos


FC-1

19

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

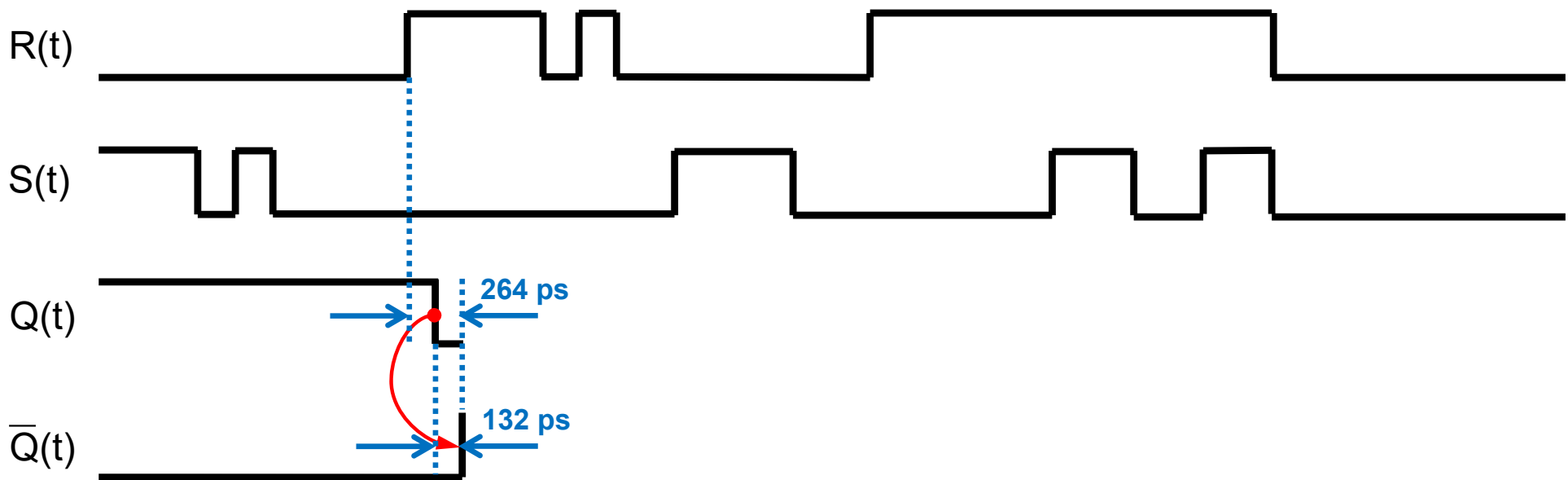




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

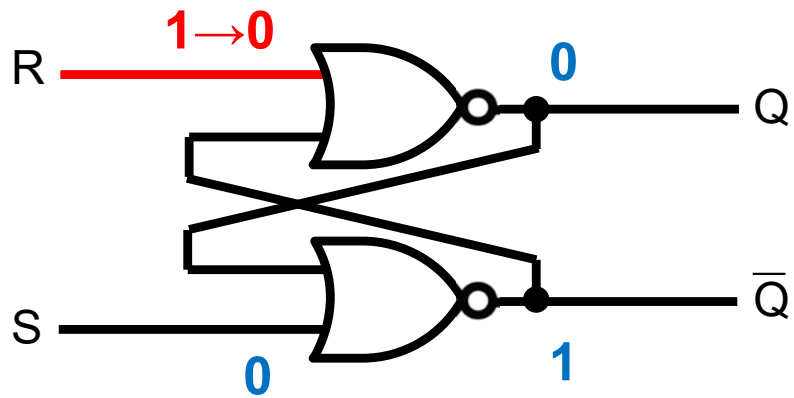


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 






# Biastable SR asíncrono

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos


FC-1

25

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos


FC-1

32

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 






# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 





# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

  




# Biastable SR asíncrono

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos


FC-1

35

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

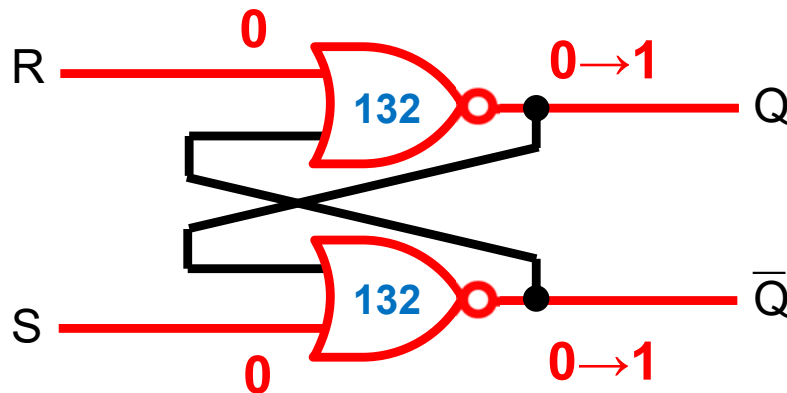


R	$\bar{Q}$	Q	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 

R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 






# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R	$\bar{Q}$	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




# Biastable SR asíncrono

 


R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

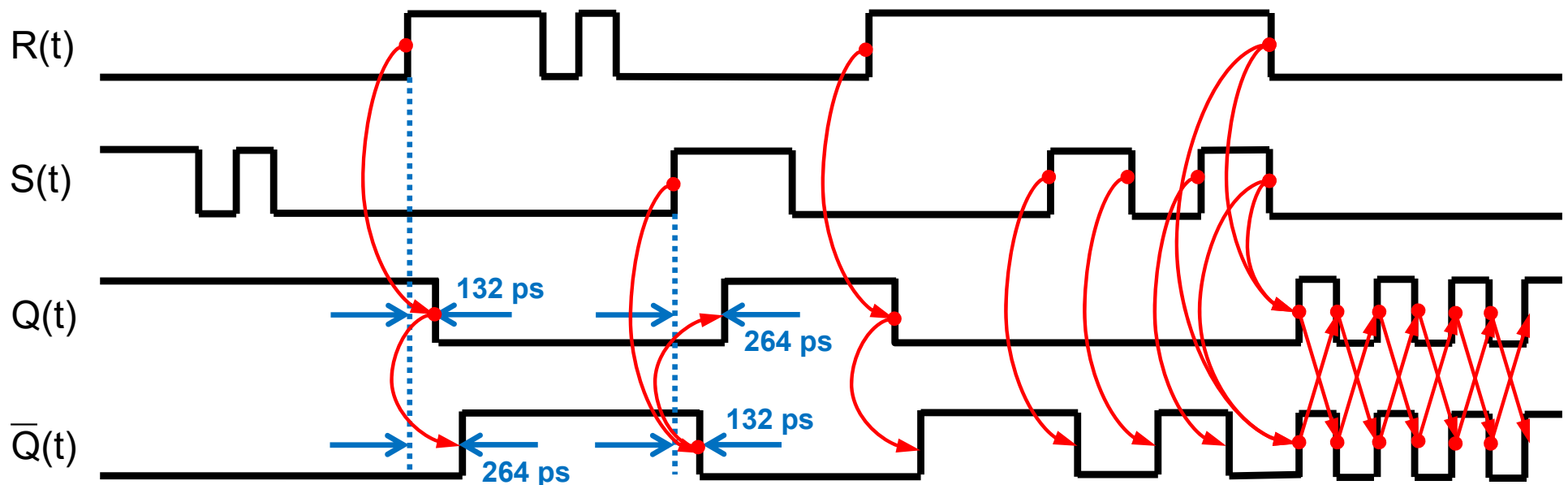




# Biastable SR asíncrono

 


R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

 


Biastable SR asíncrono  
(implementación con NOR)




# Biastable SR asíncrono

 

R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

 


 Biastable SR asíncrono  
(implementación con NOR)








# Biastable SR asíncrono

 

R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

 

  
Biastable SR asíncrono  
(implementación con NOR)











# Biastable SR asíncrono

 

R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

 


   Biastable SR asíncrono  
(implementación con NOR)







# Biastable SR asíncrono

 


R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	Q(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	prohibido

 

 Biastable SR asíncrono  
(implementación con NOR)




R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	0	prohibido
0	1	0
1	0	1
1	1	Q(t)

 

Biastable SR asíncrono  
(implementación con NAND)


# Biastable SR síncrono (por nivel)

 

$G(t)$	$R(t)$	$S(t)$	$Q(t+\Delta t)$
0	X	X	$Q(t)$
1	0	0	$Q(t)$
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido



# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


$$Rb/Sb = \begin{cases} 0 & \text{si } G=0 \\ R/S & \text{si } G=1 \end{cases}$$

G	R	Rb
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Rb = G \cdot R$$


G	S	Sb
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Sb = G \cdot S$$

 



# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


$$Rb/Sb = \begin{cases} 0 & \text{si } G=0 \\ R/S & \text{si } G=1 \end{cases}$$

G	R	Rb
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


$$Rb = G \cdot R$$

G	S	Sb
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Sb = G \cdot S$$

 

G(t)	R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido

 



Biastable SR síncrono disparado por nivel  
(Latch SR)



 
 
# Biastable SR síncrono (por nivel)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



G(t)	R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido

  




Biastable SR síncrono disparado por nivel  
(Latch SR)



   
# Biastable SR síncrono (por nivel)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



G(t)	R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido

 




Biastable SR síncrono disparado por nivel  
(Latch SR)



  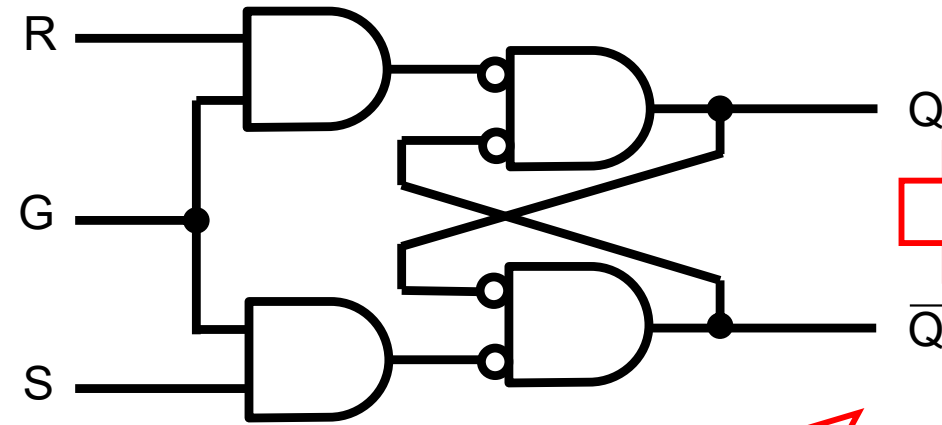
# Biastable SR síncrono (por nivel)

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



G(t)	R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido

 


Biastable SR síncrono disparado por nivel (Latch SR)







# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


G(t)	R(t)	S(t)	Q(t+Δt)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	prohibido

 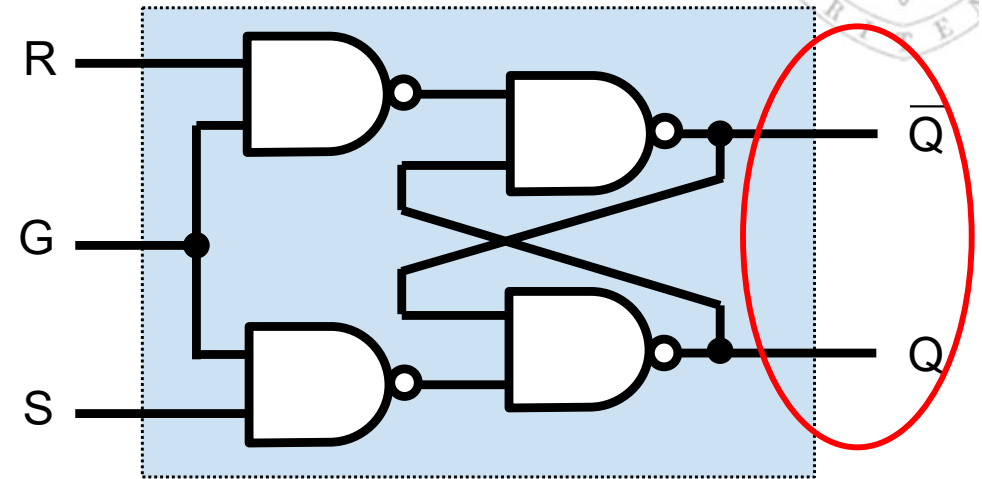


Biastable SR síncrono disparado por nivel  
(Latch SR)



# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

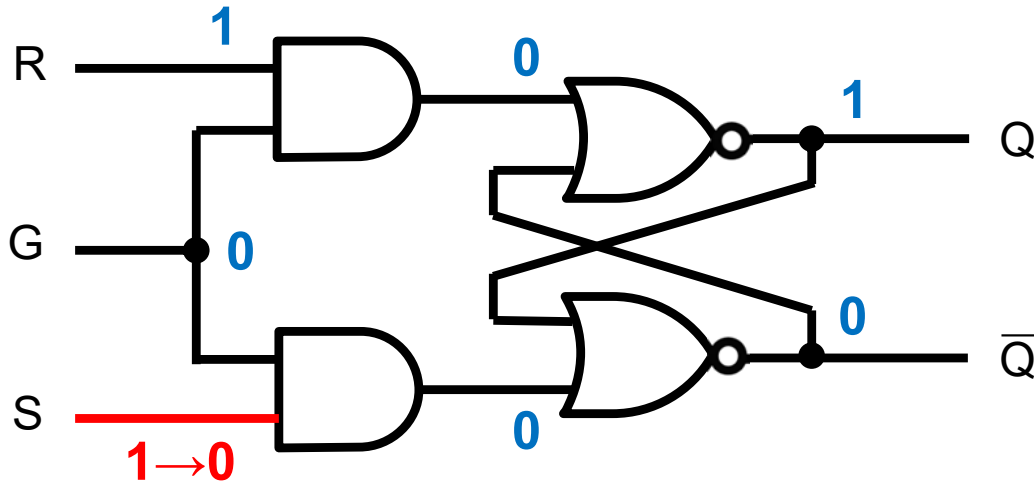


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 






# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

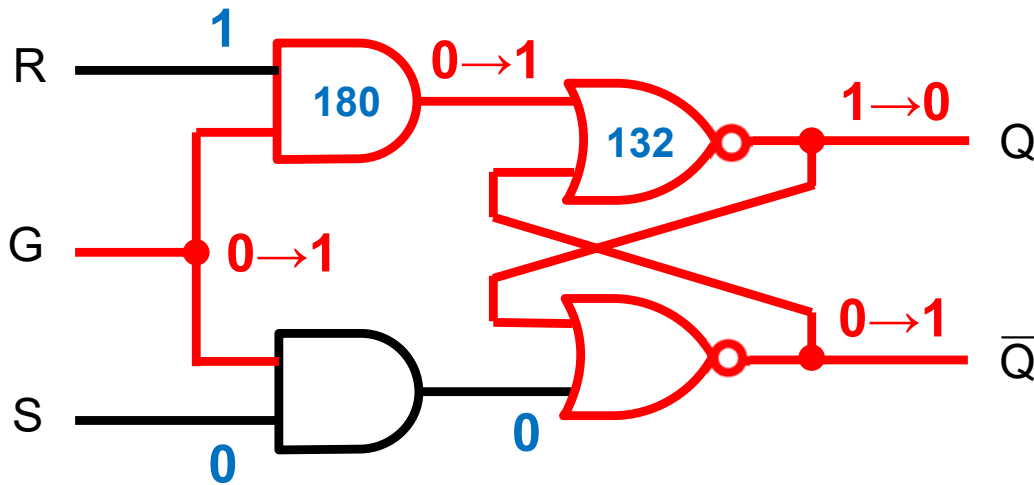


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 

R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

69

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

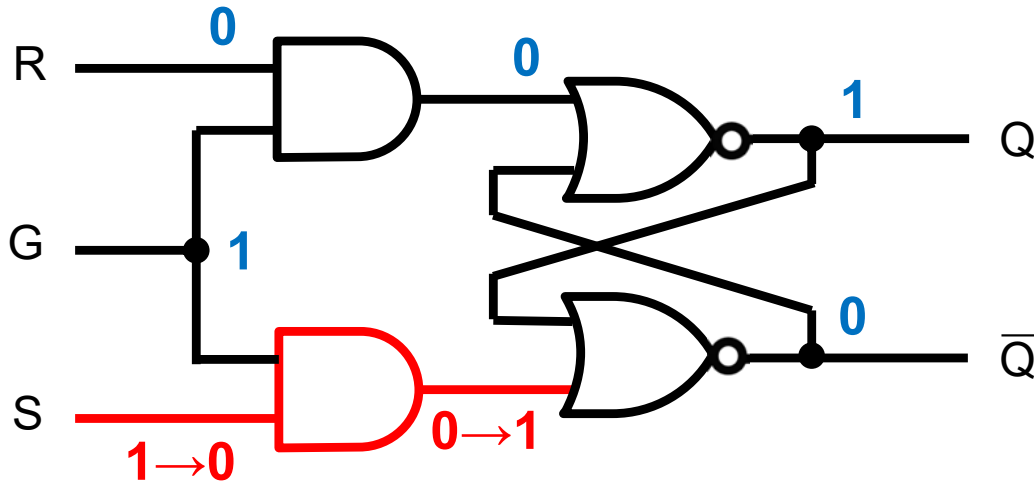


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

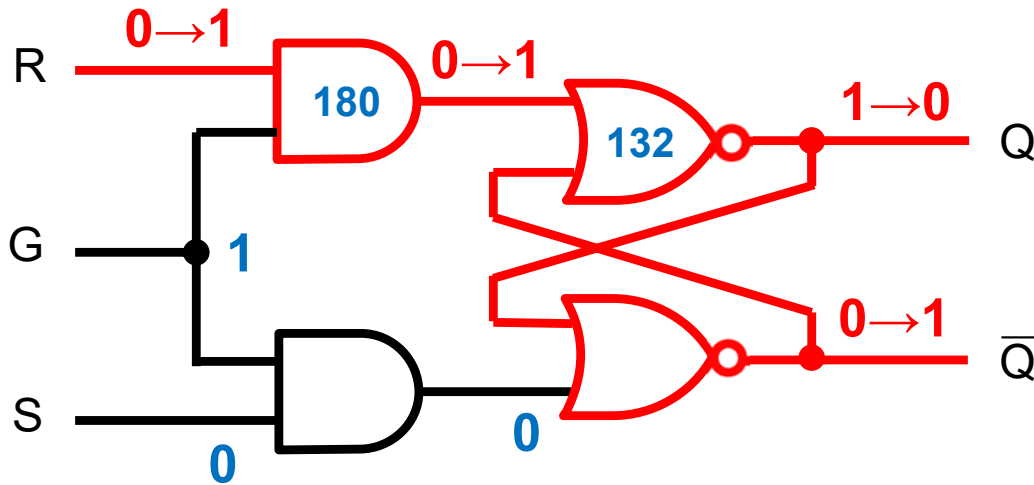


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 






# Biastable SR síncrono (por nivel)

 


R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 




# Biastable SR síncrono (por nivel)

 

R(t)	S(t)	G(t)	Q(t+Δt)
X	X	0	Q(t)
0	0	1	Q(t)
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	prohibido

 



 
# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



G(t)	D(t)	Q(t+ $\Delta t$ )
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1



# Biestable D síncrono (por nivel)

 


D	R
0	1
1	0

$$R = \bar{D}$$

D	S
0	0
1	1


$$S = D$$

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1



# Biastable D síncrono (por nivel)

 


D	R
0	1
1	0


$$R = \bar{D}$$

D	S
0	0
1	1

$$S = D$$

 


G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 


Biastable D síncrono disparado por nivel  
(Latch D)



# Biastable D síncrono (por nivel)

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

79

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

80

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 






# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

81

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

82

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

83

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

84

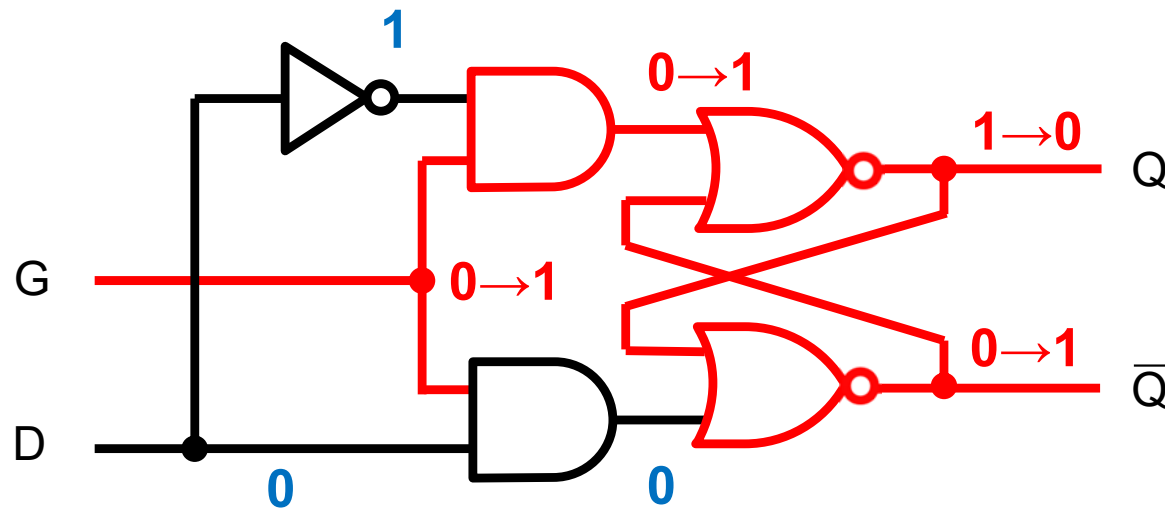

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




 
# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

86

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

87

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

88

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 






# Biastable D síncrono (por nivel)

versión 14/07/23


tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

89

 

G(t)	D(t)	Q(t+Δt)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 




 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biastable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

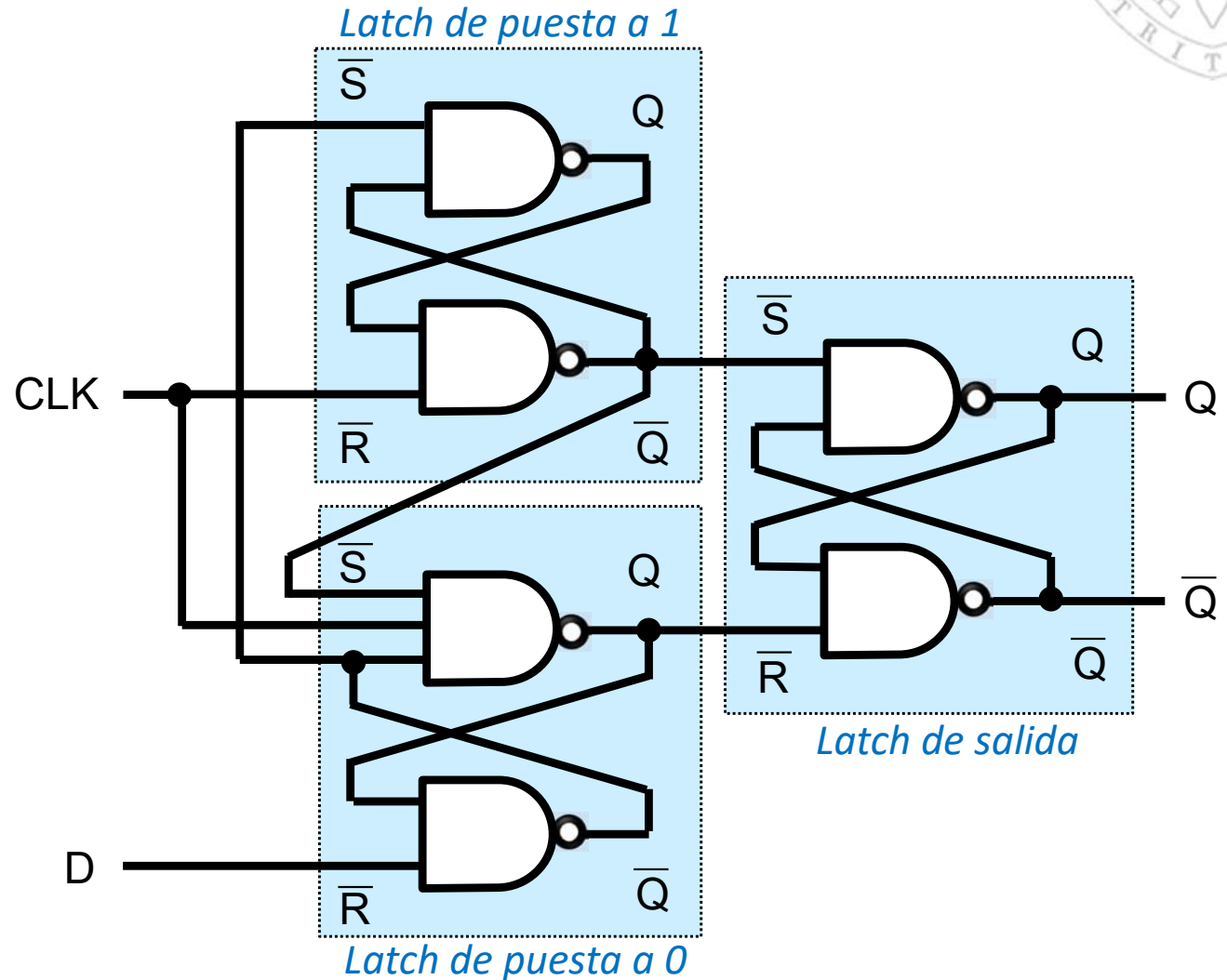


Biastable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

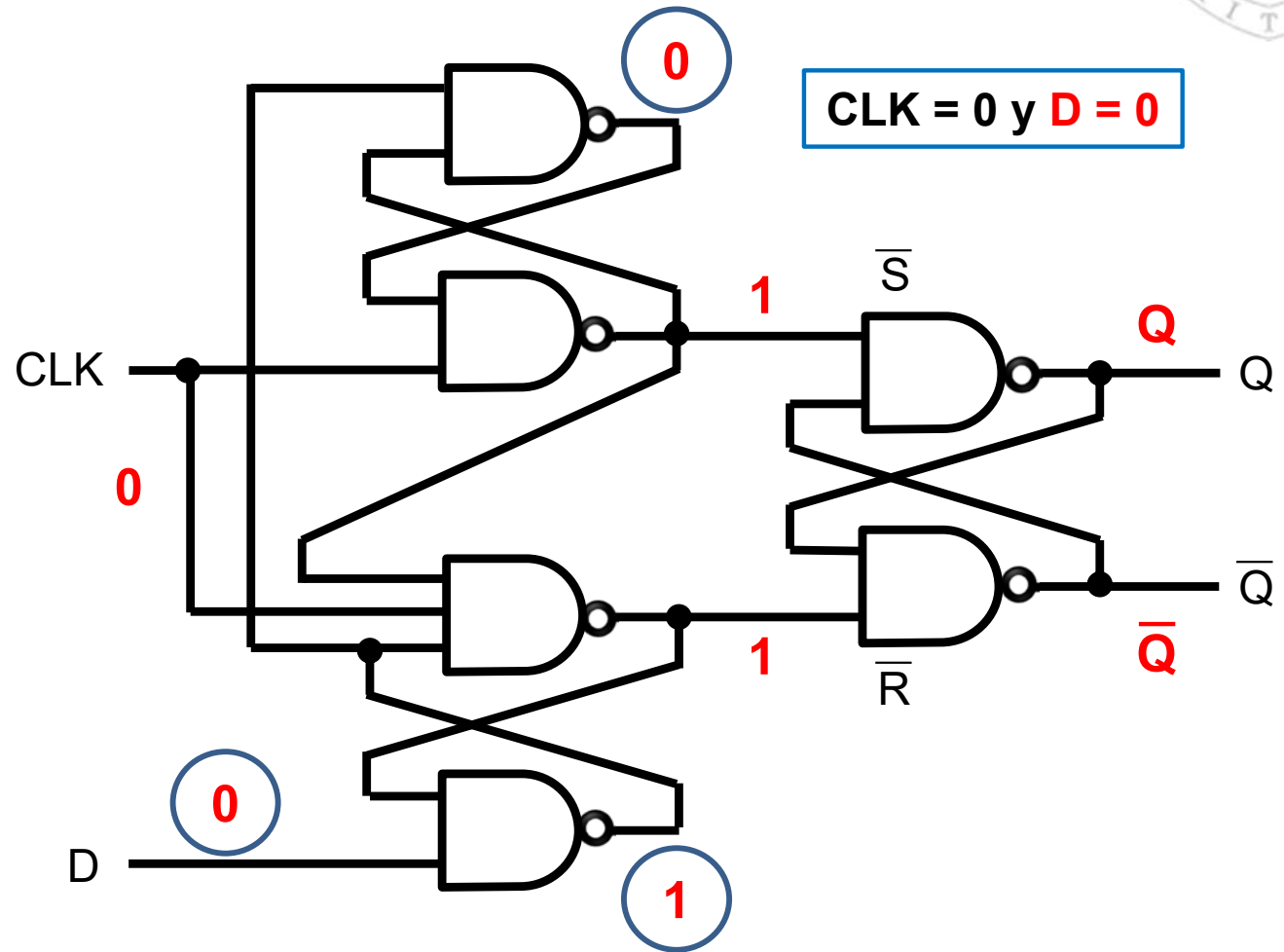


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

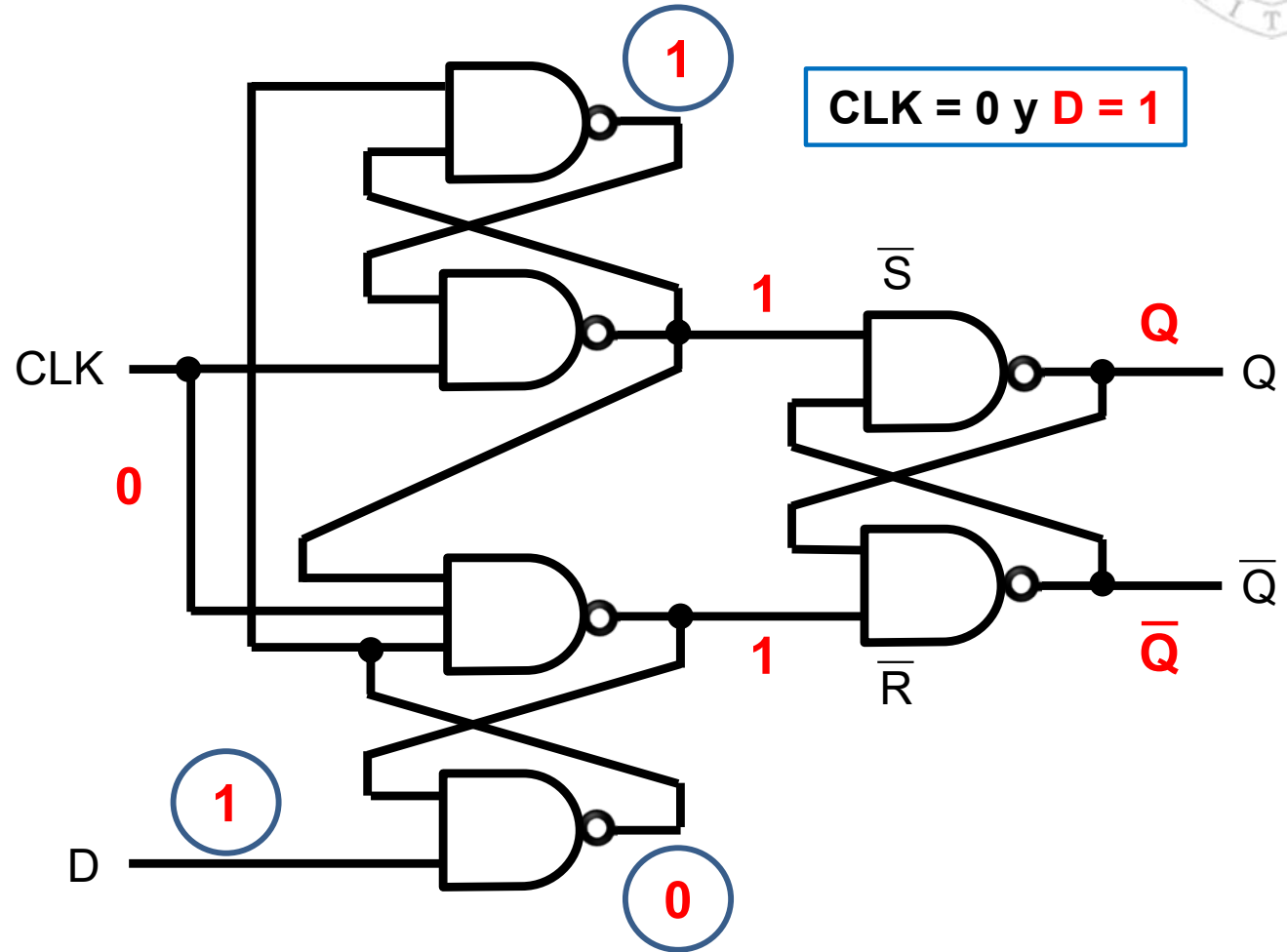


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 

Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)






 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)



 
# Biastable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↑	0
1	↑	1
resto		Q(t)

 

Biastable D síncrono disparado por flanco de subida  
(Flip-flop D, implementación con NAND)





# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

99

 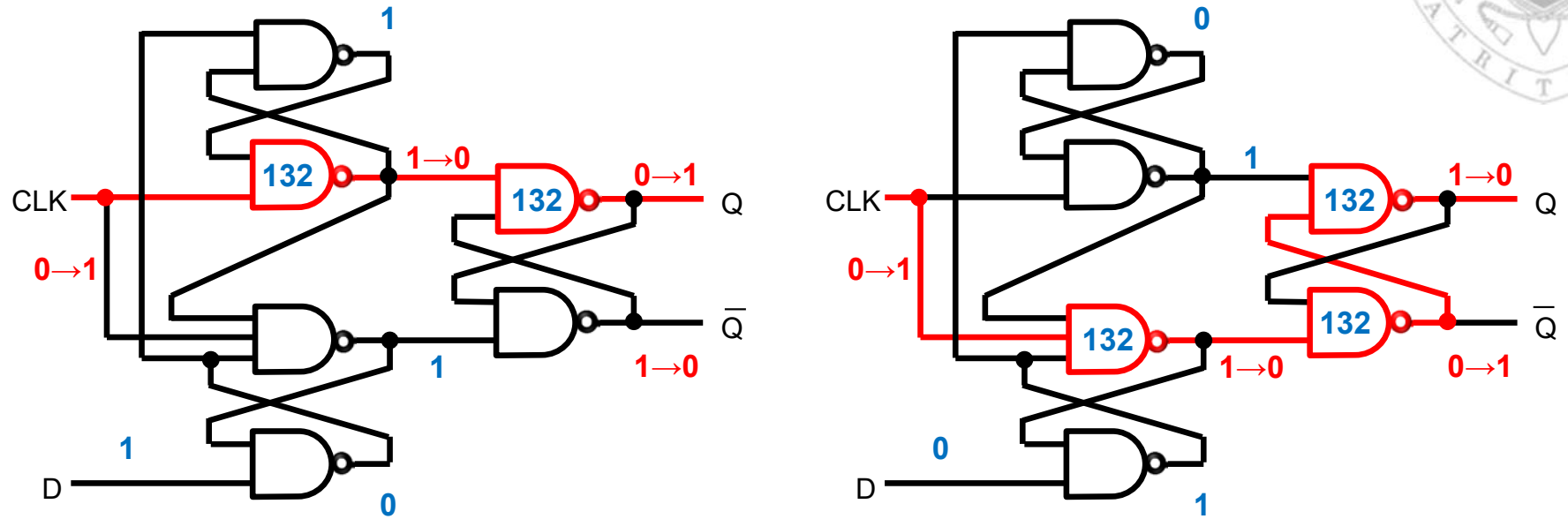




 
# Biestable D síncrono (por flanco)

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



D(t)	CLK	Q(t+1)
0	↓	0
1	↓	1
resto		Q

 

Biestable D síncrono disparado por flanco de bajada  
(Flip-flop D, implementación con NOR)



# Síntesis con biestables D

- Dada una especificación de una conducta secuencial implementarla como una red de módulos combinatoriales y biestables D, en donde:
  - Todos los biestables se conectan a una señal de reloj periódica.
  - Todos los biestables se disparan por flancos de la misma polaridad.
  - Toda realimentación incluye al menos un biestable.
- Implementación canónica: realización directa de un diagrama de estados:
  - El registro de estado se implementa como un array de biestables D disparados por flanco (todos de la misma polaridad) con reloj común.
  - 2 bloques de lógica combinatorial implementan las funciones de salida y de transición de estados.




# Síntesis con biestables D

- Este método de síntesis sigue un modelo de **temporización síncrona por flanco** de reloj global, en donde:
  - Los cálculos que realiza el sistema se realizan **ciclo a ciclo**.
  - Las **fronteras del ciclo** están marcadas por las transiciones de igual polaridad en el reloj común.
  - Al **comienzo del ciclo**, el sistema hace un cambio de estado mediante la **actualización simultánea de todos los biestables**.
  - El **nuevo estado provoca transiciones** en las entradas de los módulos combinatoriales que a su vez provocarán transiciones en sus salidas.
  - El cálculo a realizar en el ciclo finaliza cuando todos los **sistemas combinatoriales han alcanzado su régimen permanente**.
  - Los valores permanentes a **la salida de los módulos combinatoriales son utilizados para actualizar los biestables** al comienzo del ciclo siguiente.



# Síntesis con biestables D

 

- Codificación domino:  $\{ a \rightarrow 0, b \rightarrow 1 \}$
- Codificación codominio:  $\{ NO \rightarrow 0, SI \rightarrow 1 \}$
- Codificación estados:  $\{ S0 \rightarrow (00), S1 \rightarrow (01), S2 \rightarrow (10), S3 \rightarrow (11) \}$

Función de transición de estados

x	q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	q <sub>1</sub> '	q <sub>0</sub> '
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Función de salida

q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1 \bar{q}_0$$

$$z = q_1 q_0$$

# Síntesis con biestables D



versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

104

$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1\bar{q}_0$$

$$z = q_1q_0$$



# Síntesis con biestables D




versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

105

 


$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1 \bar{q}_0$$

$$z = q_1 q_0$$



# Síntesis con biestables D

 

$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1 \bar{q}_0$$


$$z = q_1 q_0$$


 
# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos




$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$
$$q_0' = \bar{x} + q_1 \bar{q}_0$$
$$z = q_1 q_0$$


 
# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1 \bar{q}_0$$


$$z = q_1 q_0$$


 
# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$q_1' = x(q_1 \oplus q_0)$$

$$q_0' = \bar{x} + q_1\bar{q}_0$$

$$z = q_1q_0$$





# Síntesis con biestables D

- Codificaciones distintas dan lugar a implementaciones diferentes de la misma máquina de estados.
  - Por ello es interesante elegir aquella codificación que reduzca al máximo el coste/retardo de los circuitos de transición y salida.
- Codificación domino: {  $a \rightarrow 0, b \rightarrow 1$  }
- Codificación codominio: {  $NO \rightarrow 0, SI \rightarrow 1$  }
- Codificación estados: {  $S0 \rightarrow (01), S1 \rightarrow (00), S2 \rightarrow (10), S3 \rightarrow (11)$  }

Función de transición de estados

x	q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	q <sub>1</sub> '	q <sub>0</sub> '
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

Función de salida

q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

requiere 2 puertas menos


$$q_1' = x\overline{q_0}$$

$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$

$$z = q_1q_0$$



# Síntesis con biestables D

 

$$q_1' = x\bar{q}_0$$
$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$
$$z = q_1q_0$$






# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

113

 

$$q_1' = x\overline{q_0}$$

$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$


$$z = q_1q_0$$
 
# Síntesis con biestables D



versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$q_1' = x\bar{q}_0$$

$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$

$$z = q_1q_0$$




# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

115

 

$$q_1' = x\bar{q}_0$$

$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$

$$z = q_1q_0$$




# Síntesis con biestables D

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

116

 

Función de transición de estados

Función de salida

$$q_1' = x\bar{q}_0$$

$$q_0' = x(q_0 + q_1)$$

$$z = q_1q_0$$




# Inicialización

- ¿Cual es el estado de un biestable al encenderlo?
  - Cualquiera de los 2 posibles.
- ¿Cual es el estado de un sistema secuencial al encenderlo?
  - Cualquiera de los posibles (**incluyendo prohibidos**).
- Todos los sistemas secuenciales tienen una **entrada de inicialización** para llevarlos **asíncronamente** a un estado inicial.
  - Esta **entrada global de reset** deberá conectarse **según la codificación del estado inicial** a la **entrada de inicialización** que corresponda de cada uno de los biestables del circuito.



# Inicialización

 


G(t)	D(t)	CL(t)	ST(t)	Q(t+Δt)
1	0	X	1	0
1	1	1	X	1
0	X	1	1	Q(t)
0	X	0	1	0
0	X	1	0	1
X	X	0	0	prohibido
1	1	0	1	prohibido
1	0	1	0	prohibido

funcionamiento normal

inicialización

entradas contradictorias


 


Biastable D síncrono disparado por nivel con inicialización asíncrona



# Inicialización

D	CLK	CL	ST	Q'
X	X	0	0	prohibido
X	X	0	1	0
X	X	1	0	1
0	↑	1	1	0
1	↑	1	1	1
resto		1	1	Q

  


Biestable D síncrono disparado por flanco de subida con inicialización asíncrona


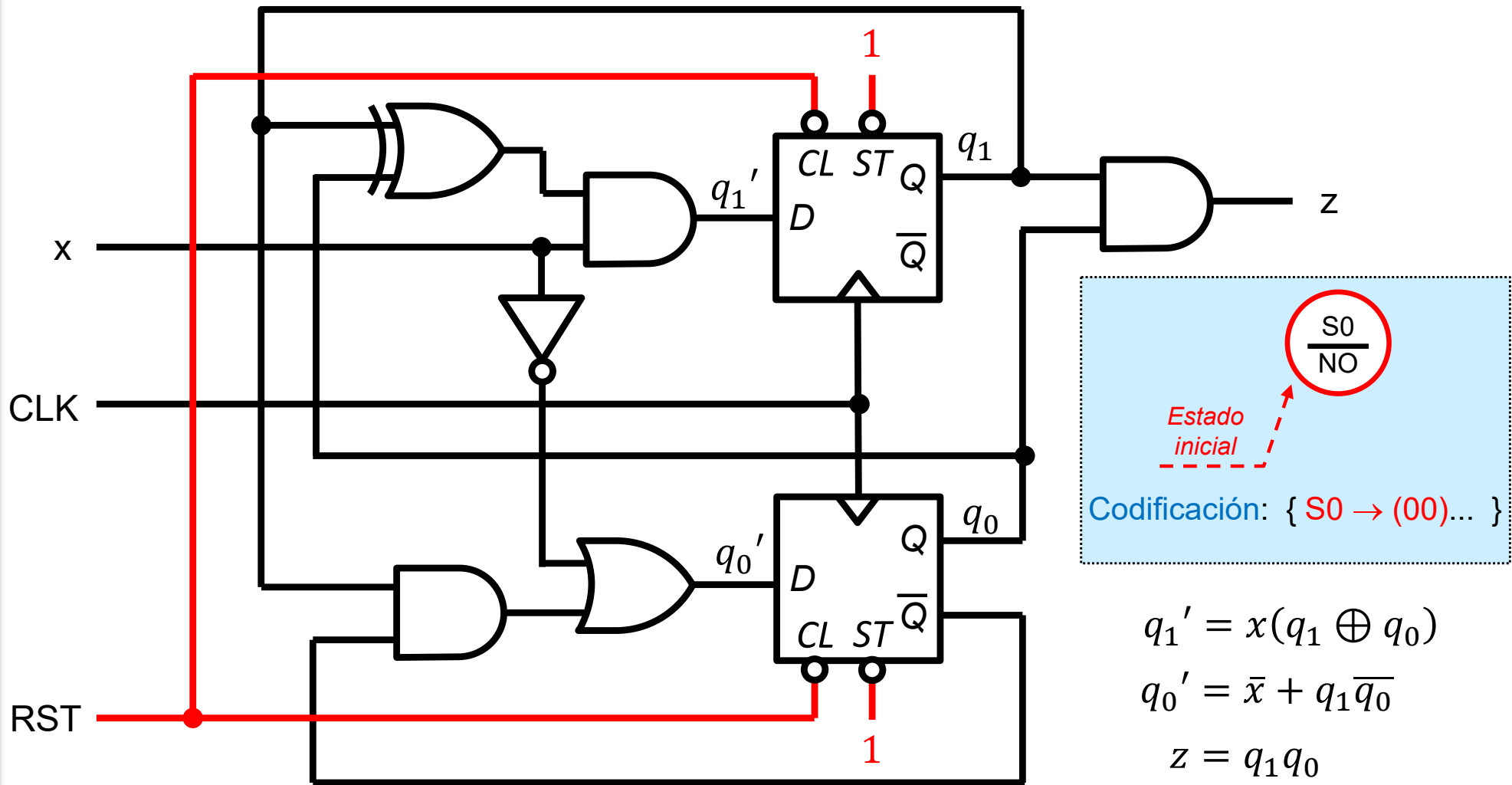
# Inicialización

- El reset se distribuye según la codificación del estado inicial:








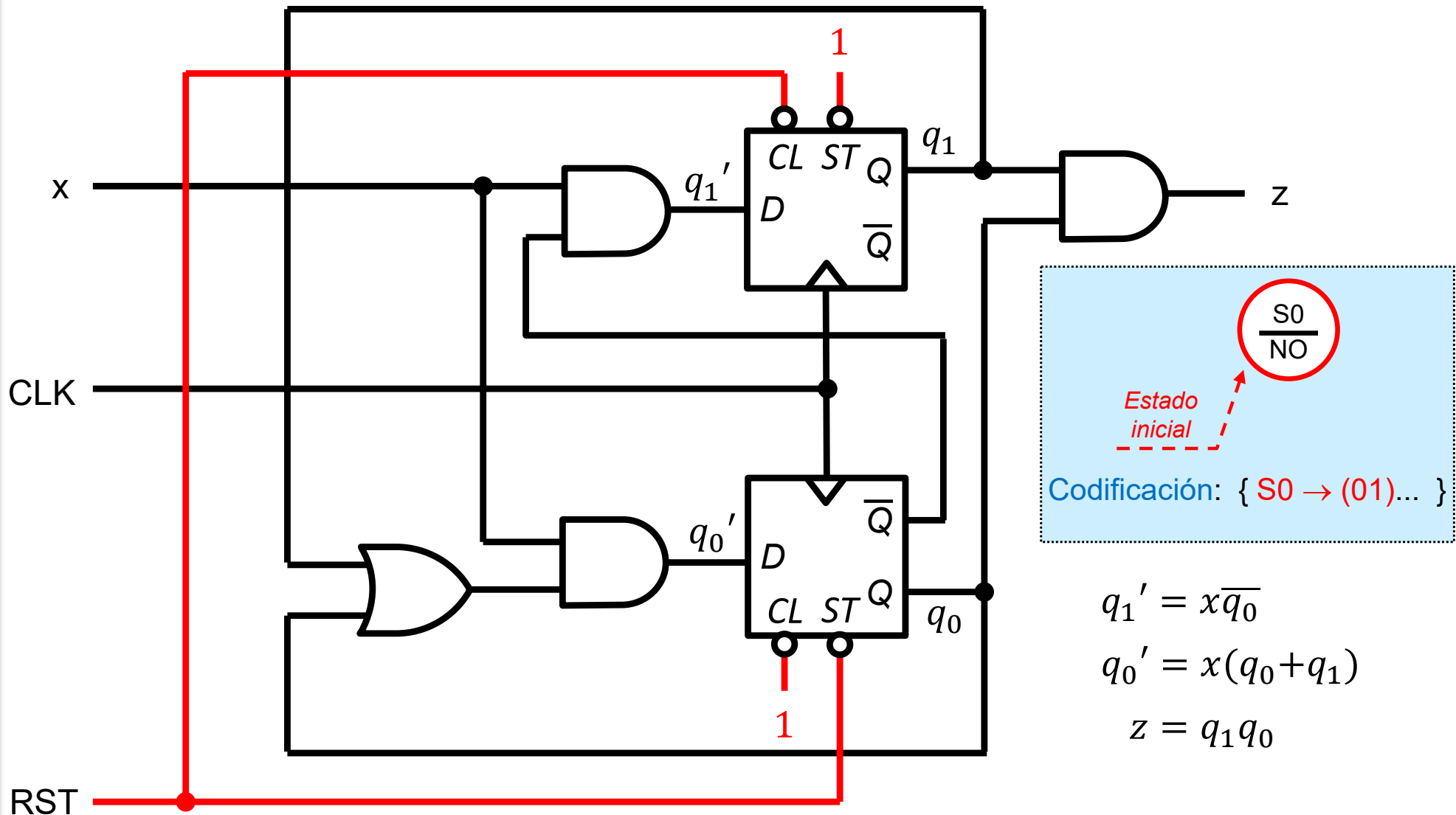
# Inicialización

- El reset se distribuye según la codificación del estado inicial.



- Tecnología CMOS.
- Retardo.
- Metaestabilidad.
- Reglas de diseño.
- Generación de reloj.
- Generación de reset.
- Biblioteca de celdas.
- Cálculo del tiempo de ciclo.
- Simulación.

## Apéndice tecnológico

 





# Tecnología CMOS

## Biestables

- Un **biestable CMOS** suele implementarse realimentando parejas de inversores a través de puestas de paso.


Latch D CMOS

 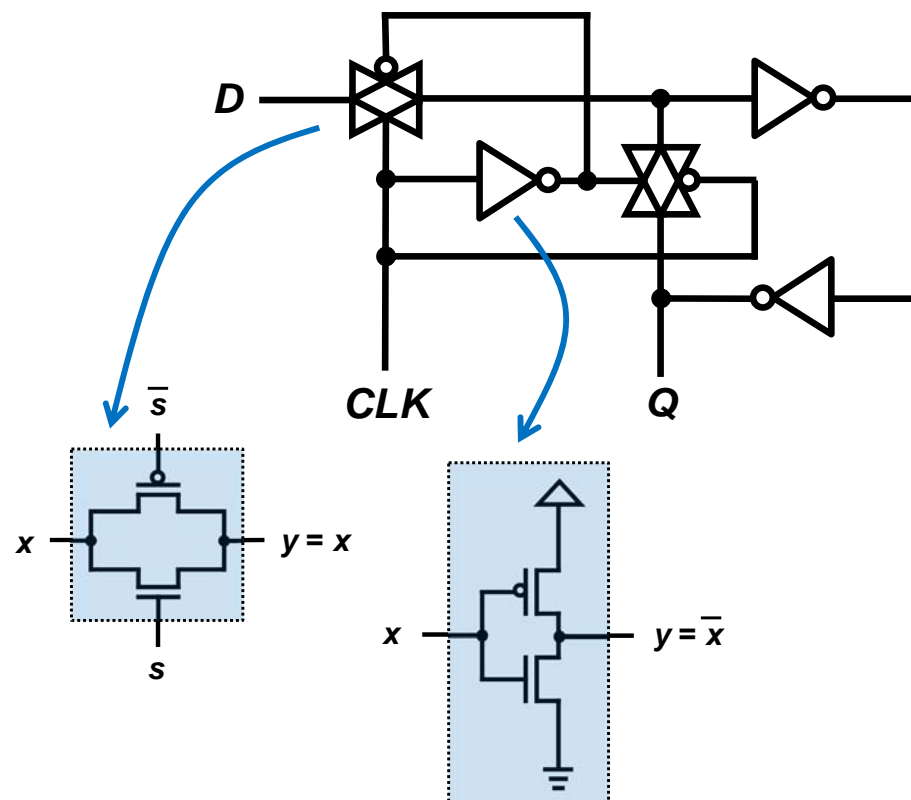


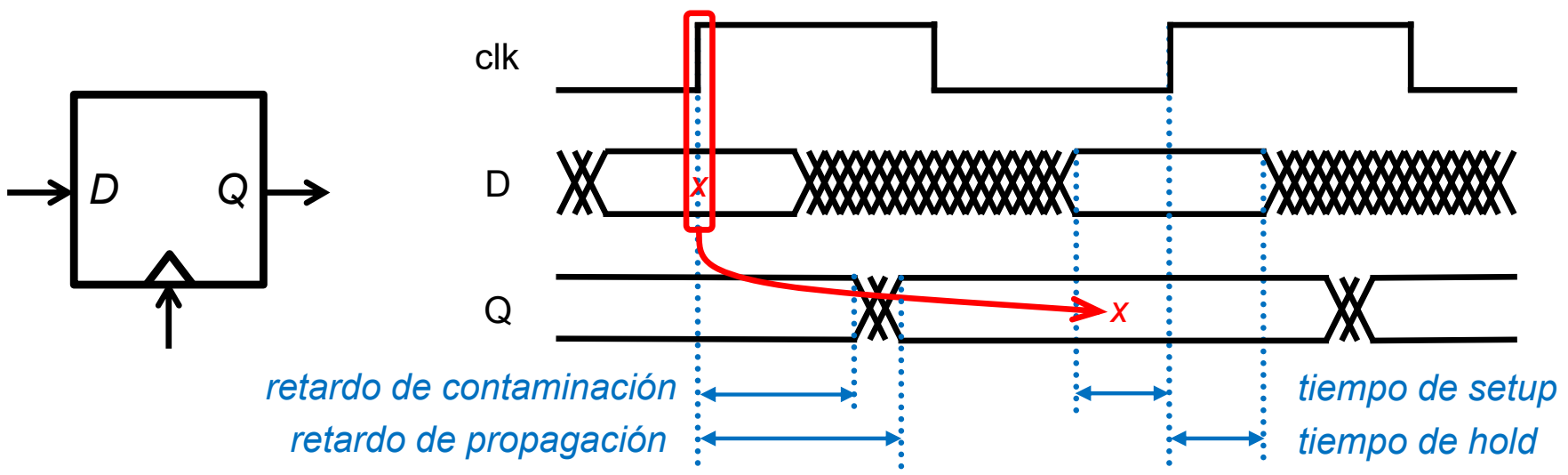
# Retardo


- En un **biestable disparado por flanco**, las salidas cambian en respuesta al flanco del reloj y **NO** al cambio de la entrada.
  - los retardos se miden desde dicho flanco, el máximo se denomina **retardo de propagación** y el mínimo, **retardo de contaminación**.
- Además, para que tenga un **comportamiento predecible**, la entrada debe estar estable en las proximidades del flanco:
  - Como mínimo debe estar estable durante el **tiempo de setup** (antes del flanco) y durante **tiempo de hold** (después del flanco).




 
# Metaestabilidad



- Cuando se **viola el tiempo de hold o el de setup**, el biestable entra en un estado **metaestable** caracterizado por:
  - El retardo de propagación del biestable no está acotado.
  - El valor de salida del biestable es impredecible y, por tanto, se propagan en cadena valores inconsistentes por todo el circuito.




  
# Reglas de diseño

- Por tanto, un sistema secuencial con temporización por flanco tendrá un **comportamiento correcto** si:
  - El tiempo de ciclo del reloj es lo suficientemente largo para que todos los sistemas combinatoriales alcancen su **régimen permanente**.
  - Las **entradas de todos los biestables permanecen estables** durante su periodo de apertura (hold+setup).



**ligadura de retardo máximo:**

$$t_{CLK} \geq ( t_d^{ff1} + t_d^{lc} + t_s^{ff2} )$$

**ligadura de retardo mínimo:**


$$( t_c^{ff1} + t_c^{lc} ) \geq t_h^{ff2}$$

El ff<sub>2</sub> carga f(x)



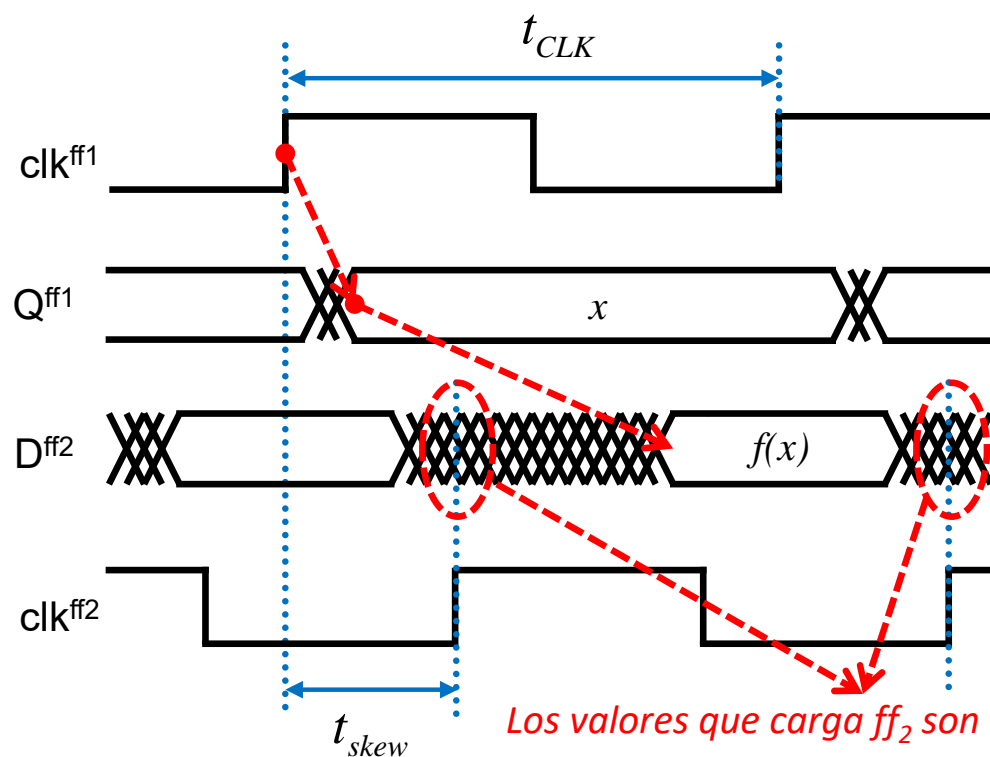
# Reglas de diseño

- No obstante, un sistema correctamente temporizado **puede fallar** si la señal de reloj no se distribuye adecuadamente:
  - Si la señal de reloj llega con retraso (**skew**) a las entradas de reloj de algunos flip-flops, el sistema se desincroniza.
  - Ídem si la frecuencia del reloj no es perfectamente regular (**jitter**).



 Los valores que carga ff<sub>2</sub> son impredecibles




- Distinta longitud de cable
- Ruido (interferencias)
- Diferente carga local
- Variaciones locales de temperatura
- etc...


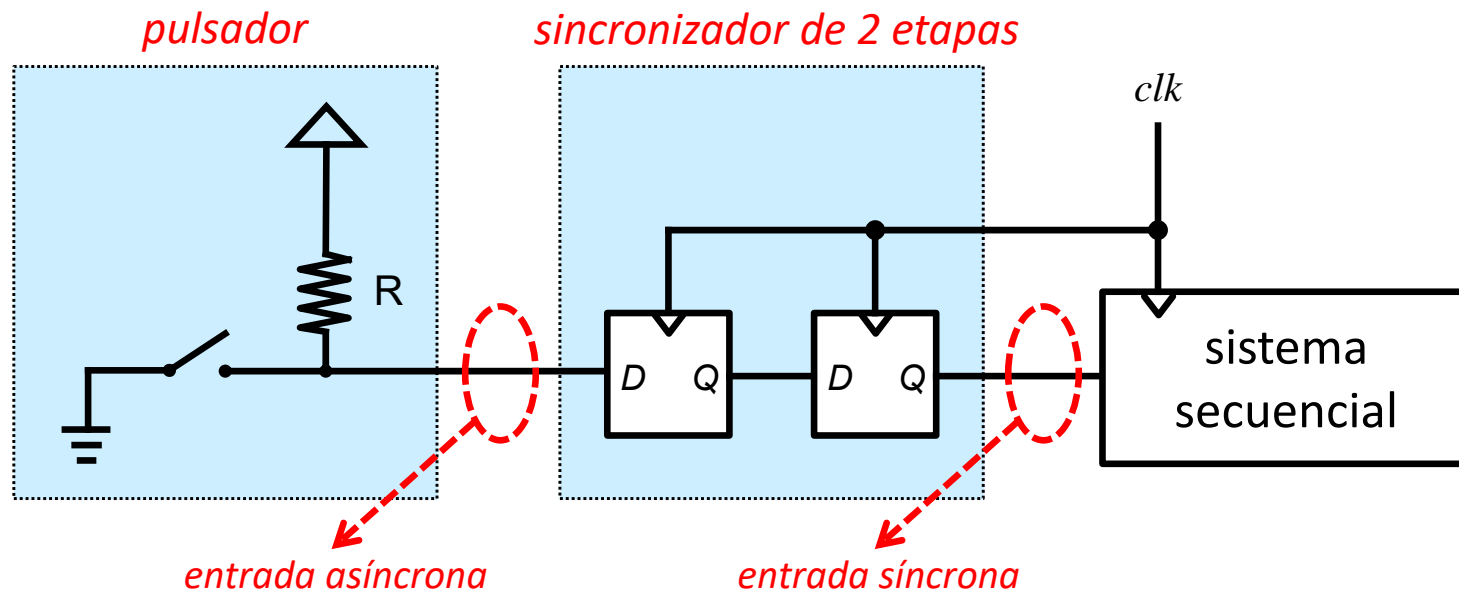
# Reglas de diseño

- Asimismo, un sistema también puede fallar si sus **entradas cambian asíncronamente** porque están conectadas a:
  - Las salidas de otro sistema con distinto reloj.
  - Un dispositivo puramente asíncrono (i.e pulsador)
- En ambos casos es necesario utilizar **sincronizadores**.
  - El más básico consiste en conectar varios biestables D en cascada.









# Generación de reloj

- La señal de **reloj primaria** se genera externamente usando:

- Cristal de cuarzo

 

 - Oscilador integrado con frecuencia fija o programable



- Dentro del chip esta señal se acondiciona y se multiplica/divide para obtener la frecuencia deseada.



# Generación de reloj

- La frecuencia de reloj aumenta en cada generación tecnológica (el periodo disminuye)




Modelo (Intel)	Año	Frecuencia	Periodo	La luz recorre en ese periodo de tiempo
4004	1971	108 KHz	9.25 $\mu$ s	2.8 Km
8086	1978	4.77 MHz	0.21 $\mu$ s	63 m
80386	1985	16 MHz	62.5 ns	19 m
Pentium	1993	66 MHz	15.2 ns	5 m
Pentium 4	2000	1.5 GHz	667 ps	20 cm
Intel Core 2 Quad	2007	2.4 GHz	417 ps	12 cm
Intel Core I7-4770	2013	3.4 GHz	294 ps	9 cm
Intel Core I9-11900X	2021	5.3 GHz	189 ps	6 cm

- Si la velocidad de los coches hubiera crecido tan rápido:
  - Coche (1971): 100 Km/h (Madrid-Barcelona: 6h)
  - Coche (2021): 4 900 000 Km/h (Madrid-Barcelona: 0.5s, Madrid-Plutón: 1h)


   
# Generación de reloj


- El diseño (físico) de una la red de **distribución de reloj** en un chip es un proceso complejo:
  - La señal de reloj tiene mucha conectividad (tiene mucha carga) y las interconexiones son largas (muy resistivas y vulnerables al ruido).
  - Requiere trazar un **árbol /red equilibrada** de interconexiones, buffers y otros elementos correctores de desfase (PLL, DLL).
- En general es **mala práctica** que el reloj atraviese lógica:
  - Introduce un skew variable debido a la incertidumbre de la red.
  - Puede producir glitches que provoquen cambios espurios de estado.
    - Esto también es aplicable al reset, si se desea evitar inicializaciones espurias.






 
# Generación de reset

- La señal de **reset** se genera externamente usando:
  - Un **circuito RC**



- **Generador de reset integrado**

  



# Biblioteca de celdas

## CMOS 90 nm

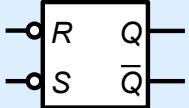
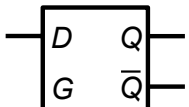
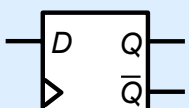
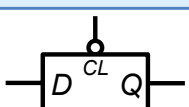
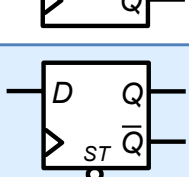
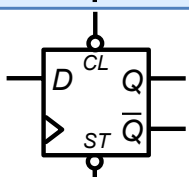
versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

133

fuelle: Synopsys (SAED EDK 90 nm)

Biestable	Área ( $\mu\text{m}^2$ )	Retardo (ps)	Consumo estático (nW)	Consumo dinámico (nW/MHz)
	10.1376	221 (Q) 386 (QN)	621	2359
	22.1184	219 (Q) 234 (QN)	144	463
	24.8832	217 (Q) 193 (QN)	140	284
	32.2560	167 (Q) 326 (QN)	164	281
	31.3344	412 (Q) 372 (QN)	152	161
	35.0208	212 (Q) 365 (QN)	167	215











# Cálculo del tiempo de ciclo


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

137

 

camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180 \text{ ps}$
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271 \text{ ps}$
$\text{CLK}_1 \rightarrow z$	347 ps

# Cálculo del tiempo de ciclo

CMOS 90 nm




versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

138

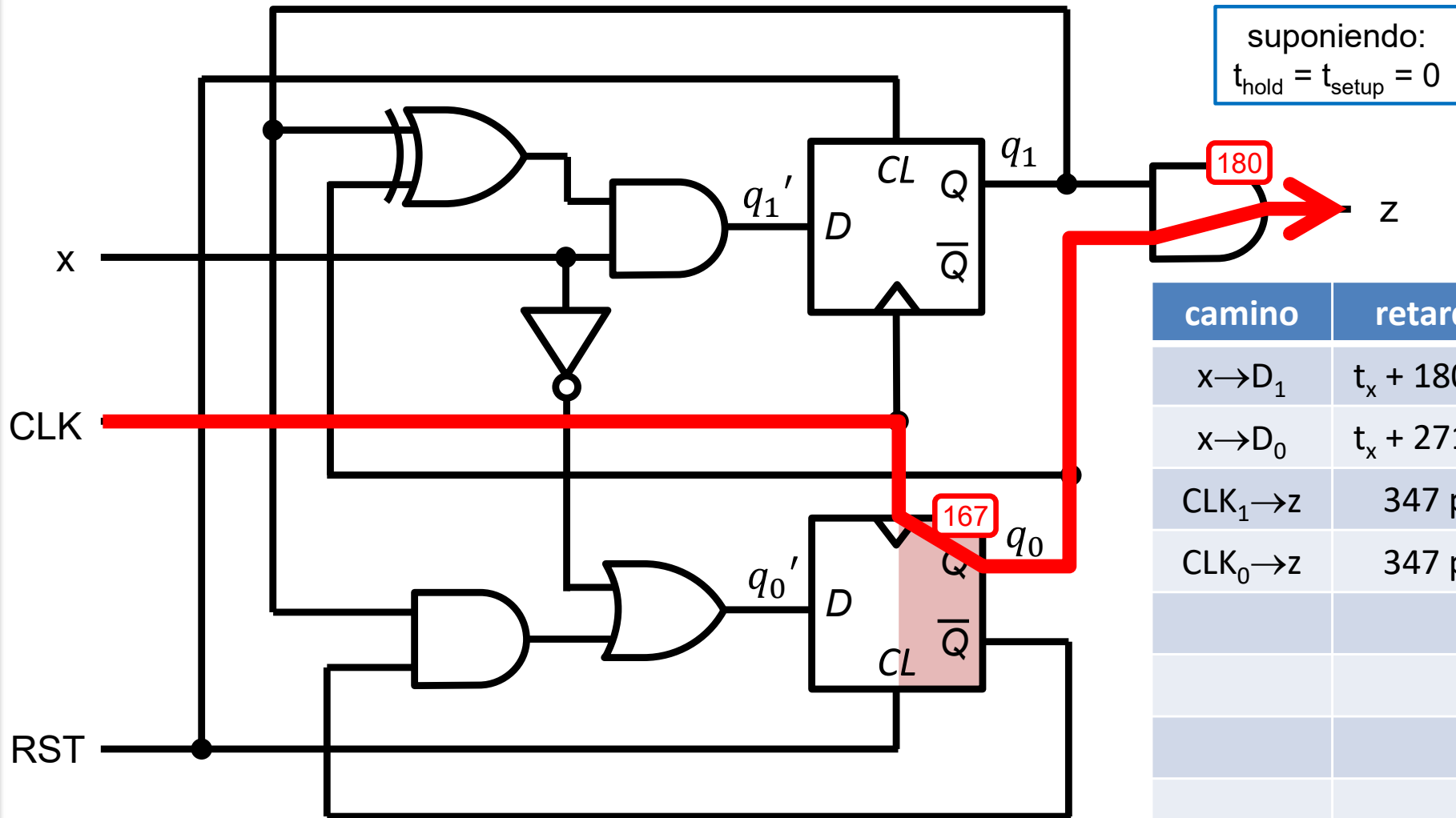

suponiendo:  
 $t_{hold} = t_{setup} = 0$

camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180$ ps
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271$ ps
$CLK_1 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_0 \rightarrow z$	347 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

139

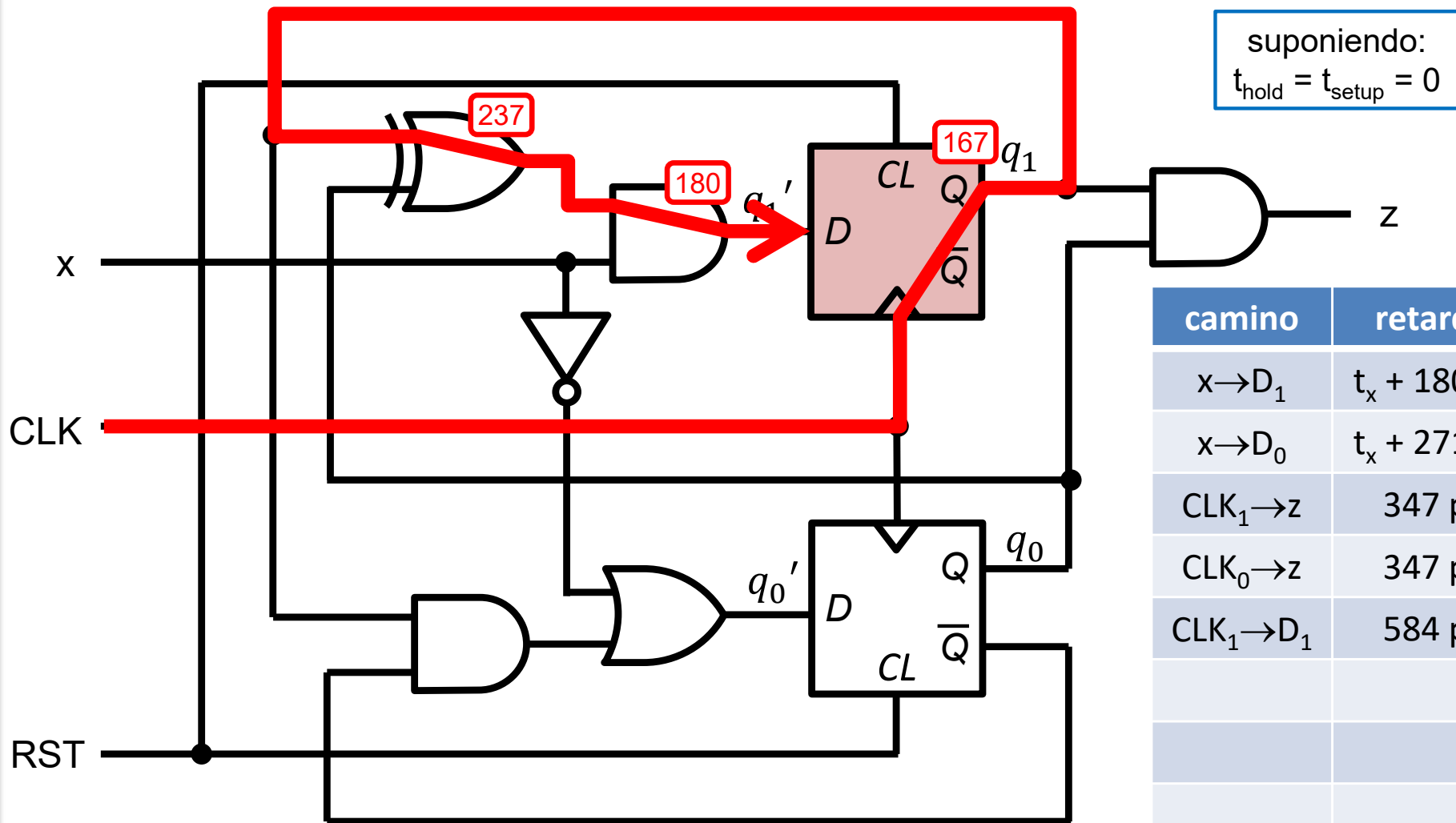

camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180$ ps
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271$ ps
$CLK_1 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_0 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_1 \rightarrow D_1$	584 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

140

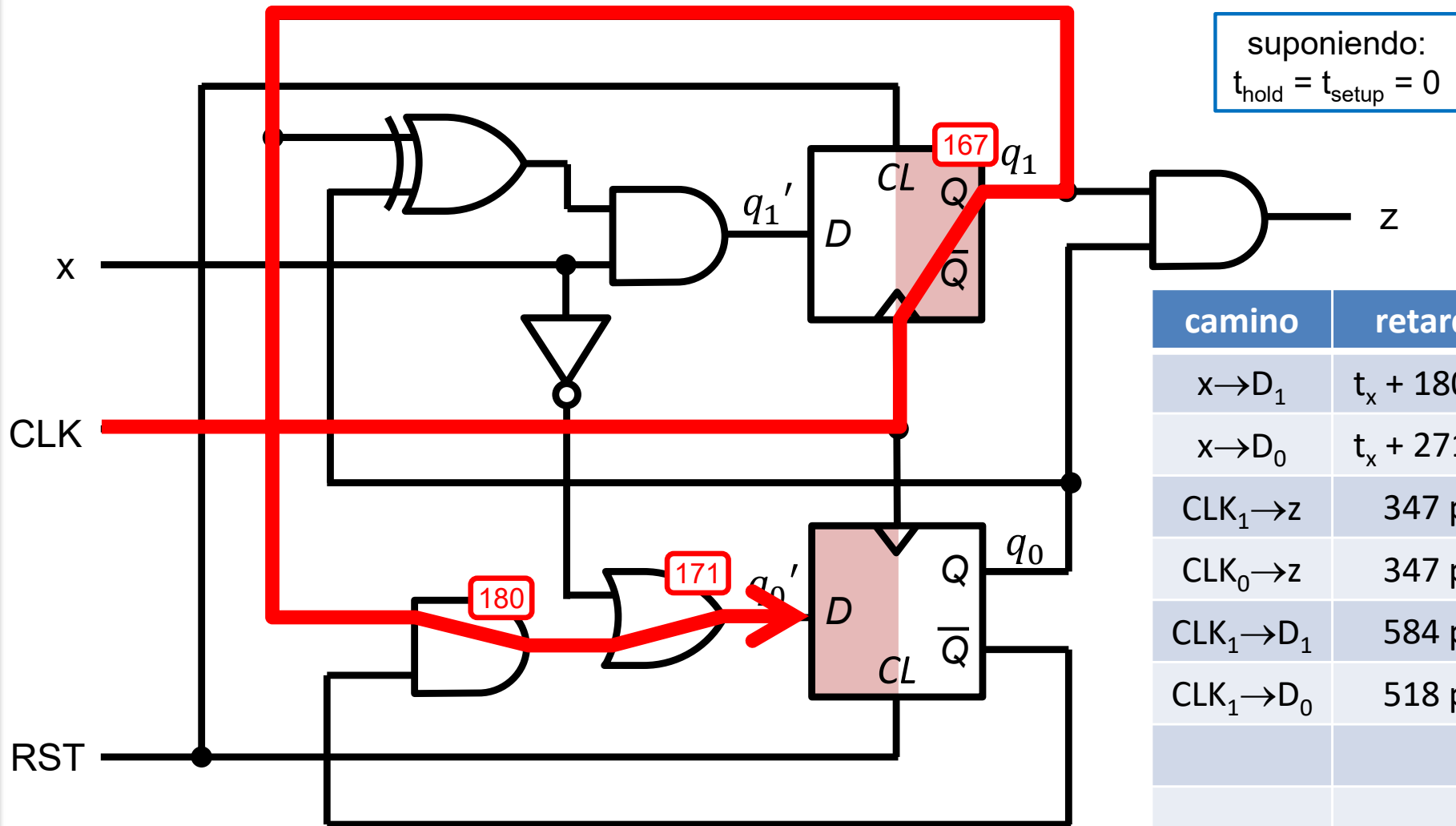

camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180 \text{ ps}$
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271 \text{ ps}$
$CLK_1 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_0 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_1 \rightarrow D_1$	584 ps
$CLK_1 \rightarrow D_0$	518 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

141

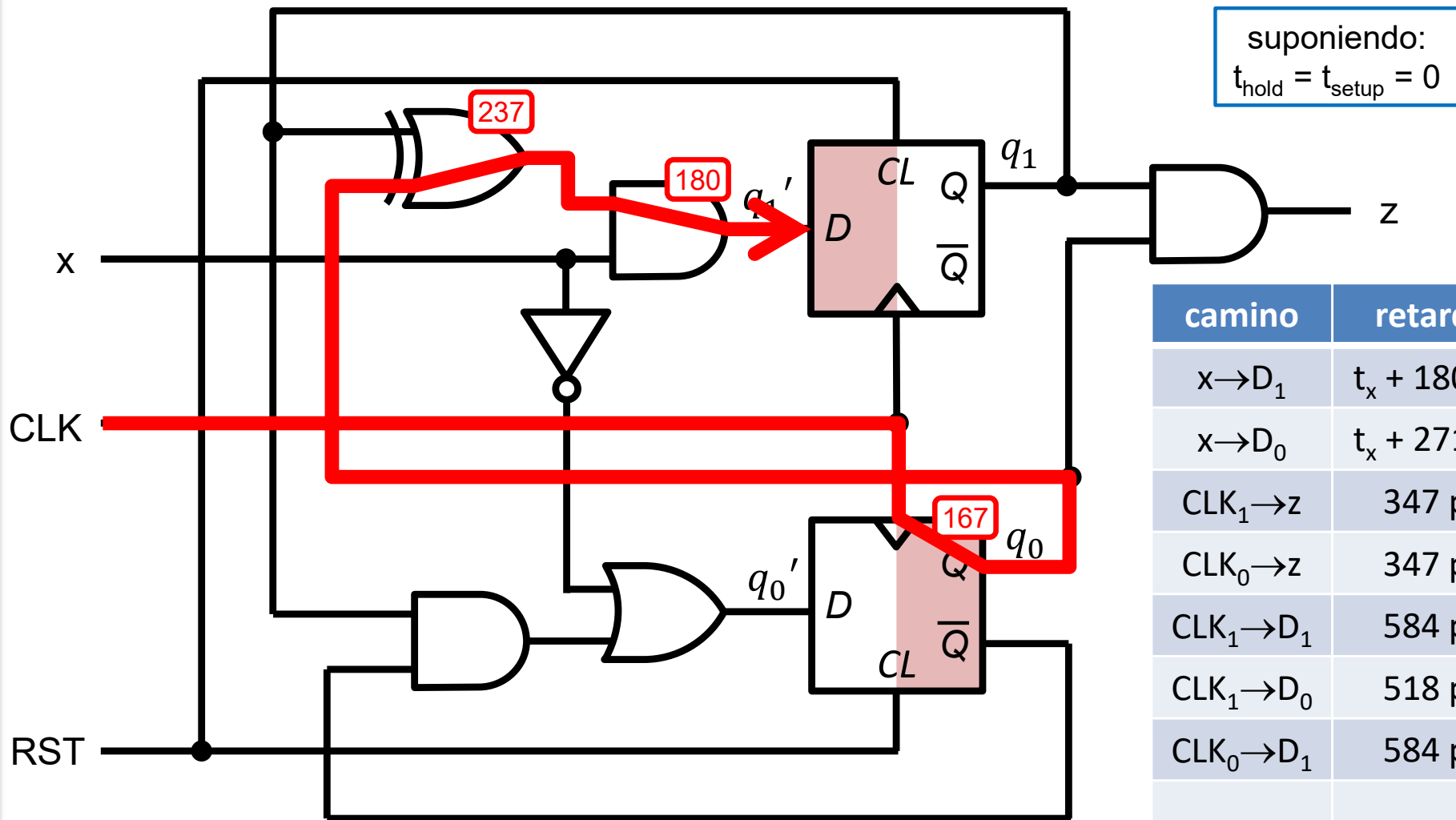

camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180$ ps
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271$ ps
$CLK_1 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_0 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_1 \rightarrow D_1$	584 ps
$CLK_1 \rightarrow D_0$	518 ps
$CLK_0 \rightarrow D_1$	584 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo

CMOS 90 nm


versión 14/07/23

tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

142

 suponiendo:  
 $t_{hold} = t_{setup} = 0$



camino	retardo
$x \rightarrow D_1$	$t_x + 180$ ps
$x \rightarrow D_0$	$t_x + 271$ ps
$CLK_1 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_0 \rightarrow z$	347 ps
$CLK_1 \rightarrow D_1$	584 ps
$CLK_1 \rightarrow D_0$	518 ps
$CLK_0 \rightarrow D_1$	584 ps
$CLK_0 \rightarrow D_0$	677 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1


143

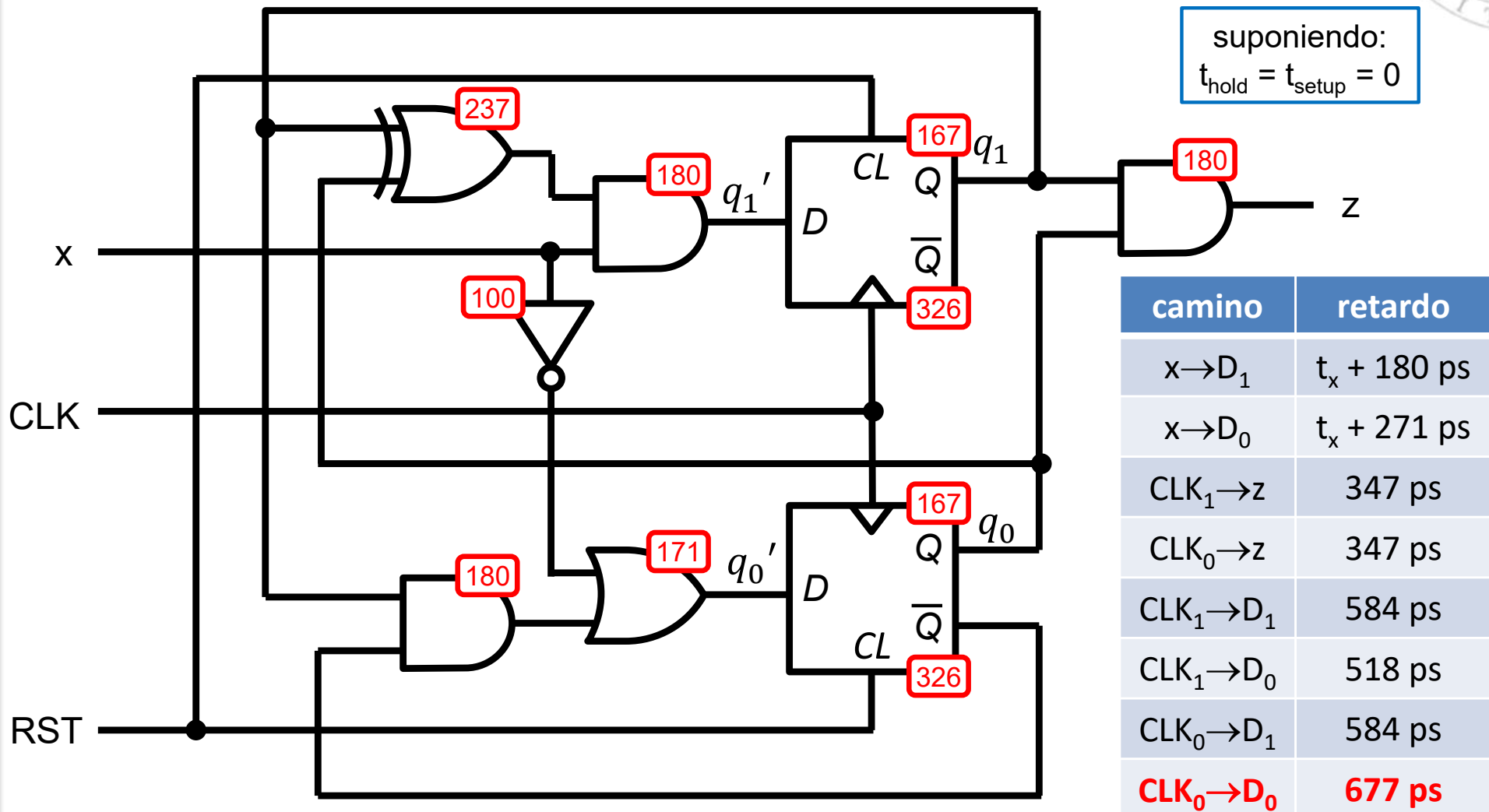

$$t_{clk} \geq \max(\text{retardo}) = 677 \text{ ps} \Rightarrow f_{clk} = \frac{1}{t_{clk}} \leq \frac{1}{677 \cdot 10^{-12} \text{ s}} = \mathbf{1.47 \text{ GHz}}$$

# Simulación

CMOS 90 nm

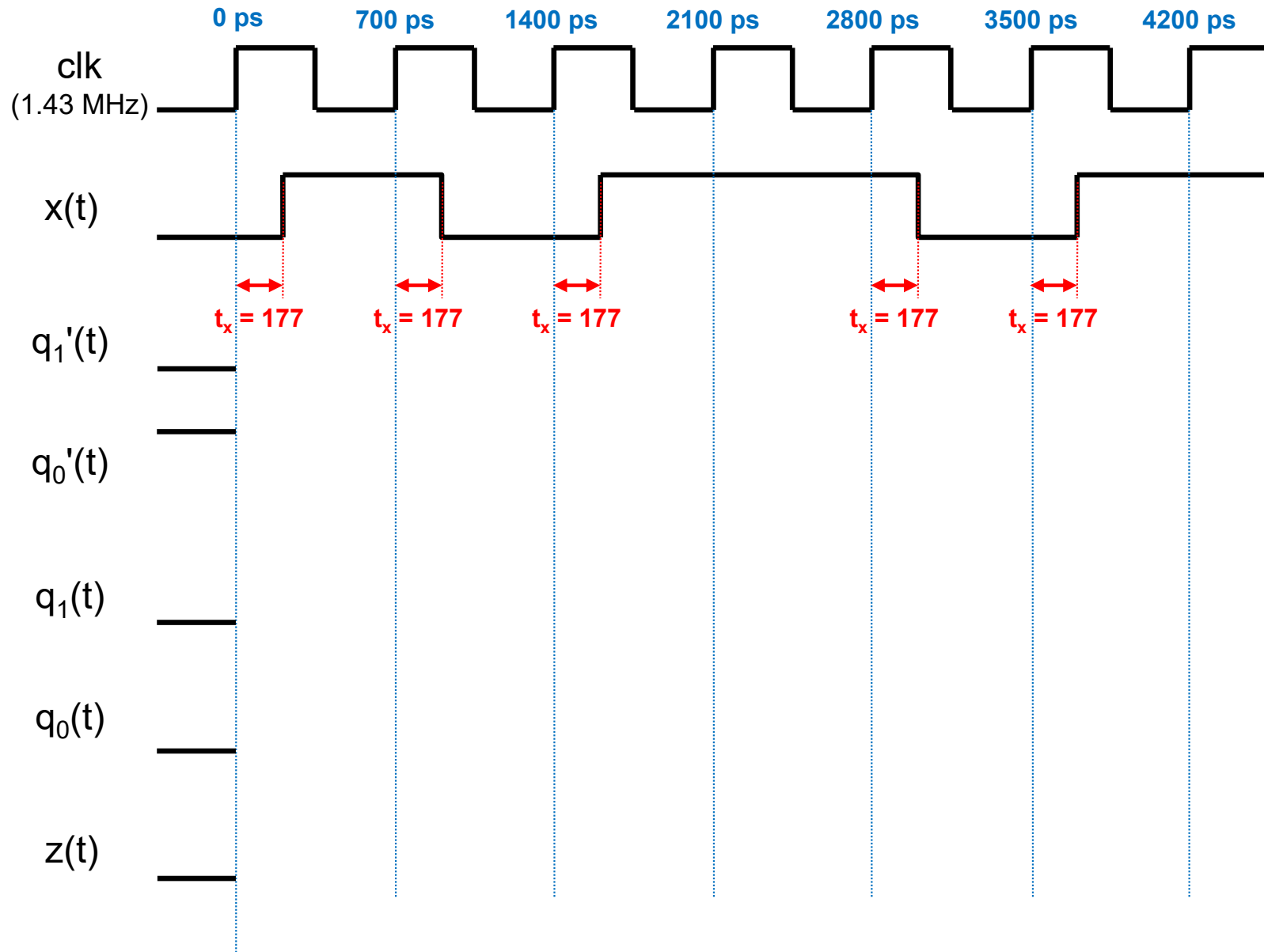






# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

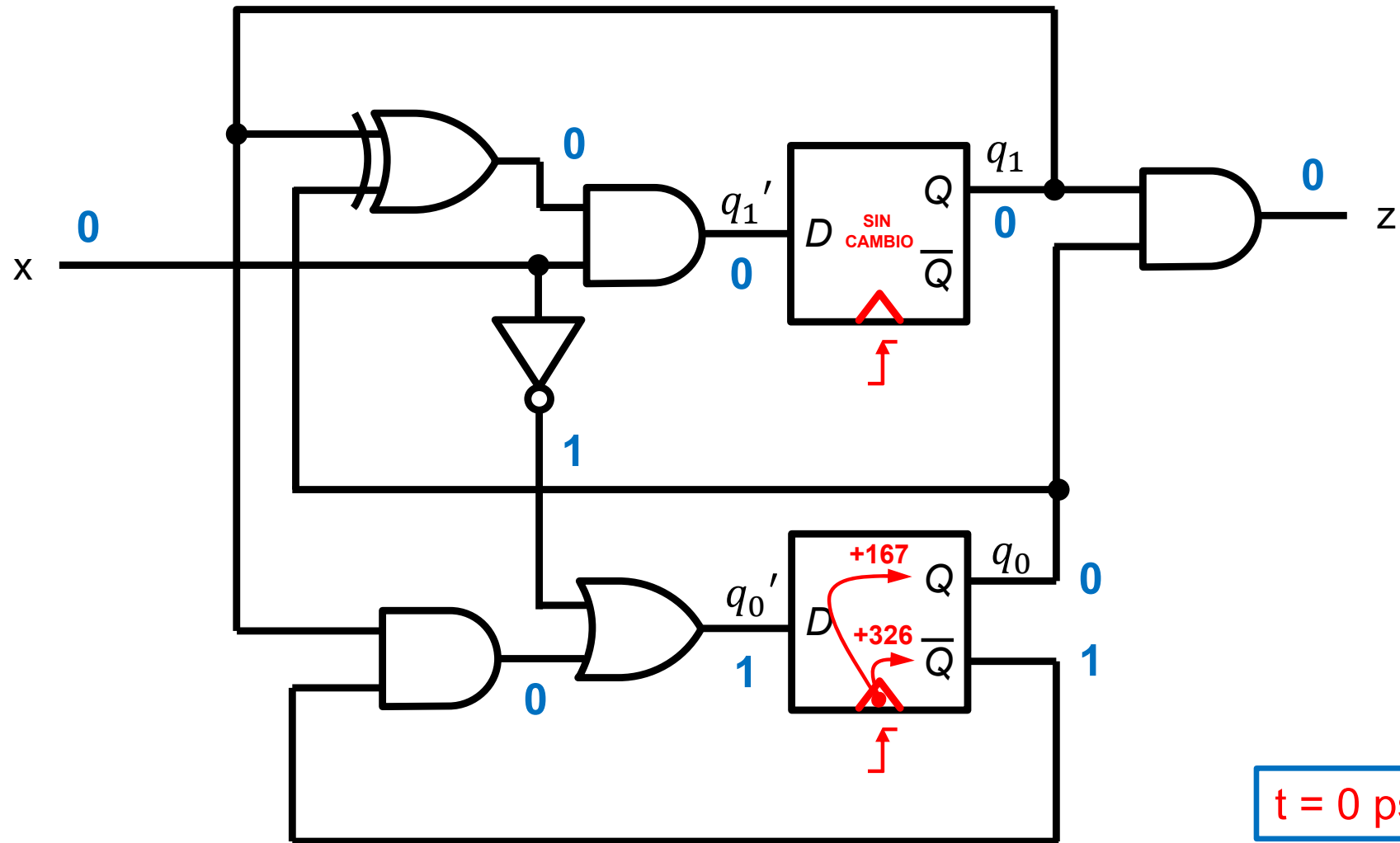tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$t = 0$  ps

1er. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

 tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$0 + t_{CLK \rightarrow Q}$

**$t = 167 \text{ ps}$**

1er. ciclo de reloj






# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

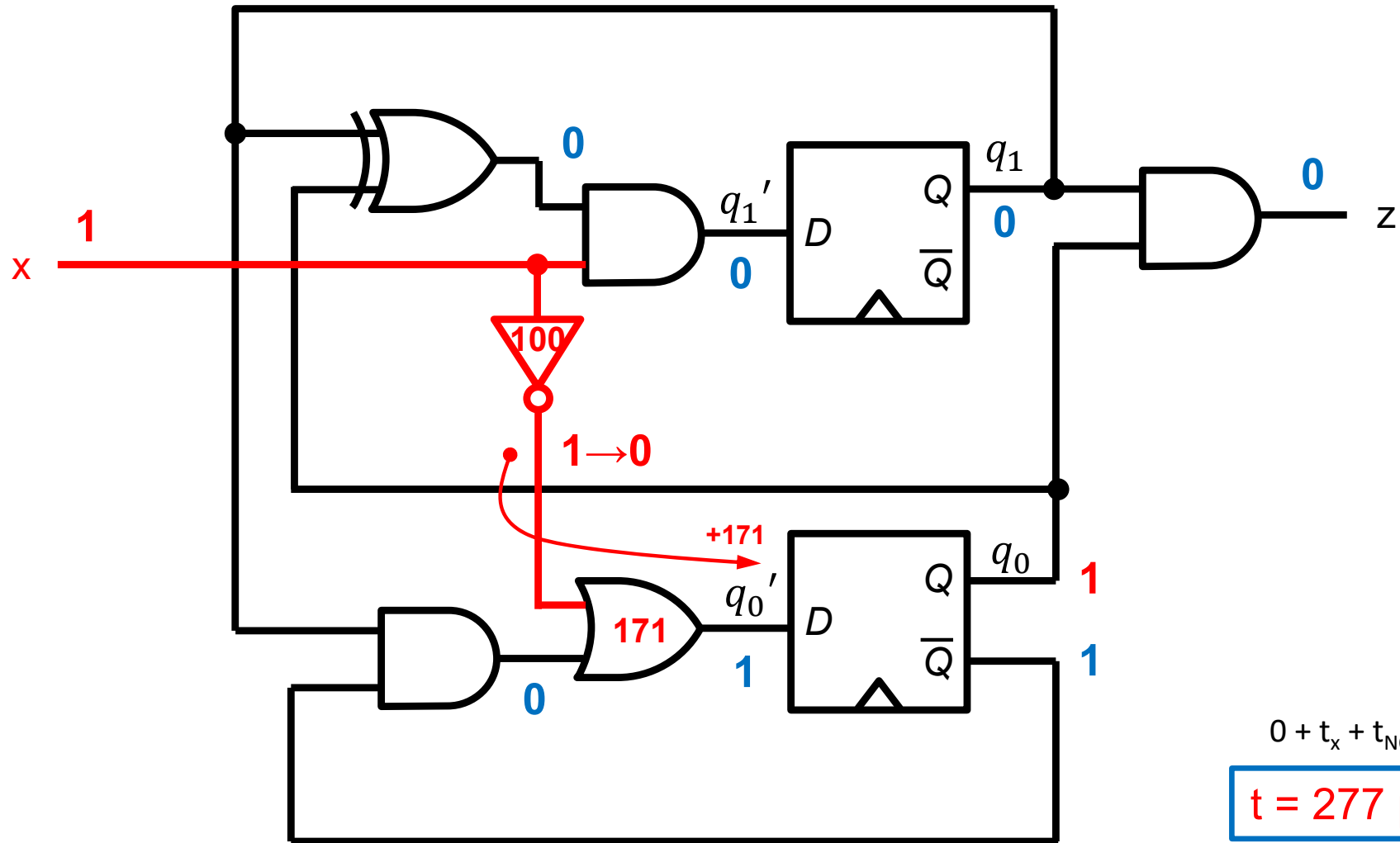tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$0 + t_x + t_{NOT}$$


**$t = 277 \text{ ps}$**

1er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

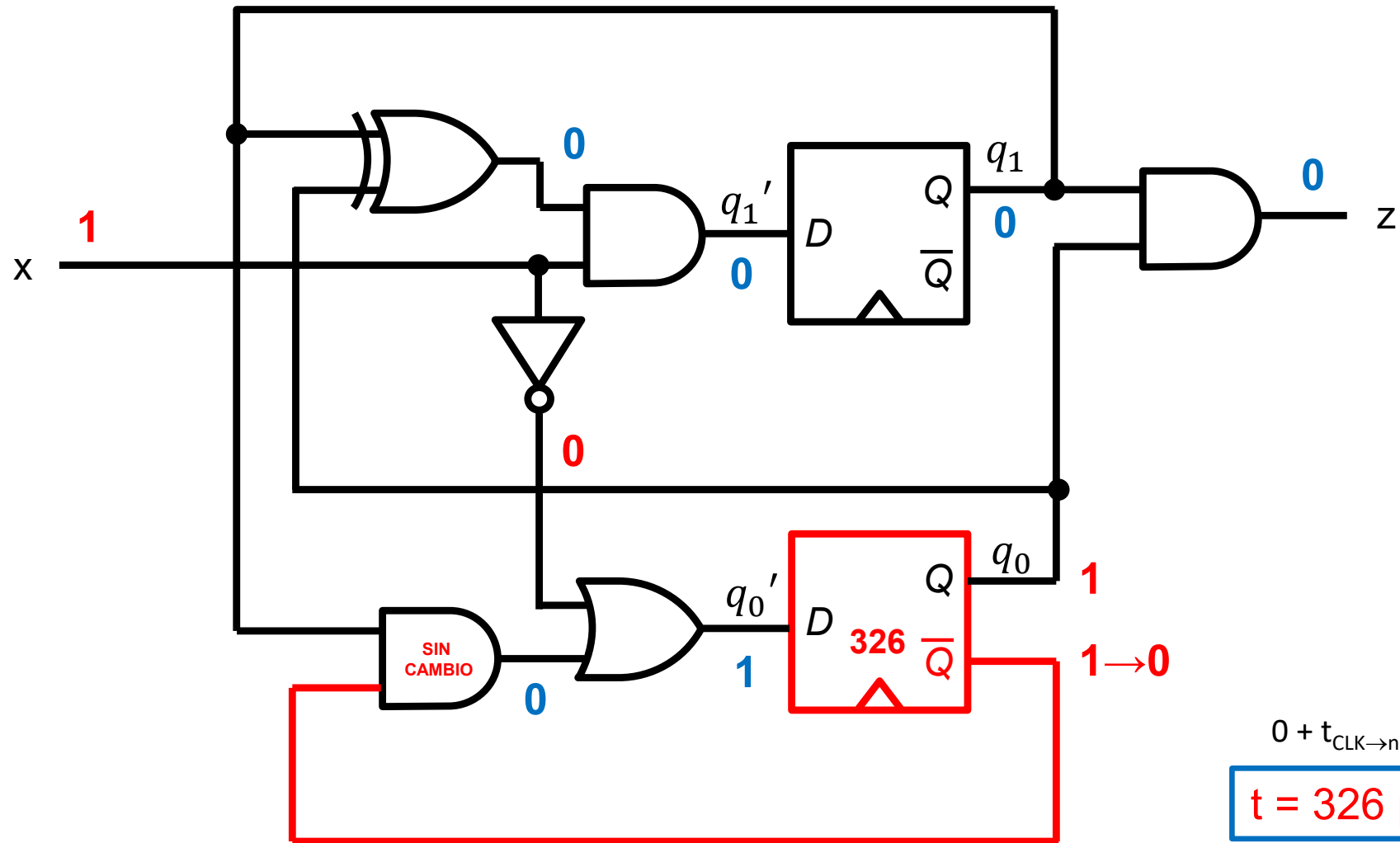

$0 + t_{CLK \rightarrow nQ}$


**$t = 326 \text{ ps}$**

1er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

 

$$0 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{XOR}}$$


$$t = 404 \text{ ps}$$

1er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

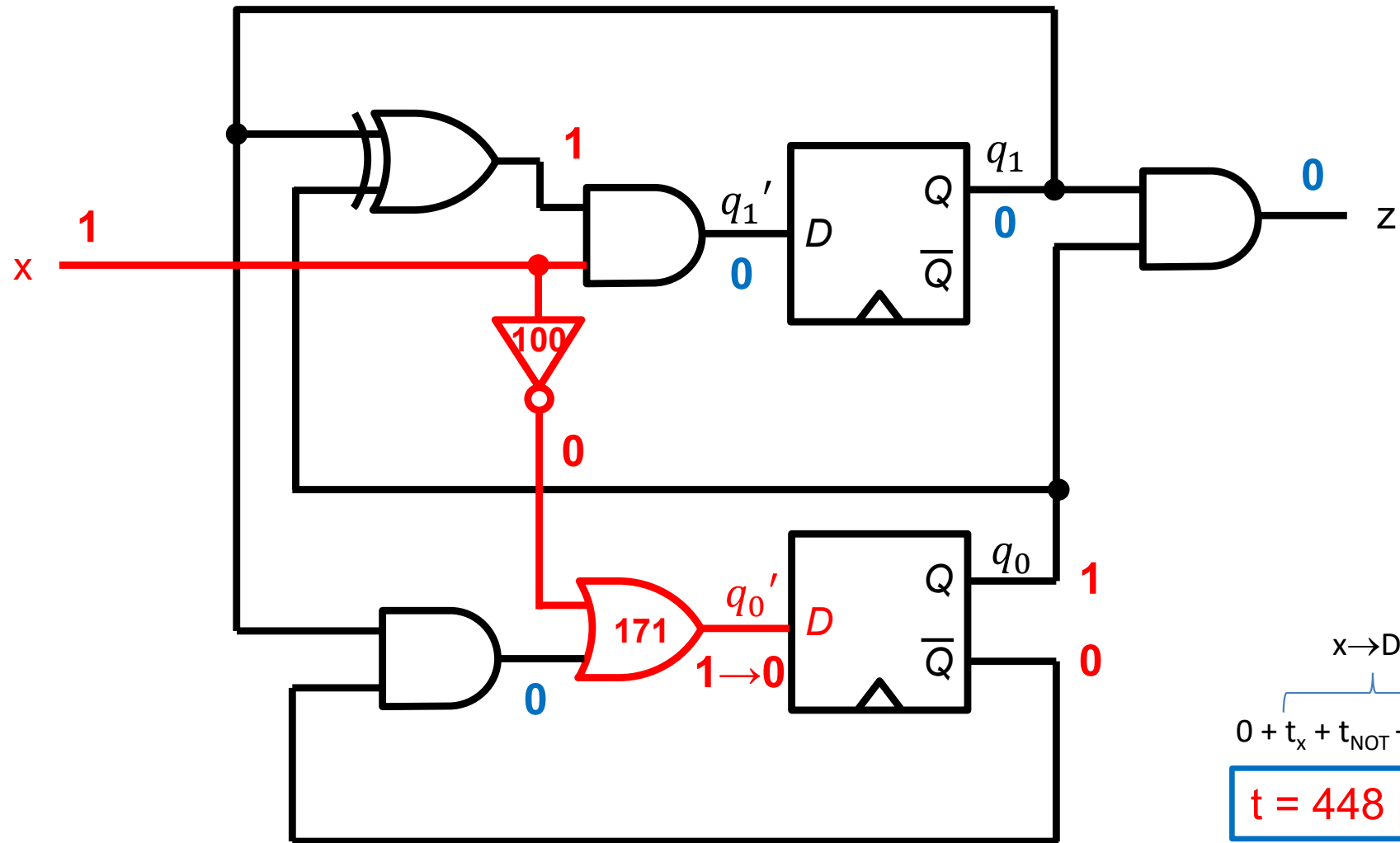

$$x \rightarrow D_0$$
$$0 + t_x + t_{\text{NOT}} + t_{\text{OR}}$$


$$t = 448 \text{ ps}$$

1er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

 

$$0 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{XOR}} + t_{\text{AND}}$$

$$t = 584 \text{ ps}$$


1er. ciclo de reloj





# Simulación


CMOS 90 nm

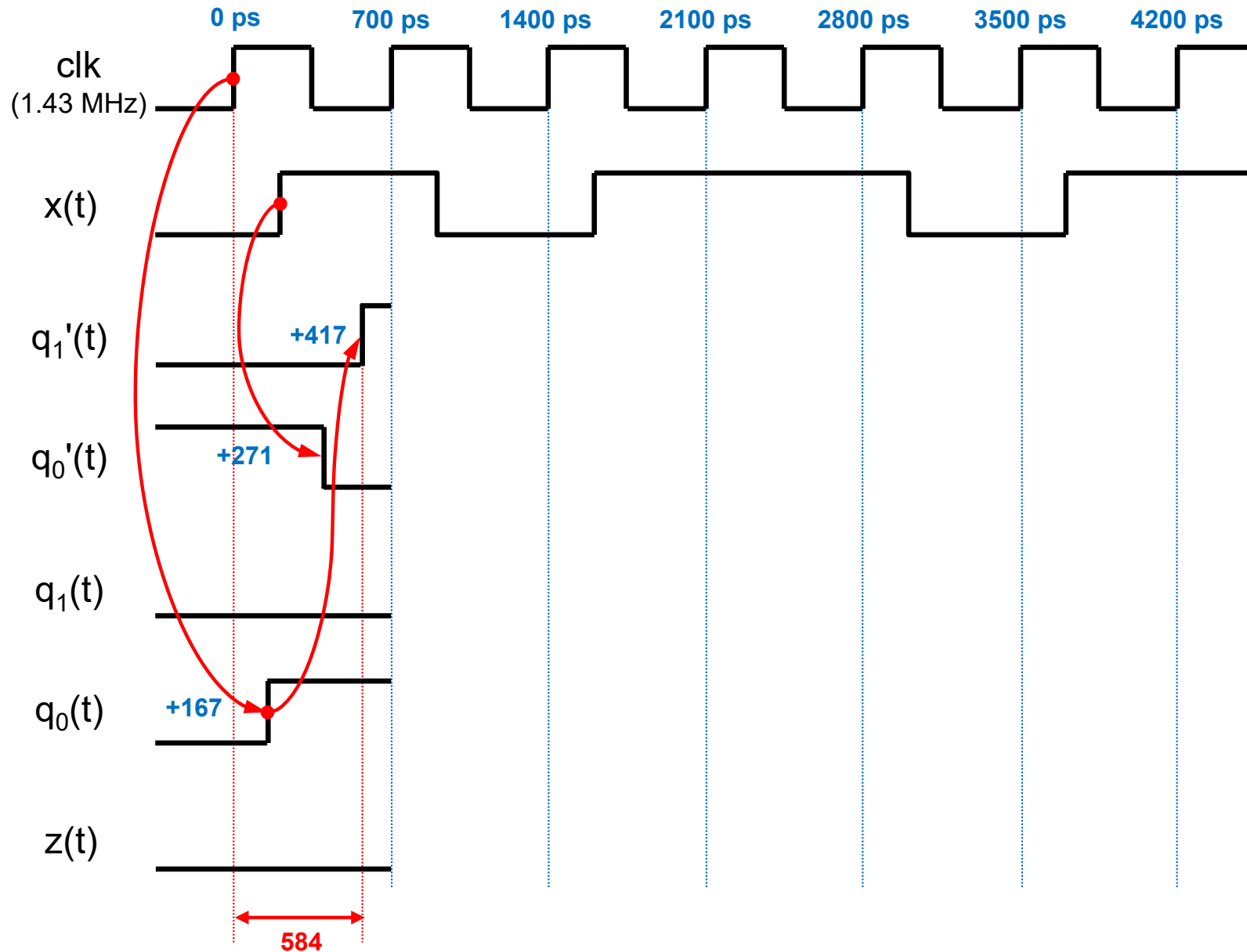



# Simulación

CMOS 90 nm

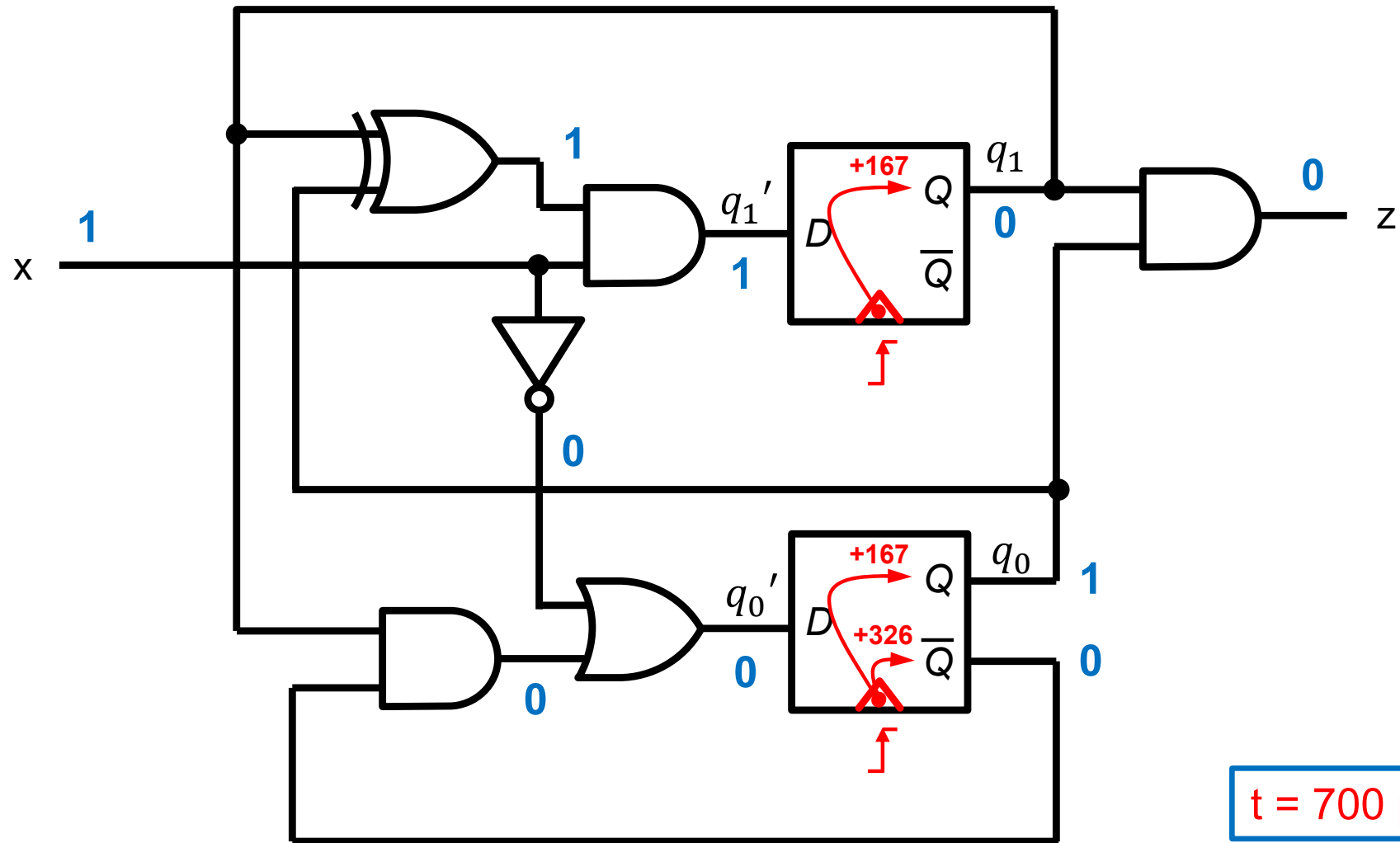


$t = 700 \text{ ps}$

2do. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

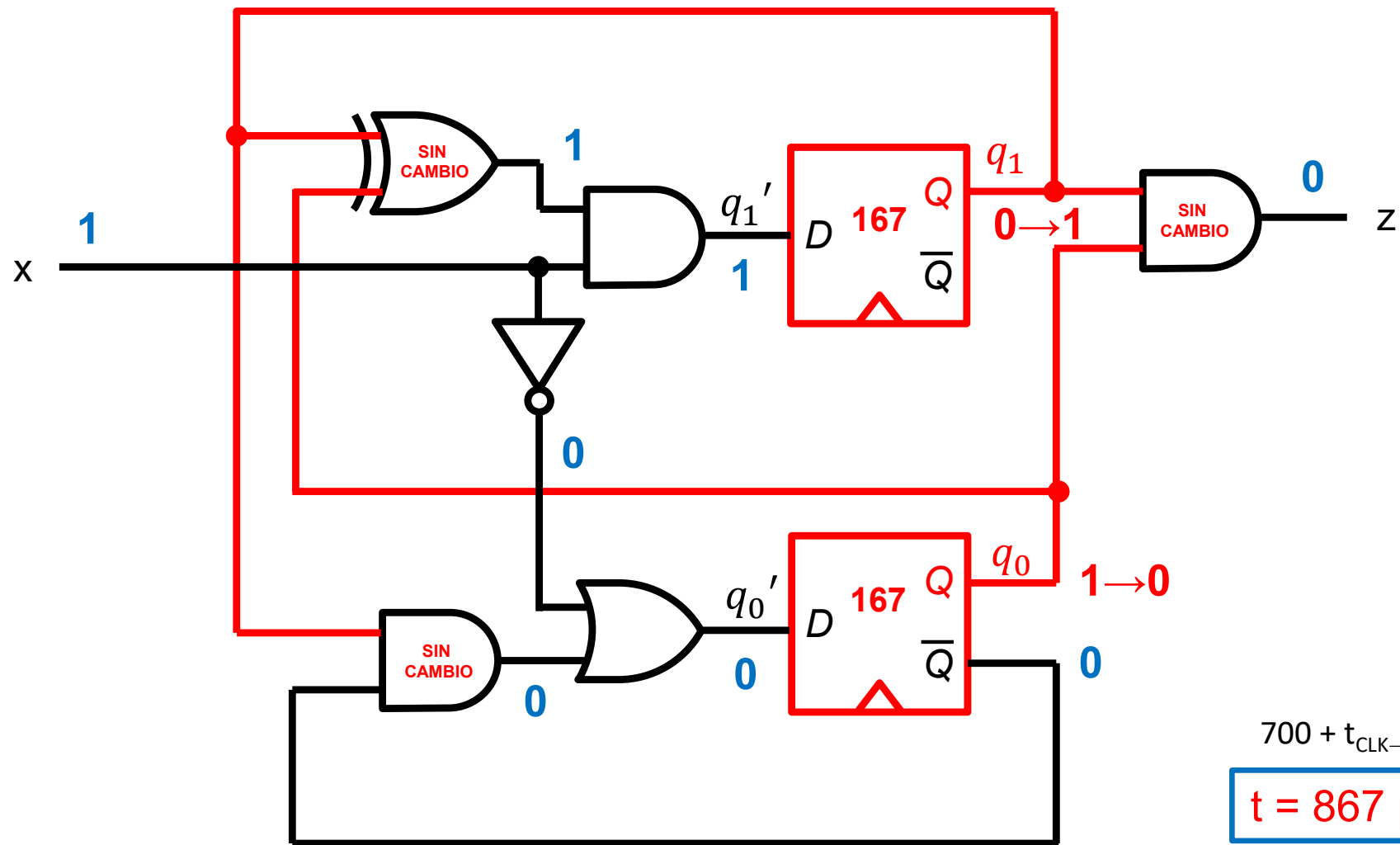

$$700 + t_{CLK \rightarrow Q}$$


**t = 867 ps**

2do. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

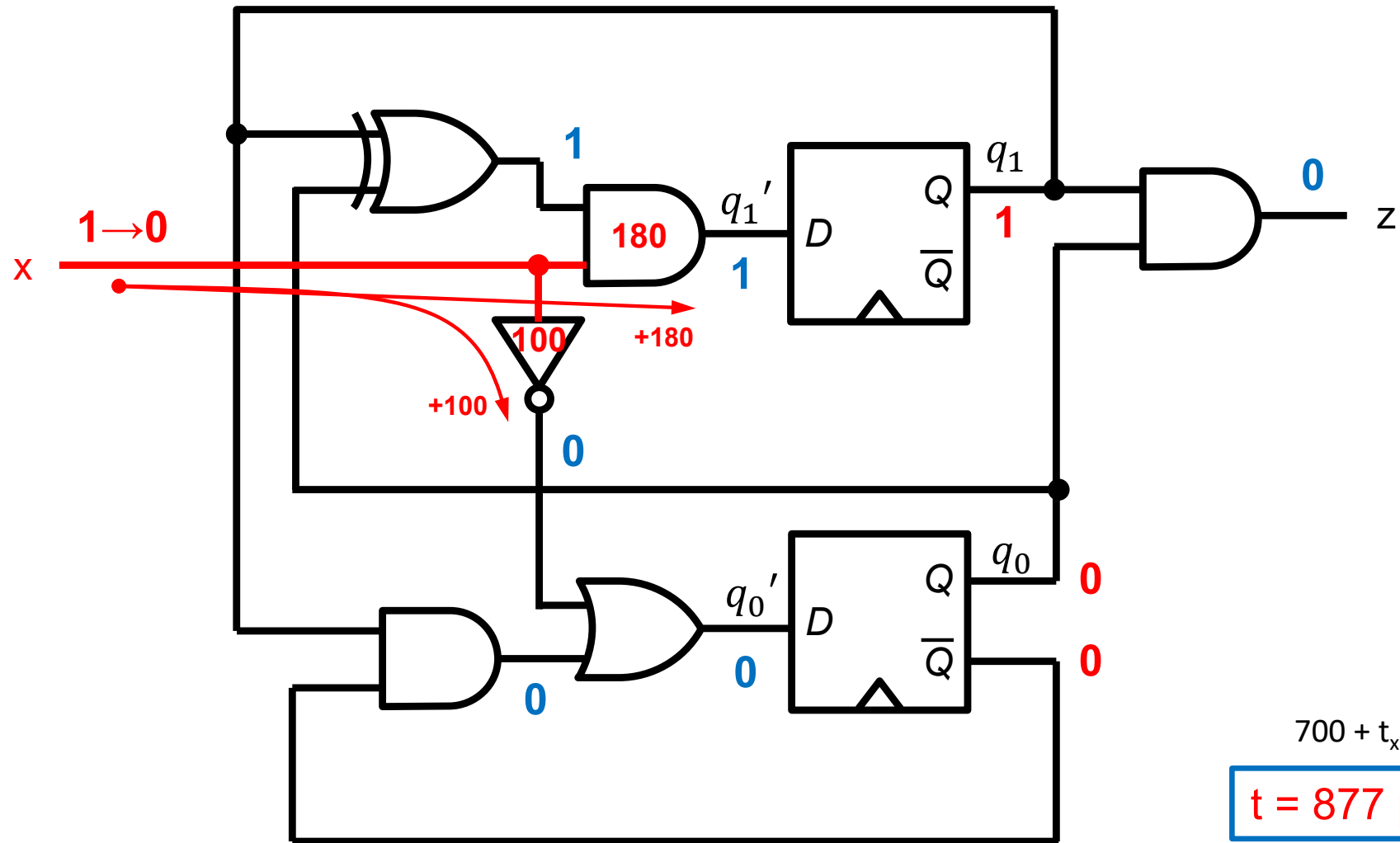

$700 + t_x$

**$t = 877 \text{ ps}$**

2do. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

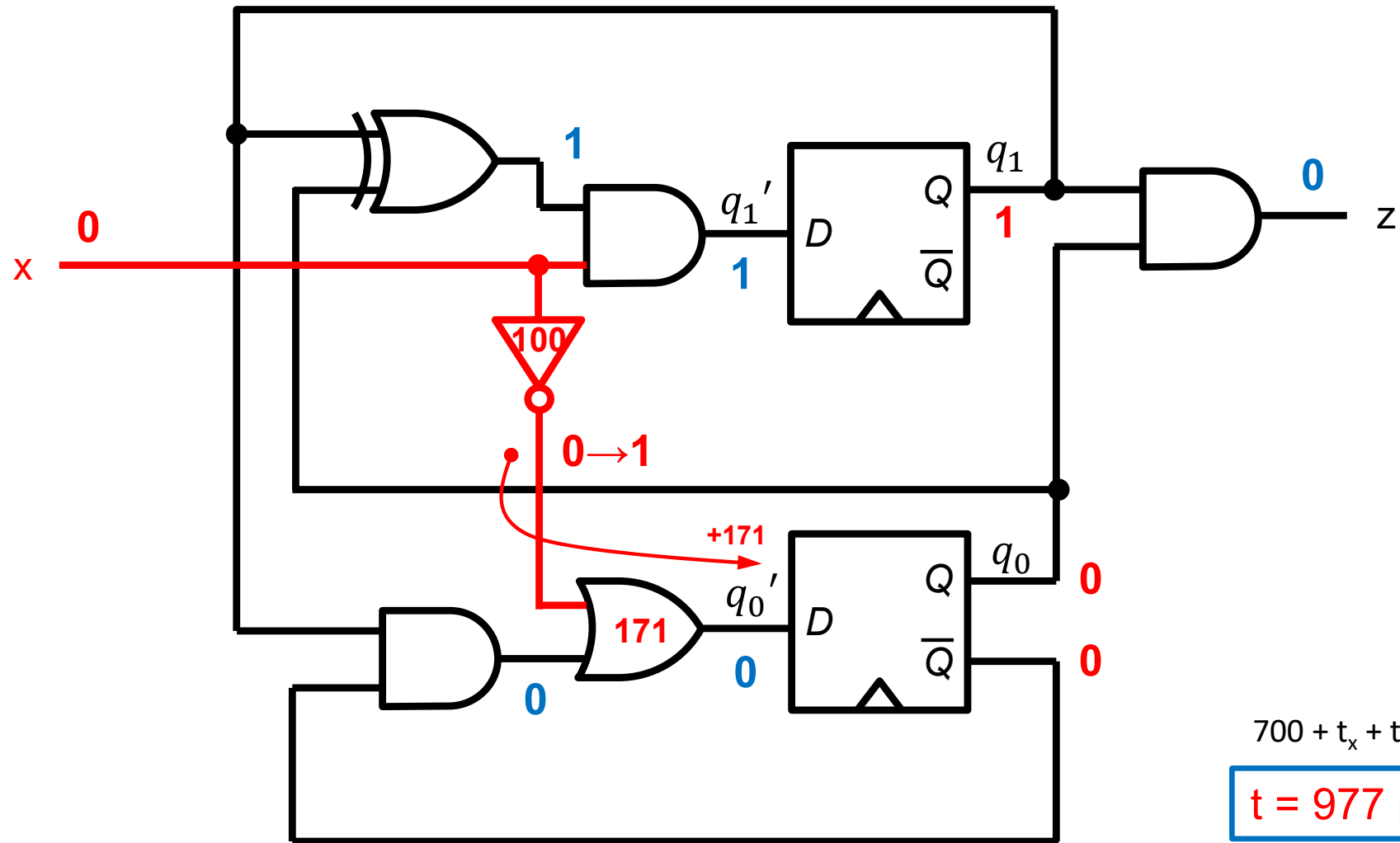tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$700 + t_x + t_{NOT}$$

**$t = 977 \text{ ps}$**

2do. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

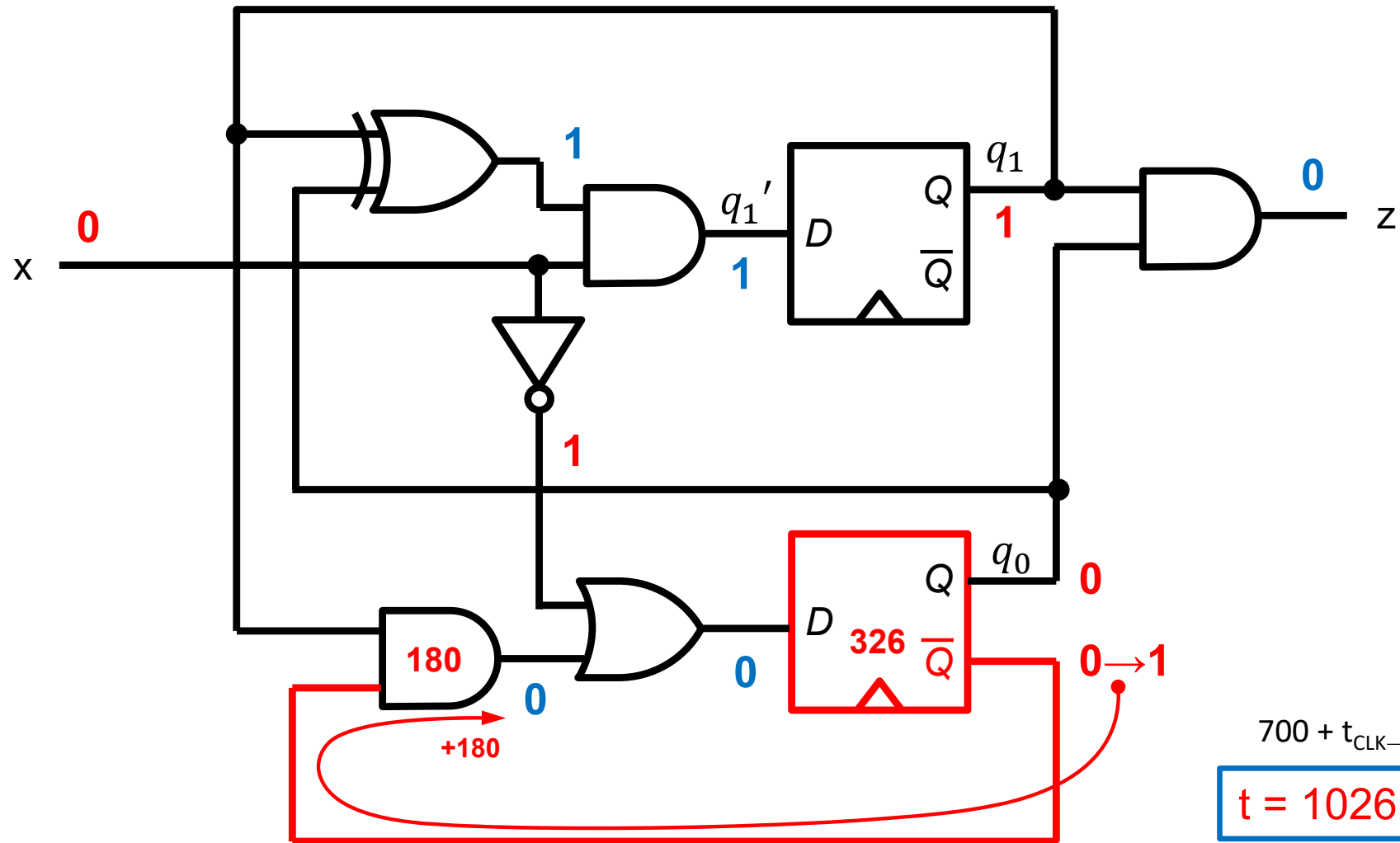tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$700 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{nQ}}$$


$$t = 1026 \text{ ps}$$

2do. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

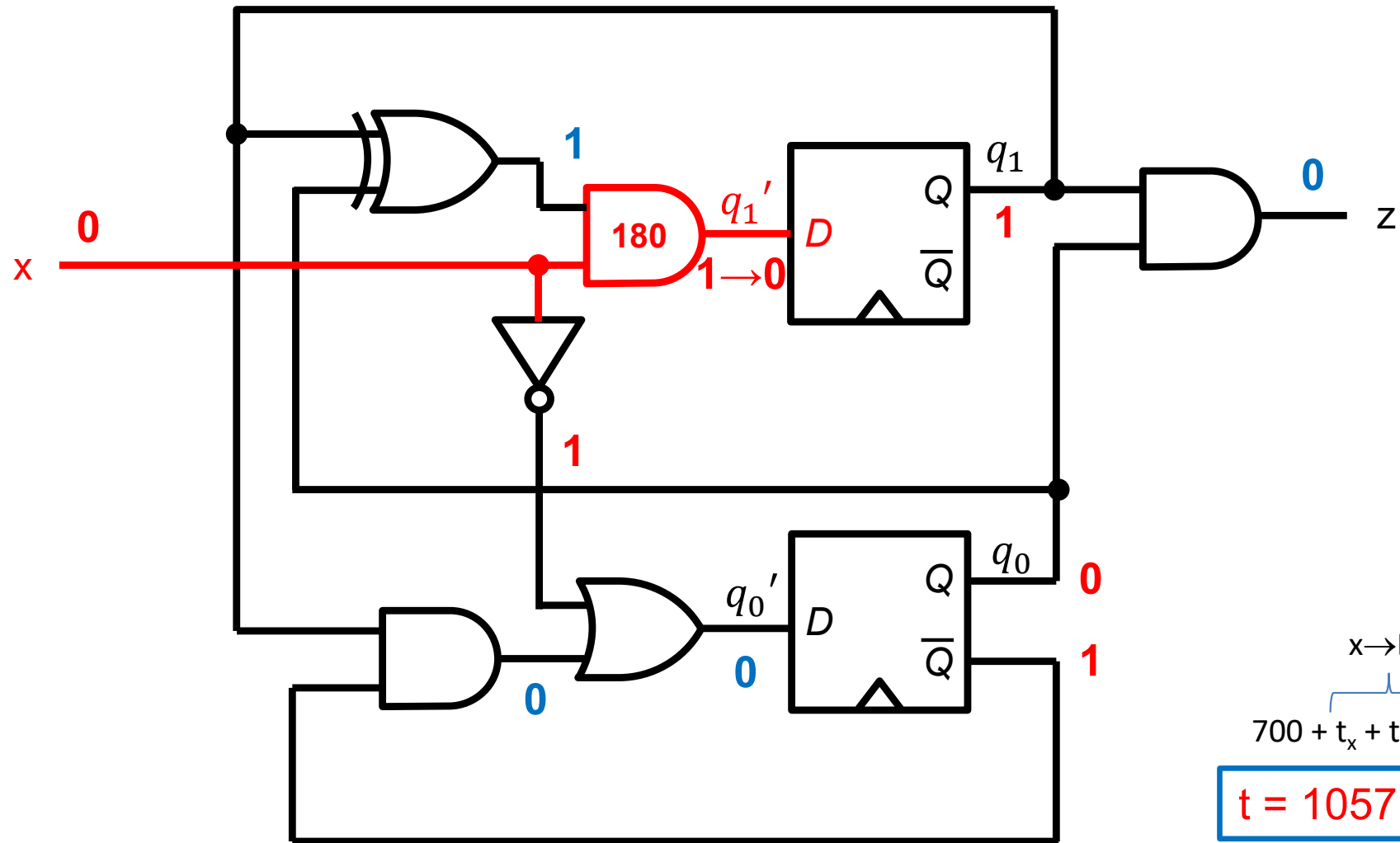

$$x \rightarrow D_1$$
$$700 + t_x + t_{AND}$$


**$t = 1057 \text{ ps}$**

2do. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

 

$$700 + t_x + t_{\text{NOT}} + t_{\text{OR}}$$

$x \rightarrow D_0$

**$t = 1148 \text{ ps}$**

2do. ciclo de reloj








# Simulación


CMOS 90 nm

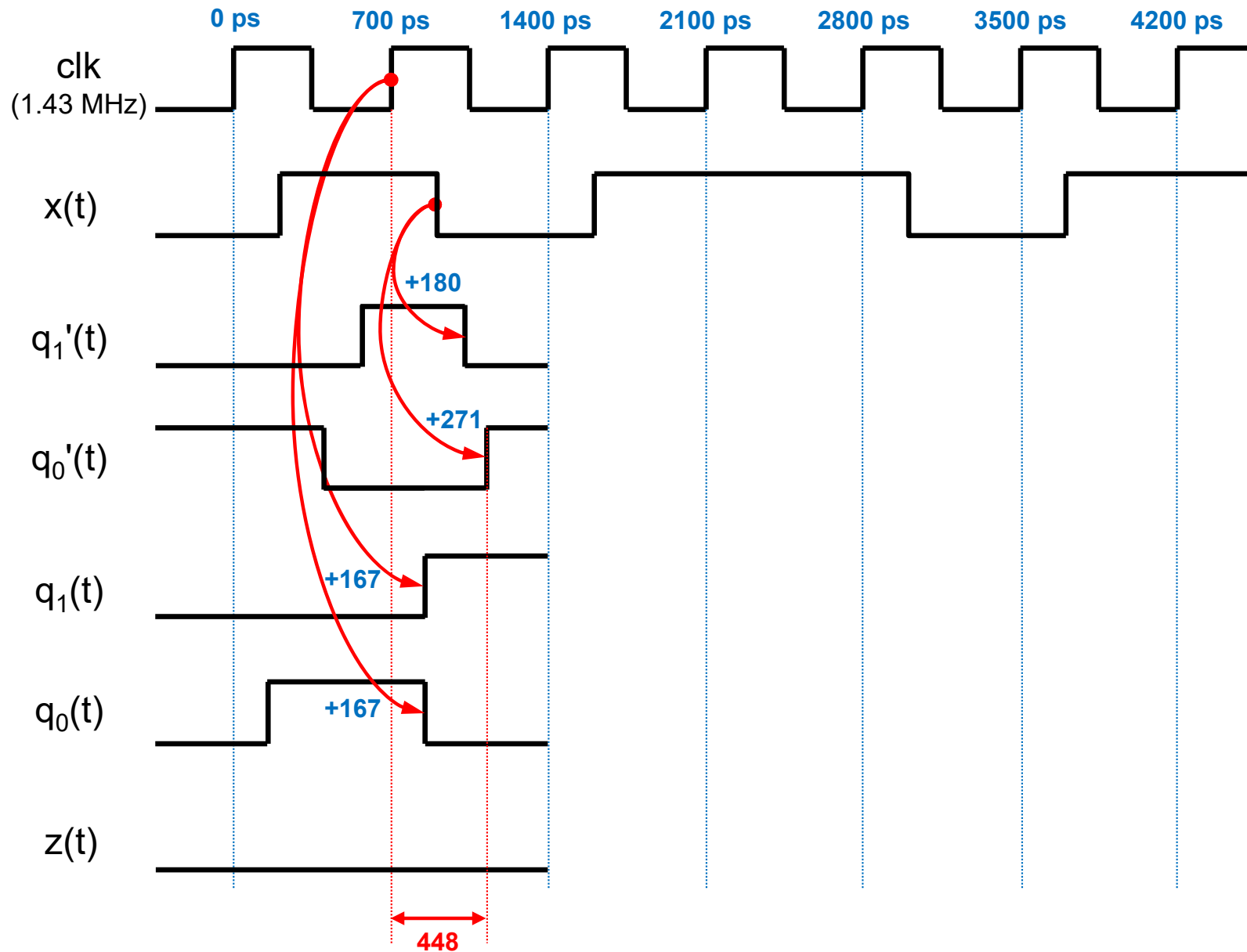



# Simulación

CMOS 90 nm

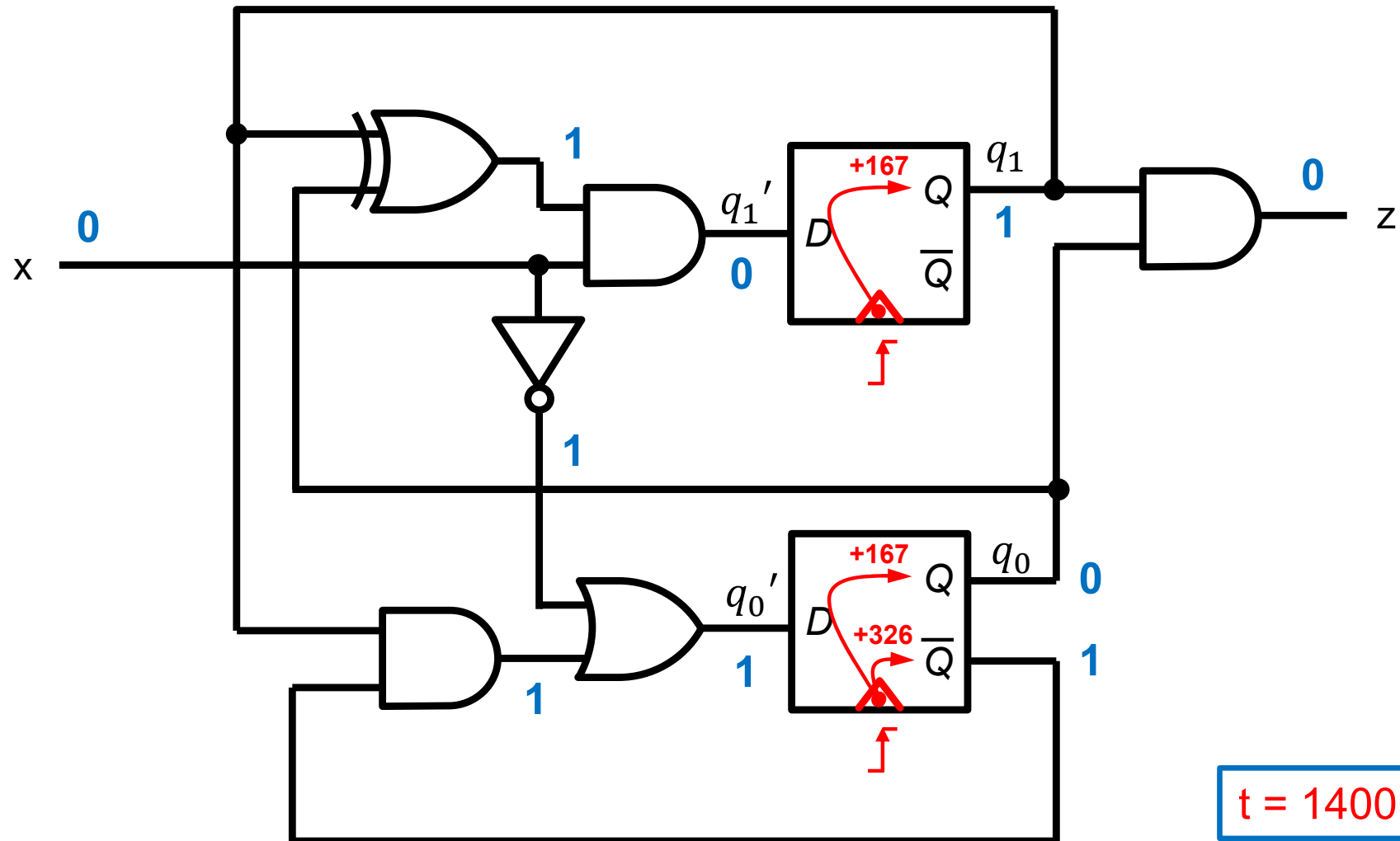

$t = 1400$  ps

3er. ciclo de reloj



# Simulación


## CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

164

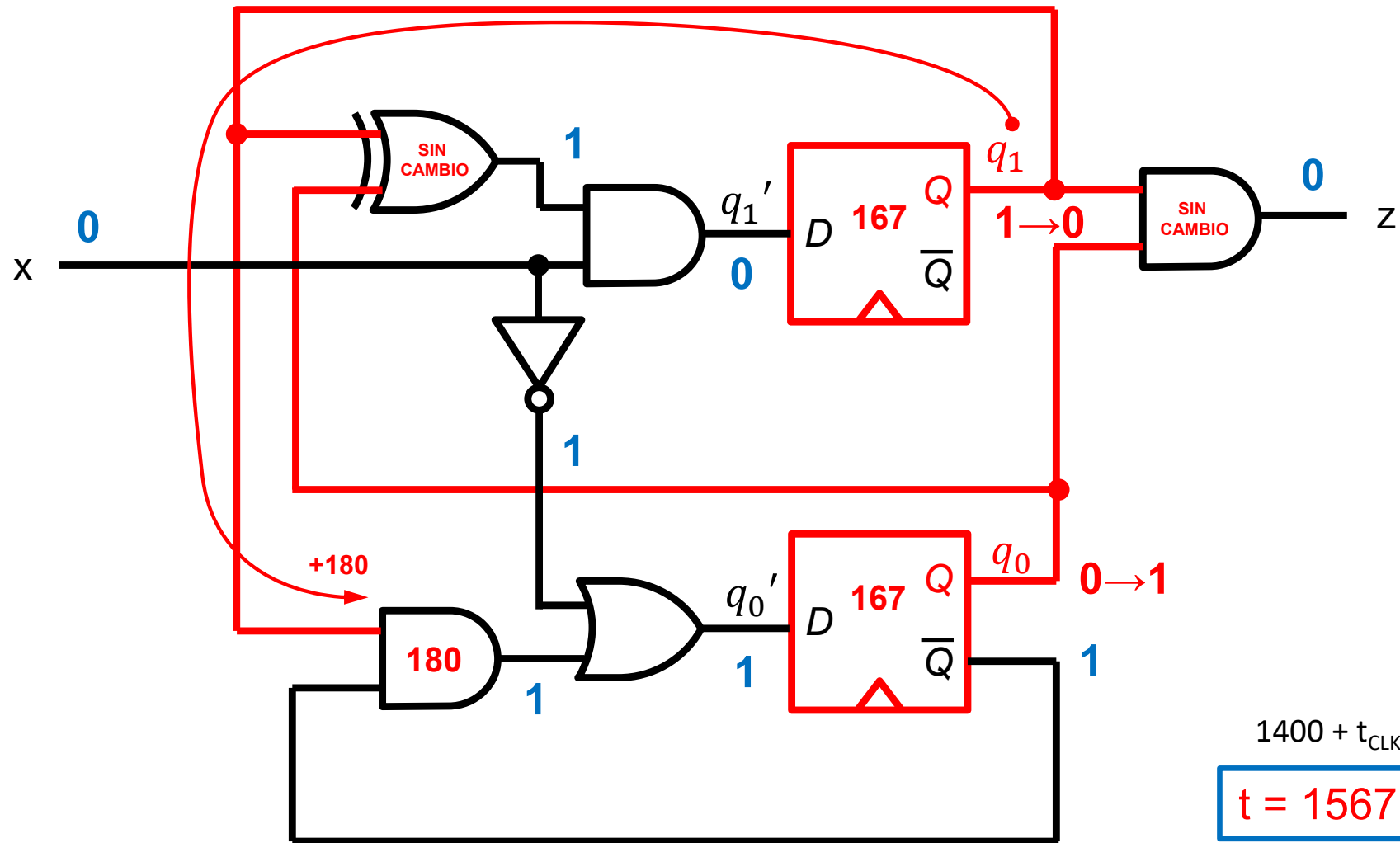

$$1400 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}}$$


**$t = 1567 \text{ ps}$**

3er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

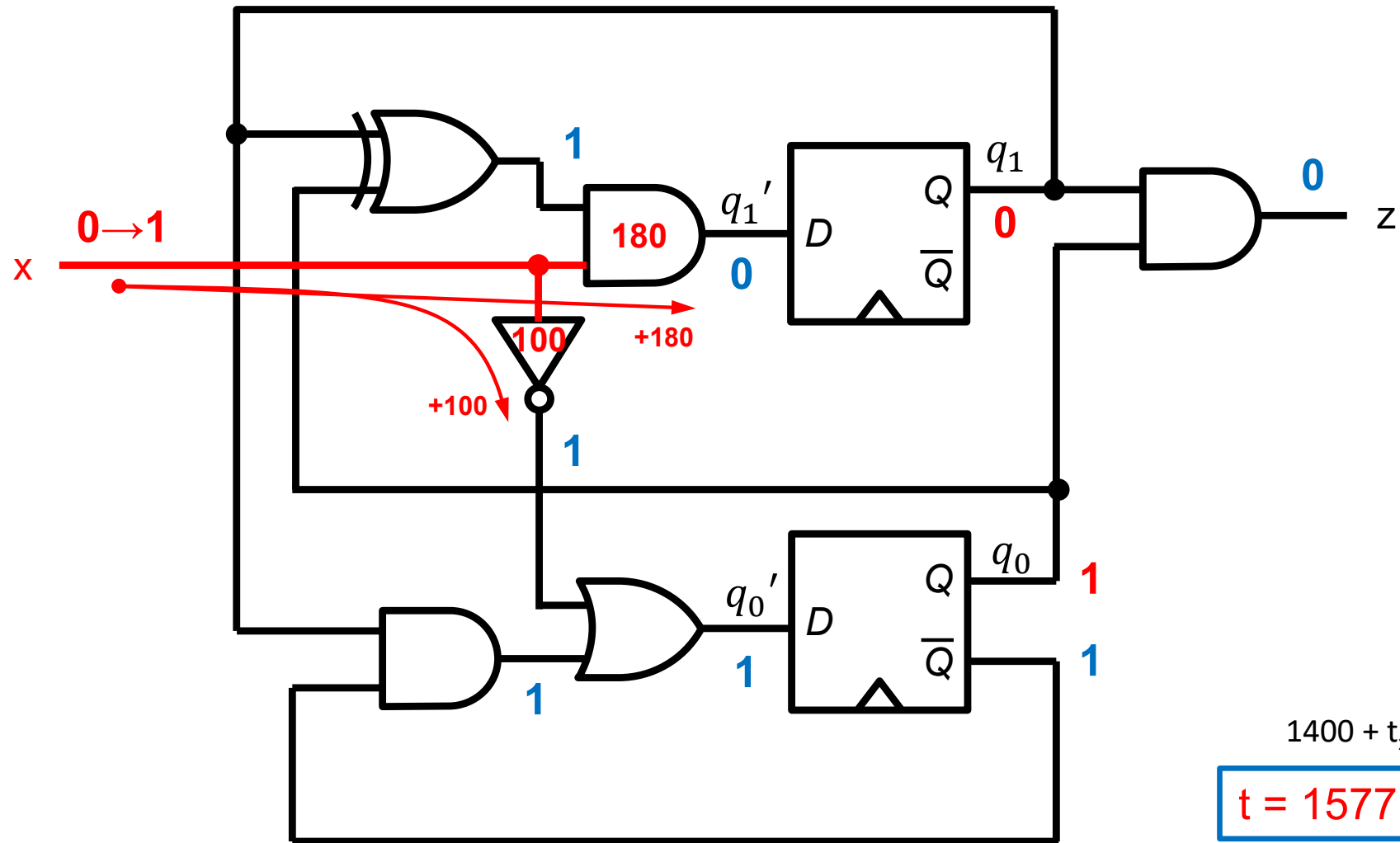

$1400 + t_x$


**$t = 1577 \text{ ps}$**

3er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

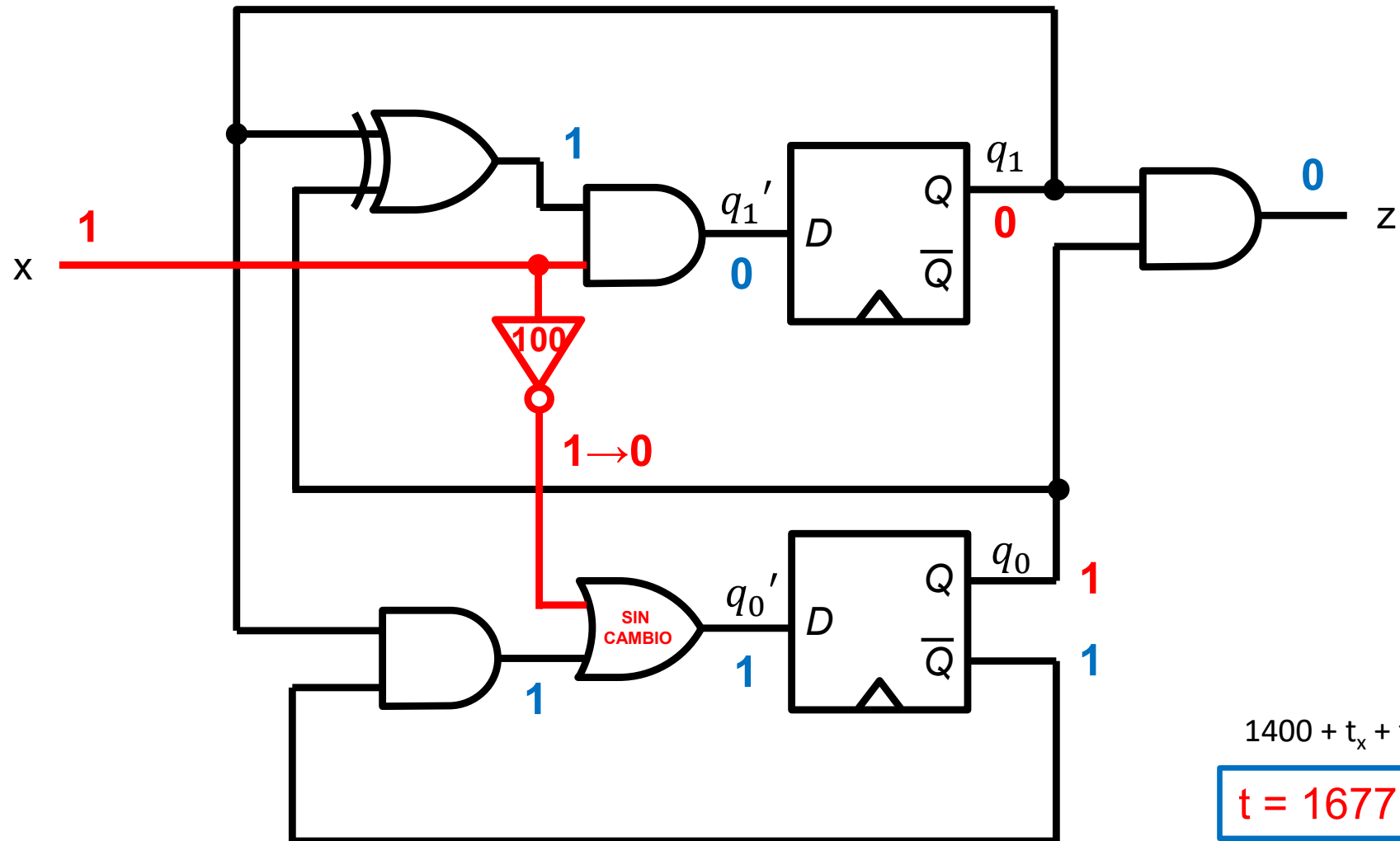

$$1400 + t_x + t_{\text{NOT}}$$


$$t = 1677 \text{ ps}$$

3er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

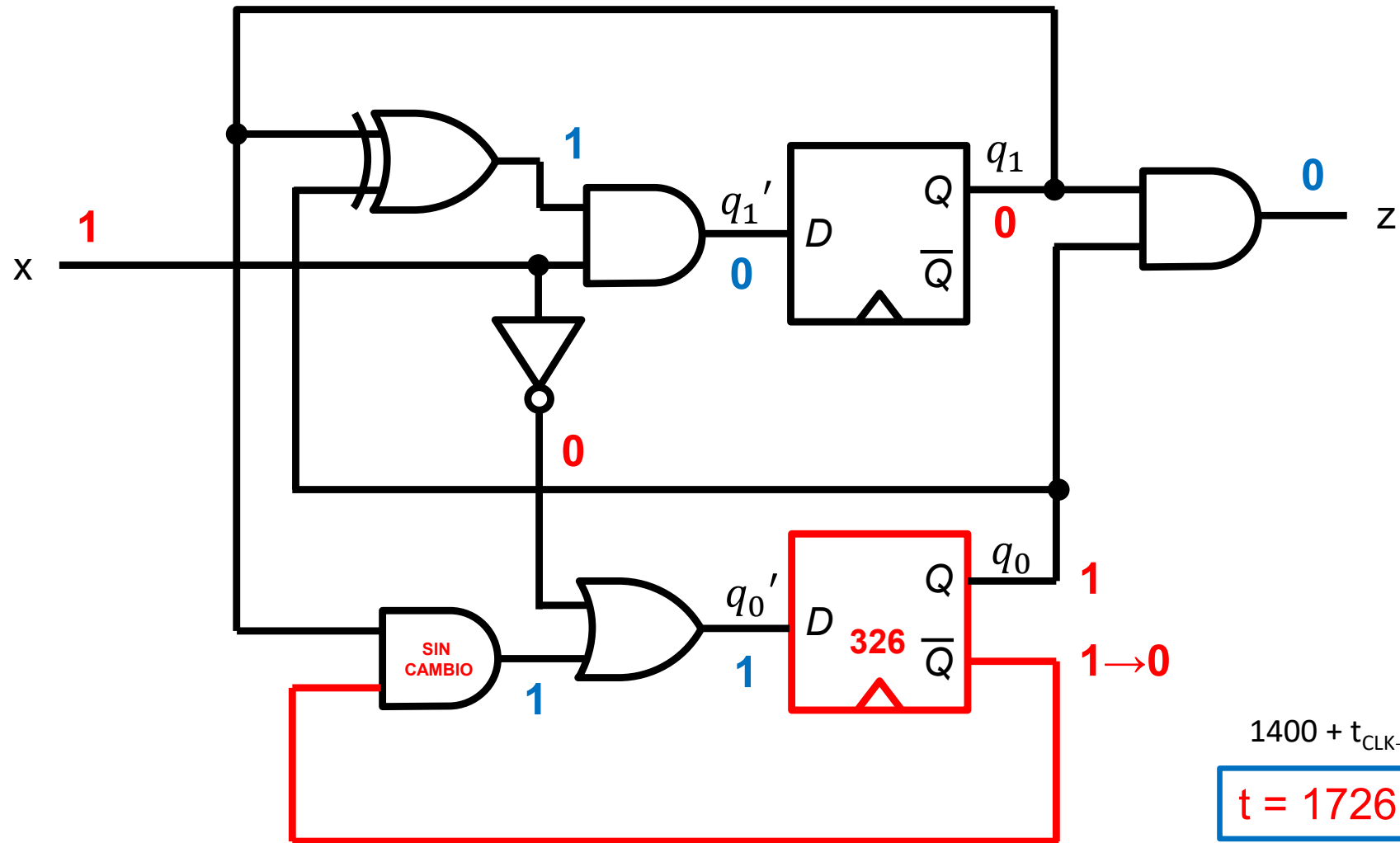

$$1400 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{nQ}}$$

**$t = 1726 \text{ ps}$**

3er. ciclo de reloj



# Simulación


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

168

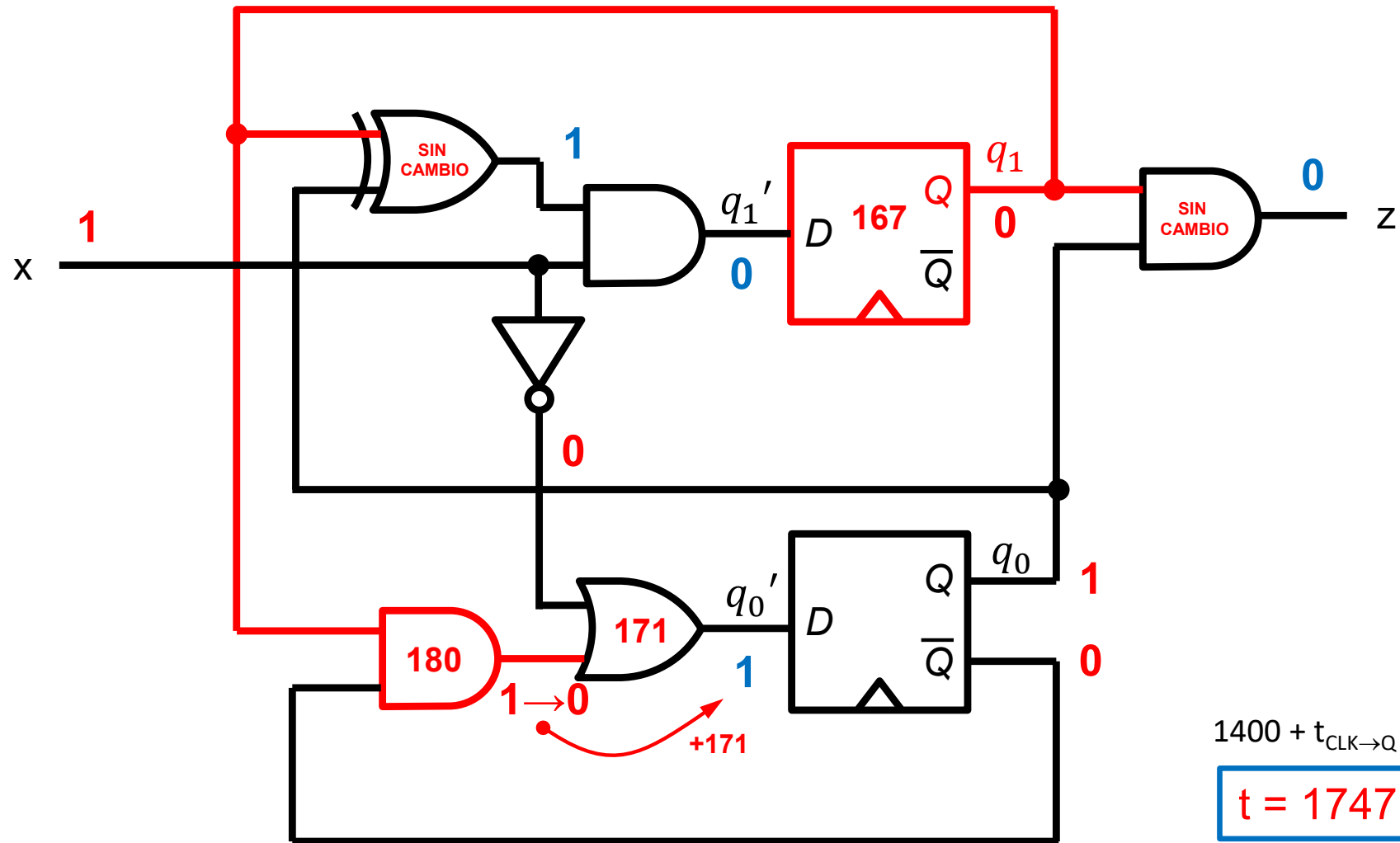

$$1400 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{AND}}$$

$$t = 1747 \text{ ps}$$


3er. ciclo de reloj





# Simulación

CMOS 90 nm

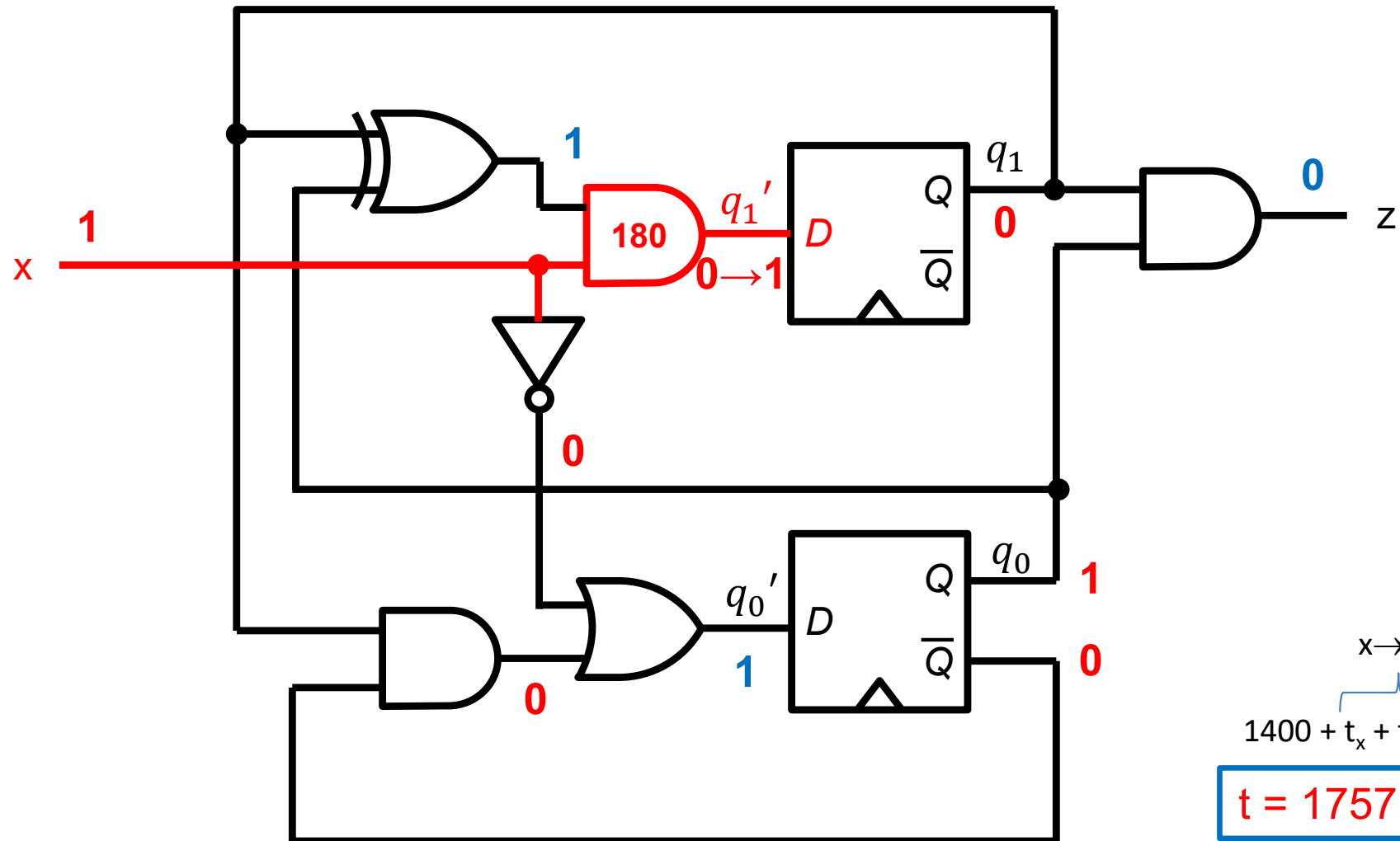

$$1400 + t_x + t_{AND} \quad x \rightarrow D_1$$


**t = 1757 ps**

3er. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

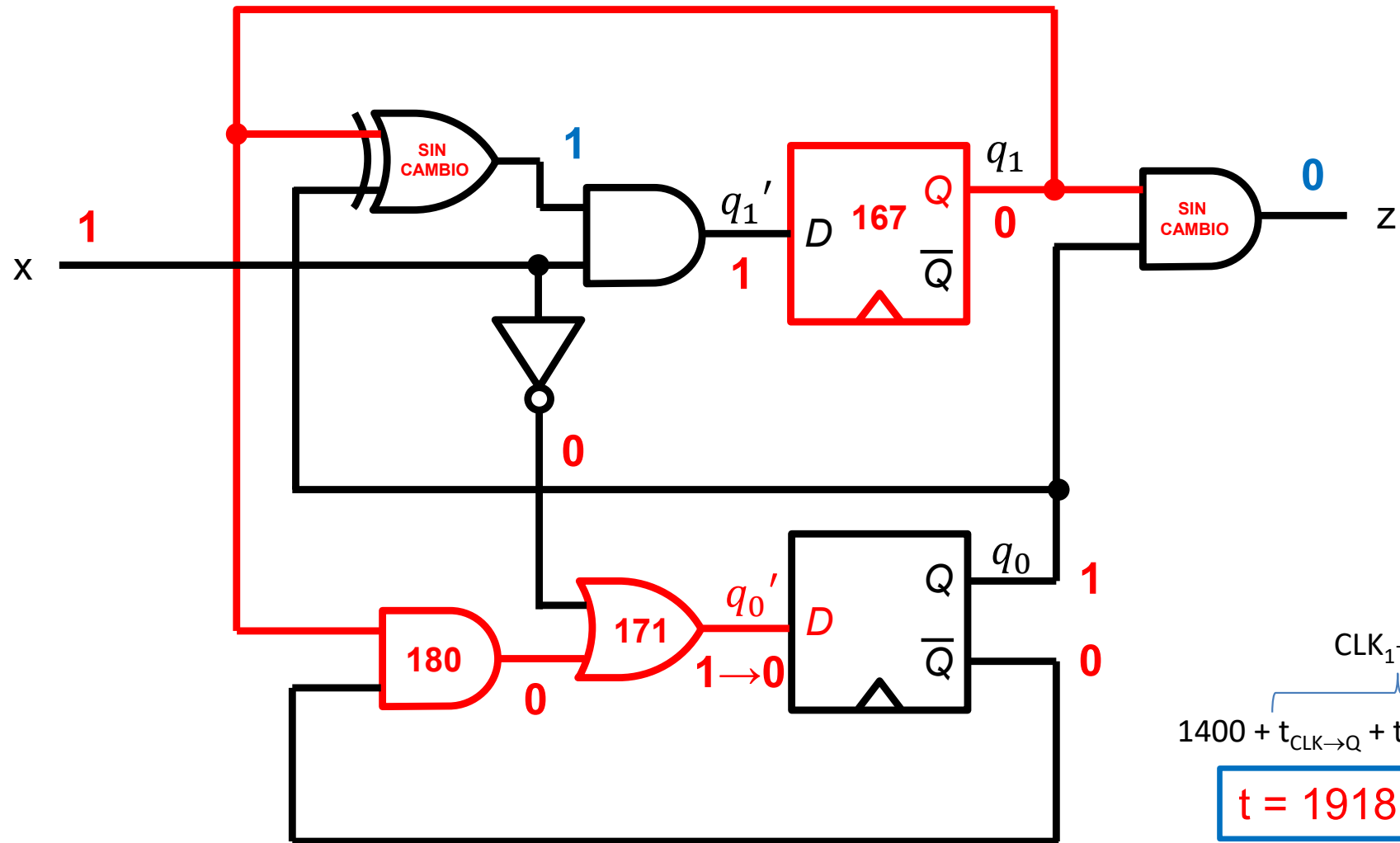

$$1400 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{AND}} + t_{\text{OR}}$$


**t = 1918 ps**

3er. ciclo de reloj



# Simulación


CMOS 90 nm

 



# Simulación

CMOS 90 nm

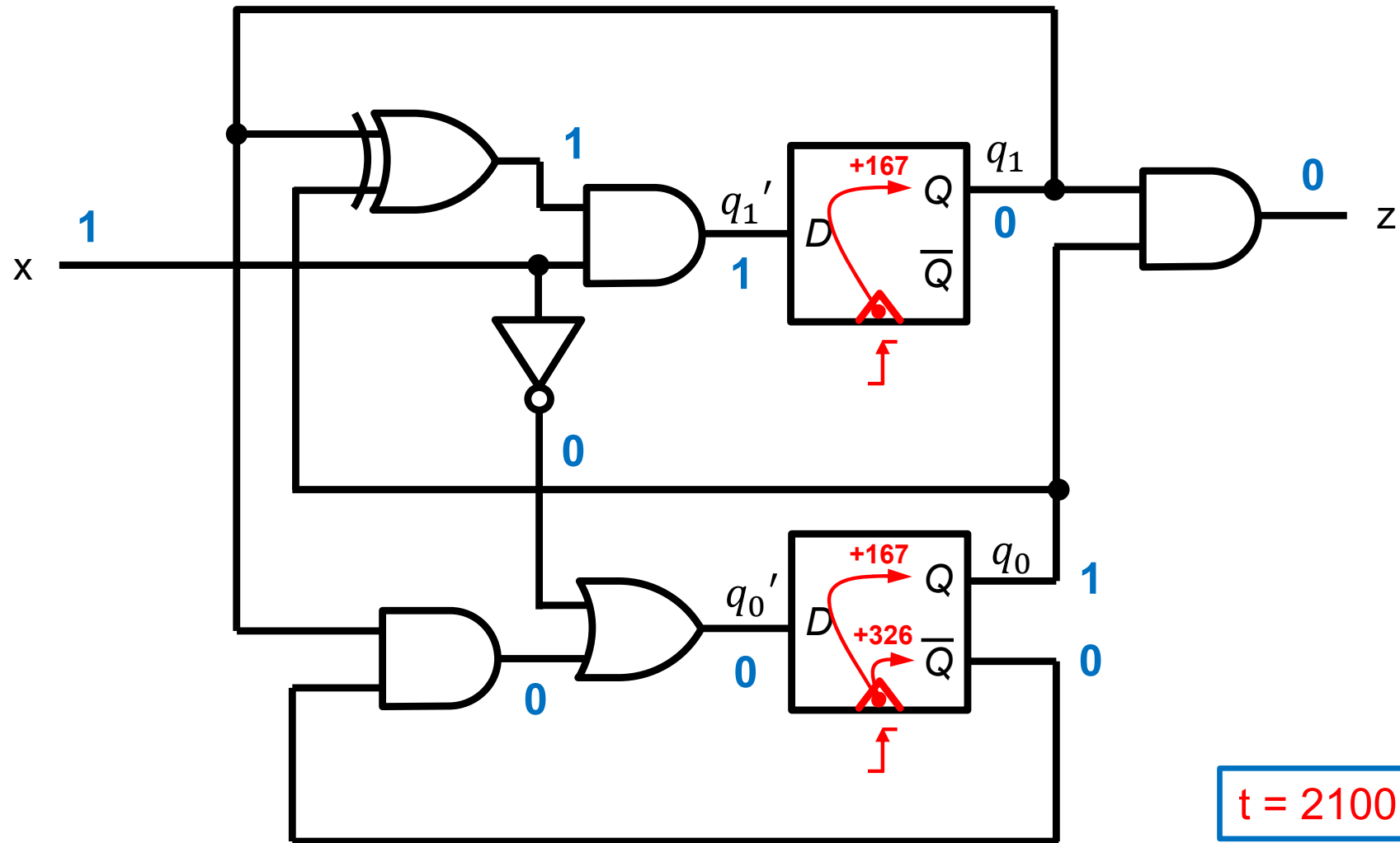

$t = 2100$  ps

4o. ciclo de reloj



# Simulación


## CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

173

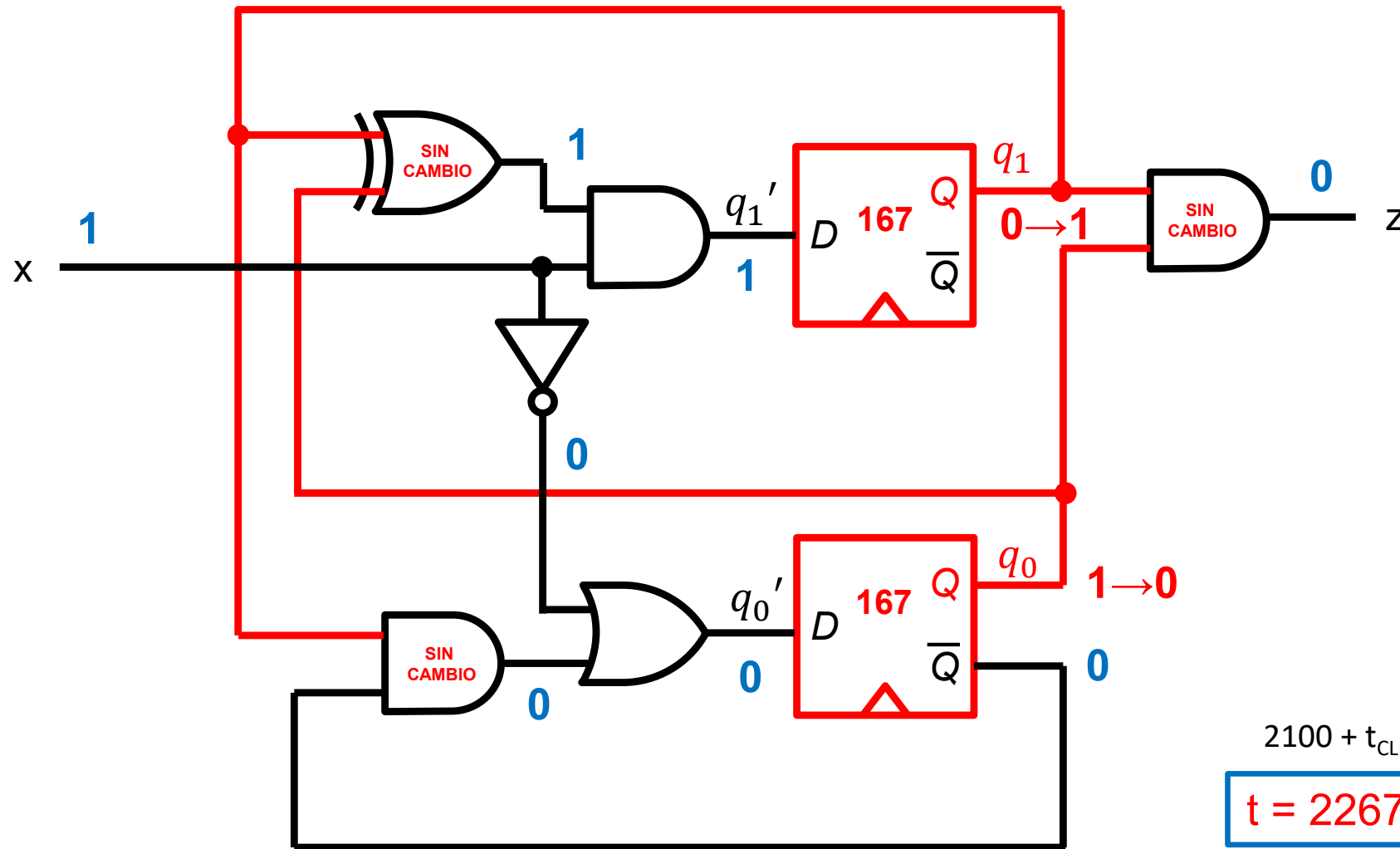

$$2100 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}}$$


**t = 2267 ps**

4o. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

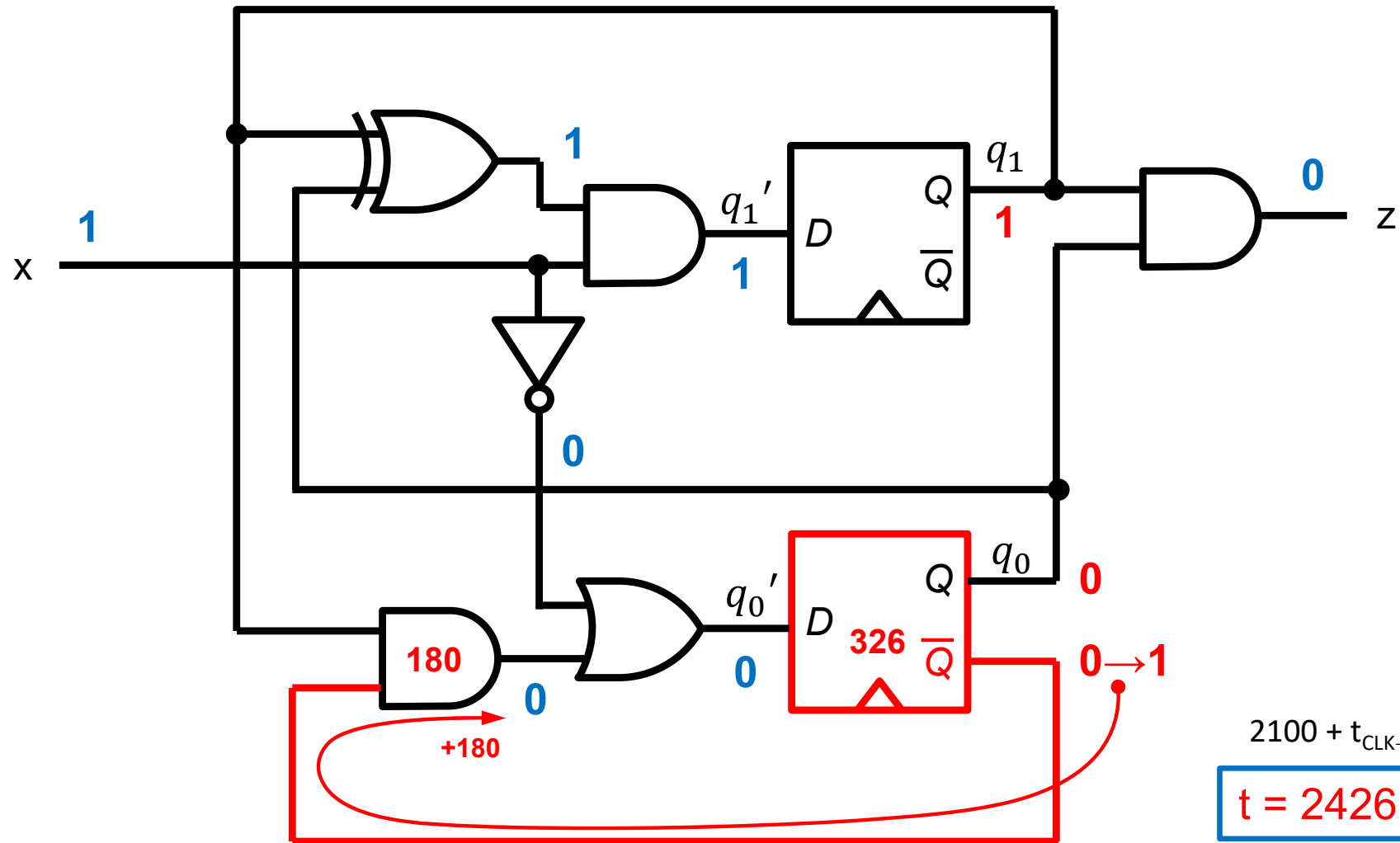

$$2100 + t_{CLK \rightarrow nQ}$$


**t = 2426 ps**

4o. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

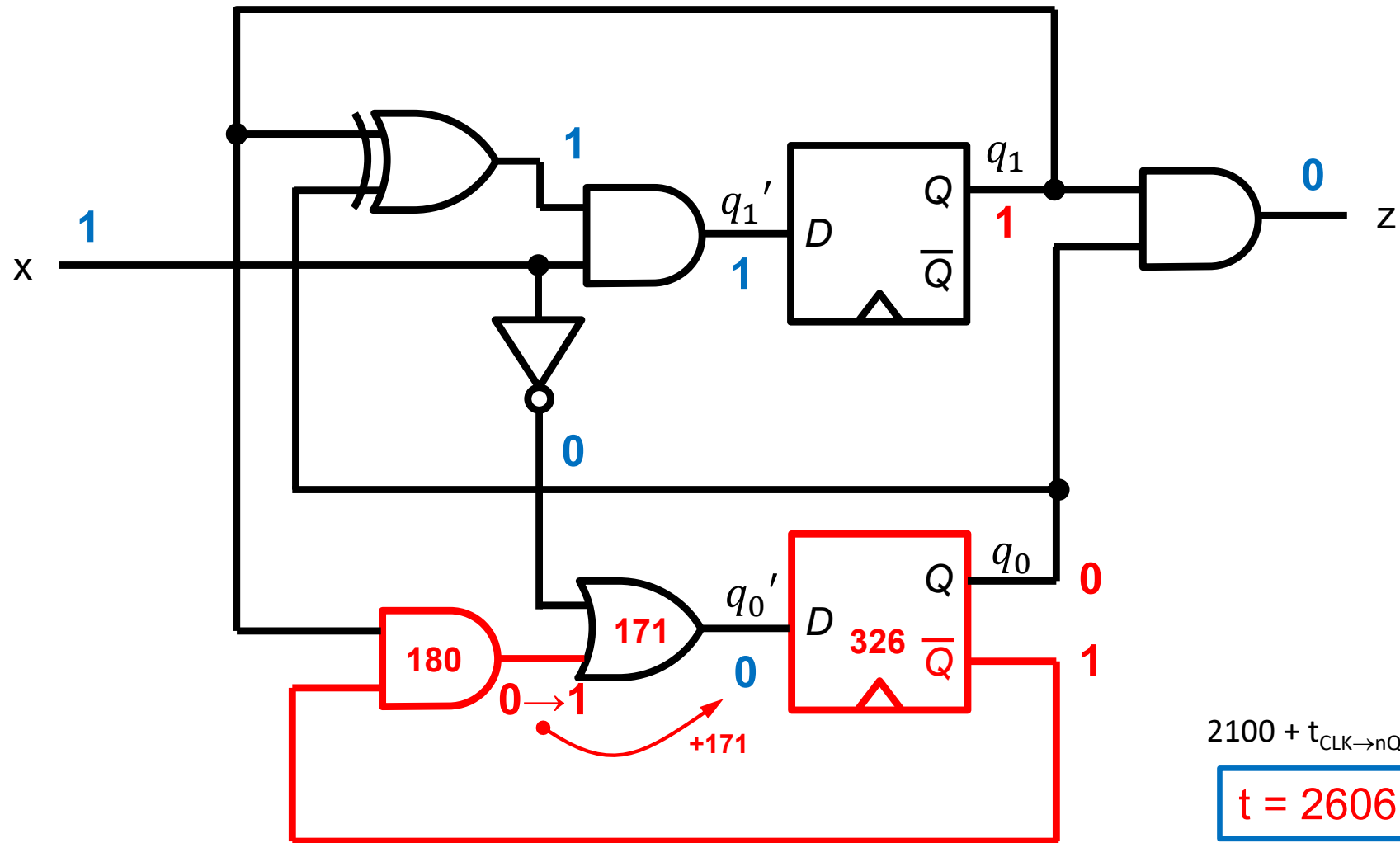

$$2100 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{nQ}} + t_{\text{AND}}$$


**t = 2606 ps**

4o. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

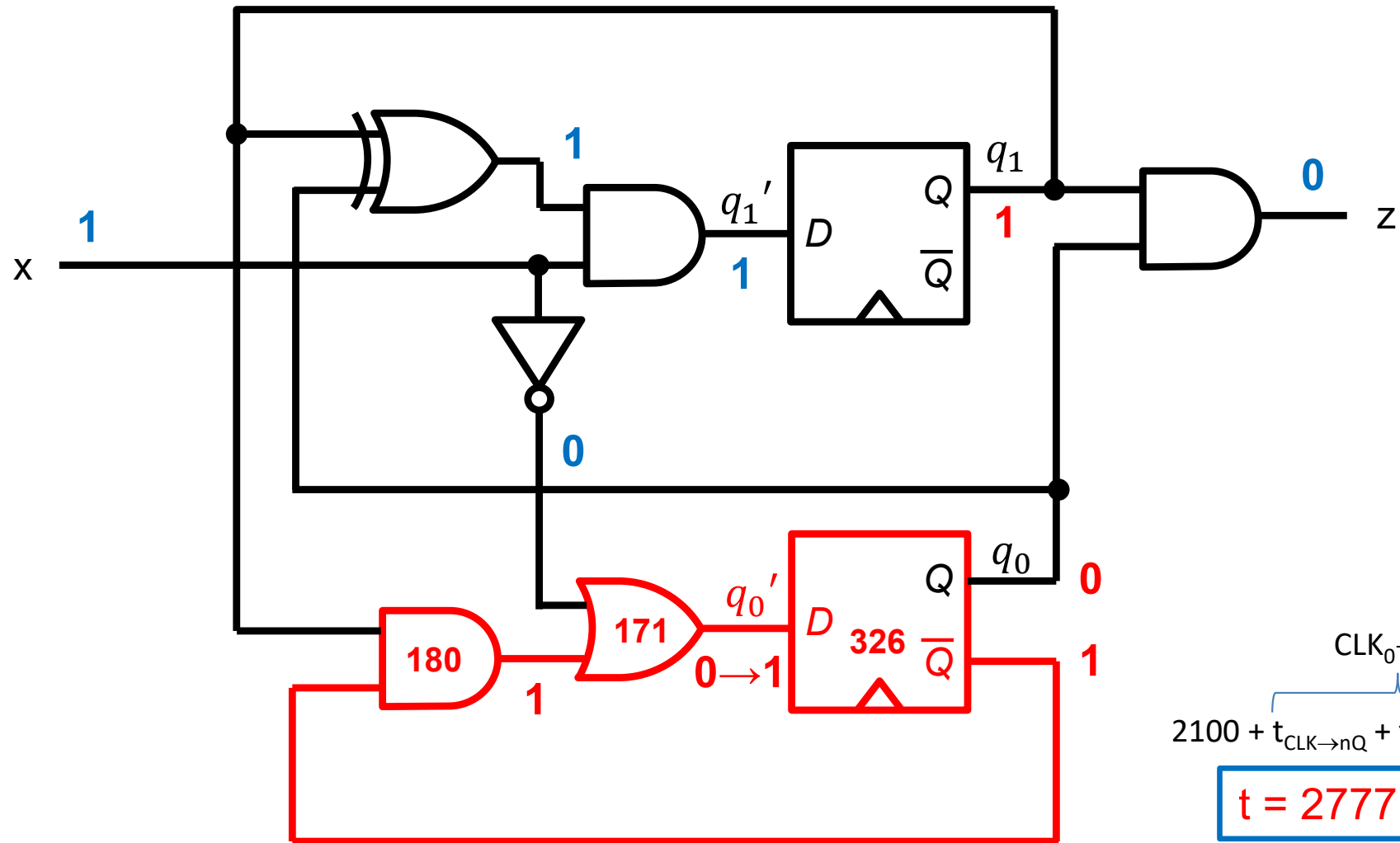

$$2100 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{nQ}} + t_{\text{AND}} + t_{\text{OR}}$$

$\text{CLK}_0 \rightarrow \text{D}_0$

**$t = 2777 \text{ ps}$**


40. ciclo de reloj





# Simulación


CMOS 90 nm

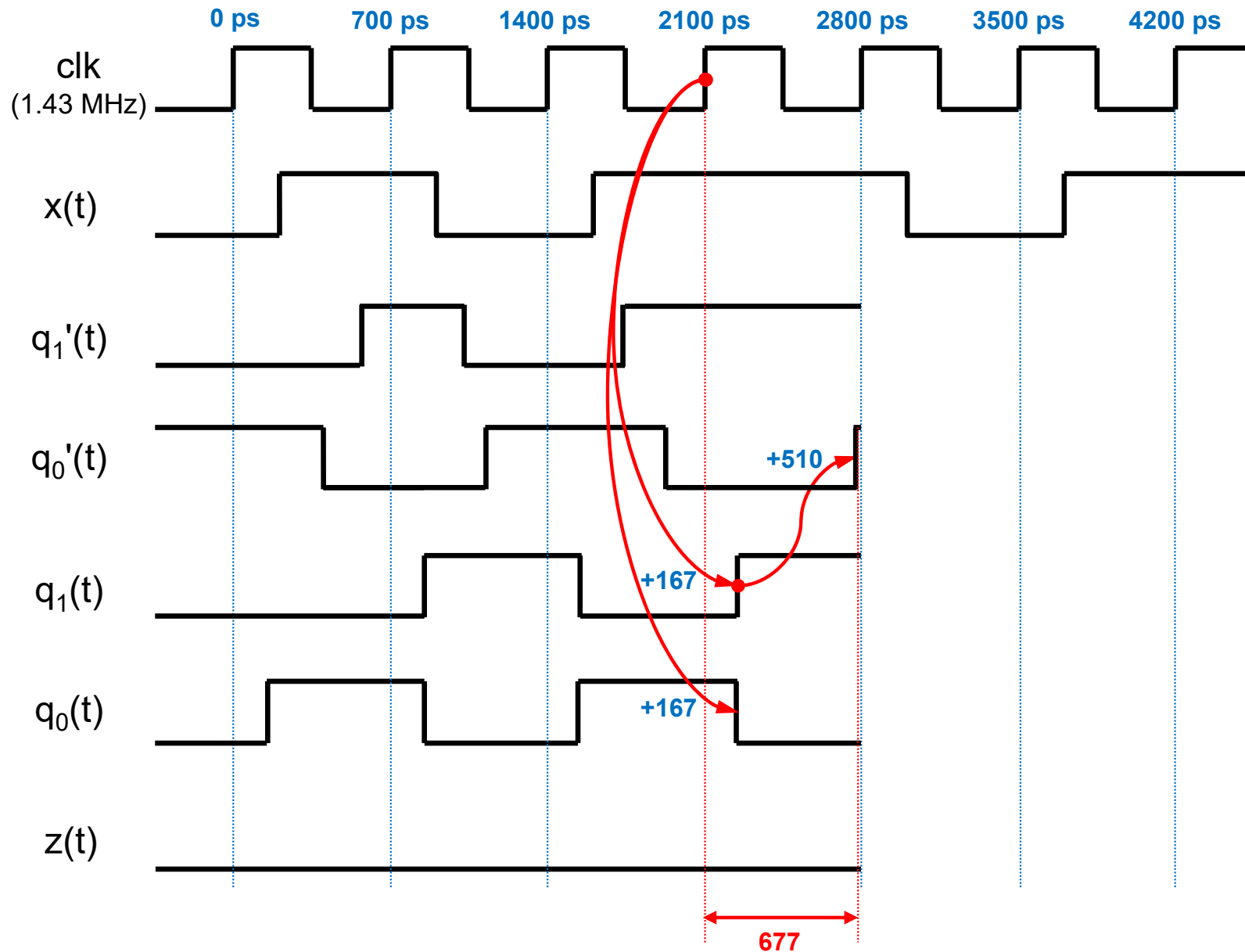



# Simulación

CMOS 90 nm

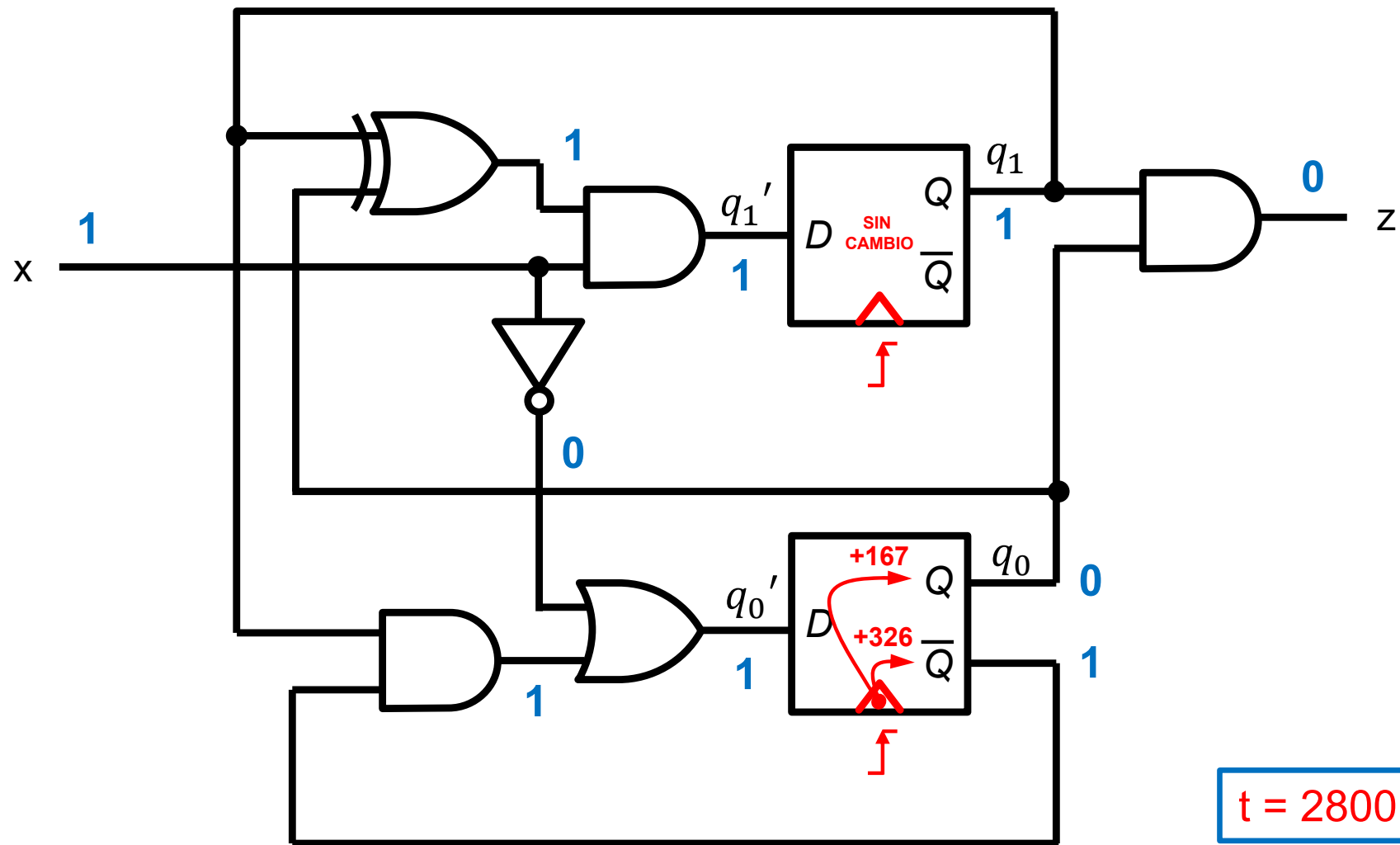

$t = 2800$  ps

50. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

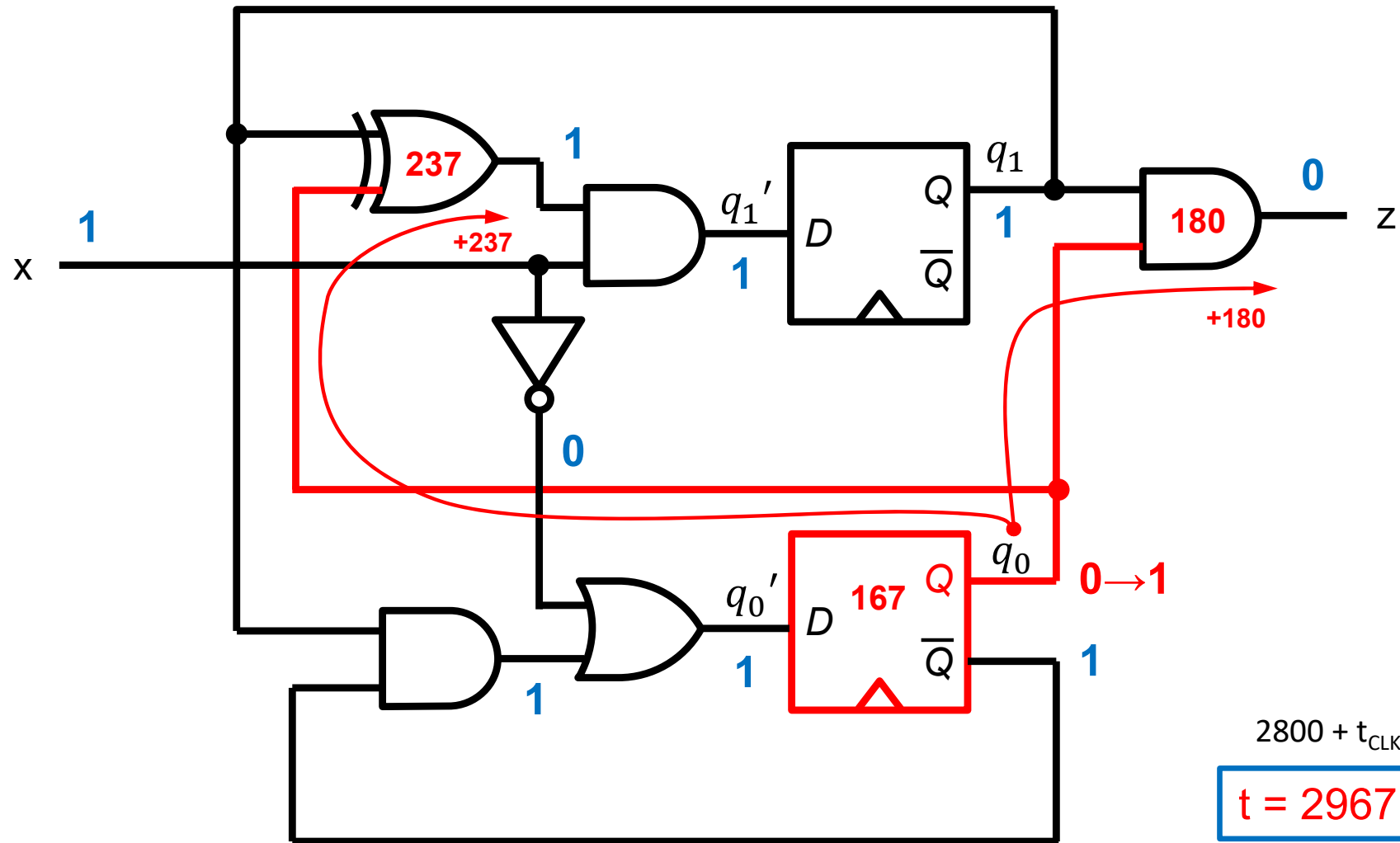tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$2800 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}}$$

**$t = 2967 \text{ ps}$**

50. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

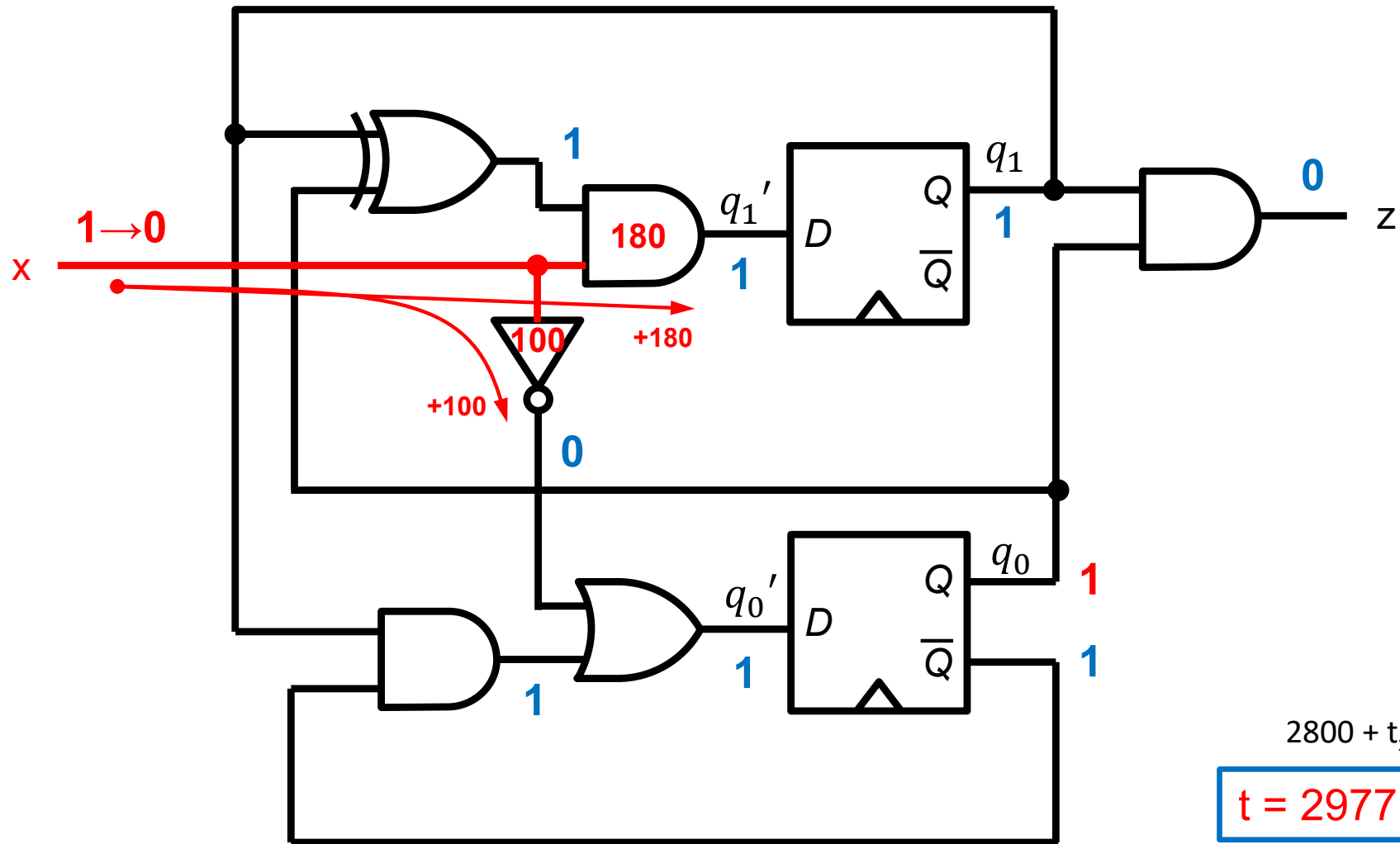tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$2800 + t_x$


**$t = 2977$  ps**

50. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

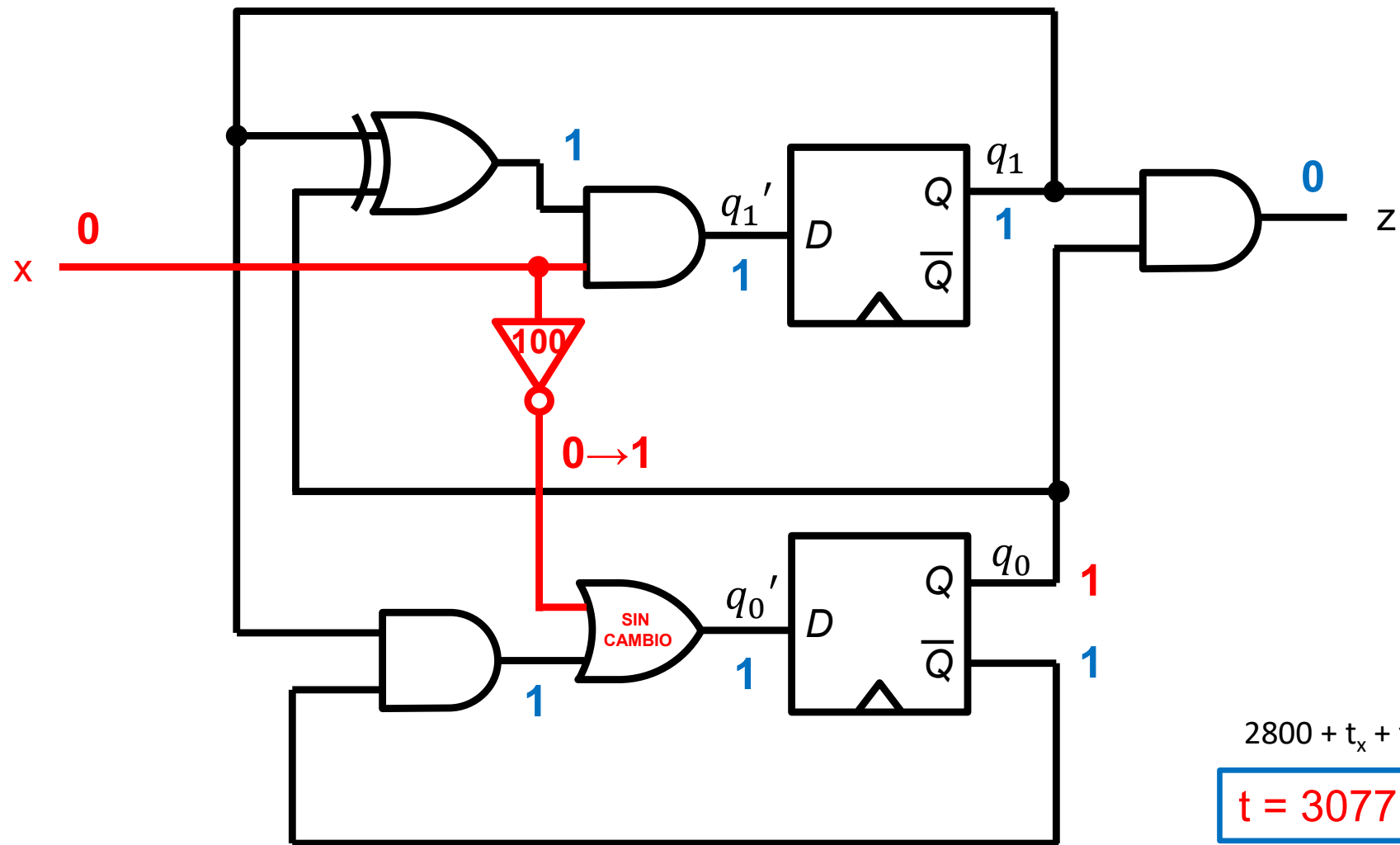

$$2800 + t_x + t_{NOT}$$


**$t = 3077$  ps**

50. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

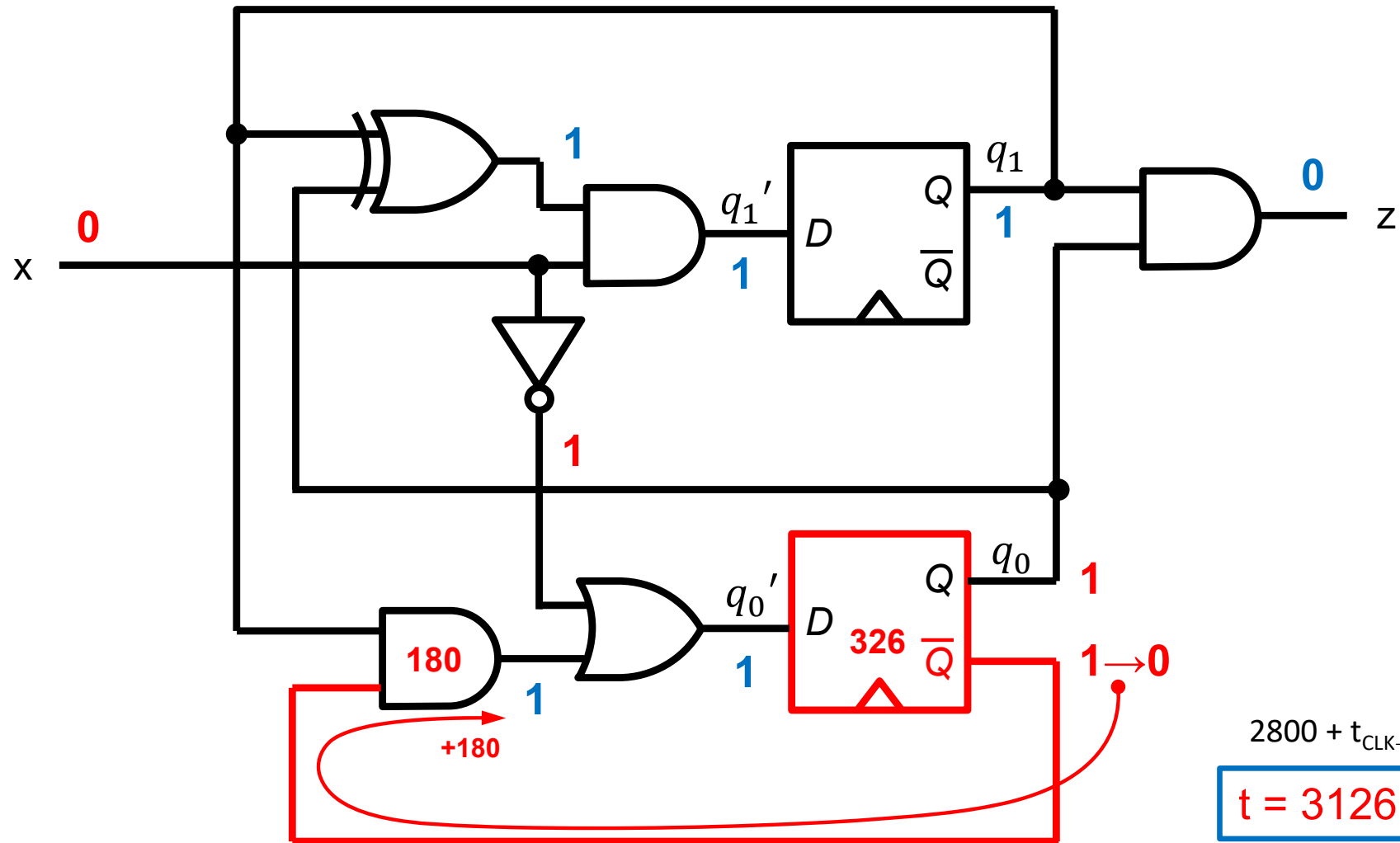

$$2800 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{nQ}}$$

**$t = 3126 \text{ ps}$**

50. ciclo de reloj



# Simulación


CMOS 90 nm

versión 14/07/23

tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos

FC-1

183

 

$$2800 + \overbrace{t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{AND}}}^{\text{CLK}_0 \rightarrow z}$$

$$t = 3147 \text{ ps}$$

50. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

 tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$2800 + t_x + t_{AND}$$

$x \rightarrow D_1$

**$t = 3157 \text{ ps}$**


50. ciclo de reloj





# Simulación

CMOS 90 nm

 

$$2800 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{XOR}}$$

$$t = 3204 \text{ ps}$$


50. ciclo de reloj





# Simulación


CMOS 90 nm

 



# Simulación

CMOS 90 nm

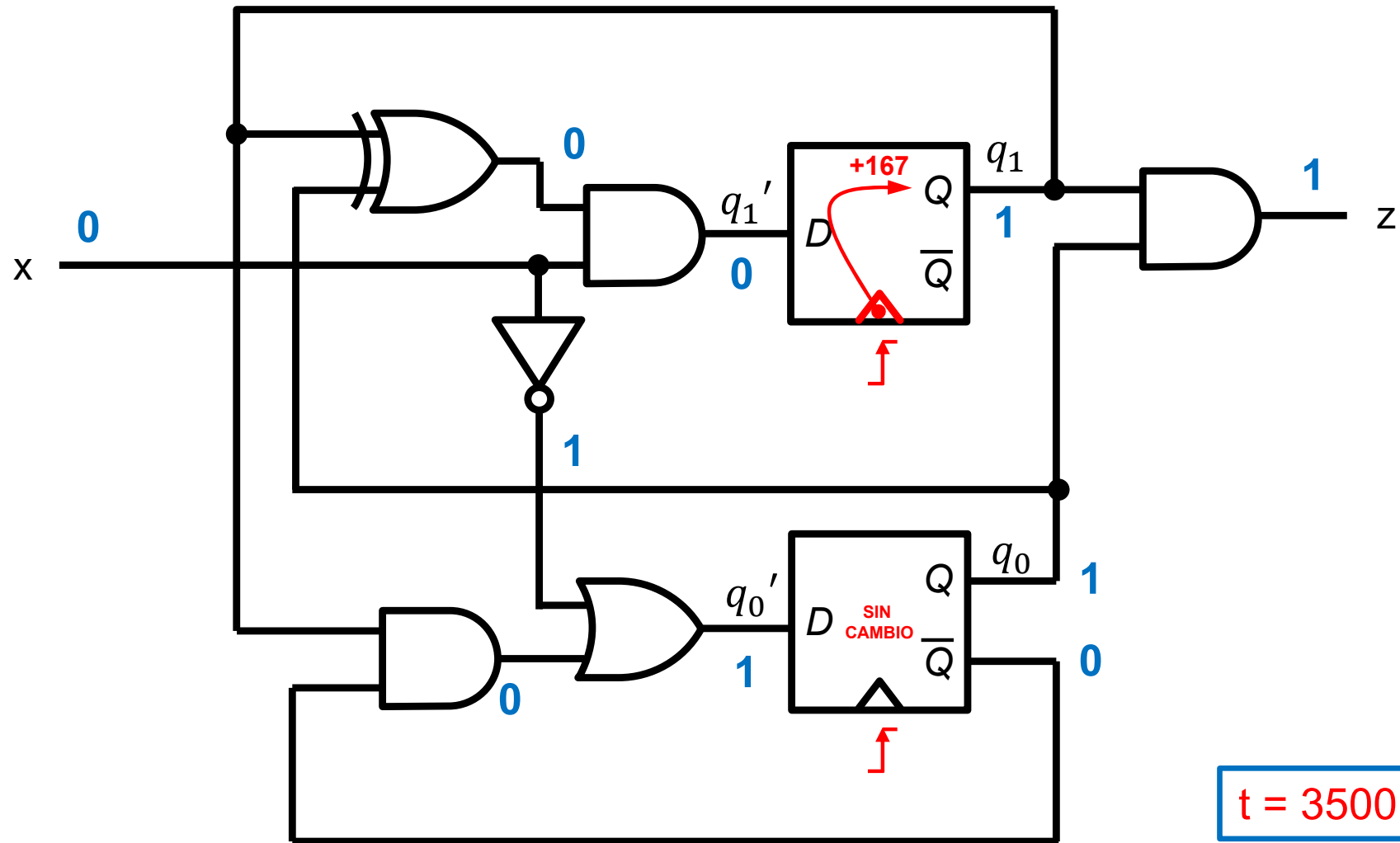

$t = 3500 \text{ ps}$

60. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

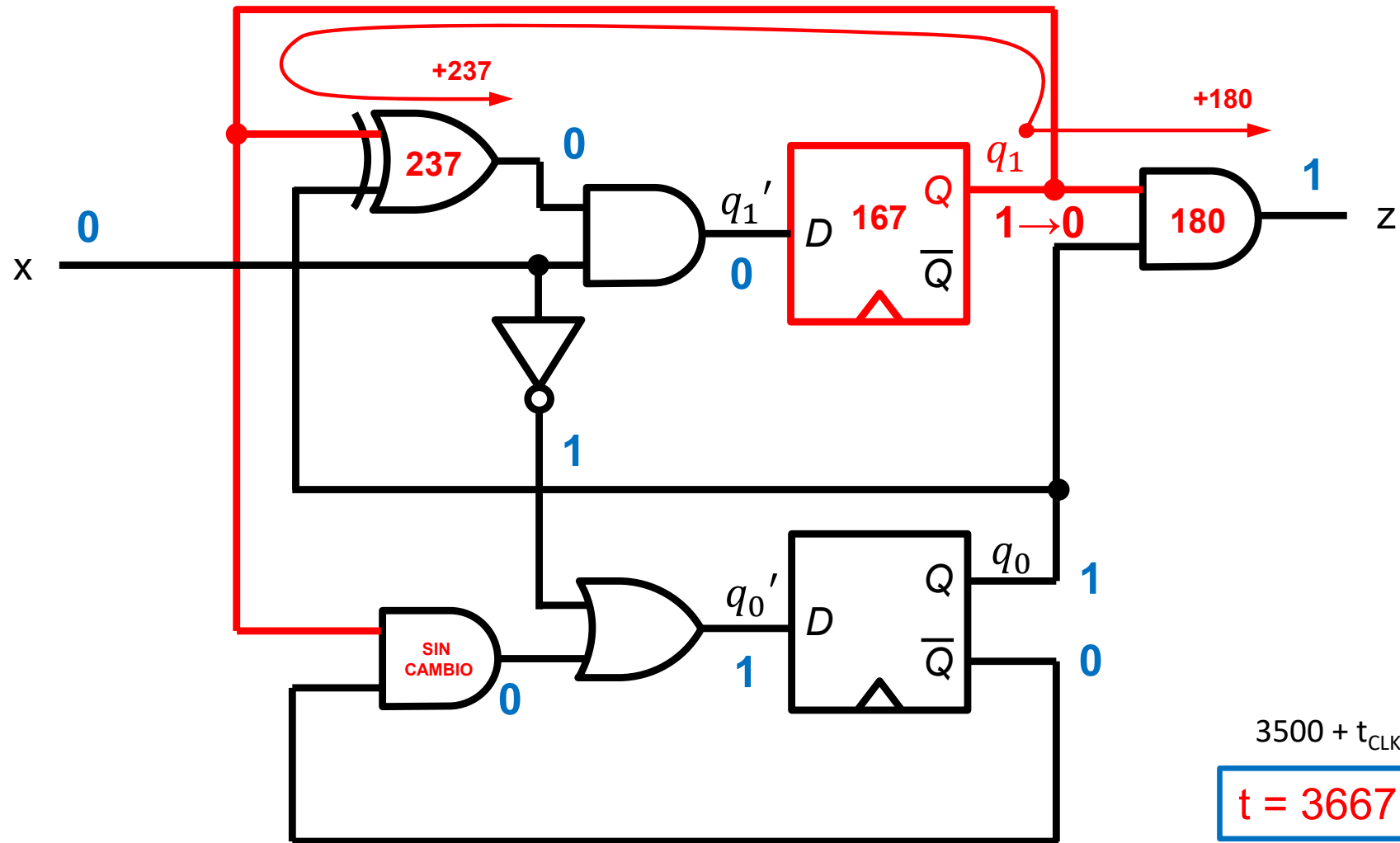tema 6:  
Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$$3500 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}}$$

**t = 3667 ps**

60. ciclo de reloj




# Simulación

CMOS 90 nm

versión 14/07/23

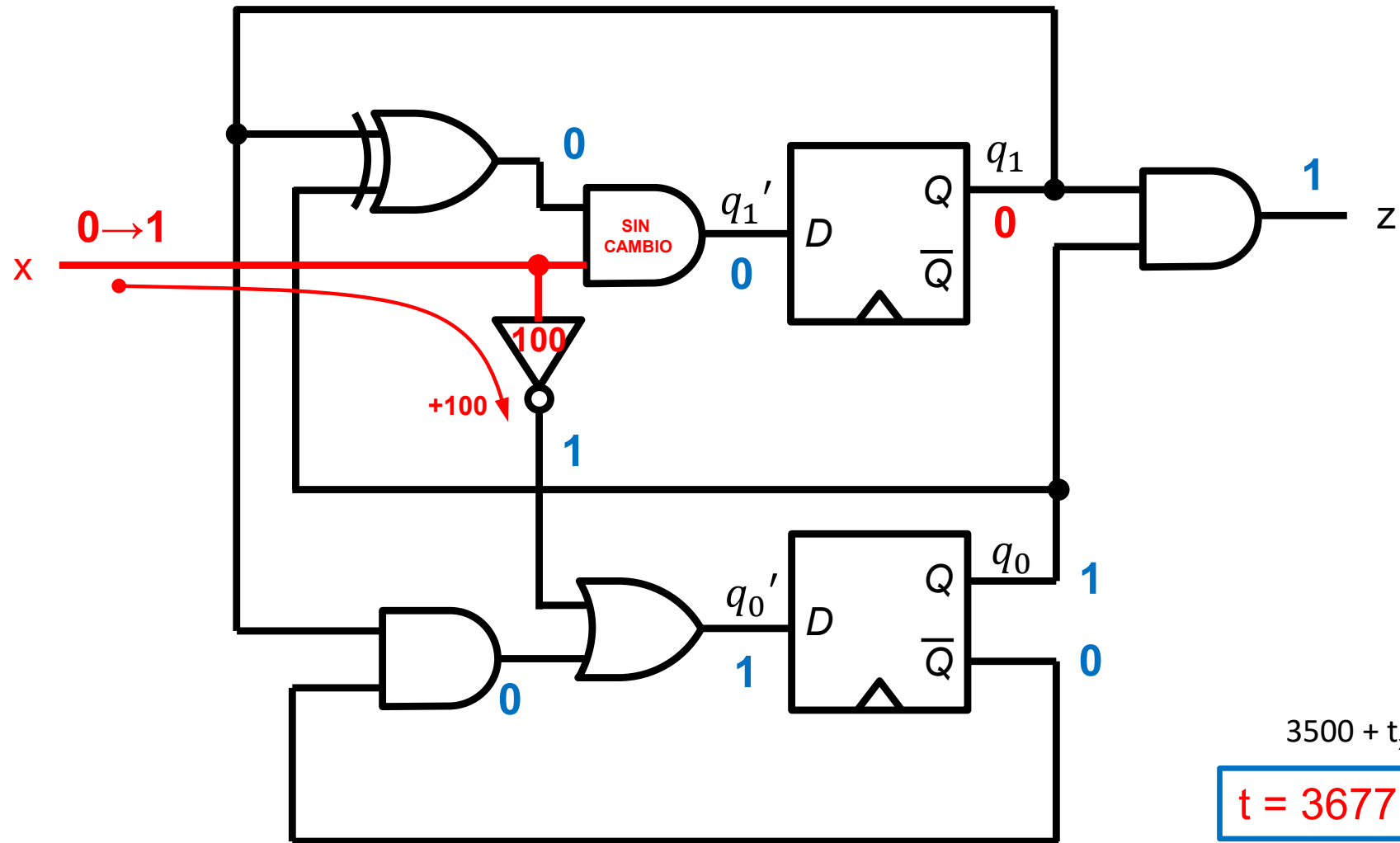tema 6: Implementación de sistemas secuenciales síncronos



$3500 + t_x$


**$t = 3677$  ps**

60. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

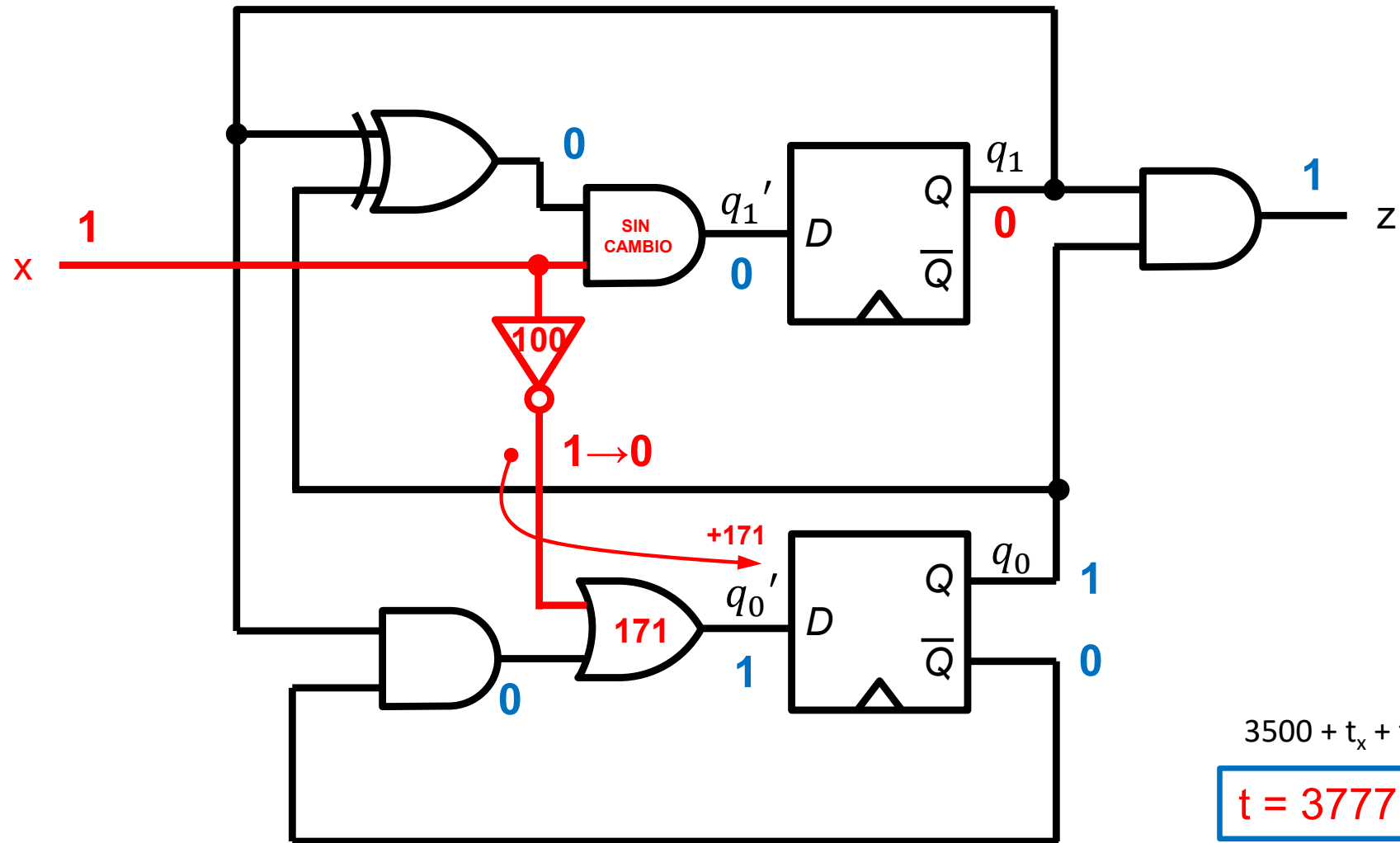

$$3500 + t_x + t_{NOT}$$


**$t = 3777$  ps**

60. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

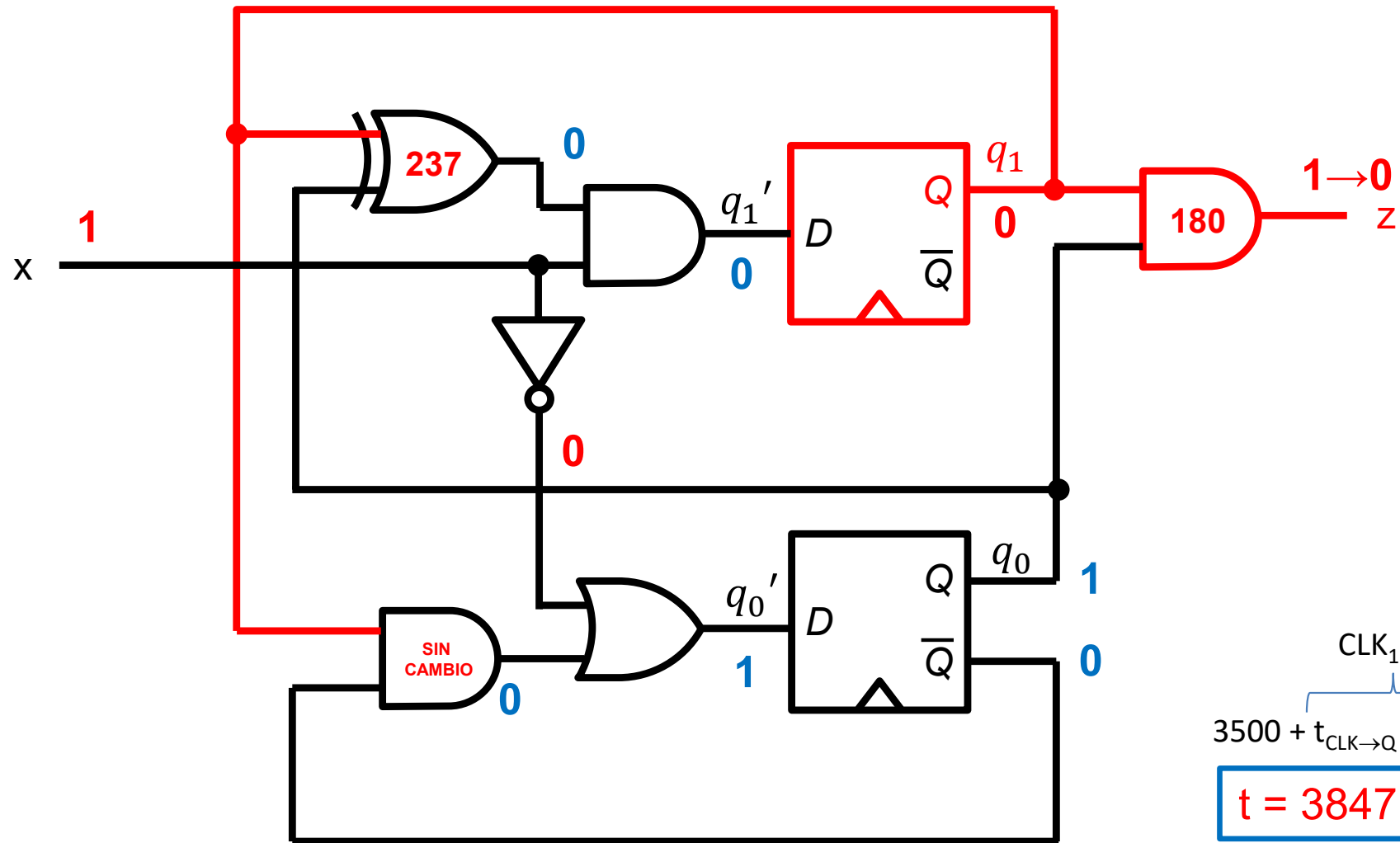

$$3500 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{AND}}$$

$$t = 3847 \text{ ps}$$


60. ciclo de reloj





# Simulación

CMOS 90 nm

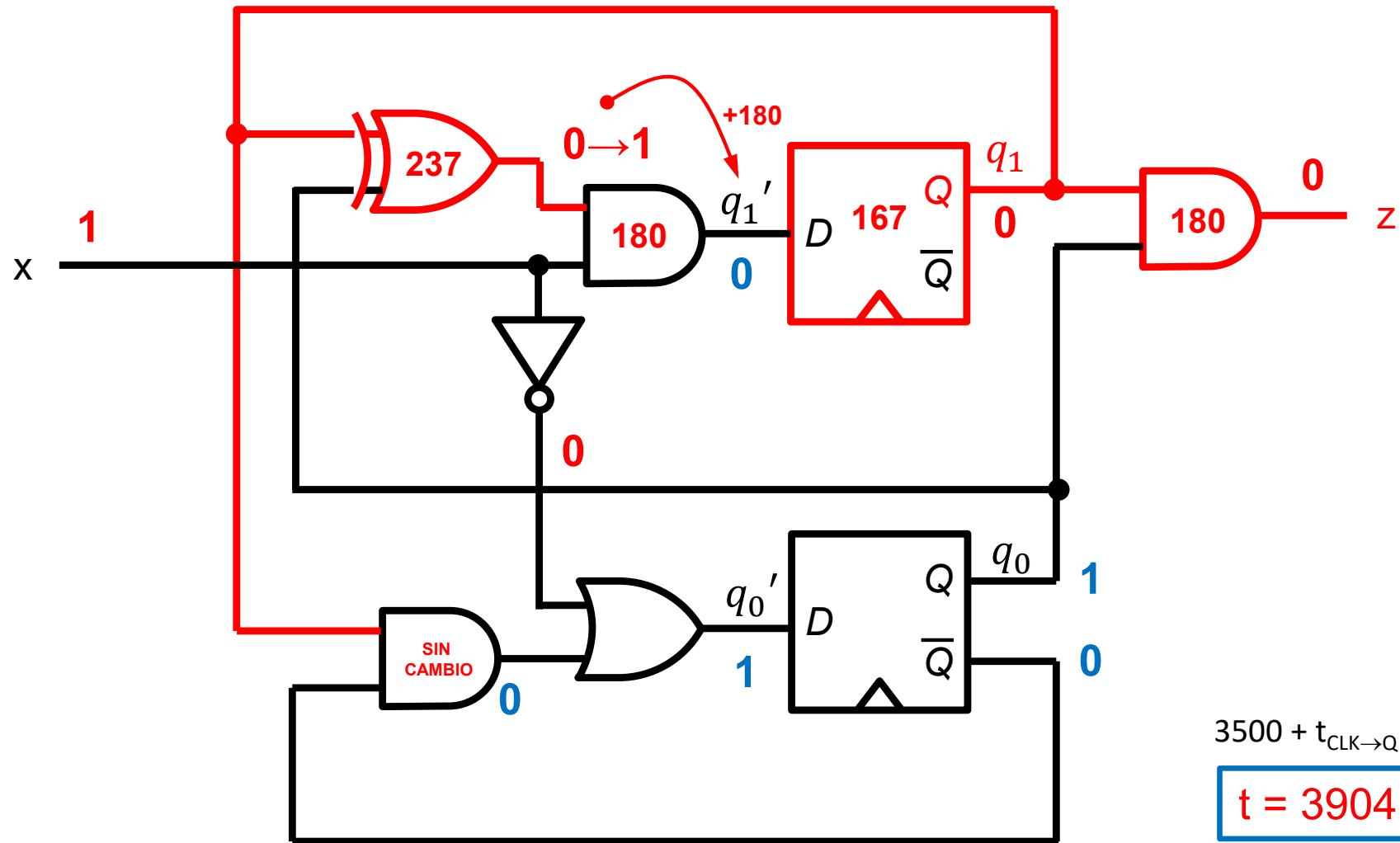

$$3500 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{XOR}}$$


$$t = 3904 \text{ ps}$$

60. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

 

$$3500 + t_x + t_{\text{NOT}} + t_{\text{AND}}$$

$x \rightarrow D_0$


$t = 3948 \text{ ps}$

60. ciclo de reloj



# Simulación

CMOS 90 nm

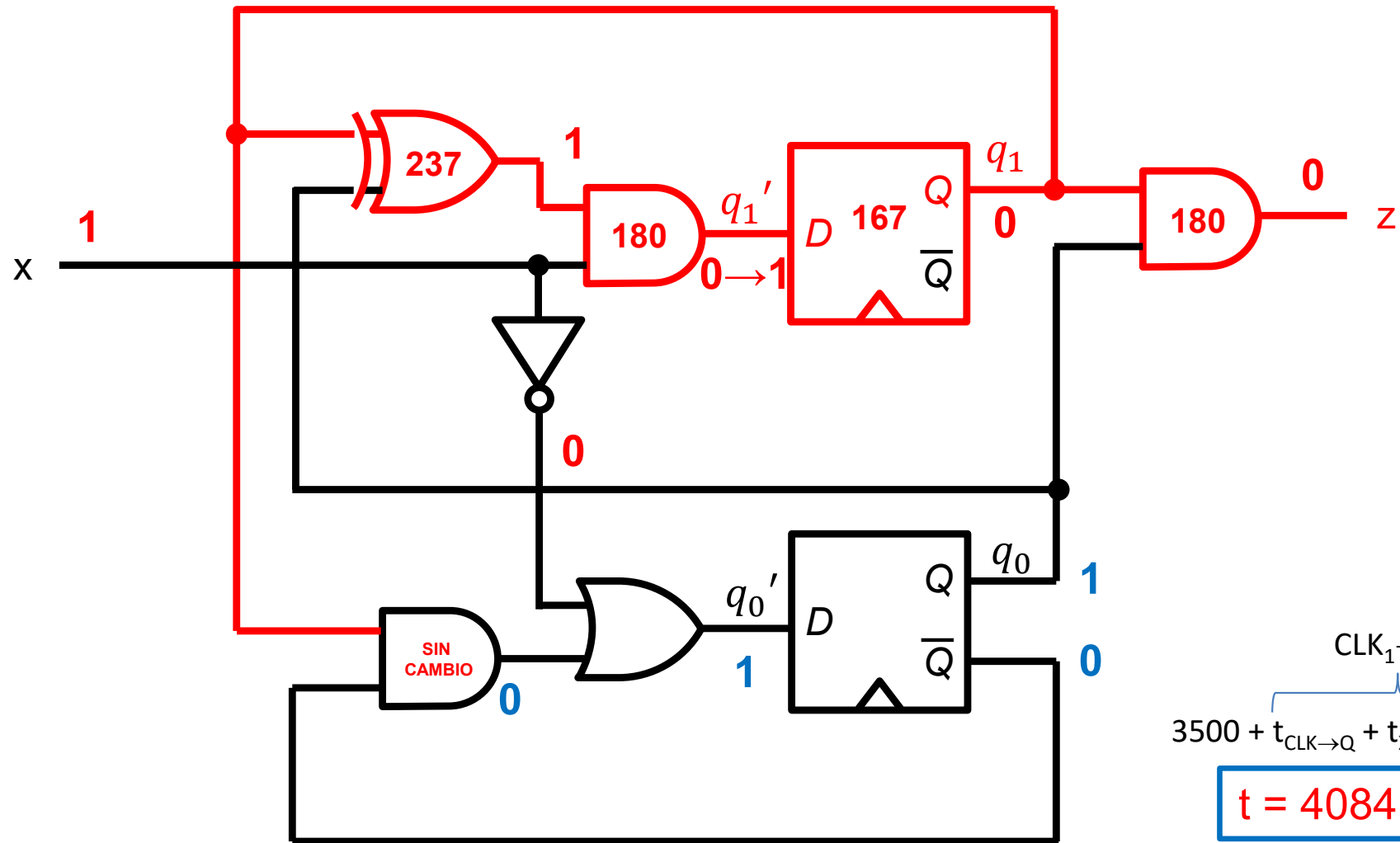

$$3500 + t_{\text{CLK} \rightarrow \text{Q}} + t_{\text{XOR}} + t_{\text{AND}}$$


**t = 4084 ps**

60. ciclo de reloj



# Simulación


CMOS 90 nm

 



# Simulación



CMOS 90 nm

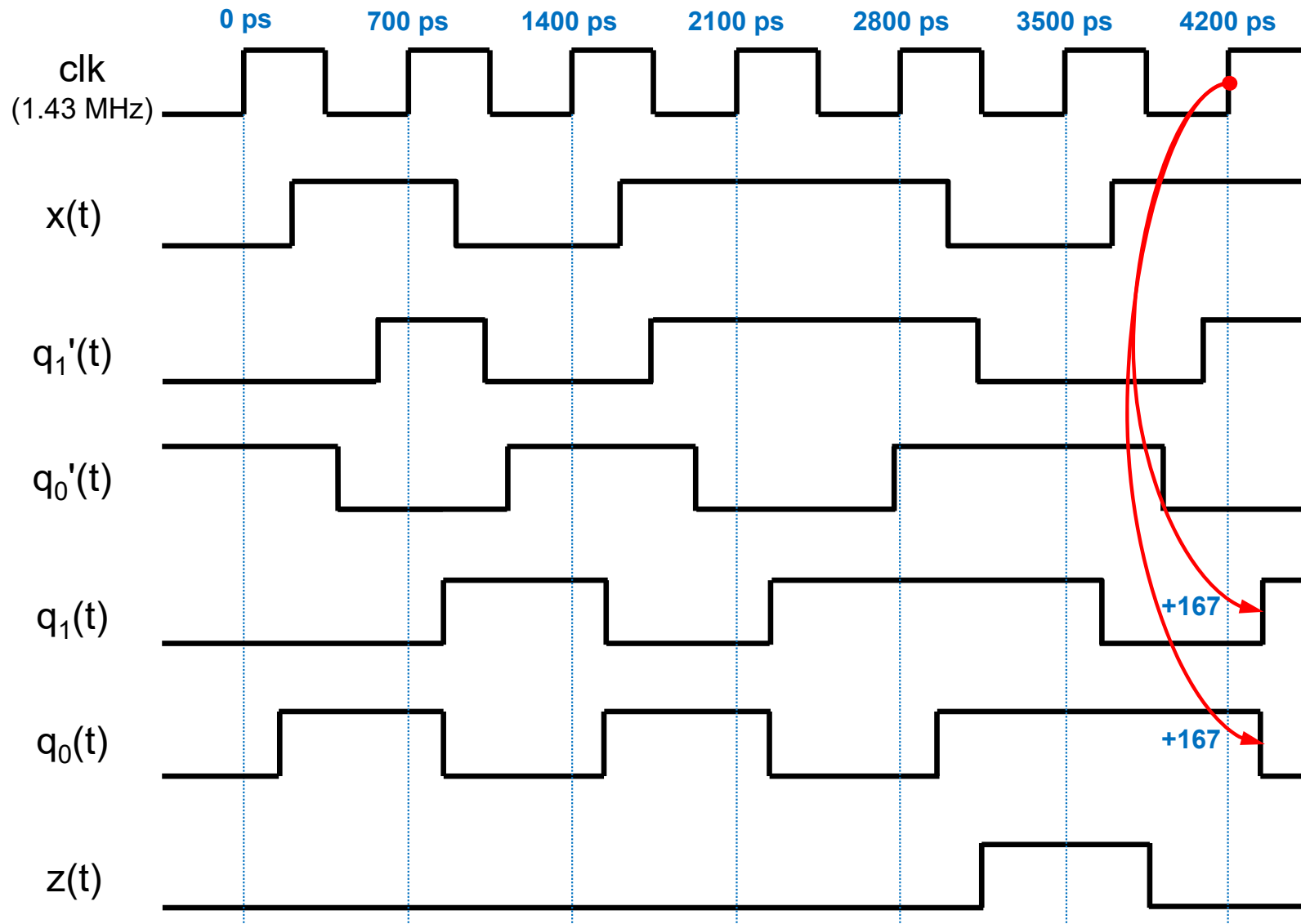



# Simulación

CMOS 90 nm

 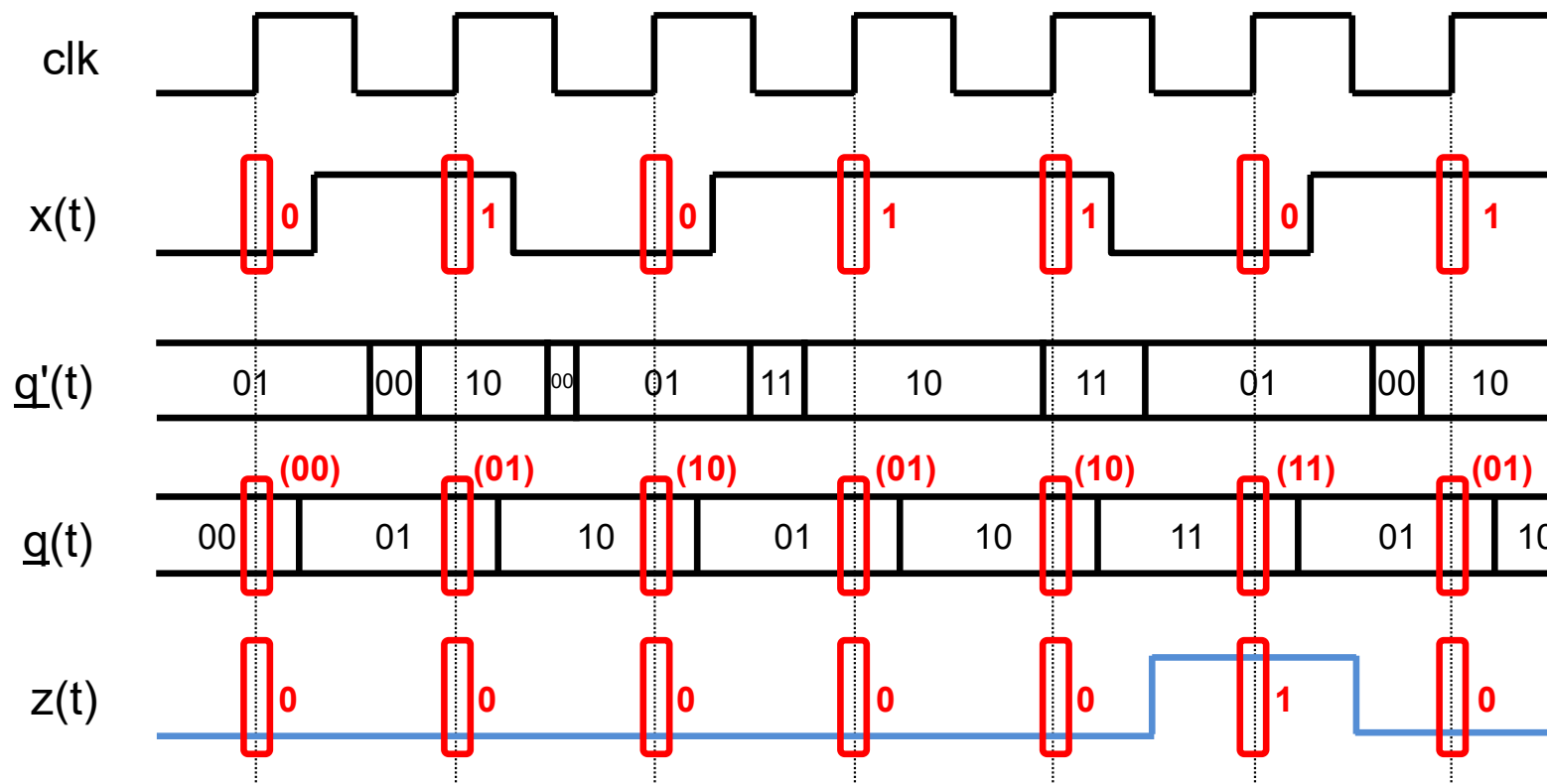

# Acerca de *Creative Commons*



## ■ Licencia CC (**Creative Commons**)

- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



**Reconocimiento** (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



**No comercial** (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



**Compartir igual** (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

**Más información:** <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>