



Problemas Tema 6:


Diseño multiciclo del procesador

Fernando Castro Rodríguez

José Manuel Mendías Cuadros

 
*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*






Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUOp	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

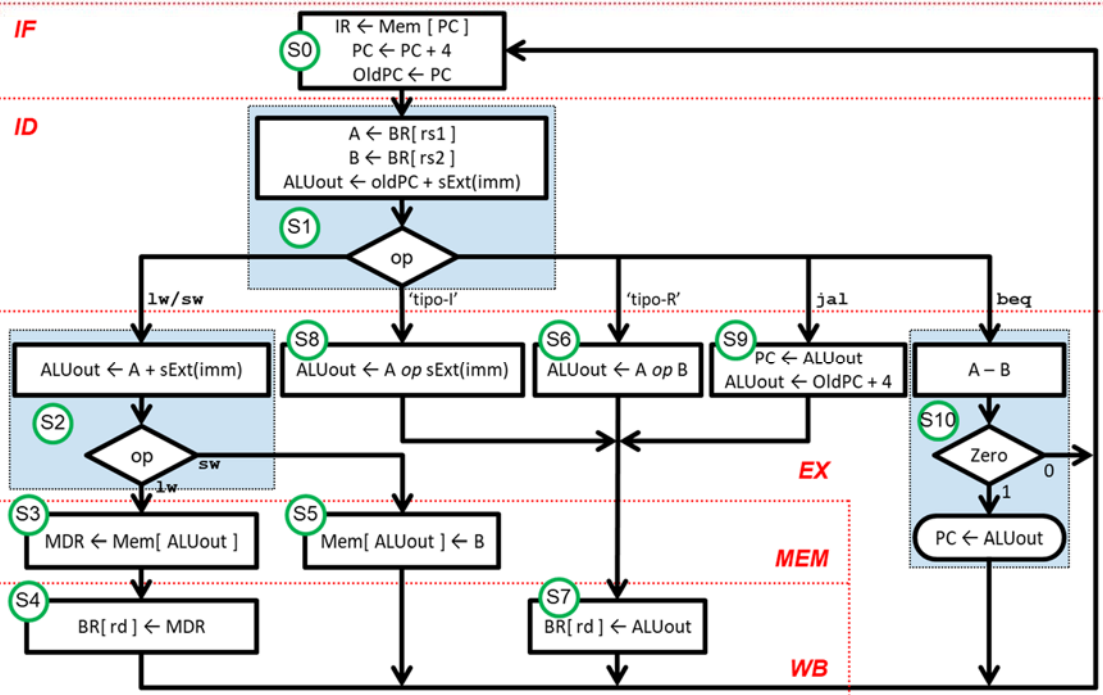

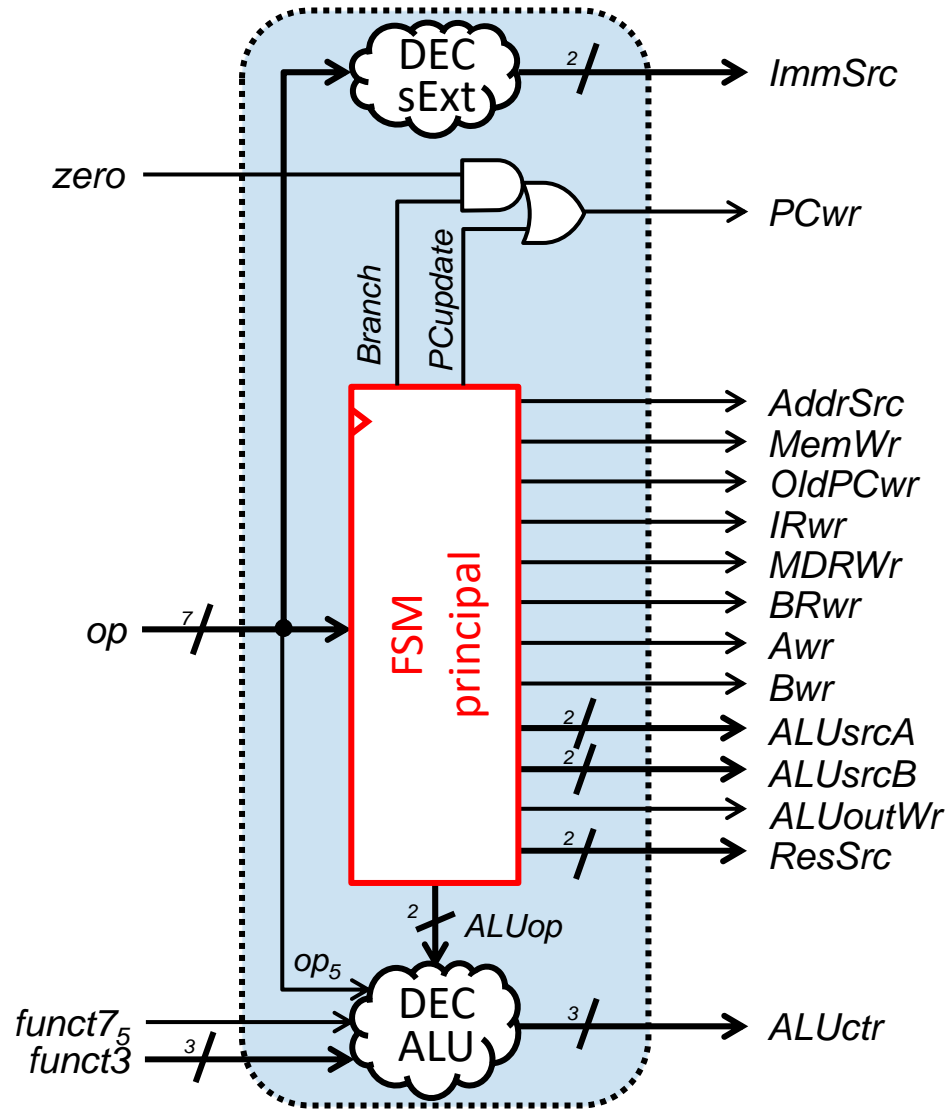Las instrucciones sw siguen la secuencia de estados S0-S1-S2-S5



Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0


IR ← Mem [PC]

PC ← PC + 4

OldPC ← PC

 - La señal Branch está a 0 ya que no se trata de una instrucción beq
- La señal PCupdate está a 1 ya que el PC se actualiza con el valor PC+4






Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AdiSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0

 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

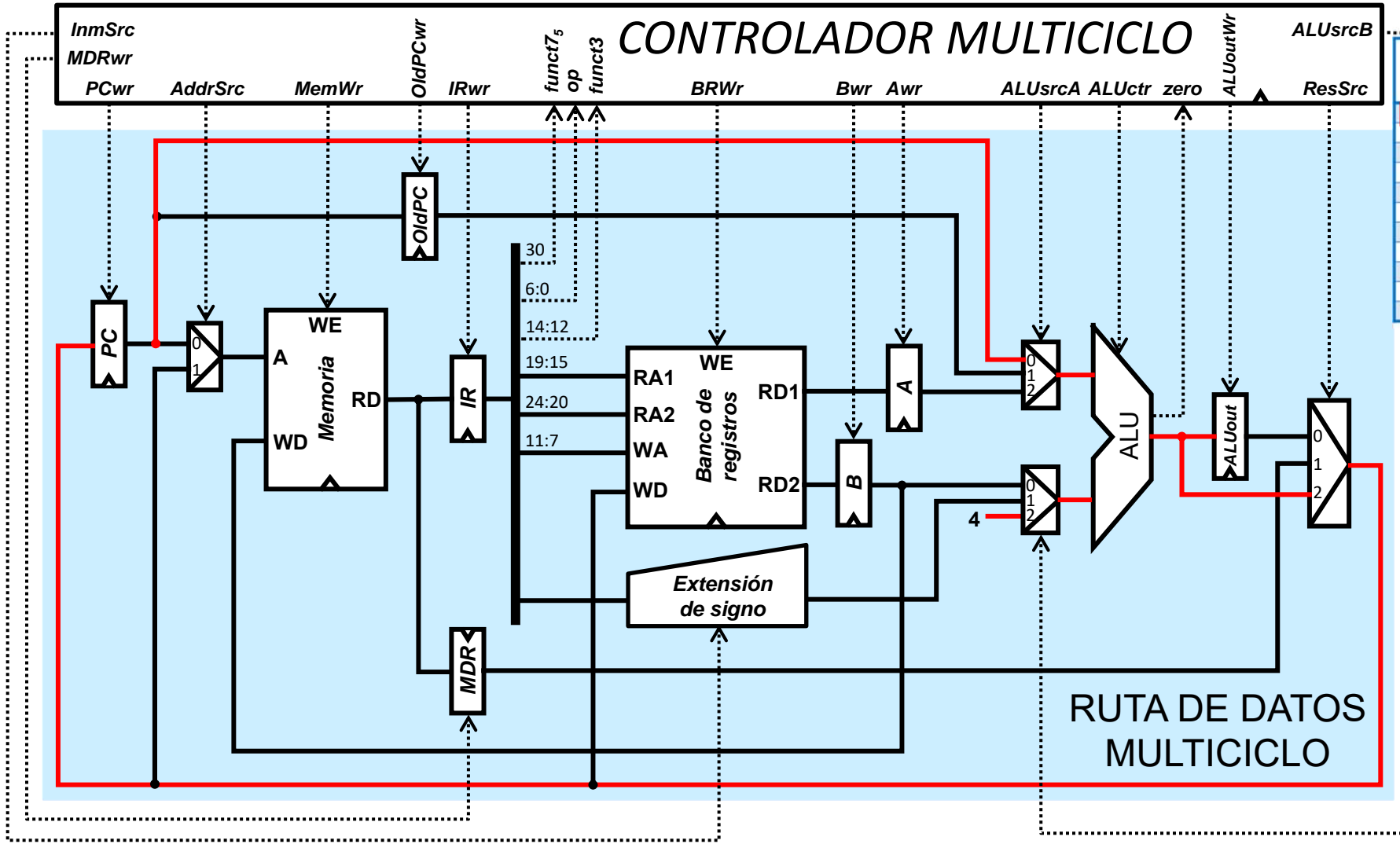- AddrSrc toma el valor 0 ya que se lee la dirección de memoria indicada por el PC para obtener la instrucción
- IRwr toma el valor 1 ya que la instrucción leída de memoria se escribe en el registro IR
- MemWr toma el valor 0 ya que en este ciclo la memoria se lee, pero no se escribe



CONTROLADOR MULTICICLO


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

RUTA DE DATOS MULTICICLO

- En la ALU se realiza la operación PC+4 (ALUop=00). El valor del PC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 0 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA vale 00. El valor 4 entra a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB toma el valor 10. El resultado no se escribe en el registro ALUout (por tanto la señal ALUoutWr vale 0), sino que se lleva directamente al registro PC para actualizar su valor, a través de la entrada 2 del multiplexor controlado por ResSrc (10)

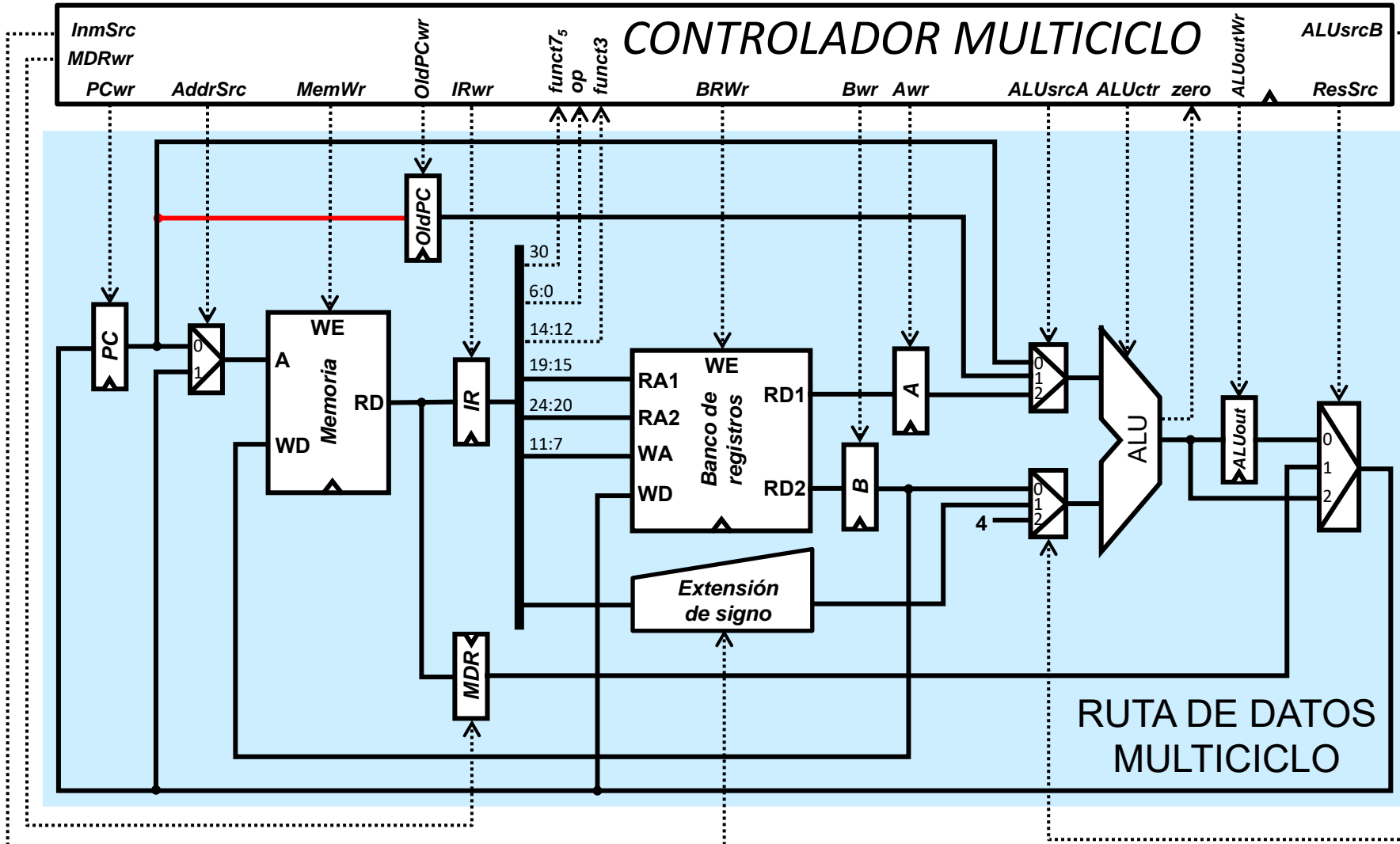


Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AdiSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

 - OldPCwr toma el valor 1 ya que escribimos sobre el registro OldPC el valor del PC correspondiente a instrucción que hemos leído de memoria




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

 - Resto de señales:
- Las señales MDRwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque no se escribe sobre el registro MDR, ni sobre el banco de registros, ni sobre los registros A y B




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

 - El contenido del registro fuente 1 se escribe en el registro A, por lo que Awr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

 - El contenido del registro fuente 2 se escribe en el registro B, por lo que Bwr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- En la ALU se realiza la suma (por tanto ALUop=00) de oldPC + sExt(imm). El valor contenido en OldPC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA=01. El valor del inmediato con el signo extendido llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB=01. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal ALUoutWr=1.

 


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr y BRwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre el registro OldPC, ni sobre el banco de registros
- El valor de ResSrc es indiferente porque no vamos a escribir en este ciclo ni en el banco de registros ni en el PC

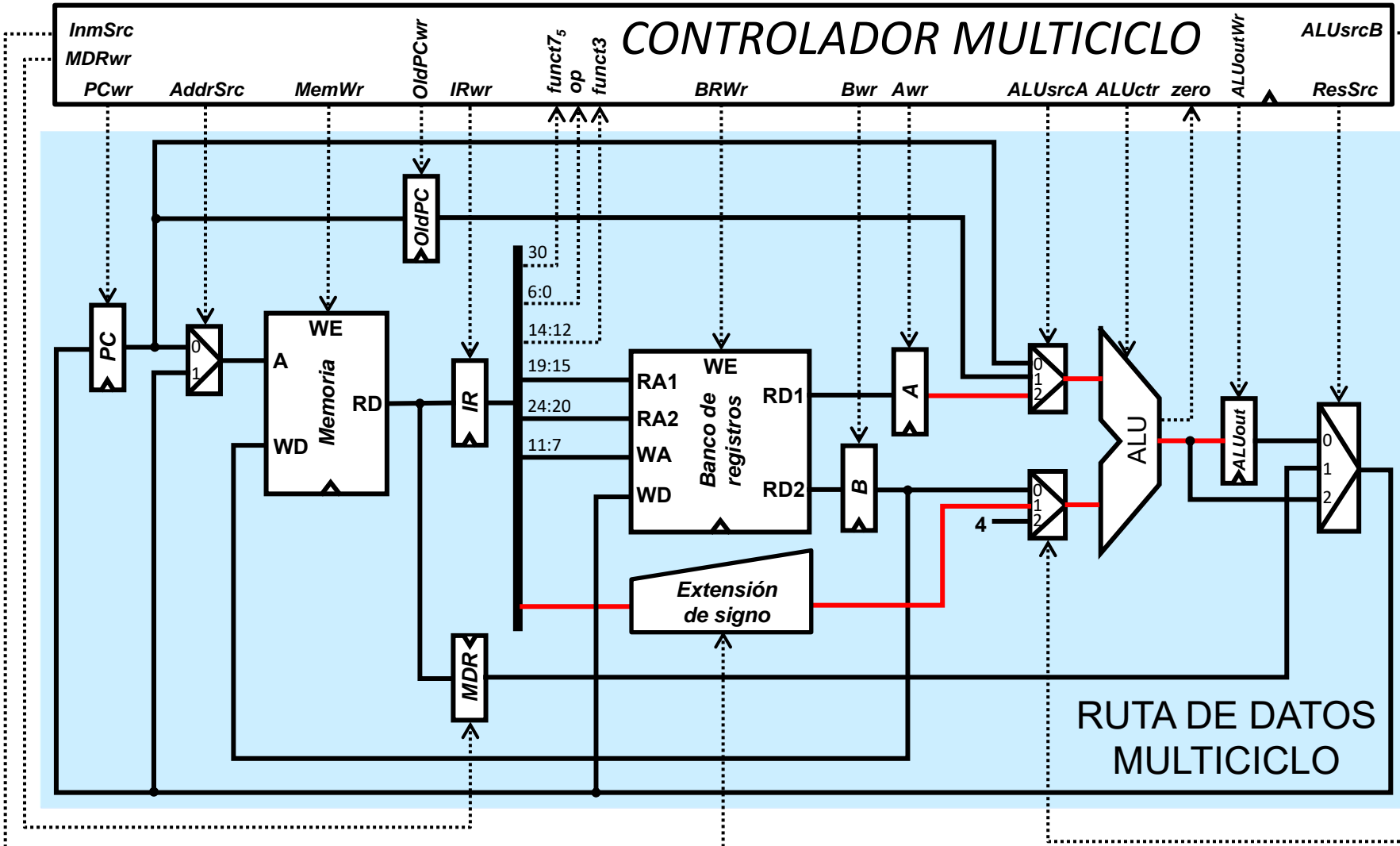


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$ALUout \leftarrow A + sExt(imm)$

S2

- En la ALU se realiza la suma (por tanto ALUop=00) de $A + sExt(imm)$. El valor contenido en A llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA=10. El valor del inmediato con el signo extendido llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB=01. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal ALUoutWr=1.

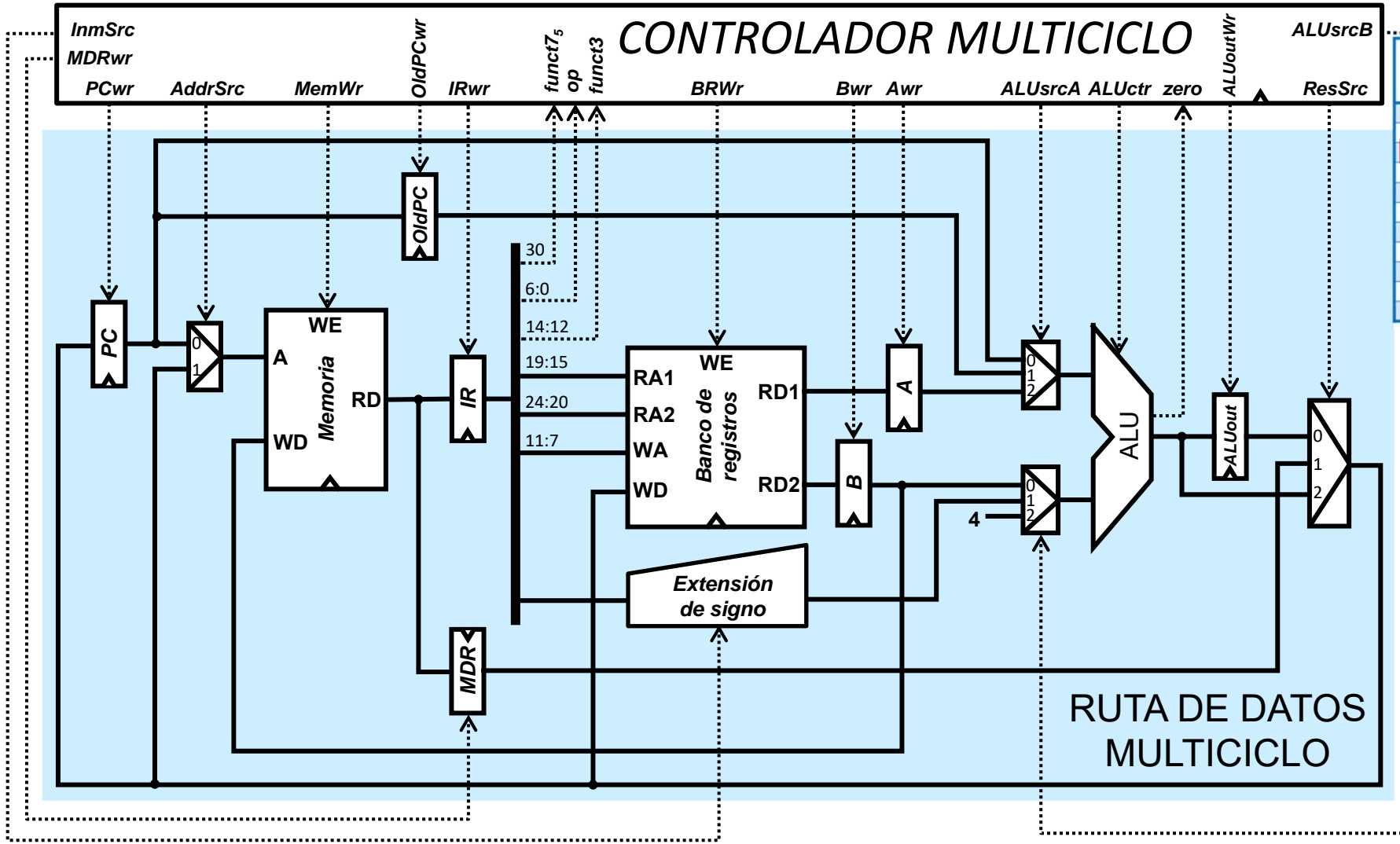


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$$ALUout \leftarrow A + sExt(imm)$$

S2

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre el registro OldPC, ni sobre el banco de registros ni sobre los registros A y B
- El valor de ResSrc es indiferente porque no vamos a escribir en este ciclo ni en el banco de registros ni en el PC

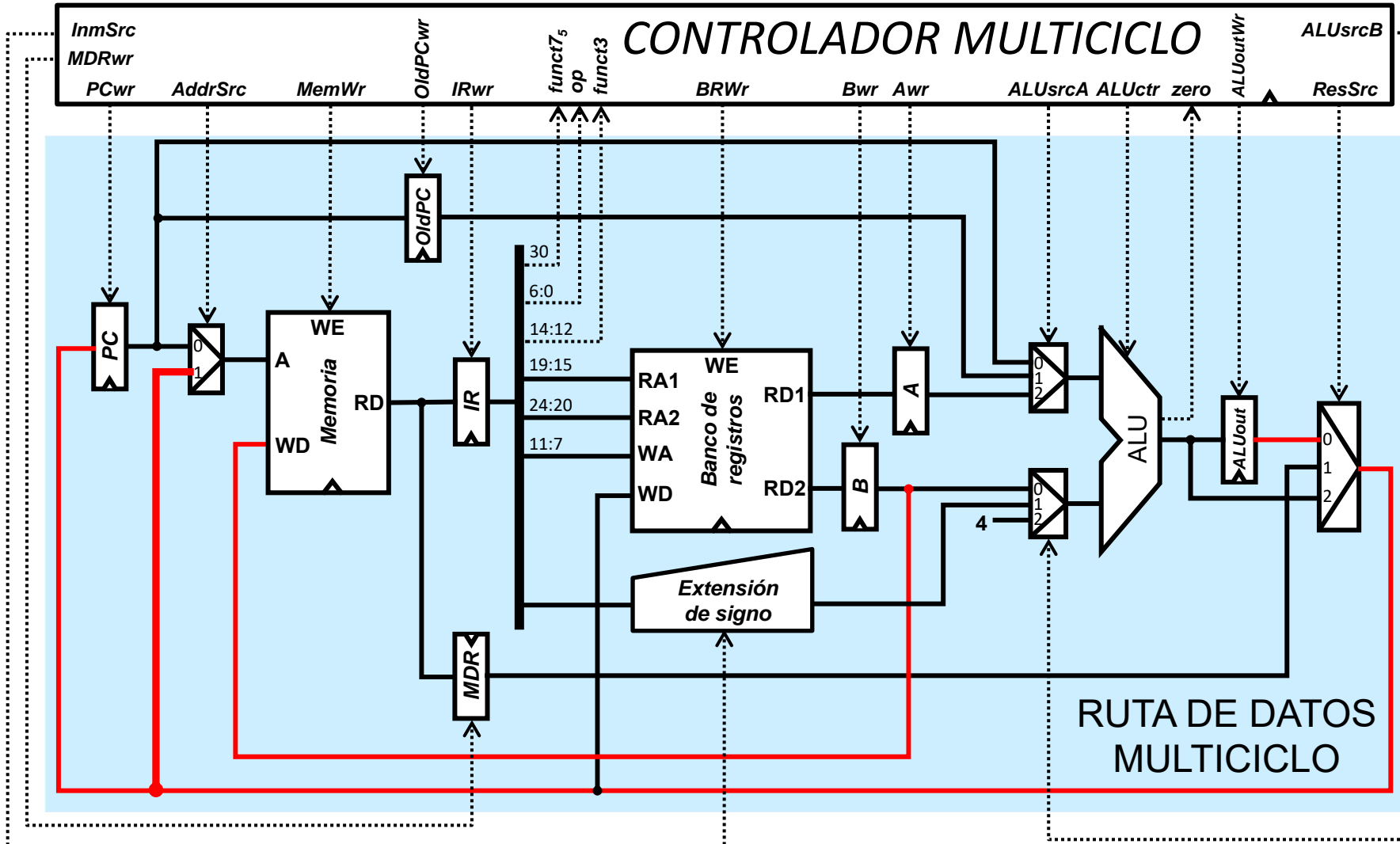


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S5
Mem[ALUout] ← B

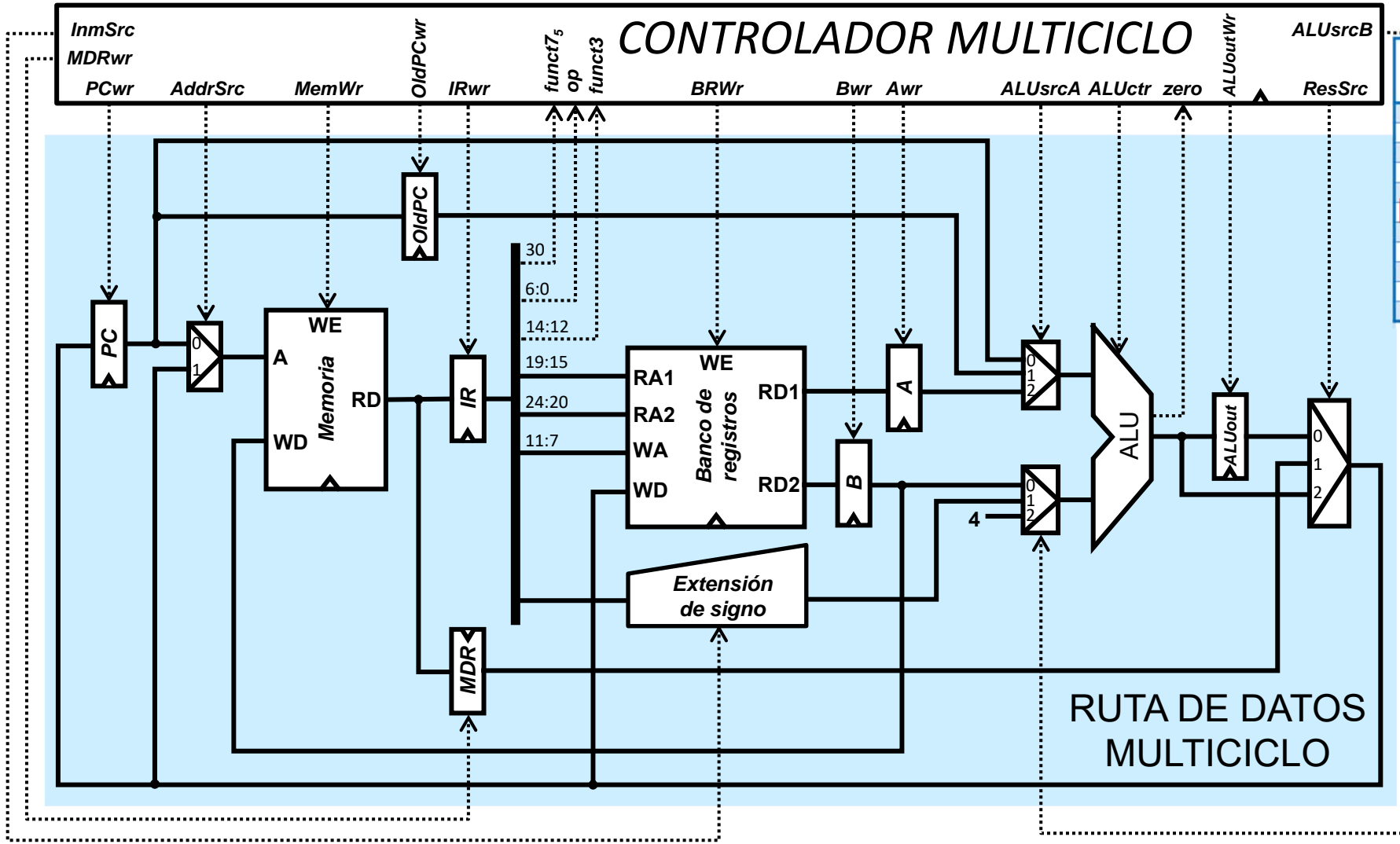- El contenido de B se escribe sobre la memoria, por lo que MemWr=1. La dirección de memoria sobre la que se escribe la proporciona el registro ALUout, por lo que la señal ResSrc toma el valor 00 para llevar esa dirección al multiplexor de entrada de la memoria a través de la entrada 1 de dicho mux, por lo que AddrSrc=1



Función de salida


estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	-
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00


S5
Mem[ALUout] ← B

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- OldPCwr, IRwr, MDRwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre los registros OldPC, IR, MDR, A, B ni sobre el banco de registros
- La ALU no se utiliza en este ciclo (no se escribe nada sobre su registro de salida, por eso ALUoutWr=0), por lo que los valores de las señales que controlan los muxes que seleccionan los valores de las entradas de la ALU (ALUsrcA y ALUsrcB) son indiferentes. Asimismo, por el mismo motivo, el valor de ALUop también es indiferente



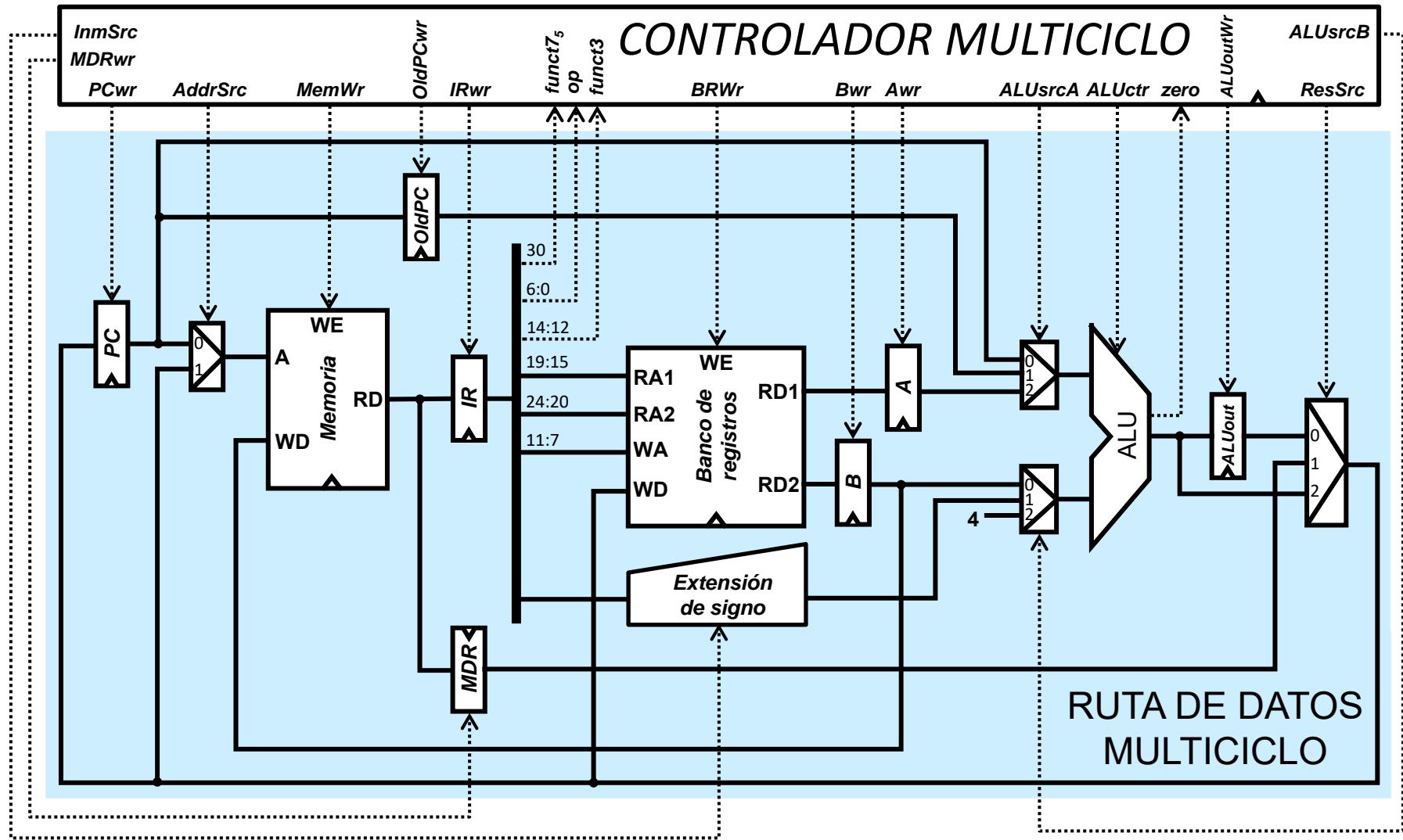
2) En el procesador **multiciclo** estudiado en clase, justifica los valores que toman las señales de control para la ejecución de las instrucciones “add”.



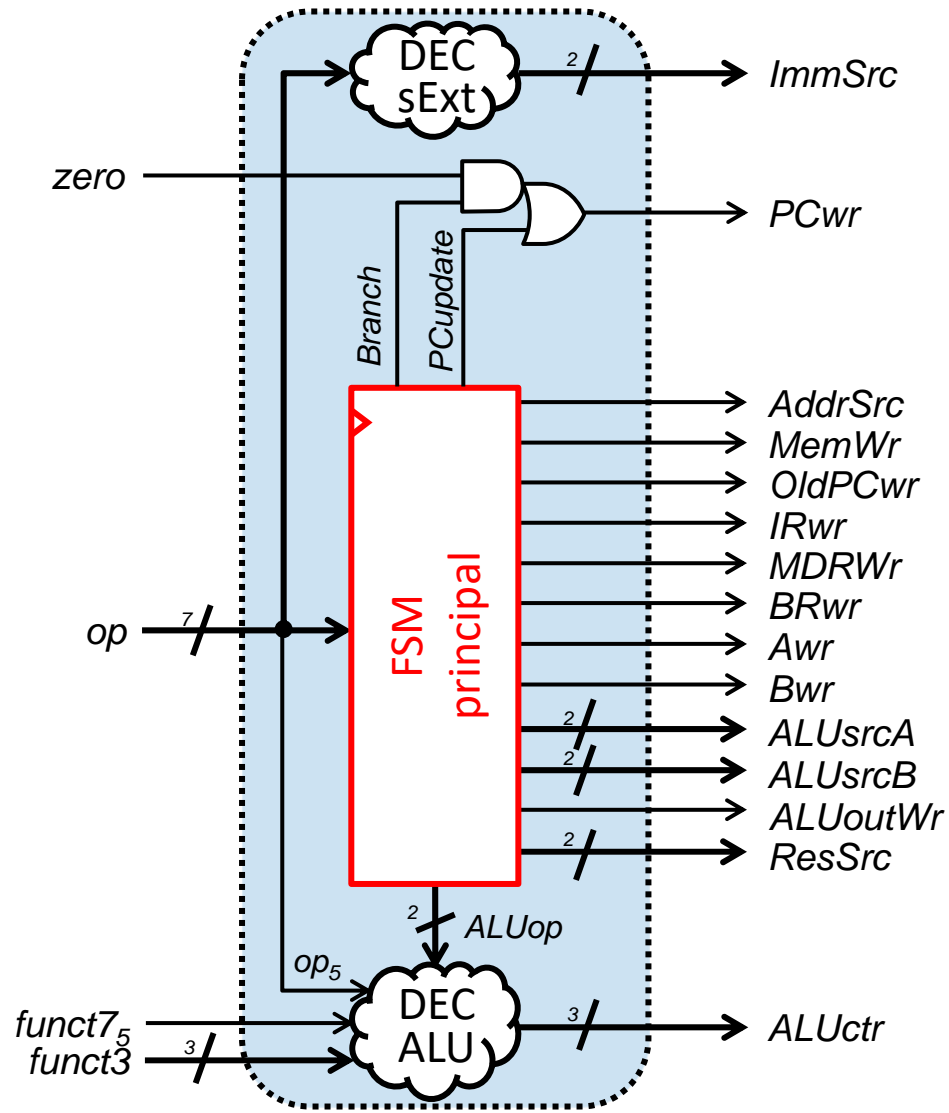


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUOp	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

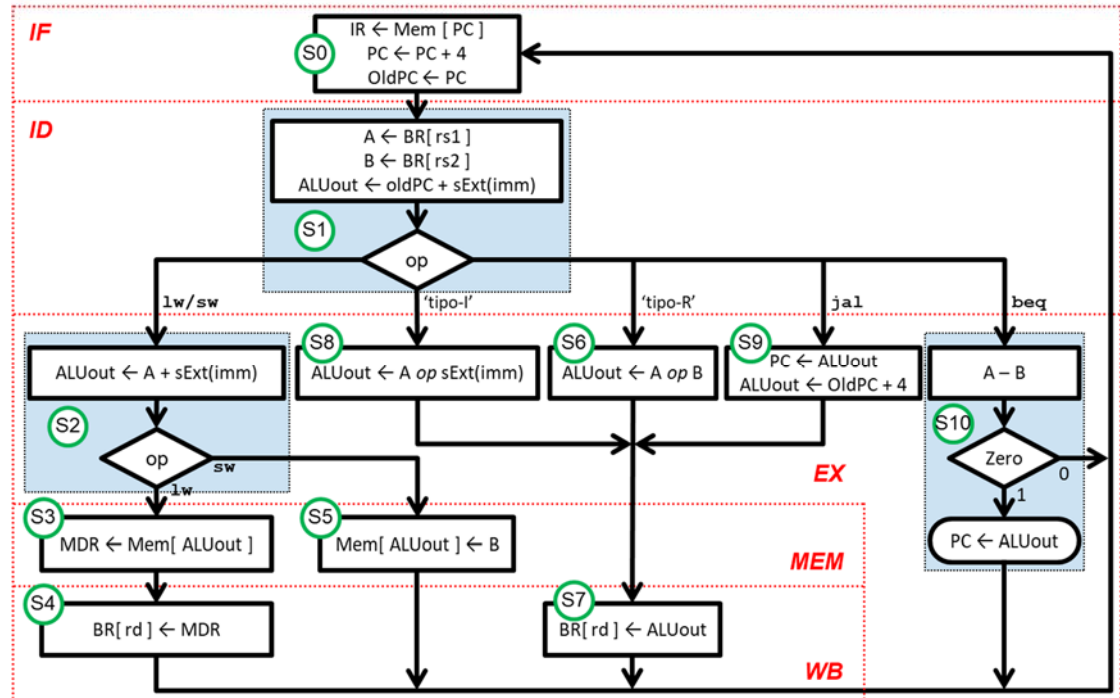

 Las instrucciones add siguen la secuencia de estados S0-S1-S6-S7




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

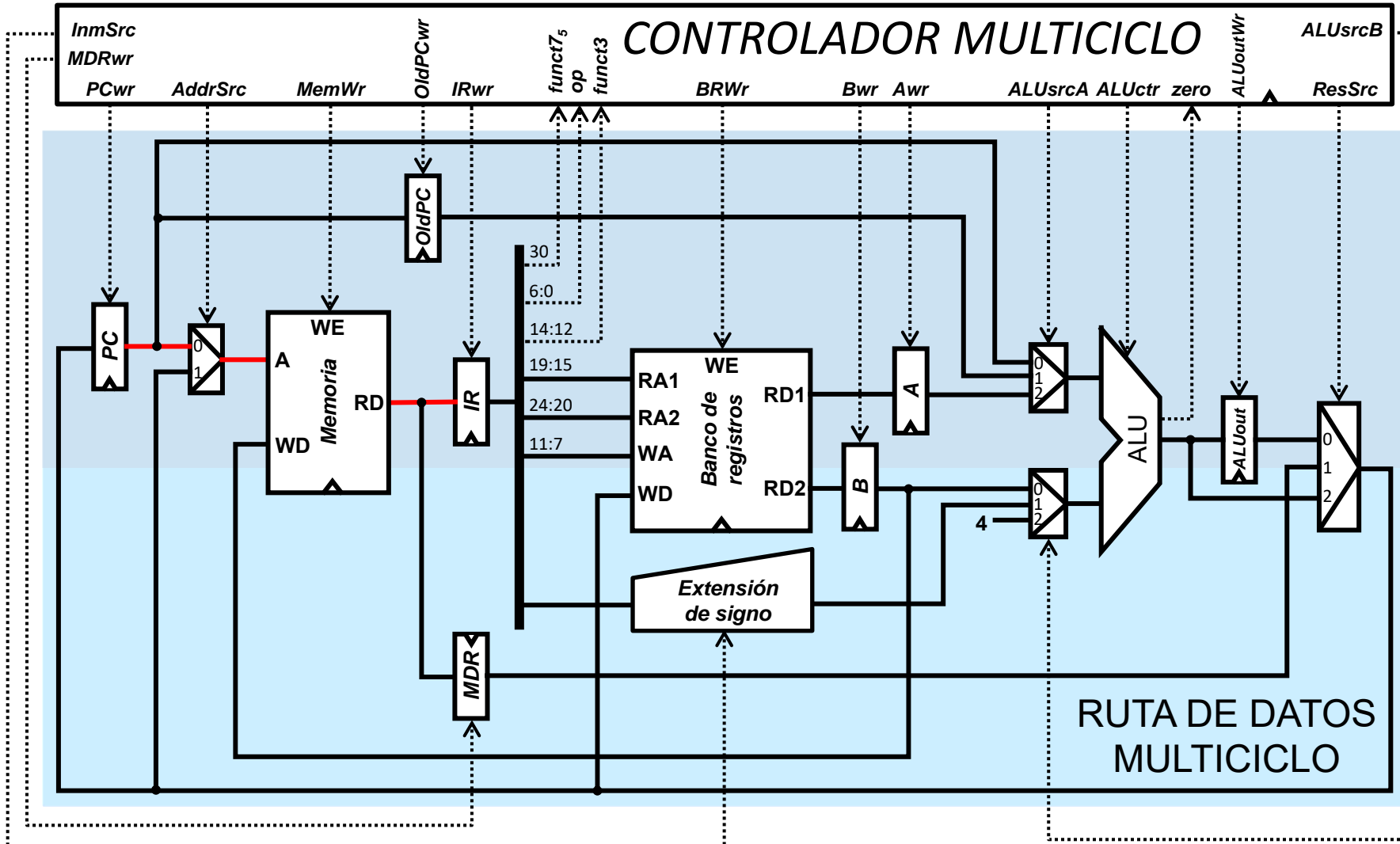- La señal Branch está a 0 ya que no se trata de una instrucción beq
- La señal PCupdate está a 1 ya que el PC se actualiza con el valor PC+4






Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

 - AddrSrc toma el valor 0 ya que se lee la dirección de memoria indicada por el PC para obtener la instrucción
- IRwr toma el valor 1 ya que la instrucción leída de memoria se escribe en el registro IR
- MemWr toma el valor 0 ya que en este ciclo la memoria se lee, pero no se escribe



CONTROLADOR MULTICICLO


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

RUTA DE DATOS MULTICICLO

- En la ALU se realiza la operación PC+4 (ALUop=00). El valor del PC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 0 del mux correspondiente, por lo que ALUSrcA vale 00. El valor 4 entra a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que ALUSrcB toma el valor 10. El resultado no se escribe en el registro ALUout (por tanto la señal ALUoutWr vale 0), sino que se lleva directamente al registro PC para actualizar su valor, a través de la entrada 2 del multiplexor controlado por ResSrc (10)

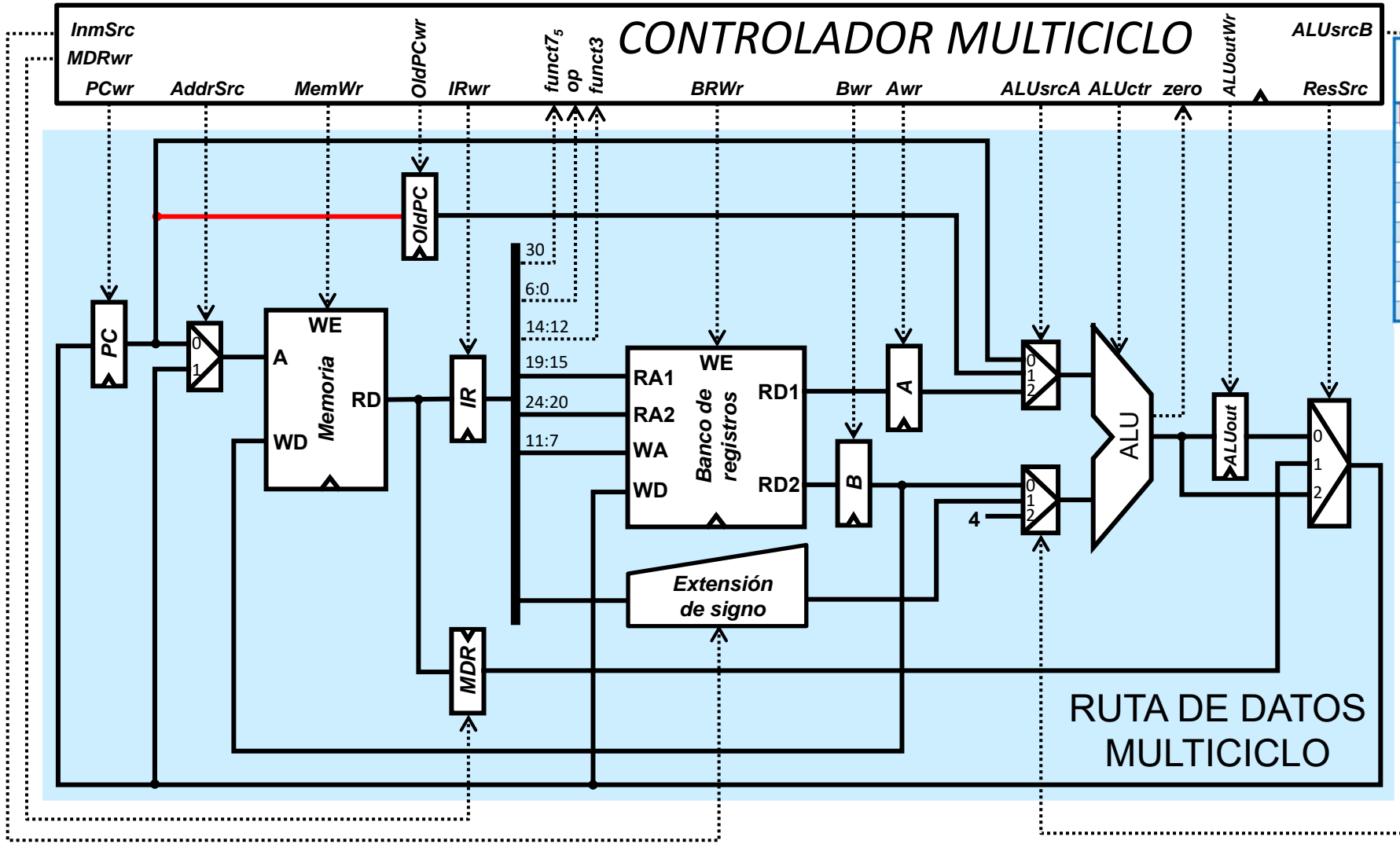


Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AdfSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

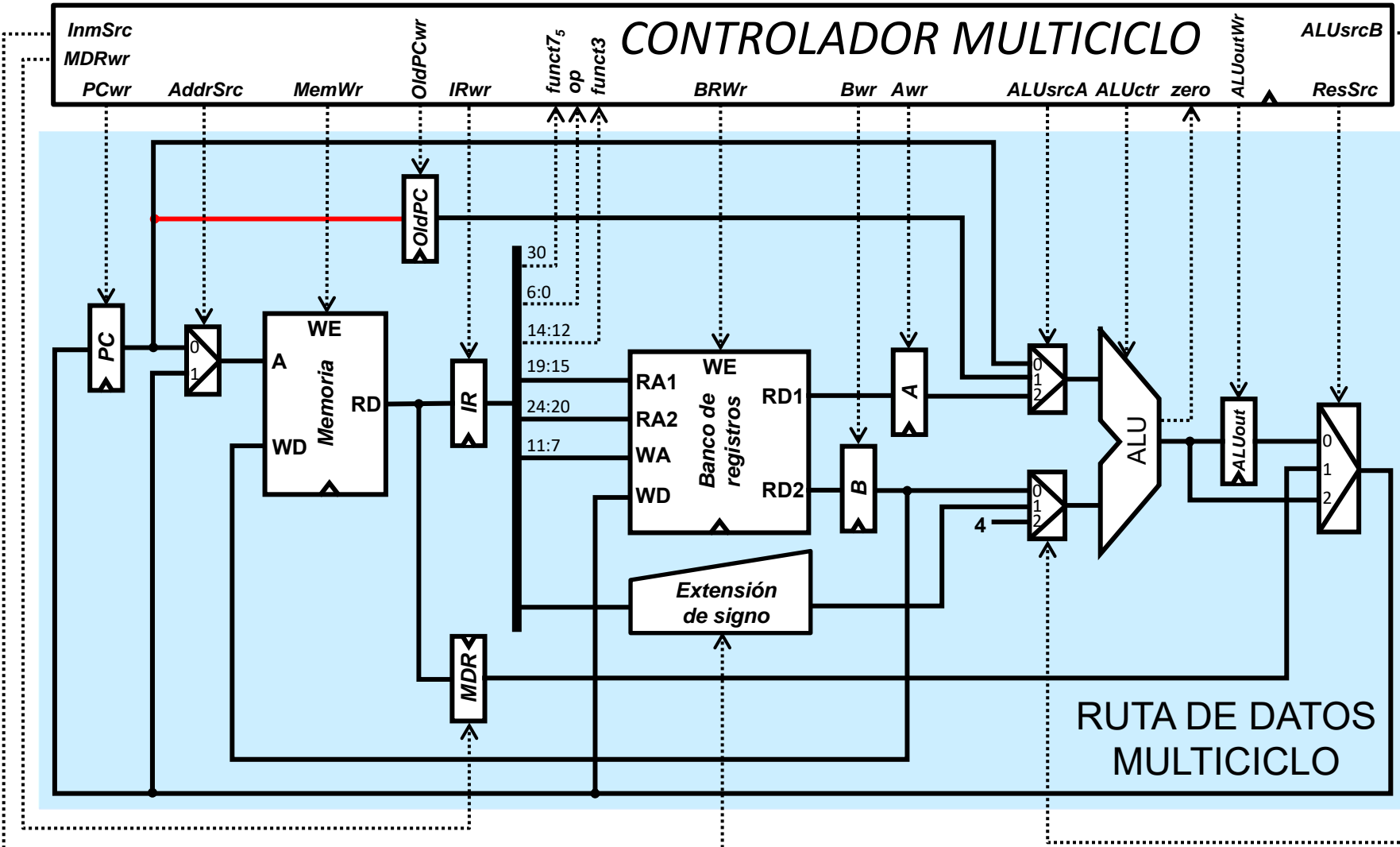- OldPCwr toma el valor 1 ya que escribimos sobre el registro OldPC el valor del PC correspondiente a instrucción que hemos leído de memoria




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	-
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	-
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	-
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

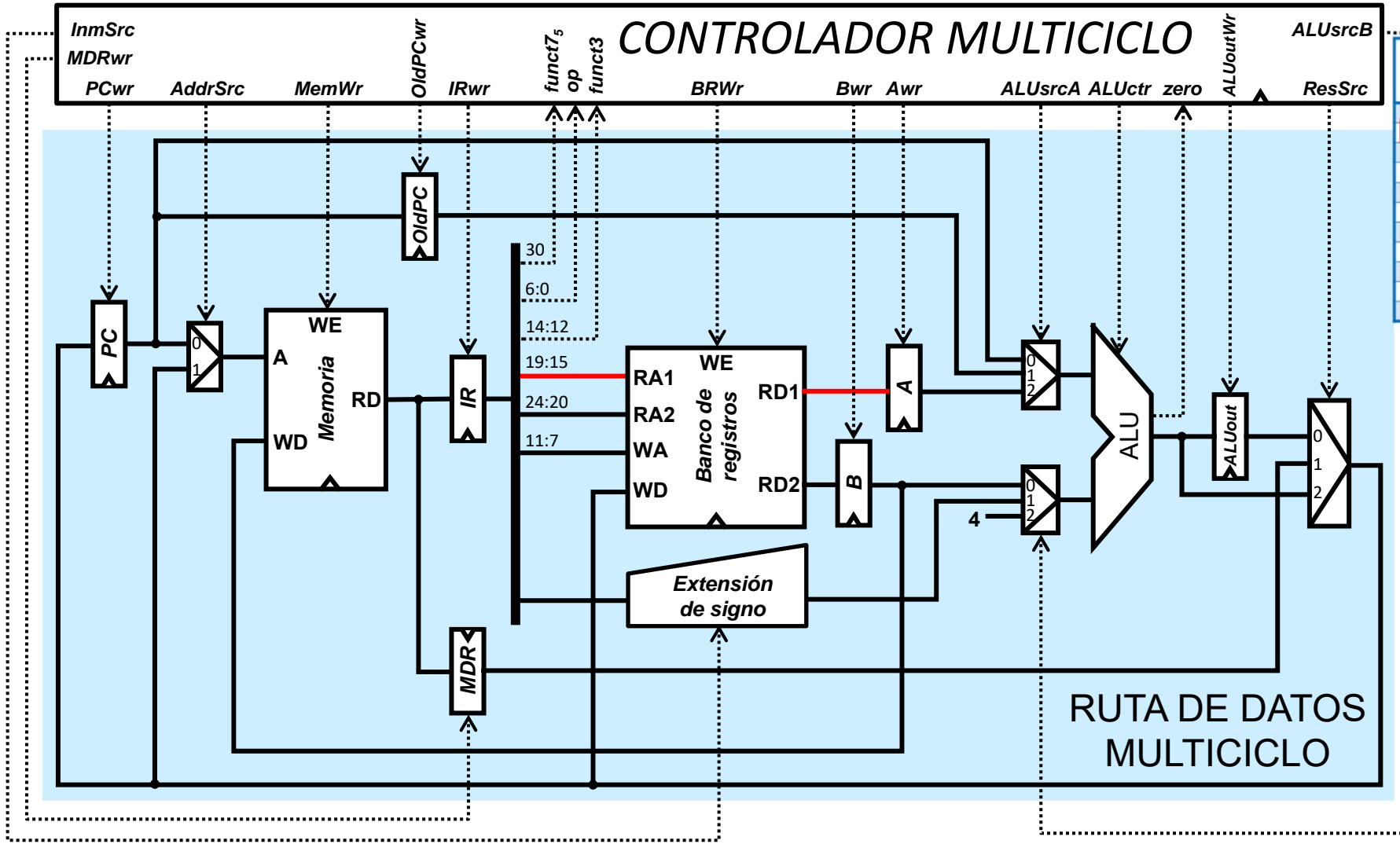- Resto de señales:
- Las señales MDRwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque no se escribe sobre el registro MDR, ni sobre el banco de registros, ni sobre los registros A y B




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	-
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00	-

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

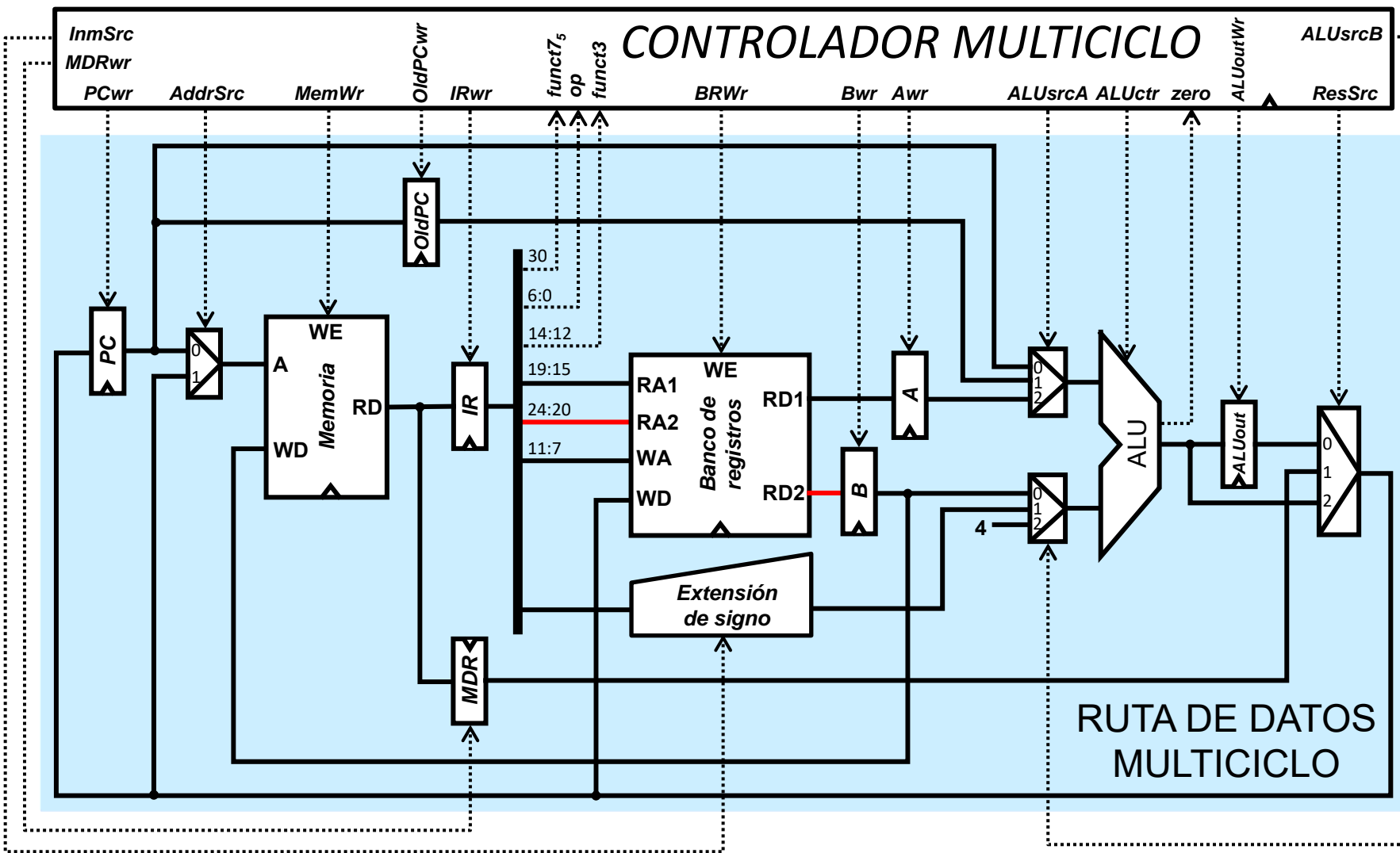- El contenido del registro fuente 1 se escribe en el registro A, por lo que Awr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

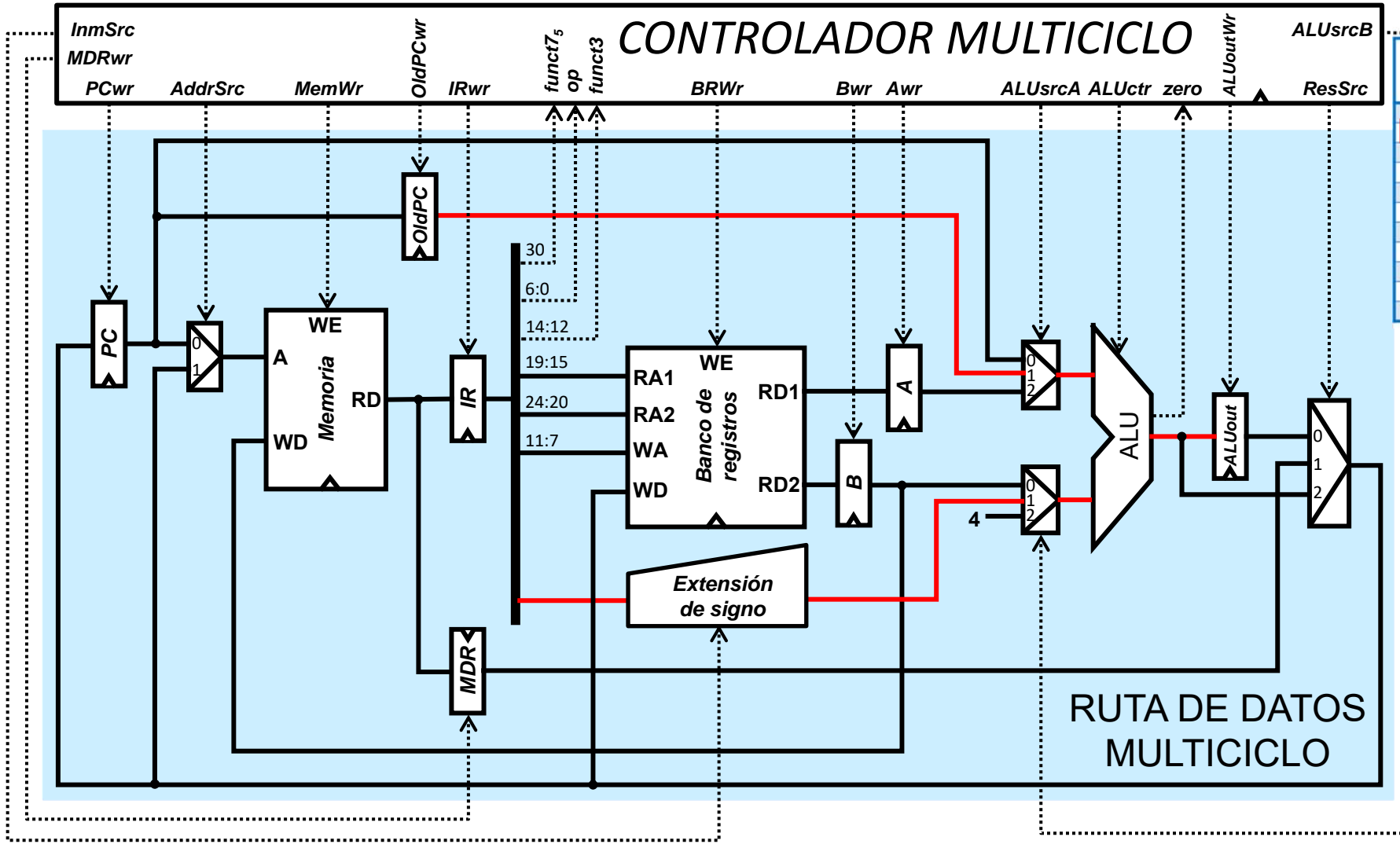- El contenido del registro fuente 2 se escribe en el registro B, por lo que Bwr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- En la ALU se realiza la suma (por tanto ALUop=00) de oldPC + sExt(imm). El valor contenido en OldPC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA=01. El valor del inmediato con el signo extendido llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB=01. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal ALUoutWr=1.

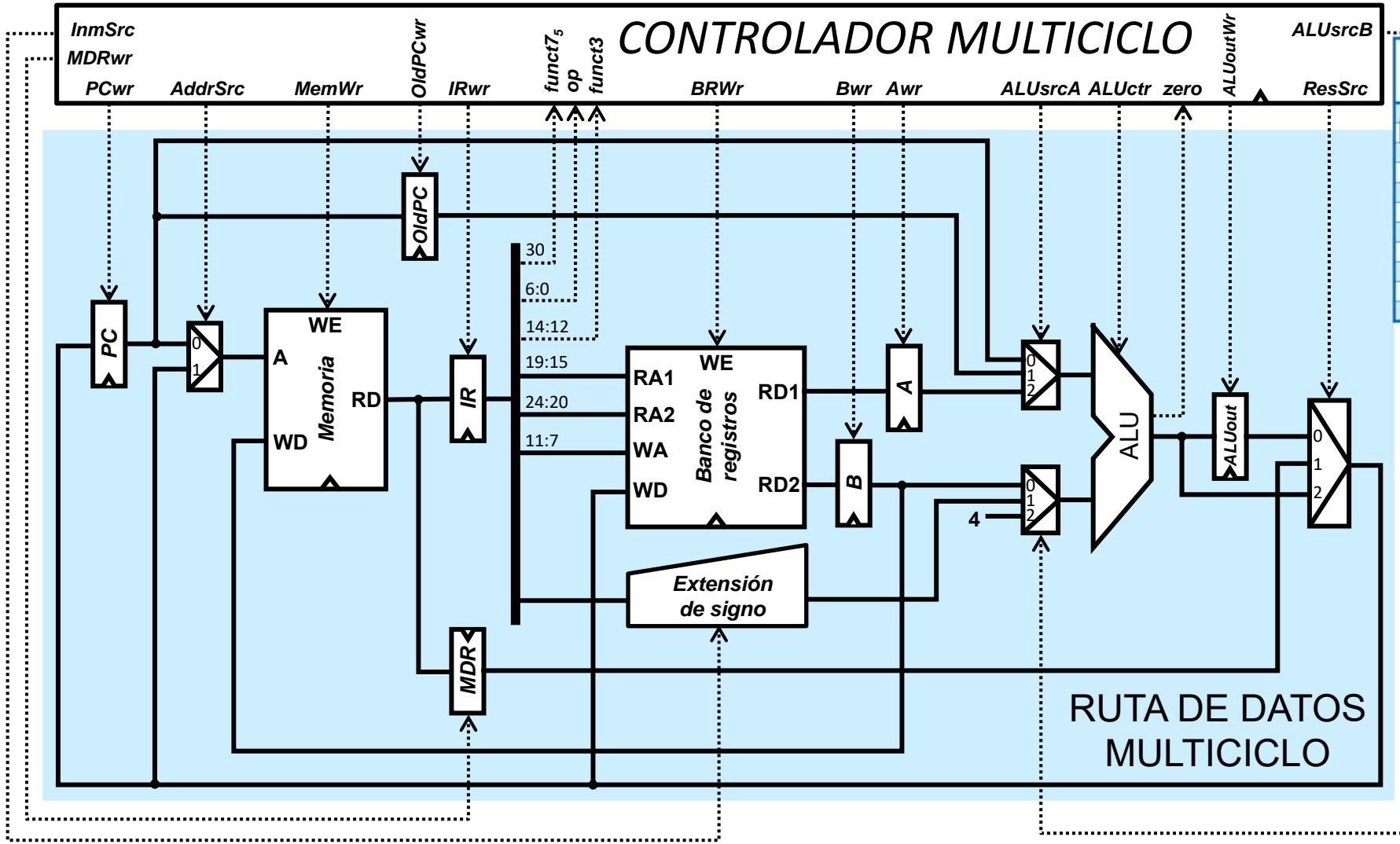


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr y BRwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre el registro OldPC, ni sobre el banco de registros
- El valor de ResSrc es indiferente porque no vamos a escribir en este ciclo ni en el banco de registros ni en el PC

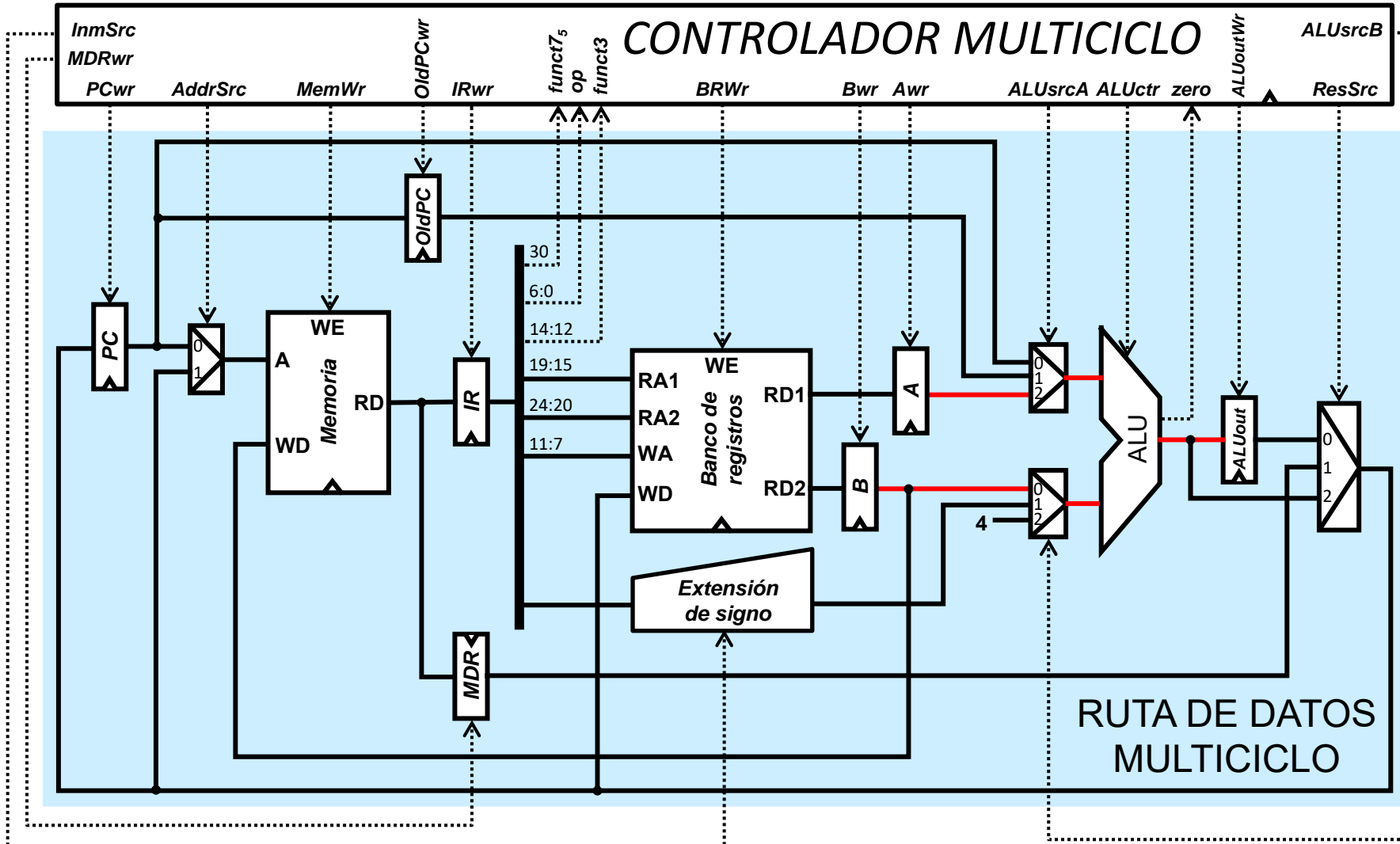


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S6
ALUout ← A op B

- En la ALU se realiza la operación $A + B$ (en este caso una operación aritmético-lógica de suma, por tanto $ALUop=10$). El valor contenido en A llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que $ALUsrcA=10$. El valor de B llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 0 del mux correspondiente, por lo que $ALUsrcB=00$. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal $ALUoutWr=1$.

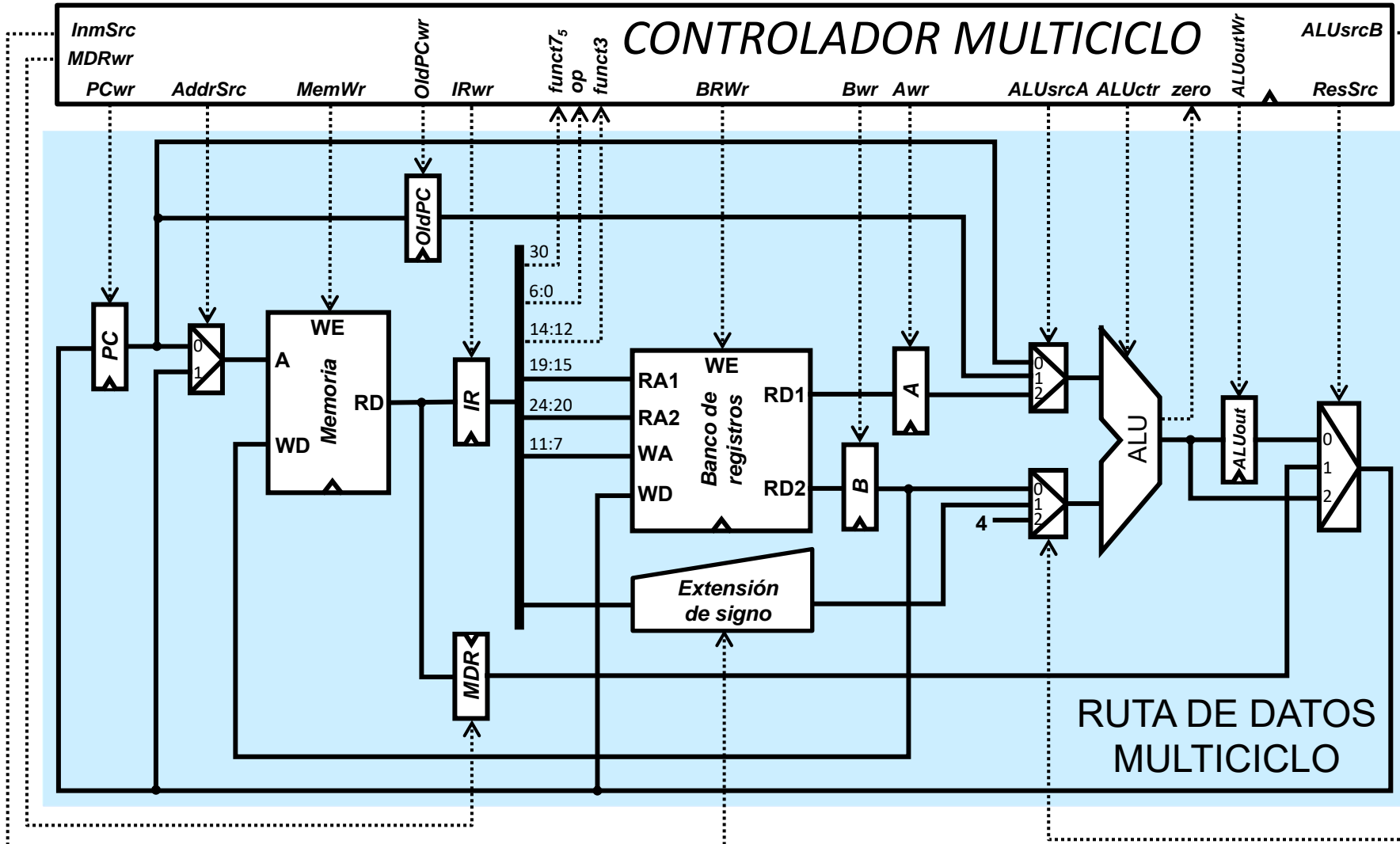


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S6
ALUout ← A op B

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre los registros OldPC, A, B ni sobre el banco de registros
- El valor de ResSrc es indiferente porque no vamos a escribir en este ciclo ni en el banco de registros ni en el PC

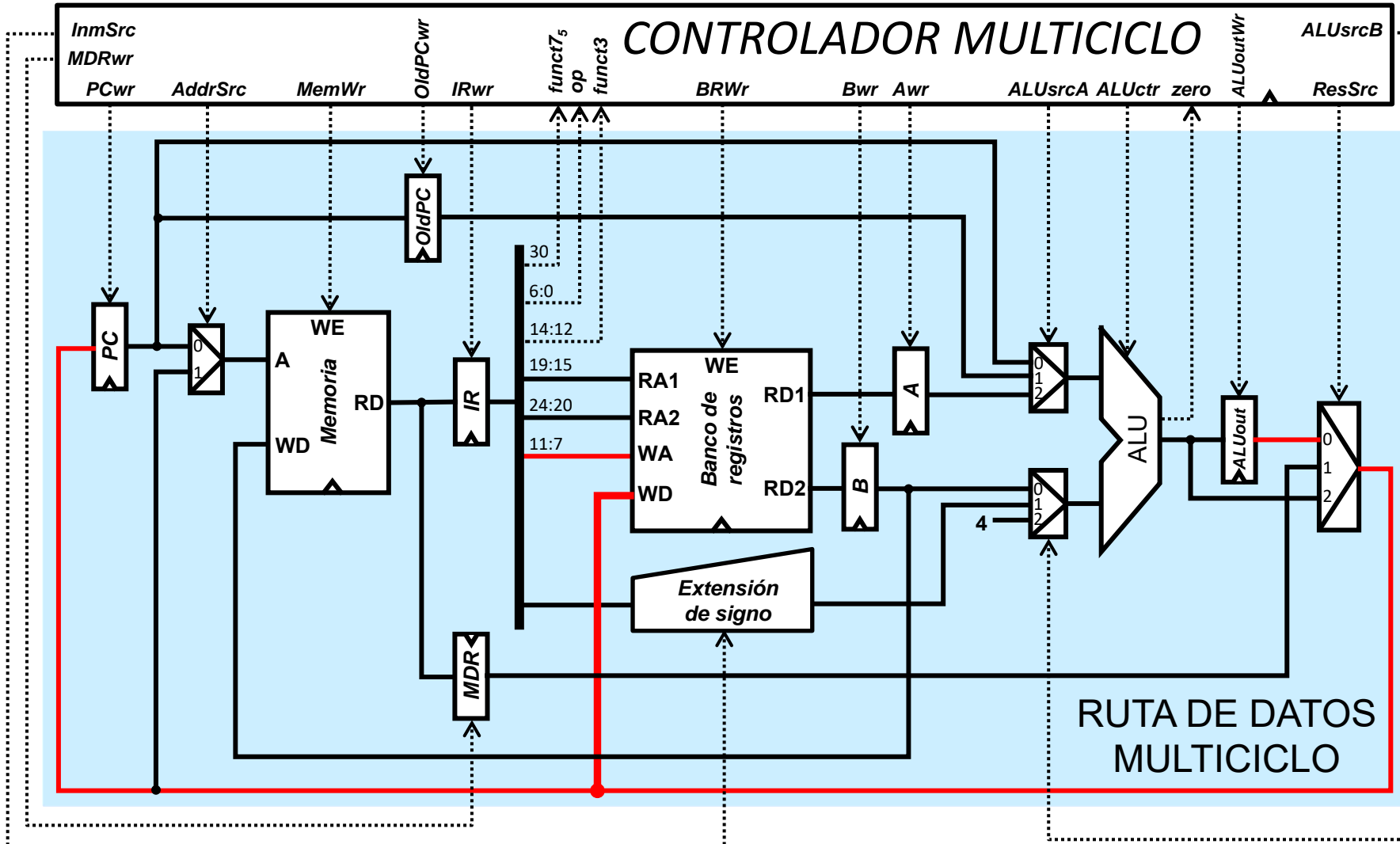


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	1	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S7
BR[rd] ← ALUout

- El contenido de ALUout (que es el resultado de la suma realizada en el ciclo anterior) se lleva al banco de registros a través de la entrada 0 del multiplexor controlado por ResSrc, por lo que esta señal toma el valor 00. Dicho valor se escribe en el registro destino (rd) de la instrucción de suma, determinado por los bits 11:7 de la instrucción. Dado que se escribe en el banco de registros, la señal BRwr toma el valor 1.

 

Función de salida


estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	1	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00


S7
BR[rd] ← ALUout

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- OldPCwr, Awr, Bwr y MemWr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre los registros OldPC, A y B ni Memoria
- La ALU no se utiliza en este ciclo (no se escribe nada sobre su registro de salida, por eso ALUoutWr=0), por lo que los valores de las señales que controlan los muxes que seleccionan los valores de las entradas de la ALU (ALUsrcA y ALUsrcB) son indiferentes. Asimismo, por el mismo motivo, el valor de ALUop también es indiferente



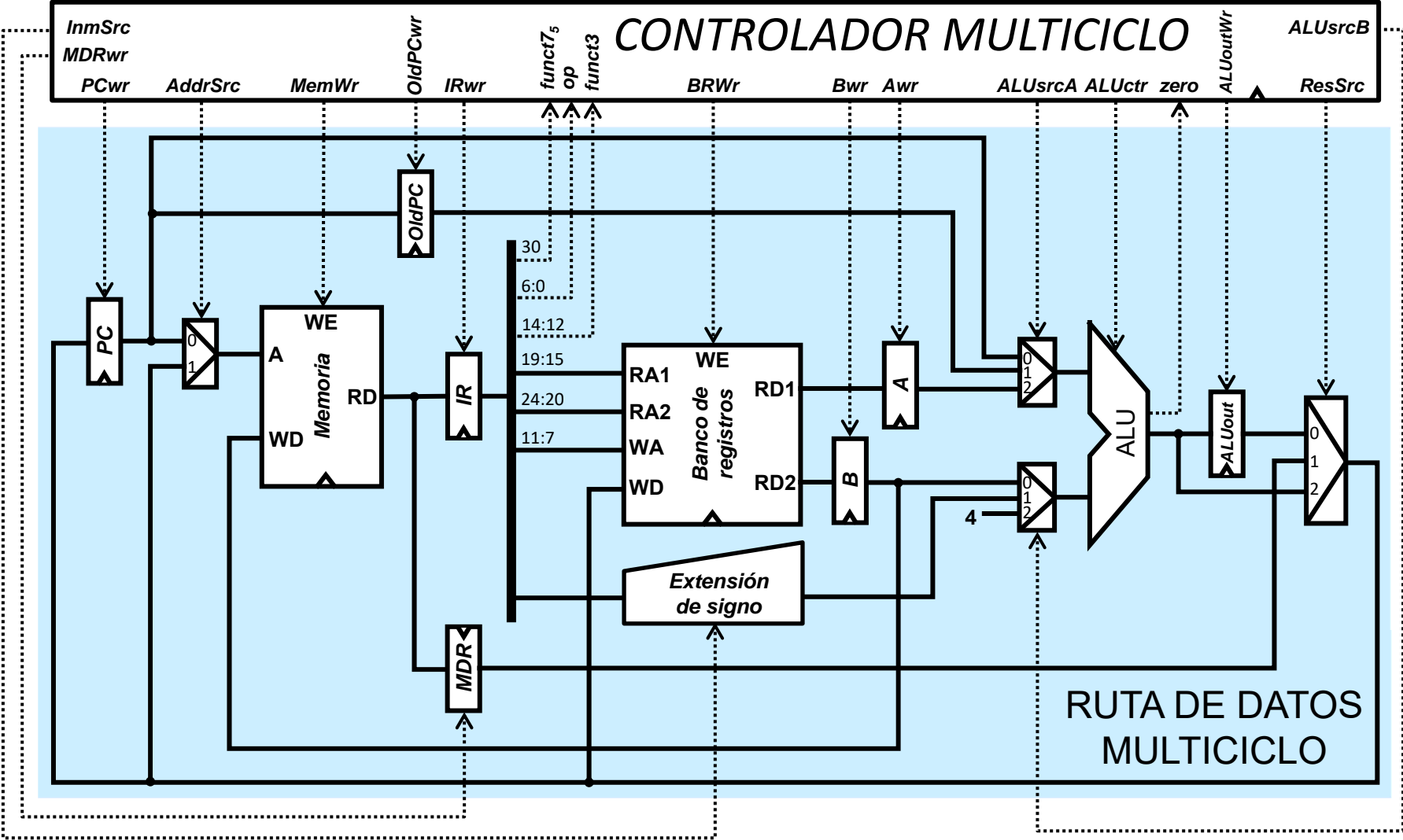3) En el procesador **multiciclo** estudiado en clase, justifica los valores que toman las señales de control para la ejecución de las instrucciones “jal”.




 


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUOp	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

 Las instrucciones jal siguen la secuencia de estados S0-S1-S9-S7



 

Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AdrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0


IR ← Mem [PC]

PC ← PC + 4

OldPC ← PC

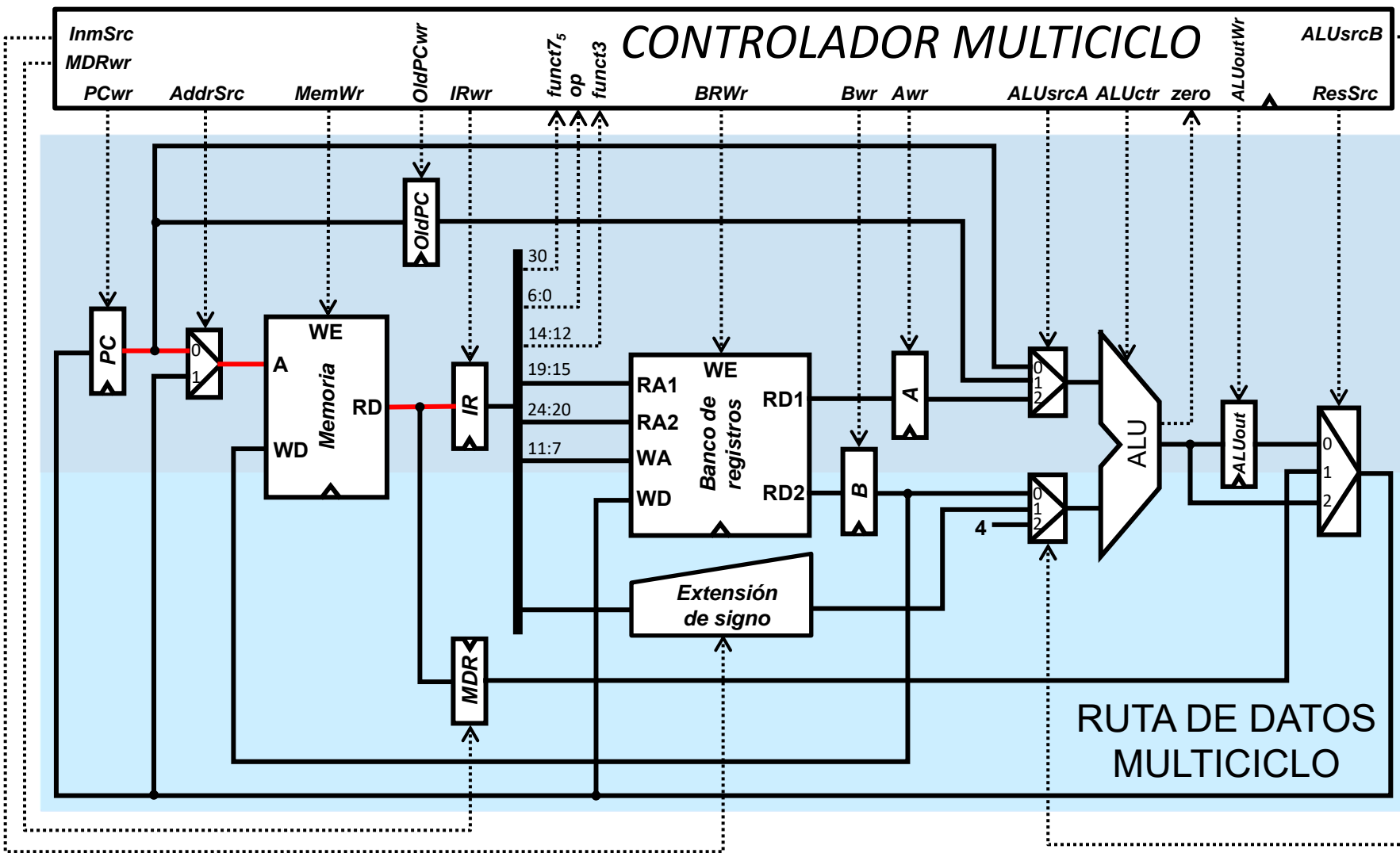- La señal Branch está a 0 ya que no se trata de una instrucción beq
- La señal PCupdate está a 1 ya que el PC se actualiza con el valor PC+4






Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AdiSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	-
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

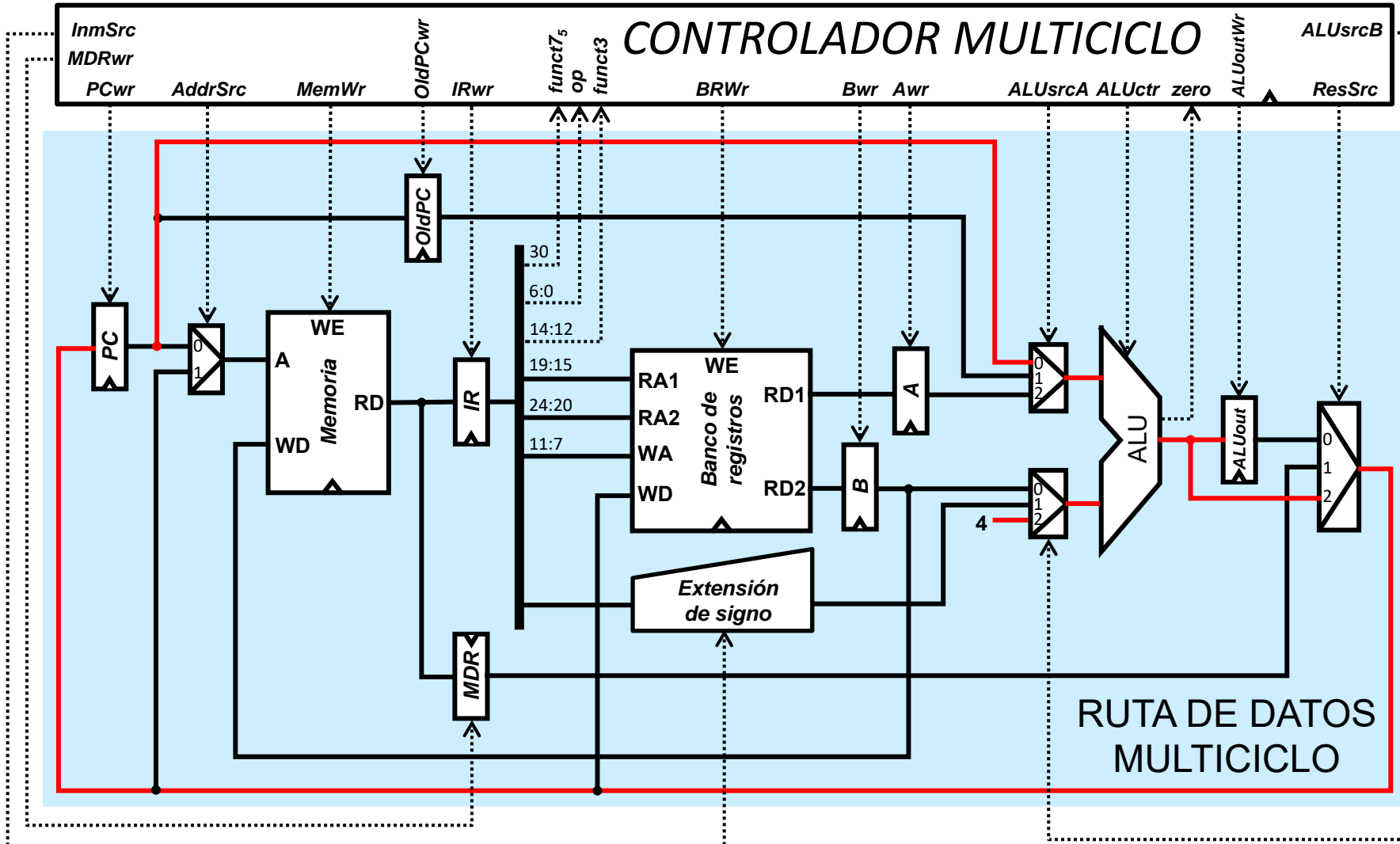- AddrSrc toma el valor 0 ya que se lee la dirección de memoria indicada por el PC para obtener la instrucción
- IRwr toma el valor 1 ya que la instrucción leída de memoria se escribe en el registro IR
- MemWr toma el valor 0 ya que en este ciclo la memoria se lee, pero no se escribe




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

- En la ALU se realiza la operación PC+4 (ALUop=00). El valor del PC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 0 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA vale 00. El valor 4 entra a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB toma el valor 10. El resultado no se escribe en el registro ALUout (por tanto la señal ALUoutWr vale 0), sino que se lleva directamente al registro PC para actualizar su valor, a través de la entrada 2 del multiplexor controlado por ResSrc (10)

 


Función de salida

estado	Branch	pCupdate	AdfSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

 - OldPCwr toma el valor 1 ya que escribimos sobre el registro OldPC el valor del PC correspondiente a instrucción que hemos leído de memoria




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	

S0
 IR ← Mem [PC]
 PC ← PC + 4
 OldPC ← PC

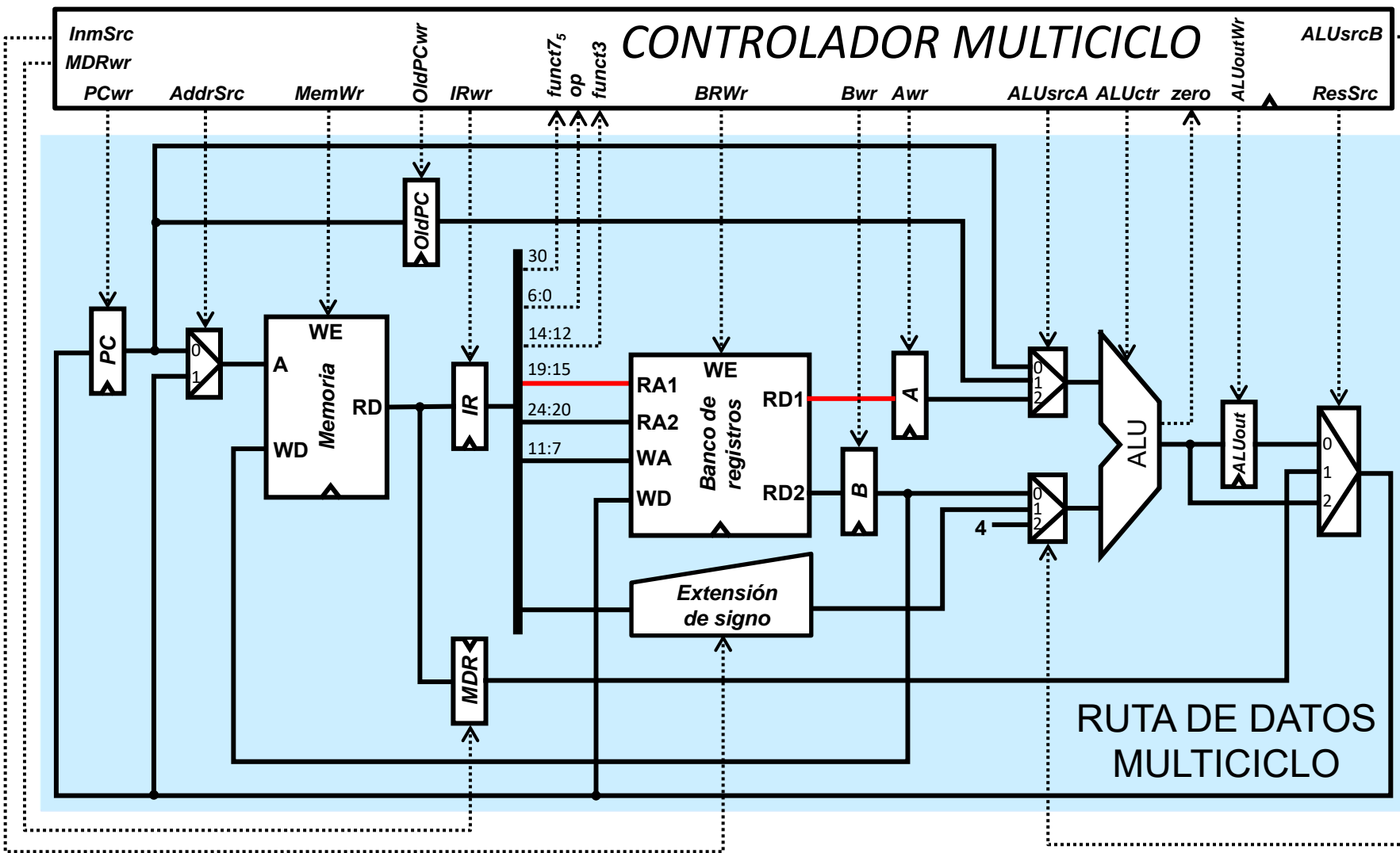- Resto de señales:
- Las señales MDRwr, BRwr, Awr y Bwr están a 0 porque no se escribe sobre el registro MDR, ni sobre el banco de registros, ni sobre los registros A y B



Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00	


$A \leftarrow BR[rs1]$

$B \leftarrow BR[rs2]$

$ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

 - El contenido del registro fuente 1 se escribe en el registro A, por lo que Awr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

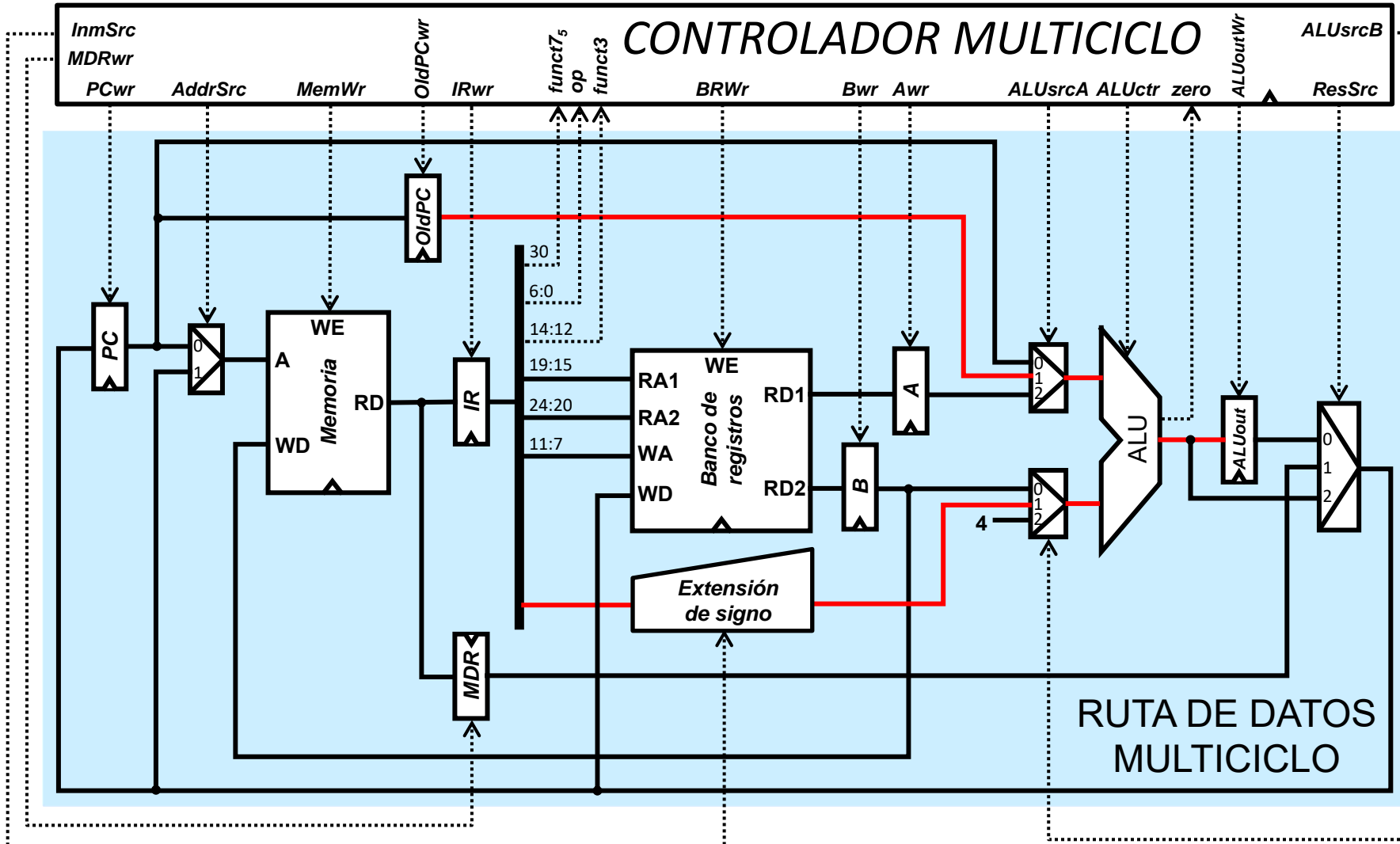- El contenido del registro fuente 2 se escribe en el registro B, por lo que Bwr=1




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- En la ALU se realiza la suma (por tanto ALUop=00) de oldPC + sExt(imm). El valor contenido en OldPC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA=01. El valor del inmediato con el signo extendido llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB=01. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal ALUoutWr=1.

 


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0	-	-	0	01	
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00	
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	00	
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00	
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	

$A \leftarrow BR[rs1]$
 $B \leftarrow BR[rs2]$
 $ALUout \leftarrow oldPC + sExt(imm)$

S1

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr y BRwr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre el registro OldPC, ni sobre el banco de registros
- El valor de ResSrc es indiferente porque no vamos a escribir en este ciclo ni en el banco de registros ni en el PC

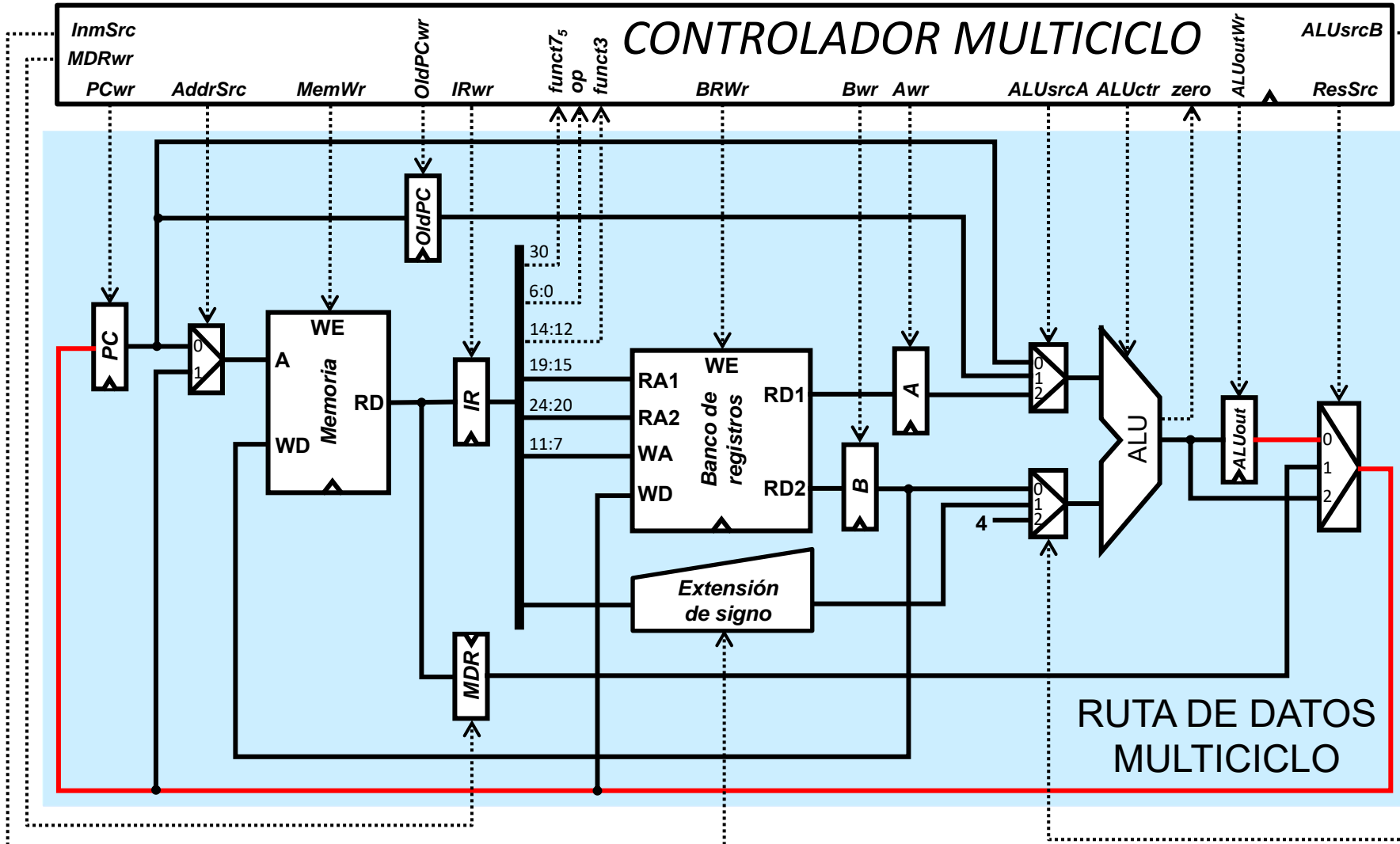


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S9
 $PC \leftarrow ALUout$
 $ALUout \leftarrow OldPC + 4$

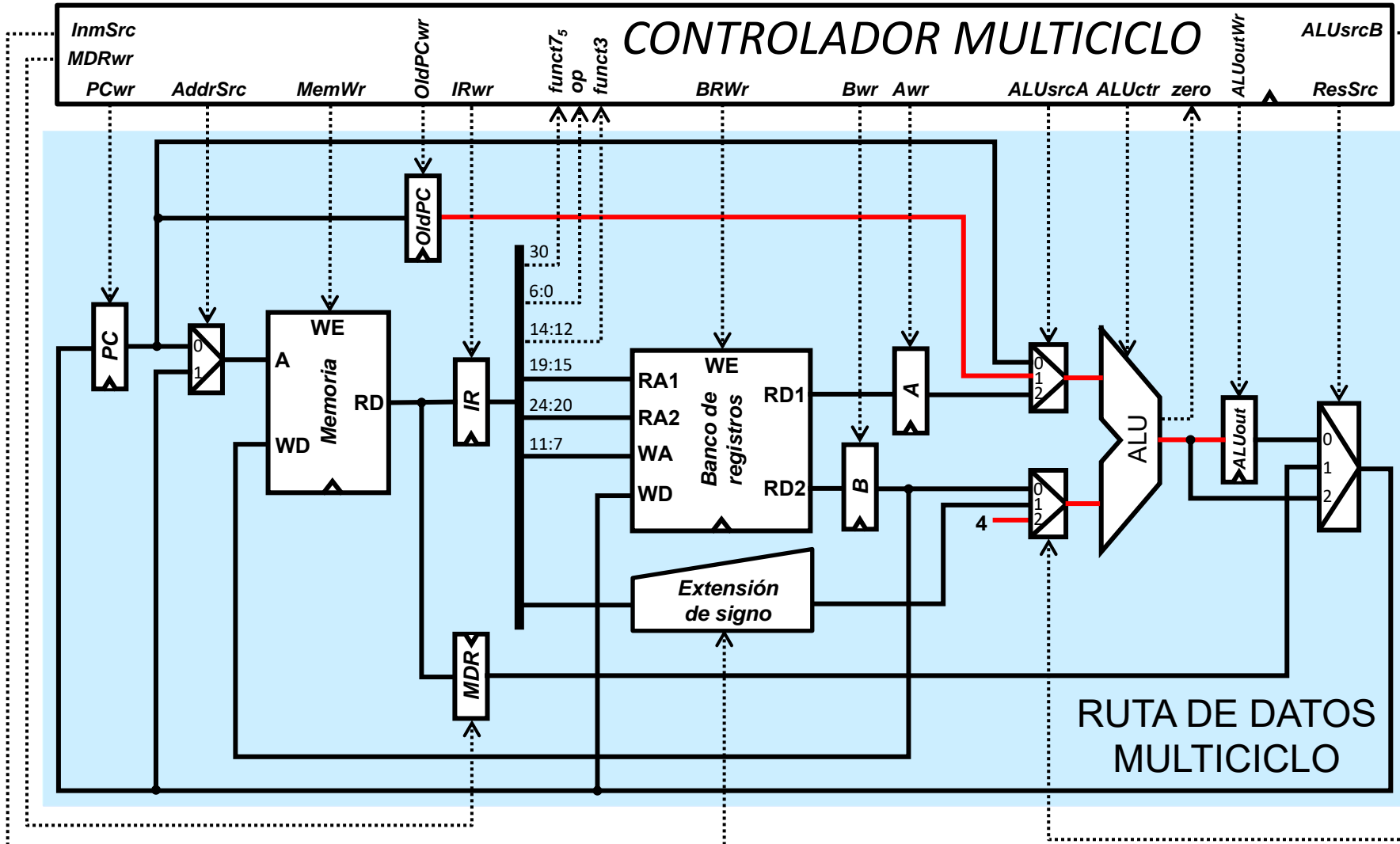- El contenido de ALUout (que es el resultado de la suma realizada en el ciclo anterior, es decir la dirección a la que debe saltar la instrucción jal) se lleva al registro PC a través de la entrada 0 del multiplexor controlado por ResSrc, por lo que esta señal toma el valor 00. Asimismo al modificarse el valor del PC, la señal PCupdate toma el valor 1.




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S9
 $PC \leftarrow ALUout$
 $ALUout \leftarrow OldPC + 4$

- En la ALU se realiza la suma (por tanto ALUop=00) de oldPC + 4 (para obtener la dirección de retorno de la instrucción jal). El valor contenido en OldPC llega a la entrada superior de la ALU a través de la entrada 1 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcA=01. El valor de la constante 4 llega a la entrada inferior de la ALU a través de la entrada 2 del mux correspondiente, por lo que ALUsrcB=10. El resultado de la suma se guarda en ALUout, por lo que la señal ALUoutWr=1.

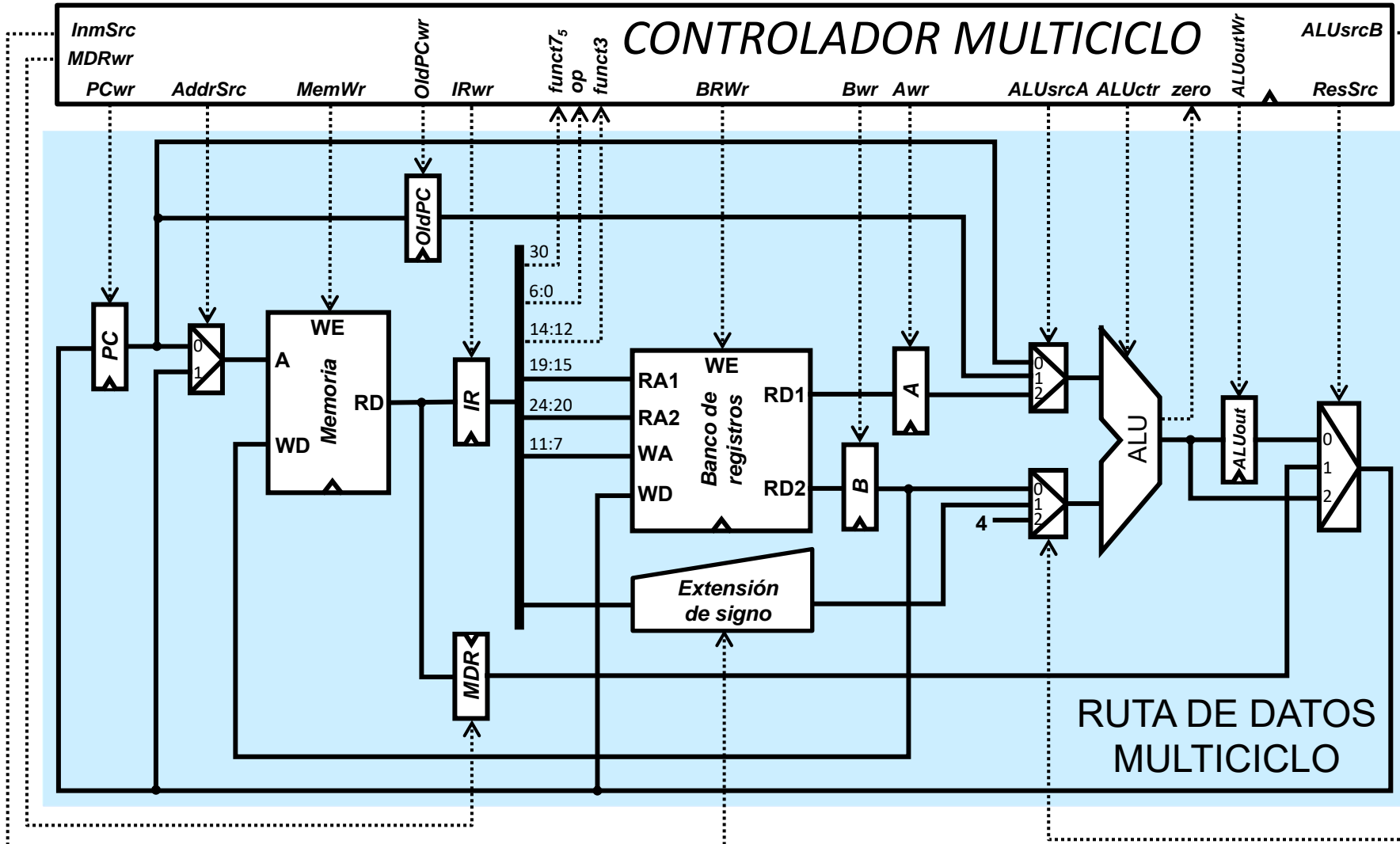


Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	00	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	00
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S9
 $PC \leftarrow ALUout$
 $ALUout \leftarrow OldPC + 4$

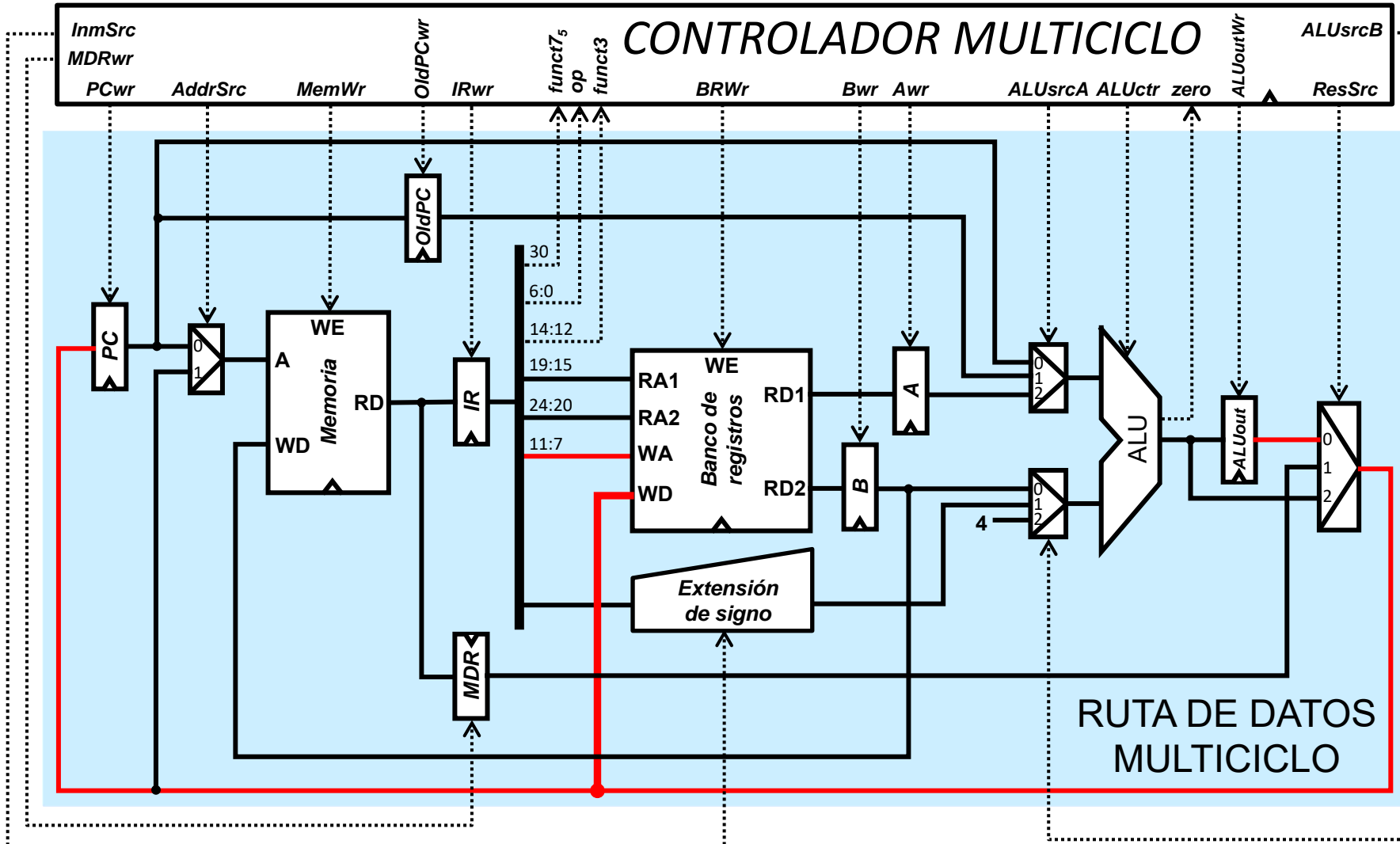- Resto de señales:
- Branch está a 0 ya que no se trata de una instrucción beq
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- MemWr está a 0 ya que no escribimos sobre la memoria
- OldPCwr, BRwr, Awr y Bwr toman el valor 0 dado que no se escribe sobre los registros OldPc, A, B ni sobre el banco de registros




Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	AWr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S7
BR[rd] ← ALUout

- El contenido de ALUout (que es el resultado de la suma realizada en el ciclo anterior, es decir la dirección de retorno de la instrucción jal) se lleva al banco de registros a través de la entrada 0 del multiplexor controlado por ResSrc, por lo que esta señal toma el valor 00. Dicho valor se escribe en el registro destino (rd) de la instrucción jal, determinado por los bits 11:7 de la instrucción. Dado que se escribe en el banco de registros, la señal BRwr toma el valor 1.

 

Función de salida

estado	Branch	PCupdate	AddrSrc	MemWr	OldPCwr	IRwr	MDRwr	BRwr	Awr	Bwr	ALUsrcA	ALUsrcB	ALUop	ALUoutWr	ResSrc
S0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	00	0	10
S1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	01	01	00	1	-
S2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	00	1	-
S3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00	-
S4	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	01
S5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	00
S6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	10	1	-
S7	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	00
S8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	01	10	1	-
S9	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	01	10	00	1	00
S10	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10	00	01	0	00

S7
BR[rd] ← ALUout

- Resto de señales:
- Branch y PCupdate están a 0 ya que no se trata de una instrucción beq ni se actualiza el PC en este ciclo
- El valor de AddrSrc es indiferente ya que lo que se lea de memoria no se escribe ni en IR ni en MDR (IRwr y MDRwr=0)
- OldPCwr, Awr, Bwr y MemWr están a 0 porque en este ciclo no se escribe sobre los registros OldPC, A y B ni Memoria
- La ALU no se utiliza en este ciclo (no se escribe nada sobre su registro de salida, por eso ALUoutWr=0), por lo que los valores de las señales que controlan los muxes que seleccionan los valores de las entradas de la ALU (ALUsrcA y ALUsrcB) son indiferentes. Asimismo, por el mismo motivo, el valor de ALUop también es indiferente



4) En el procesador RISC-V **multiciclo** estudiado en clase, un determinado programa se ejecuta a razón de un promedio de 4.25 ciclos por instrucción. El programa está formado por 10000 instrucciones, de las cuales un 30% son instrucciones de load, un 15% son instrucciones de store, un 20% instrucciones aritmético-lógicas y el resto son instrucciones jal y beq. Determina cuántas instrucciones de tipo jal y cuántas instrucciones de tipo beq integran dicho programa.

Tipo instr	fracción inst	nºciclos/inst
Load	30%	5
Store	15%	4
Aritmético-lógicas	20%	4
jal	fjal	4
beq	fbeq	3

$$\text{CPI} = 4.25 = 0.3 \times 5 + 0.15 \times 4 + 0.2 \times 4 + f_{\text{jal}} \times 4 + f_{\text{beq}} \times 3$$

$$4.25 - 1.5 - 0.6 - 0.8 = 4f_{\text{jal}} + 3f_{\text{beq}} \rightarrow 1.35 = 4f_{\text{jal}} + 3f_{\text{beq}}$$

Por otro lado las instrucciones de jal y beq representan conjuntamente el 35% de las instrucciones del programa, por lo que $f_{\text{jal}} + f_{\text{beq}} = 0.35$

$$1.35 = 4(0.35 - f_{\text{beq}}) + 3f_{\text{beq}} \rightarrow f_{\text{beq}} = 0.05 \rightarrow 5\% \text{ de instrucciones de salto y } 30\% \text{ de instrucciones de jal}$$

3000 instrucciones de jal y 500 instrucciones de beq



5) En cierto procesador **multiciclo** se ejecuta un programa que consta de 140 instrucciones, de las cuales 70 tardan en ejecutarse en dicho procesador cuatro ciclos, 35 tardan cinco ciclos, 20 tardan tres ciclos y las 15 restantes tardan siete ciclos. Calcule el CPI promedio para dicho programa. Si el procesador funciona a una frecuencia de 2.0 GHz, determine el tiempo de ejecución del programa.

Tipo instr	nºinst	nºciclos/inst
A	70	4
B	35	5
C	20	3
D	15	7

Nº total inst (N) = 140

CPI = $(70*4+35*5+20*3+15*7) / 140 = 4.4285$ ciclos

Tiempo_ejecución = $N*CPI/frecuencia = 140*4.4285/2*10^9 = 310$ ns



6) Se dispone de los siguientes datos de dos procesadores **multiciclo** y de su rendimiento en la ejecución de una determinada tarea:

- PowerPC que funciona a una frecuencia de 1.8 GHz y obtiene 700 MIPS.
- Pentium 4 que funciona a 1.6 GHz y 850 MIPS.

Calcule el CPI de cada procesador.

Procesador	Frecuencia	MIPS
PowerPC	1.8GHz	700
Pentium4	1.6GHz	850

$$\text{MIPS} = (N/T) * 10^{-6} = [N/(N * \text{CPI} * t_c)] * 10^{-6} = [(1/(\text{CPI} * t_c))] * 10^{-6} = (f/\text{CPI}) * 10^{-6}$$
$$\rightarrow \text{CPI} = (f/\text{MIPS}) * 10^{-6}$$

$$\text{CPI}_{\text{PowerPC}} = 1.8 * 10^9 \text{ [ciclos/s]} / 700 * 10^6 \text{ [instr/s]} = \mathbf{2.57 \text{ [ciclos/instr]}}$$

$$\text{CPI}_{\text{Pentium4}} = 1.6 * 10^9 \text{ [ciclos/s]} / 850 * 10^6 \text{ [instr/s]} = \mathbf{1.88 \text{ [ciclos/instr]}}$$



7) Considere los dos procesadores del ejercicio anterior. En la ejecución de un determinado programa los procesadores obtienen un CPI de 5.5 (PowerPC) y 7 (Pentium 4). El compilador genera un código máquina para dicho programa que tiene 9 millones de instrucciones (PowerPC) y 7.2 millones de instrucciones (Pentium) ¿Qué computador ejecutará más rápidamente la tarea?

$$\text{Tiempo}_{\text{PowerPC}} = 9 \cdot 10^6 \text{ [instr]} * 5.5 \text{ [ciclos/instr]} / 1.8 \cdot 10^9 \text{ [ciclos/s]} = 0.0275\text{s} = \mathbf{27.5\text{ms}}$$

$$\text{Tiempo}_{\text{Pentium4}} = 7.2 \cdot 10^6 \text{ [instr]} * 7 \text{ [ciclos/instr]} / 1.6 \cdot 10^9 \text{ [ciclos/s]} = 0.0315\text{s} = \mathbf{31.5\text{ms}}$$



8) Un mismo programa se ejecuta en dos computadores **multiciclo** (A y B) que tienen frecuencias de reloj de 1 GHz y 1.5 GHz, respectivamente. Para ejecutar el programa en A es necesario ejecutar un cierto número de instrucciones repartidas de la siguiente manera:

	Aritmética	Load	Store	beq
Frecuencia	50%	25%	10%	15%
Ciclos	4	5	4	3

- Calcula el CPI del programa en el computador A.
- En el computador B el número de instrucciones ejecutadas es el 60% de las ejecutadas en A y el tiempo de ejecución es la mitad que en A. ¿Cuál es el CPI obtenido en la ejecución del programa en el computador B?

a) $CPI(A) = 4 \times 0,5 + 5 \times 0,25 + 4 \times 0,10 + 3 \times 0,15 = 4,1$

b) Datos: $NI(B) = 0,6 \times NI(A)$; $T(B) = 0,5 \times T(A)$;

Tiempo en A: $T(A) = NI(A) \times CPI(A) / f(A)$

Tiempo en B: $0,5 \times T(A) = 0,6 \times NI(A) \times CPI(B) / f(B)$

Dividiendo Tiempo en B / Tiempo en A:

$$0,5 = [0,6 \times CPI(B) / f(B)] / [CPI(A) / f(A)] = 0,6 \times CPI(B) \times f(A) / CPI(A) \times f(B)$$


$$CPI(B) = 0,5 \times CPI(A) \times f(B) / 0,6 \times f(A) = 0,5 \times 4,1 \times 1,5 \times 10^9 / 0,6 \times 1 \times 10^9 = 3,075 / 0,6 = 5,125$$





9) Supongamos que sobre el procesador **multiciclo** estudiado en clase se quiere ejecutar el programa que se muestra a continuación, siendo el contenido inicial de los registros y la memoria el mostrado en la figura. Representa los diagramas de ejecución para los registros y la memoria, así como para las señales de estado y de control, de modo que se visualicen sus valores en cada ciclo de reloj correspondiente a la ejecución del programa.


```
...  
L7:  
0x1000  lw  x6, -4(x9)  
0x1004  sw  x6, 8(x9)  
0x1008  or  x4, x5, x6  
0x100C  beq x4, x4, L7  
...
```

-12

 

  

 La representación en código máquina de las instrucciones que conforman el programa es la siguiente:





```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12


 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

 



```

...
L7:
0x1000 lw x6, -4(x9)
0x1004 sw x6, 8(x9)
0x1008 or x4, x5, x6
0x100C beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)				sw x6, 8(x9)				
estado	s0	s1							
PC	00001000	00001004							
OldPC	????????	00001000							
IR	????????	ffc4a303							
MDR	????????	=							
A	????????	=							
B	????????	=							
ALUout	????????	=							
x4	????????	=							
x5	00000006	=							
x6	????????	=							
x9	00002004	=							
MEM[0x2000]	0000000a	=							
MEM[0x200c]	????????	=							
clk									
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)			sw x6, 8(x9)		
estado	s0	s1	s2			
PC	00001000	00001004	=			
OldPC	????????	00001000	=			
IR	????????	ffc4a303	=			
MDR	????????	????????	=			
A	????????	????????	00002004			
B	????????	????????	basura ¹			
ALUout	????????	????????	basura ²			
x4	????????	????????	=			
x5	00000006	00000006	=			
x6	????????	????????	=			
x9	00002004	00002004	=			
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	=			
MEM[0x200c]	????????	????????	=			
clk	[Clock signal waveform]					
# ciclo	1	2	3	4	5	6

$$\text{basura}^1 = \text{BR}[\text{IR}_{24..20}] = \text{x28} = 0\text{x}00000000$$

$$\text{basura}^2 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x}1000 + (-4) = 0\text{x}00000ffc$$



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```



Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)				sw x6, 8(x9)				
estado	s0	s1	s2	s3					
PC	00001000	00001004	00001004	=					
OldPC	????????	00001000	00001000	=					
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	=					
MDR	????????	????????	????????	=					
A	????????	????????	00002004	=					
B	????????	????????	basura ¹	=					
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000					
x4	????????	????????	????????	=					
x5	00000006	00000006	00000006	=					
x6	????????	????????	????????	=					
x9	00002004	00002004	00002004	=					
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	=					
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	=					
clk									
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$\text{basura}^1 = \text{BR}[\text{IR}_{24..20}] = \text{x28} = 0\text{x}00000000$$

$$\text{basura}^2 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x}1000 + (-4) = 0\text{x}00000ffc$$



```

...
L7:
0x1000 lw x6, -4(x9)
0x1004 sw x6, 8(x9)
0x1008 or x4, x5, x6
0x100C beq x4, x4, L7
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	s0	s1	s2	s3	s4				
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	=				
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	=				
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	=				
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a				
A	????????	????????	00002004	00002004	=				
B	????????	????????	basura ¹	basura	=				
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	=				
x4	????????	????????	????????	????????	=				
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	=				
x6	????????	????????	????????	????????	=				
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	=				
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=				
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	=				
clk	[Clock signal waveform]								
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

basura¹ = BR[IR_{24..20}] = x28 = ???

basura² = OldPC + SExt(imm) = 0x1000 + (-4) = 0x00000ffc



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)				
estado	s0	s1	s2	s3	s4	s0				
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	=				
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	=				
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	=				
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a	=				
A	????????	????????	00002004	00002004	00002004	=				
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	=				
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	00002000	=				
x4	????????	????????	????????	????????	????????	=				
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=				
x6	????????	????????	????????	????????	????????	0000000a				
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=				
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=				
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	????????	=				
clk										
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

basura¹ = BR[IR_{24..20}] = x28 = ???

basura² = OldPC + SExt(imm) = 0x1000 + (-4) = 0x00000ffc



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12



Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)		
estado	s0	s1	s2	s3	s4	s0	s1	
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	00001004	00001008	
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	00001000	00001004	
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	=	
A	????????	????????	00002004	00002004	00002004	00002004	=	
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	basura	=	
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	00002000	00002000	=	
x4	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=	
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=	
x6	????????	????????	????????	????????	????????	0000000a	=	
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=	
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=	

clk

ciclo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

basura¹ = BR[IR_{24..20}] = x28 = ???

basura² = OldPC + SExt(imm) = 0x1000 + (-4) = 0x00000ffc

 
 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	s0	s1	s2	s3	s4	s0	s1	s2	
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	00001004	00001008	=	
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	00001000	00001004	=	
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	=	
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	0000000a	=	
A	????????	????????	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	basura	basura	0000000a	
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	00002000	00002000	00002000	basura ³	
x4	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=	
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=	
x6	????????	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	=	
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=	
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=	
clk	[Clock signal waveform]								
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$\text{basura}^1 = \text{BR}[\text{IR}_{24..20}] = \text{x28} = ???$$

$$\text{basura}^2 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1000} + (-4) = 0\text{x00000ffc}$$

$$\text{basura}^3 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1004} + 8 = 0\text{x0000100c}$$

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	s0	s1	s2	s3	s4	s0	s1	s2	s5
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	00001004	00001008	00001008	=
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	00001000	00001004	00001004	=
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	0064a423	=
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
A	????????	????????	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	basura	basura	0000000a	=
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	00002000	00002000	00002000	basura ³	0000200c
x4	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=
x6	????????	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	0000000a	=
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	=

clk

ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$$\text{basura}^1 = \text{BR}[\text{IR}_{24..20}] = \text{x28} = ???$$

$$\text{basura}^2 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1000} + (-4) = 0\text{x00000ffc}$$

$$\text{basura}^3 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1004} + 8 = 0\text{x0000100c}$$



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	s0	s1	s2	s3	s4	s0	s1	s2	s5
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	00001004	00001008	00001008	00001008
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	00001000	00001004	00001004	00001004
IR	????????	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	0064a423	0064a423
MDR	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
A	????????	????????	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	basura	basura	0000000a	0000000a
ALUout	????????	????????	basura ²	00002000	00002000	00002000	00002000	basura ³	0000200c
x4	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x6	????????	????????	????????	????????	????????	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
MEM[0x200c]	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????

clk

ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$$\text{basura}^1 = \text{BR}[\text{IR}_{24..20}] = \text{x28} = ???$$

$$\text{basura}^2 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1000} + (-4) = 0\text{x00000ffc}$$

$$\text{basura}^3 = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0\text{x1004} + 8 = 0\text{x0000100c}$$



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```


 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

 



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6		beq x4, x4, -12		...
estado	s0	s1			
PC	00001008	0000100c			
OldPC	00001004	00001008			
IR	0064a423	0062e233			
MDR	0000000a	=			
A	00002004	=			
B	0000000a	=			
ALUout	0000200c	=			
x4	????????	=			
x5	00000006	=			
x6	0000000a	=			
x9	00002004	=			
MEM[0x2000]	0000000a	=			
MEM[0x200c]	0000000a	=			
clk					
# ciclo	10	11	12	13	14



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6			beq x4, x4, -12			...
estado	s0	s1	s6				
PC	00001008	0000100c	=				
OldPC	00001004	00001008	=				
IR	0064a423	0062e233	=				
MDR	0000000a	0000000a	=				
A	00002004	00002004	00000006				
B	0000000a	0000000a	0000000a				
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴				
x4	????????	????????	=				
x5	00000006	00000006	=				
x6	0000000a	0000000a	=				
x9	00002004	00002004	=				
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	=				
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	=				
clk	[Clock signal waveform]						
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12		...
estado	s0	s1	s6	s7			
PC	00001008	0000100c	0000100c	=			
OldPC	00001004	00001008	00001008	=			
IR	0064a423	0062e233	0062e233	=			
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	=			
A	00002004	00002004	00000006	=			
B	0000000a	0000000a	0000000a	=			
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e			
x4	????????	????????	????????	=			
x5	00000006	00000006	00000006	=			
x6	0000000a	0000000a	0000000a	=			
x9	00002004	00002004	00002004	=			
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	=			
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	=			
clk							
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			...
estado	s0	s1	s6	s7	s0			
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	=			
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	=			
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	=			
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=			
A	00002004	00002004	00000006	00000006	=			
B	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=			
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e	=			
x4	????????	????????	????????	????????	0000000e			
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	=			
x6	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=			
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	=			
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=			
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=			
clk								
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```



Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12		...
estado	s0	s1	s6	s7	s0	s1	
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	00001008	0000100c	
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
A	00002004	00002004	00000006	00000006	00000006	=	
B	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e	0000000e	=	
x4	????????	????????	????????	????????	0000000e	=	
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=	
x6	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=	
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
clk							
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

-12

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			...
estado	s0	s1	s6	s7	s0	s1	s10	
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	=	
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	00001008	0000100c	=	
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	=	
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
A	00002004	00002004	00000006	00000006	00000006	00000006	0000000e	
B	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000e	
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e	0000000e	0000000e	00001000	
x4	????????	????????	????????	????????	0000000e	0000000e	=	
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=	
x6	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=	
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=	
clk								
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			...
estado	s0	s1	s6	s7	s0	s1	s10	s0
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	00001010	00001000
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	00001008	0000100c	0000100c	=
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	fe420ae3	=
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
A	00002004	00002004	00000006	00000006	00000006	00000006	0000000e	=
B	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000e	=
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e	0000000e	0000000e	00001000	=
x4	????????	????????	????????	????????	0000000e	0000000e	0000000e	=
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	=
x6	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	=
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	=
clk								
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXt



```

...
L7:
0x1000  lw  x6, -4(x9)
0x1004  sw  x6, 8(x9)
0x1008  or  x4, x5, x6
0x100C  beq x4, x4, L7
...
    
```



Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			...
estado	s0	s1	s6	s7	s0	s1	s10	s0
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	00001010	00001000
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	00001008	0000100c	0000100c	0000100c
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	fe420ae3	fe420ae3
MDR	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
A	00002004	00002004	00000006	00000006	00000006	00000006	0000000e	0000000e
B	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000e	0000000e
ALUout	0000200c	0000200c	basura ⁴	0000000e	0000000e	0000000e	00001000	00001000
x4	????????	????????	????????	????????	0000000e	0000000e	0000000e	0000000e
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x6	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
x9	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004	00002004
MEM[0x2000]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
MEM[0x200c]	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a	0000000a
clk	[Clock signal waveform]							
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	

basura⁴ = depende de la implementación del DEC sEXT

Diagrama de ejecución: señales de estado y control (i)



	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	S0	S1	S2	S3	S4	S0	S1	S2	S5
IR	00000000	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	0064a423	0064a423
op	0000000	0000011	0000011	0000011	0000011	0000011	0100011	0100011	0100011
funct7 _s	0	-	-	-	-	-	-	-	-
funct3	010	010	010	010	010	010	010	010	010
zero	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Branch									
PCupdate									
AddrSrc									
MemWr									
OldPCwr									
IRwr									
MDRwr									
BRwr									
Awr									
Bwr									
ALUsrcA									
ALUsrcB									
ALUop									
ALUoutWr									
ResSrc									
InmSrc									
ALUctr									
PCwr									
clk	[Clock signal waveform]								
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

 


Diagrama de ejecución: señales de estado y control (i)



versión 15/01/24

	lw x6, -4(x9)					sw x6, 8(x9)			
estado	S0	S1	S2	S3	S4	S0	S1	S2	S5
IR	00000000	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	ffc4a303	0064a423	0064a423	0064a423
op	0000000	0000011	0000011	0000011	0000011	0000011	0100011	0100011	0100011
funct7 _s	0	-	-	-	-	-	-	-	-
funct3	010	010	010	010	010	010	010	010	010
zero	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Branch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCupdate	1	0	0	0	0	1	0	0	0
AddrSrc	0	-	-	1	-	0	-	-	1
MemWr	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OldPCwr	1	0	0	0	0	1	0	0	0
IRwr	1	0	0	0	0	1	0	0	0
MDRwr	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BRwr	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Awr	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Bwr	0	1	0	0	0	0	1	0	0
ALUsrcA	00	01	10	-	-	00	01	10	-
ALUsrcB	10	01	01	-	-	10	01	01	-
ALUop	00	00	00	-	-	00	00	00	-
ALUoutWr	0	1	1	0	0	0	1	1	0
ResSrc	10	-	-	00	01	10	-	-	00
InmSrc	-	00	00	00	00	00	01	01	01
ALUctr	000	000	000	-	-	000	000	000	-
PCwr	1	0	0	0	0	1	0	0	0


 


Diagrama de ejecución: señales de estado y control (ii)

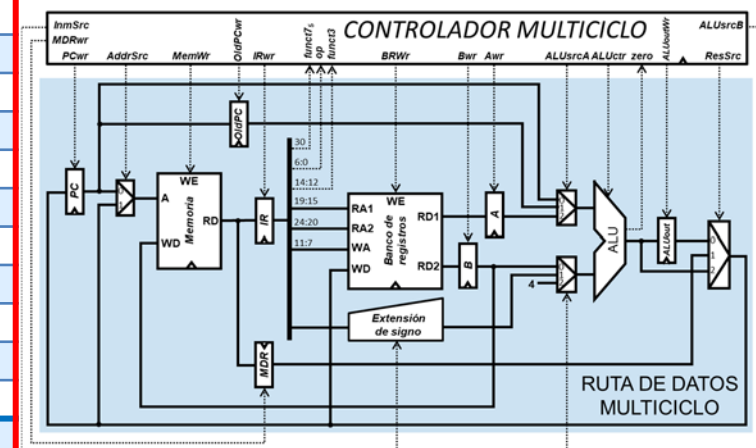

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			
estado	S0	S1	S6	S7	S0	S1	S10	S0
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	fe420ae3	fe420ae3
op	0100011	0110011	0110011	0110011	0110011	1100011	1100011	1100011
funct7 _s	-	0	0	0	0	-	-	-
funct3	010	110	110	110	110	000	000	000
zero	-	-	-	-	-	1	1	1
Branch								
PCupdate								
AddrSrc								
MemWr								
OldPCwr								
IRwr								
MDRwr								
BRwr								
Awr								
Bwr								
ALUsrcA								
ALUsrcB								
ALUop								
ALUoutWr								
ResSrc								
InmSrc								
ALUctr								
PCwr								
clk								
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	17


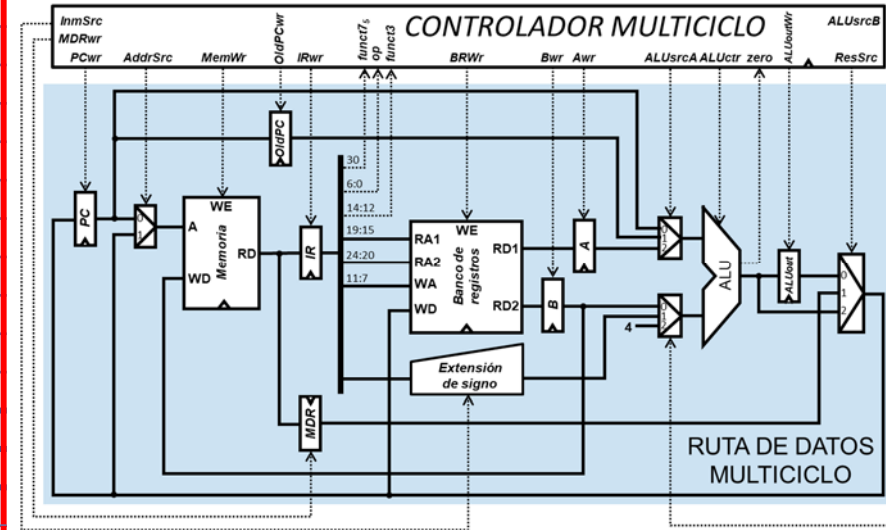


Diagrama de ejecución: señales de estado y control (ii)

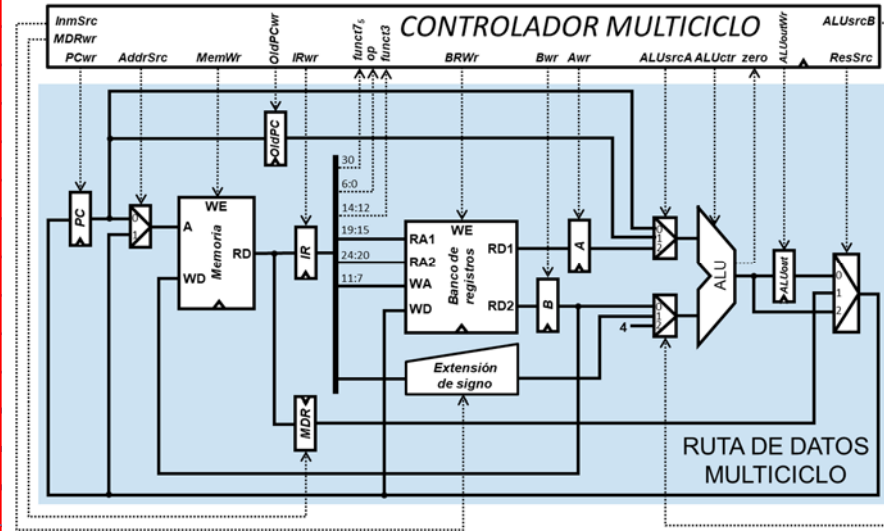

	or x4, x5, x6				beq x4, x4, -12			
estado	S0	S1	S6	S7	S0	S1	S10	S0
IR	0064a423	0062e233	0062e233	0062e233	0062e233	fe420ae3	fe420ae3	fe420ae3
op	0100011	0110011	0110011	0110011	0110011	1100011	1100011	1100011
funct7 _s	-	0	0	0	0	-	-	-
funct3	010	110	110	110	110	000	000	000
zero	-	-	-	-	-	1	1	1
Branch	0	0	0	0	0	0	1	0
PCupdate	1	0	0	0	1	0	0	1
AddrSrc	0	-	-	-	0	-	-	0
MemWr	0	0	0	0	0	0	0	0
OldPCwr	1	0	0	0	1	0	0	1
IRwr	1	0	0	0	1	0	0	1
MDRwr	0	0	0	0	0	0	0	0
BRwr	0	0	0	1	0	0	0	0
Awr	0	1	0	0	0	1	0	0
Bwr	0	1	0	0	0	1	0	0
ALUsrcA	00	01	10	-	00	01	10	00
ALUsrcB	10	01	00	-	10	01	00	10
ALUop	00	00	10	-	00	00	01	00
ALUoutWr	0	1	1	0	0	1	0	0
ResSrc	10	-	-	00	10	-	00	10
InmSrc	01	-	-	-	-	10	10	10
ALUctr	000	000	011	-	000	000	001	000
PCwr	1	0	0	0	1	0	1	1

clk									
# ciclo	10	11	12	13	14	15	16	17	





10) Supongamos que sobre el procesador **multiciclo** estudiado en clase se quiere ejecutar el programa que se muestra a continuación, siendo el contenido inicial de los registros y la memoria el mostrado en la figura. Representa los diagramas de ejecución para los registros y la memoria, así como para las señales de estado y de control, de modo que se visualicen sus valores en cada ciclo de reloj correspondiente a la ejecución del programa.

```

...
for( i=4; i!=6; i=i+1 )
{
    a = a + i;
}
...

```

C/C++

i → x5
a → x6


```

...
0x1000    addi x5, x0, 4
0x1004    addi x7, x0, 6
for:
0x1008    beq  x5, x7, efor
0x100c    add  x6, x6, x5
0x1010    addi x5, x5, 1
0x1014    jal  x0, for, -12
efor:
0x1018    sw   x6, 4(x9)
...

```

ASM

← +16
↪ -12

 



La representación en código máquina de las instrucciones que conforman el programa es la siguiente:

imm _{11:0}	rs1	funct3	rd	op		
00000000100	00000	000	00101	0010011	0x00400293 addi x5,x0,4	
00000000110	00000	000	00111	0010011	0x00600393 addi x7,x0,6	
imm _{12,10:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:1,11}	op	
0000000	00111	00101	000	10000	1100011	0x00728863 beq x5,x7,16
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op	
0000000	00101	00110	000	00110	0110011	0x00530333 add x6,x6,x5
imm _{11:0}	rs1	funct3	rd	op		
000000000001	00101	000	00101	0010011	0x00128293 addi x5,x5,1	
imm _{20,10:1,11,19:12}			rd	op		
11111111010111111111			00000	1101111	0xff5ff06f jal x0,-12	
imm _{11:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:0}	op	
0000000	00110	01001	010	00100	0100011	0x0064a223 sw x6,4(x9)
31	25 24	20 19	15 14 12 11	7 6	0	



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	addi x5, x0, 4				addi x7, x0, 6			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s8	s7
PC	00001000	00001004	=	=	=	00001008	=	=
OldPC	????????	00001000	=	=	=	00001004	=	=
IR	????????	00400293	=	=	=	00600393	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=	=
A	????????	=	00000000	=	=	=	00000000	=
B	????????	=	basura ¹	=	=	=	basura ³	=
ALUout	????????	=	basura ²	00000004	=	=	basura ⁴	00000006
x5	00005550	=	=	=	00000004	=	=	=
x6	00006660	=	=	=	=	=	=	=
x7	00007770	=	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=	=
clk	[Clock signal waveform]							
# ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8

$basura^1 = BR[IR_{24..20}]$
 $= x4 = ???$

$basura^2 = OldPC +$
 $SExt(imm) = 0x1000 + 4$
 $= 0x00001004$

$basura^3 = BR[IR_{24..20}]$
 $= x6 = 0x00006660$

$basura^4 = OldPC +$
 $SExt(imm) = 0x1004 + 6$
 $= 0x0000100a$



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (i)

	addi x5, x0, 4				addi x7, x0, 6			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s8	s7
PC	00001000	00001004	00001004	00001004	00001004	00001008	00001008	00001008
OldPC	????????	00001000	00001000	00001000	00001000	00001004	00001004	00001004
IR	????????	00400293	00400293	00400293	00400293	00600393	00600393	00600393
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	????????	????????	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
B	????????	????????	basura ¹	basura	basura	basura	basura ³	basura
ALUout	????????	????????	basura ²	00000004	00000004	00000004	basura ⁴	00000006
x5	00005550	00005550	00005550	00005550	00000004	00000004	00000004	00000004
x6	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660
x7	00007770	00007770	00007770	00007770	00007770	00007770	00007770	00007770
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

clk

ciclo

1 2 3 4 5 6 7 8

basura¹ = BR[IR_{24..20}]
= x4 = ???

basura² = OldPC + SExt(imm) = 0x1000 + 4
= 0x00001004

basura³ = BR[IR_{24..20}]
= x6 = 0x00006660

basura⁴ = OldPC + SExt(imm) = 0x1004 + 6
= 0x0000100a



```

0x1000
0x1004
for:
0x1008
0x100c
0x1010
0x1014
efor:
0x1018
    
```

```

...
    addi x5, x0, 4
    addi x7, x0, 6
for:
    beq  x5, x7, efor
    add  x6, x6, x5
    addi x5, x5, 1
    jal  x0, for
efor:
    sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	beq x5, x7, 16			add x6, x6, x5			
estado	s0	s1	s10	s0	s1	s6	s7
PC	00001008	0000100c	=	=	00001010	=	=
OldPC	00001004	00001008	=	=	0000100c	=	=
IR	00600393	00728863	=	=	00530333	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=
A	00000000	=	00000004	=	=	00006660	=
B	basura	=	00000006	=	=	00000004	=
ALUout	00000006	=	00001018	=	=	basura ⁵	00006664
x5	00000004	=	=	=	=	=	=
x6	00006660	=	=	=	=	=	=
x7	00000006	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=
clk							
# ciclo	9	10	11	12	13	14	15

basura⁵ = depende de la implementación del DEC sEXt



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (ii)

	beq x5, x7, 16			add x6, x6, x5			
estado	s0	s1	s10	s0	s1	s6	s7
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	00001010	00001010
OldPC	00001004	00001008	00001008	00001008	0000100c	0000100c	0000100c
IR	00600393	00728863	00728863	00728863	00530333	00530333	00530333
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	00000000	00000000	00000004	00000004	00000004	00006660	00006660
B	basura	basura	00000006	00000006	00000006	00000004	00000004
ALUout	00000006	00000006	00001018	00001018	00001018	basura ⁵	00006664
x5	00000004	00000004	00000004	00000004	00000004	00000004	00000004
x6	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660	00006660
x7	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
clk							
# ciclo	9	10	11	12	13	14	15

basura⁵ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (iii)

	addi x5, x5, 1				jal x0, -12			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s9	s7
PC	00001010	00001014	=	=	=	00001018	=	00001008
OldPC	0000100c	00001010	=	=	=	00001014	=	=
IR	00530333	00128293	=	=	=	ff5ff06f	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=	=
A	00006660	=	00000004	=	=	=	basura ⁸	=
B	00000004	=	basura ⁶	=	=	=	basura ⁹	=
ALUout	00006664	=	basura ⁷	00000005	=	=	00001008	00001018
x5	00000004	=	=	=	00000005	=	=	=
x6	00006664	=	=	=	=	=	=	=
x7	00000006	=	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=	=
clk	[Clock signal diagram showing transitions at cycle boundaries]							
# ciclo	16	17	18	19	20	21	22	23

$basura^6 = BR[IR_{24..20}]$
 $= x21 = ???$

$basura^7 = OldPC + SExt(imm)$
 $= 0x1010 + 1 = 0x00001011$

$basura^8 = BR[IR_{19..15}]$
 $= x31 = ???$

$basura^9 = BR[IR_{24..20}]$
 $= 0x1004 + 6 = 0x0000100a$



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (iii)

	addi x5, x5, 1				jal x0, -12			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s9	s7
PC	00001010	00001014	00001010	00001014	00001010	00001018	00001018	00001008
OldPC	0000100c	00001010	0000100c	00001010	0000100c	00001014	00001014	00001014
IR	00530333	00128293	00530333	00128293	00530333	ff5ff06f	ff5ff06f	ff5ff06f
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	00006660	00006660	00000004	00000004	00000004	00000004	basura ⁸	basura
B	00000004	00000004	basura ⁶	basura	basura	basura	basura ⁹	basura
ALUout	00006664	00006664	basura ⁷	00000005	00000005	00000005	00001008	00001018
x5	00000004	00000004	00000004	00000004	00000005	00000005	00000005	00000005
x6	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664
x7	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
clk	[Clock signal diagram showing transitions at cycle boundaries]							
# ciclo	16	17	18	19	20	21	22	23

$basura^6 = BR[IR_{24..20}] = x21 = ???$
 $basura^7 = OldPC + SExt(imm) = 0x1010 + 1 = 0x00001011$
 $basura^8 = BR[IR_{19..15}] = x31 = ???$
 $basura^9 = BR[IR_{24..20}] = 0x1004 + 6 = 0x0000100a$



```

...
0x1000  addi x5, x0, 4
0x1004  addi x7, x0, 6
for:
0x1008  beq  x5, x7, efor
0x100c  add  x6, x6, x5
0x1010  addi x5, x5, 1
0x1014  jal  x0, for
efor:
0x1018  sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (iv)

	beq x5, x7, 16			add x6, x6, x5			
estado	s0	s1	s10	s0	s1	s6	s7
PC	00001008	0000100c	=	=	00001010	=	=
OldPC	00001014	00001008	=	=	0000100c	=	=
IR	ff5ff06f	00728863	=	=	00530333	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=
A	basura	=	00000005	=	=	00006664	=
B	basura	=	00000006	=	=	00000005	=
ALUout	00001018	=	00001018	=	=	basura ¹⁰	00006669
x5	00000005	=	=	=	=	=	=
x6	00006664	=	=	=	=	=	=
x7	00000006	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=
clk	[Clock signal diagram]						
# ciclo	24	25	26	27	28	29	30

basura¹⁰ = depende de la implementación del DEC sEXT



```

...
0x1000    addi x5, x0, 4
0x1004    addi x7, x0, 6
for:
0x1008    beq  x5, x7, efor
0x100c    add  x6, x6, x5
0x1010    addi x5, x5, 1
0x1014    jal  x0, for
efor:
0x1018    sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (iv)

	beq x5, x7, 16			add x6, x6, x5			
estado	s0	s1	s10	s0	s1	s6	s7
PC	00001008	0000100c	0000100c	0000100c	00001010	00001010	00001010
OldPC	00001014	00001008	00001008	00001008	0000100c	0000100c	0000100c
IR	ff5ff06f	00728863	00728863	00728863	00530333	00530333	00530333
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	basura	basura	00000005	00000005	00000005	00006664	00006664
B	basura	basura	00000006	00000006	00000006	00000005	00000005
ALUout	00001018	00001018	00001018	00001018	00001018	basura ¹⁰	00006669
x5	00000005	00000005	00000005	00000005	00000005	00000005	00000005
x6	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664	00006664
x7	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
clk	[Clock signal diagram]						
# ciclo	24	25	26	27	28	29	30

basura¹⁰ = depende de la implementación del DEC sExt



```

...
0x1000  addi x5, x0, 4
0x1004  addi x7, x0, 6
for:
0x1008  beq  x5, x7, efor
0x100c  add  x6, x6, x5
0x1010  addi x5, x5, 1
0x1014  jal  x0, for
efor:
0x1018  sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (v)

	addi x5, x5, 1				jal x0, -12			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s9	s7
PC	00001010	00001014	=	=	=	00001018	=	00001008
OldPC	0000100c	00001010	=	=	=	00001014	=	=
IR	00530333	00128293	=	=	=	ff5ff06f	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=	=
A	00006664	=	00000005	=	=	=	basura ¹³	=
B	00000005	=	basura ¹¹	=	=	=	basura ¹⁴	=
ALUout	00006669	=	basura ¹²	00000006	=	=	00001008	00001018
x5	00000005	=	=	=	00000006	=	=	=
x6	00006669	=	=	=	=	=	=	=
x7	00000006	=	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=	=
clk	[Clock signal diagram showing transitions at cycle boundaries]							
# ciclo	31	32	33	34	35	36	37	38

basura¹¹ = BR[IR_{24..20}] = x21 = ???

basura¹² = OldPC + SExt(imm) = 0x1010 + 1 = 0x00001011

basura¹³ = BR[IR_{19..15}] = x31 = ???

basura¹⁴ = BR[IR_{24..20}] = 0x1004 + 6 = 0x0000100a



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (v)

	addi x5, x5, 1				jal x0, -12			
estado	s0	s1	s8	s7	s0	s1	s9	s7
PC	00001010	00001014	00001014	00001014	00001014	00001018	00001018	00001008
OldPC	0000100c	00001010	00001010	00001010	00001010	00001014	00001014	00001014
IR	00530333	00128293	00128293	00128293	00128293	ff5ff06f	ff5ff06f	ff5ff06f
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	00006664	00006664	00000005	00000005	00000005	00000005	basura ¹³	basura
B	00000005	00000005	basura ¹¹	basura	basura	basura	basura ¹⁴	basura
ALUout	00006669	00006669	basura ¹²	00000006	00000006	00000006	00001008	00001018
x5	00000005	00000005	00000005	00000005	00000006	00000006	00000006	00000006
x6	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669
x7	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
clk	[Clock signal waveform]							
# ciclo	31	32	33	34	35	36	37	38

basura¹¹ = BR[IR_{24..20}] = x21 = ???

basura¹² = OldPC + SExt(imm) = 0x1010 + 1 = 0x00001011

basura¹³ = BR[IR_{19..15}] = x31 = ???

basura¹⁴ = BR[IR_{24..20}] = 0x1004 + 6 = 0x0000100a



```

...
0x1000  addi x5, x0, 4
0x1004  addi x7, x0, 6
for:
0x1008  beq  x5, x7, efor
0x100c  add  x6, x6, x5
0x1010  addi x5, x5, 1
0x1014  jal  x0, for
efor:
0x1018  sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (vi)

	beq x5, x7, 16			sw x6, 4(x9)				...
estado	S0	S1	S10	S0	S1	S2	S5	S0
PC	00001008	0000100c	=	00001018	0000101c	=	=	=
OldPC	00001014	00001008	=	=	00001018	=	=	=
IR	ff5ff06f	00728863	=	=	0064a223	=	=	=
MDR	????????	=	=	=	=	=	=	=
A	basura	=	00000006	=	=	00002000	=	=
B	basura	=	00000006	=	=	00006669	=	=
ALUout	00001018	=	00001018	=	=	basura ¹⁵	00002004	=
x5	00000006	=	=	=	=	=	=	=
x6	00006669	=	=	=	=	=	=	=
x7	00000006	=	=	=	=	=	=	=
x9	00002000	=	=	=	=	=	=	=
MEM[0x2004]	00000000	=	=	=	=	=	=	00006669

clk

ciclo

$$\text{basura}^{15} = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0x1018 + 4 = 0x0000101c$$



```

...
0x1000   addi x5, x0, 4
0x1004   addi x7, x0, 6
for:
0x1008   beq  x5, x7, efor
0x100c   add  x6, x6, x5
0x1010   addi x5, x5, 1
0x1014   jal  x0, for
efor:
0x1018   sw   x6, 4(x9)
...
    
```

 


Diagrama de ejecución: registros y memoria (vi)

	beq x5, x7, 16			sw x6, 4(x9)				...
estado	s0	s1	s10	s0	s1	s2	s5	s0
PC	00001008	0000100c	0000100c	00001018	0000101c	0000101c	0000101c	0000101c
OldPC	00001014	00001008	00001008	00001008	00001018	00001018	00001018	00001018
IR	ff5ff06f	00728863	00728863	00728863	0064a223	0064a223	0064a223	0064a223
MDR	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????	????????
A	basura	basura	00000006	00000006	00000006	00002000	00002000	00002000
B	basura	basura	00000006	00000006	00000006	00006669	00006669	00006669
ALUout	00001018	00001018	00001018	00001018	00001018	basura ¹⁵	00002004	00002004
x5	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x6	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669	00006669
x7	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006	00000006
x9	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000	00002000
MEM[0x2004]	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00006669

clk

ciclo

39 40 41 42 43 44 45

$$\text{basura}^{15} = \text{OldPC} + \text{SExt}(\text{imm}) = 0x1018 + 4 = 0x0000101c$$



24) (Adaptado de examen Septiembre 2016) El fragmento de programa mostrado debajo se ejecuta en un procesador RISC-V **multiciclo** con una frecuencia de reloj de 1 GHz, resultando un tiempo de ejecución de 3474 ns.

```
L1:    mv s4, zero
      la s5, A
      mv s6, zero
      li s4, 127
      slli s3, s4, 2
      add s3,s3,s5
      lw s0, 0(s3)
      add s6, s6, s0
      add s4, s4, -1
      bge s4,zero,L1
      L2:
      ... (resto del programa)
```

- a) Hallar el valor del CPI para este fragmento de programa.
- b) Hallar el valor de la métrica MIPS obtenido.

Datos: $f = 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ ciclos/s}$ $T = 3474 \text{ ns} = 3474 \times 10^{-9} \text{ s}$

Observación: el bucle tiene 6 instrucciones, y se ejecuta para $s4 = 127..0$ (i.e. 128 veces)

a) $T = NI \times CPI / f \rightarrow CPI = T \times f / NI$

Del código: $NI = 4 + 6 \times 128 = 772$ instrucciones. Así, **CPI** = $(3474 \times 10^{-9} \text{ s} \times 10^9 \text{ ciclos/s}) / 772 \text{ instr.} = \mathbf{4.5}$

b) **MIPS** = $f / (CPI \times 10^6) = 10^9 / (4.5 \times 10^6) = \mathbf{222.2}$



Acerca de *Creative Commons*

- Licencia CC ([Creative Commons](#))



- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



- Reconocimiento** (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



- No comercial** (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



- Compartir igual** (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>