



Tema 7:

# Diseño segmentado del procesador

Fundamentos de computadores II

**José Manuel Mendías Cuadros**

*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática*

*Universidad Complutense de Madrid*





# Contenidos

- ✓ Introducción.
- ✓ Diseño de la ruta de datos.
- ✓ Diseño del controlador.
- ✓ Conflictos estructurales.
- ✓ Conflictos de datos.
- ✓ Conflictos de control.
- ✓ Comparativa: monociclo vs. multiciclo vs. segmentado.
- ✓ Microarquitecturas avanzadas.
- ✓ Apéndice tecnológico.

Transparencias basadas en los libros:

- S.L. Harris and D. Harris. *Digital Design and Computer Architecture. RISC-V Edition.*
- D.A. Patterson and J.L. Hennessy. *Computer Organization and Design. RISC-V Edition.*



# Introducción

- **Ningún procesador moderno es monociclo.**
  - Esta microarquitectura solo se usó en los primeros computadores.
  
- **Ningún procesador contemporáneo es multiciclo.**
  - Esta microarquitectura estuvo en uso hasta finales de los 80s:
    - Mainframes: IBM/360, DEC VAX
    - Microprocesadores: 8088/86 (IBM PC), 68000 (Apple Macintosh), Z80 (Spectrum)
  - En la actualidad solo existe en microcontroladores de bajas prestaciones:
    - 8051, 68HC11, PIC-16
  
- A partir de los 90s, **todos** los procesadores **se segmentan.**
  - Los procesadores actuales presentan microarquitecturas aún más avanzadas pero sustentadas sobre el concepto de segmentación.




# Introducción

## Concepto de segmentación (i)

- En un hogar lo habitual es tener una **lavandería secuencial**:
  - 4 etapas de **duración similar**: lavado, secado, planchado y guardado.

tiempo

 


- Cada **electrodoméstico** está el **75% del tiempo inactivo**.
- 1 lote de ropa se procesa en 4 unidades de tiempo.
- 5 lotes se procesan en  $4 \times 5 = 20$  unidades de tiempo.
- $n$  lotes se procesan en  $4 \cdot n$  unidades de tiempo.



# Introducción
 
## Concepto de segmentación (ii)

- En una **lavandería industrial** el proceso es más eficiente:
  - Se empieza con un nuevo lote aunque el anterior no haya finalizado



$$Speedup = \frac{4 \cdot n}{4 + (n - 1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot n}{4 + (n - 1)} = 4$$


- Ahora los **electrodomésticos** están en **uso el 100%** de su tiempo.
- 1 lote de ropa sigue procesándose en **4 unidades de tiempo**.
- 5 lotes se procesan ahora en  $4 + (5-1) = 8$  unidades de tiempo.
- $n$  lotes se procesan en  $4 + (n-1)$  unidades de tiempo.



# Introducción
 
## Concepto de segmentación (iii)

- Un **procesador segmentado** (*pipelined*) se comporta como la lavandería industrial solapando la ejecución de varias instrucciones.




- En cada ciclo lanza una nueva instrucción sin esperar a que termine la anterior.
- Cada **instrucción** pasa por 5 etapas tardando **5 ciclos en ejecutarse**:
  - Se dice que la **latencia** (*latency*) de este procesador es de **5 ciclos**.
- El **tiempo de ejecución** de un programa será **mucho menor** porque:
  - Varias instrucciones se ejecutan simultáneamente.
  - El **tiempo de ciclo** podrá ser **corto** (como en el procesador multiciclo).
  - De manera ideal **CPI = 1** (como en el procesador monociclo).



# Diseño de la ruta de datos
 
## Ruta de datos RISC-V reducido (i)

- La **ruta de datos** del procesador segmentado es:
  - ruta de datos del procesador monociclo + registros de segmentación







# Diseño de la ruta de datos

## Ruta de datos RISC-V reducido (iii)

**IF**

*Búsqueda en memoria de la instrucción*

**ID**

*Decodificación y obtención de operandos*

**EX**


*Ejecución o cálculo de dirección*

**MEM**

*Acceso a memoria de datos*

**WB**


*Escritura del resultado*

 



# Diseño de la ruta de datos

## Ruta de datos RISC-V reducido (iv)


 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción lw: etapa IF

La instrucción lw se ejecuta en 5 ciclos usando recursos en todas las etapas







# Diseño de la ruta de datos
 
## Instrucción **lw**: etapa ID

La instrucción **lw** se ejecuta en 5 ciclos usando recursos en todas las etapas



**lw** x5, 40 (x1)


 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **lw**: etapa EX

La instrucción **lw** se ejecuta en 5 ciclos usando recursos en todas las etapas







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción lw: etapa MEM

La instrucción lw se ejecuta en 5 ciclos usando recursos en todas las etapas





# Diseño de la ruta de datos


## Instrucción lw: etapa WB

La instrucción lw se ejecuta en 5 ciclos usando recursos en todas las etapas


# ciclo 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

lw x5, 40(x1)

 

WB


 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **sw**: etapa IF

La instrucción **sw** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **sw**: etapa ID

La instrucción **sw** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **sw**: etapa EX

La instrucción **sw** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **sw**: etapa MEM

La instrucción **sw** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa WB






# Diseño de la ruta de datos

## Instrucción **sw**: etapa WB


La instrucción **sw** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa WB

# ciclo 1 2 3 4 5

**sw** x9, 80(x2)

 

WB


 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción tipo `add`: etapa IF

La instrucción `add` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM









# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción tipo **add**: etapa EX

La instrucción **add** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM











# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción tipo `addi`: etapa IF

La instrucción `addi` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM







# Diseño de la ruta de datos

## Instrucción tipo **addi**: etapa ID

La instrucción **addi** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM



**addi** x5, x6, 7

 
 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción tipo `addi`: etapa EX

La instrucción `addi` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción tipo **addi**: etapa MEM

La instrucción **addi** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM






# Diseño de la ruta de datos

## Instrucción tipo `addi`: etapa WB


La instrucción `addi` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM



`addi x5, x6, 7`

 

WB


 




# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **beq**: etapa IF

La instrucción **beq** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM  
ni el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **beq**: etapa ID

La instrucción **beq** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM  
ni el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **beq**: etapa EX

La instrucción **beq** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM  
ni el BR en la etapa WB









# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción **beq**: etapa WB

La instrucción **beq** se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar la memoria en la etapa MEM  
ni el BR en la etapa WB







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción `jal`: etapa IF

La instrucción `jal` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa ID,  
ni la ALU en la etapa EX,  
ni la memoria en la etapa MEM









# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción `jal`: etapa EX

La instrucción `jal` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa ID,  
ni la ALU en la etapa EX,  
ni la memoria en la etapa MEM







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción `jal`: etapa MEM

La instrucción `jal` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa ID,  
ni la ALU en la etapa EX,  
ni la memoria en la etapa MEM







# Diseño de la ruta de datos
  
## Instrucción `jal`: etapa WB

La instrucción `jal` se ejecuta en 5 ciclos  
sin usar el BR en la etapa ID,  
ni la ALU en la etapa EX,  
ni la memoria en la etapa MEM






# Diseño de la ruta de datos
 
## Diagrama de ejecución (i)

- Los **diagramas de ejecución** permiten visualizar la ejecución de un programa en el pipeline:
  - Para un **ciclo dado**, visualiza las **instrucciones que están en ejecución**, en qué **etapa del pipe** está cada una y los **recursos que se utilizan**.






# Diseño de la ruta de datos
 
## Diagrama de ejecución (ii)

- Alternativamente, es común usar **diagramas de ejecución simplificados** que muestran, en cada **ciclo**, la **etapa** en que está cada instrucción.



	1	2	3	4	5	6	7
<code>lw x5, 40(x1)</code>	IF	ID	EX	M	WB		
<code>sub x6, x2, x3</code>		IF	ID	EX	M	WB	
<code>add x7, x3, x4</code>			IF	ID	EX	M	WB



# Diseño de la ruta de datos


Simulación: 1er. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

43

 



# Diseño de la ruta de datos


## Simulación: 2do. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

44

 



# Diseño de la ruta de datos


Simulación: 3er. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

45

 



# Diseño de la ruta de datos


Simulación: 4o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

46

 



# Diseño de la ruta de datos


Simulación: 5o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


47

 



# Diseño de la ruta de datos


## Señales de control

 



# Diseño de la ruta de datos


## Señales de estado

 



# Diseño del controlador

## Conexión con el controlador

 


Se extienden los registros de segmentación para transmitir de etapa en etapa las señales de control que necesita cada una



# Procesador segmentado


## Conexión del reloj y el reset

 



# Procesador segmentado

## Estructura del sistema completo

 

# Conflictos




- En un **procesador segmentado** pueden aparecer **conflictos** (*hazards*) entre las instrucciones que están simultáneamente en ejecución.
  - No suceden en **procesadores monociclo y multiciclo** porque una instrucción no comienza a ejecutarse hasta que la anterior no ha finalizado.
  
- Tipos de conflictos :
  - **Estructurales**: una instrucción **necesita usar un recurso hardware** que está **siendo utilizado** por una instrucción lanzada con anterioridad.
  - **De datos**: una instrucción debe **leer el dato de un registro** que todavía **no ha sido escrito** por una instrucción lanzada con anterioridad.
  - **De control**: debe **leerse** de memoria la **siguiente instrucción** a ejecutar pero su dirección todavía **no ha sido decidida/calculada** por una instrucción de salto lanzada con anterioridad.



 
# Conflictos estructurales

- Este procesador segmentado **carece de conflictos estructurales** porque:
  - **No hay recursos compartidos.**
    - Simultáneamente puede **incrementarse el PC** (etapa IF), así **como calcular la dirección efectiva** (etapa EX) y la **condición de salto** (etapa EX).
  - **La memoria está dividida.**
    - Simultáneamente puede **leerse instrucciones** (etapa IF) y **datos** (etapa MEM).
  - **El banco de registros tiene triple puerto.**
    - Simultáneamente pueden **leerse 2 registros** (etapa ID) y **escribirse 1** (etapa WB).
  - **Todas las instrucciones pasan por las 5 etapas.**
    - Añadiendo **etapas inactivas** cuando sea necesario para evitar los conflictos.



 Instrucción **sub** en 5 etapas  
no hay conflictos estructurales *etapa inactiva*




Instrucción **sub** en 4 etapas  
existe conflicto estructural por el BR


 
# Conflictos de datos

- Este procesador segmentado **tiene conflictos de datos** al ejecutar cualquier instrucción que lea un registro que sea escrito por cualquiera de las 3 instrucciones anteriores.



Existe conflicto de datos por x2:  
porque and, or y add  
leen x2 antes de que sub haya  
escrito el resultado en él

and, or y add operan  
con un **valor obsoleto**

No existe conflicto de datos por x2:  
El valor de x2 calculado por la instrucción sub  
ya ha sido escrito en el banco de registros




# Conflictos de control

- Este procesador segmentado **tiene conflictos de control** al ejecutar instrucciones de salto, porque **debe leerse la siguiente instrucción**:
  - Antes de haber decidido si saltar o no (instrucción `beq`)
  - Antes de haber calculado la dirección de la instrucción a la que saltar en caso de hacerlo (instrucciones `beq` y `jal`)

```
...  
beq x5, x1, L1  
sub x6, x2, x4  
or x7, x5, x2  
...  
L1:  
add x7, x3, x4  
...
```
 
```
beq x5, x1, L1  
sub x6, x2, x4  
or x7, x5, x2  
L1: add x7, x3, x4
```




Existe conflicto de control porque se lanzan instrucciones antes de que `beq` resuelva si se salta o no



# Conflictos de datos
 
## Solución SW: inserción de nop (i)

- Pueden resolverse por software insertando 1, 2 ó 3 instrucciones **nop** (según el caso) entre la instrucción que escribe el registro y la que lo lee.






# Conflictos de control
 
## Solución SW: inserción de nop (ii)

- Pueden resolverse por software insertando 2 instrucciones **nop** después de cada instrucción de salto.






# Conflictos de datos y control
 
## Solución SW: inserción de nop (iii)

- La solución software tiene **importantes desventajas**:
  - Complica la programación porque requiere insertar `nop` adecuadamente.
  - La ejecución de cada `nop` penaliza el tiempo de ejecución en 1 ciclo.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: anticipación (i)

- Existe una **solución hardware** que **evita la penalización** ya que:
  - La instrucción `sub` usa la ALU en el ciclo 3 para calcular la resta.
  - Las instrucciones siguientes necesitan el dato en los ciclos 4, 5 y 6.
  - **El dato está disponible desde el ciclo 4**, y **puede anticiparse** (*forward*) sin necesidad de esperar a que pueda leerse del BR.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: anticipación (ii)

- Cada conflicto se resuelve de manera distinta:
  - **sub - and**: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa MEM a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: anticipación (ii)

- Cada conflicto se resuelve de manera distinta:
  - **sub - and**: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa MEM a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)
  - **sub - or**: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa WB a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: anticipación (ii)

- Cada conflicto se resuelve de manera distinta:
  - **sub - and**: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa MEM a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)
  - **sub - or**: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa WB a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)
  - **sub - add**: se resuelve escribiendo el BR al final de primera mitad del ciclo de reloj para que pueda leerse durante la segunda mitad.







# Conflictos de datos
 
## Solución HW: anticipación (iii)

- En caso de que un registro pueda anticiparse desde MEM y WB:
  - deberá hacerlo desde la etapa MEM por disponer ésta del valor más actualizado del registro que causa el conflict.



 - Además, el registro `x0` nunca deberá anticiparse:






# Conflictos de datos

 
## Solución HW: anticipación (iv)

- En diagramas de ejecución simplificados, las anticipaciones se indican mediante dependencias entre etapas:



# Procesador segmentado

+ anticipación: ruta de datos

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

66

 

Al invertir la entrada de reloj,  
el BR carga a flanco de bajada  
(mitad del ciclo a flanco de subida)

Se añade camino de anticipación  
desde la etapa WB a la EX

Se añade camino de anticipación  
desde la etapa MEM a la EX

Se añaden MUX a las entradas de la ALU



# Procesador segmentado


## Simulación de anticipación: 3er. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

67

 



# Procesador segmentado


## Simulación de anticipación: 4o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

68

 



# Procesador segmentado


Simulación de anticipación: 5o. ciclo (1ª mitad)

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

69

 



# Procesador segmentado


Simulación de anticipación: 5o. ciclo (2ª mitad)

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

70

 



# Procesador segmentado


## Unidad de anticipación

- La **unidad de anticipación** es un **circuito combinacional** que en todo ciclo **controla los MUX de anticipación** para que la ALU opere con datos:
  - Leídos del BR y disponibles en el registro de segmentación ID/EX.
  - Disponibles en registros de segmentación de etapas posteriores (EX/MEM o MEM/WB)
- Para realizar su función **necesita conocer**:
  - **Rs1E**: número del registro fuente 1 de la instrucción en la etapa EX.
  - **Rs2E**: número del registro fuente 2 de la instrucción en la etapa EX.
  - **RdM**: número del registro destino de la instrucción en la etapa MEM.
  - **BRwrM**: si la instrucción en la etapa MEM escribe en el BR.
  - **RdW**: número del registro destino de la instrucción en la etapa WB.
  - **BRweW**: Si la instrucción en la etapa WR escribe en el BR.


 
# Procesador segmentado

+ Unidad de anticipación: señales de estado




versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

73

 

Se extiende el registro de segmentación para transmitir a la etapa EX el número de cada registro fuente


Registros fuente de la instrucción en la etapa EX

Ídem de la etapa MEM

Registro destino y señal de escritura en el BR de la instrucción en la etapa WB

# Procesador segmentado

+ Unidad de anticipación

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

74

 



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (i)

- Un dato debe anticiparse por la entrada A de la ALU:
  - Desde la etapa MEM, si el registro destino en la etapa MEM (RdM) se escribirá (BRwrM) y coincide con el registro fuente en la etapa EX (Rs1E).

$\text{ForwardA} \leftarrow \text{if} ( \text{BRwrM} \ \& \ (\text{Rs1E} = \text{RdM}) ) \ \text{then} \ ( 10 ) \ \leftarrow \text{Anticipar desde MEM}$



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (i)

- Un dato debe anticiparse por la entrada A de la ALU:
  - Desde la etapa MEM, si el registro destino en la etapa MEM (RdM) se escribirá (BRwrM) y coincide con el registro fuente en la etapa EX (Rs1E).
  - Desde la etapa WB, si el registro destino en la etapa WB (RdW) se escribirá (BRwrW) y coincide con el registro fuente de la etapa EX (Rs1E).
    - Esta condición solo se comprueba si la anterior no se cumple, porque cuando el dato puede anticiparse desde ambas etapas, se debe tomar de la etapa MEM.

```
ForwardA ← if (          BRwrM & (Rs1E = RdM) ) then ( 10 ) ←..... Anticipar desde MEM
               elsif(     BRwrW & (Rs1E = RdW) ) then ( 01 ) ←..... Anticipar desde WB
```



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (i)

- Un dato debe anticiparse por la entrada A de la ALU:
  - Desde la etapa MEM, si el registro destino en la etapa MEM (RdM) se escribirá (BRwrM) y coincide con el registro fuente en la etapa EX (Rs1E).
  - Desde la etapa WB, si el registro destino en la etapa WB (RdW) se escribirá (BRwrW) y coincide con el registro fuente de la etapa EX (Rs1E).
    - Esta condición solo se comprueba si la anterior no se cumple, porque cuando el dato puede anticiparse desde ambas etapas, se debe tomar de la etapa MEM.
  - No debe anticiparse el registro x0 porque tiene valor constante 0.

```
ForwardA ← if ( (Rs1E ≠ 0) & BRwrM & (Rs1E = RdM) ) then ( 10 ) ←..... Anticipar desde MEM  
           elsif( (Rs1E ≠ 0) & BRwrW & (Rs1E = RdW) ) then ( 01 ) ←..... Anticipar desde WB
```



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (i)

- Un dato debe anticiparse por la entrada A de la ALU:
  - Desde la etapa MEM, si el registro destino en la etapa MEM (RdM) se escribirá (BRwrM) y coincide con el registro fuente en la etapa EX (Rs1E).
  - Desde la etapa WB, si el registro destino en la etapa WB (RdW) se escribirá (BRwrW) y coincide con el registro fuente de la etapa EX (Rs1E).
    - Esta condición solo se comprueba si la anterior no se cumple, porque cuando el dato puede anticiparse desde ambas etapas, se debe tomar de la etapa MEM.
  - No debe anticiparse el registro x0 porque tiene valor constante 0.
- En el resto de casos no debe anticiparse.

```
ForwardA ← if ( (Rs1E ≠ 0) & BRwrM & (Rs1E = RdM) ) then ( 10 ) ←..... Anticipar desde MEM
            elsif( (Rs1E ≠ 0) & BRwrW & (Rs1E = RdW) ) then ( 01 ) ←..... Anticipar desde WB
            else ( 00 ) ←..... No anticipar
```

- Ídem para la unidad de anticipación de datos por la entrada B de la ALU
  - Únicamente cambiando RS1E por RS2E.



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (ii)

```
ForwardA ← if ( (Rs1E ≠ 0) & BRwrM & (Rs1E = RdM) ) then ( 10 )  
           elsif( (Rs1E ≠ 0) & BRwrW & (Rs1E = RdW) ) then ( 01 )  
           else ( 00 )
```

Tabla de verdad

Rs1E ≠ 0	BRwrM	BRwrW	Rs1E = RdM	Rs1E = RdW	ForwardA
0	X	X	X	X	00 <sup>(no anticipar)</sup>
1	0	1	X	0	00 <sup>(no anticipar)</sup>
1	0	1	X	1	01 <sup>(anticipar WB)</sup>
1	1	X	0	X	00 <sup>(no anticipar)</sup>
1	1	X	1	X	10 <sup>(anticipar MEM)</sup>



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (ii)

$ForwardA \leftarrow$  *if* (  $Rs1E \neq 0$  & BRwrM & ( $Rs1E = RdM$ ) ) *then* ( 10 )  
                   *elsif*(  $Rs1E \neq 0$  & BRwrW & ( $Rs1E = RdW$ ) ) *then* ( 01 )  
                   *else* ( 00 )

$ForwardB \leftarrow$  *if* (  $Rs2E \neq 0$  & BRwrM & ( $Rs2E = RdM$ ) ) *then* ( 10 )  
                   *elsif*(  $Rs2E \neq 0$  & BRwrW & ( $Rs2E = RdW$ ) ) *then* ( 01 )  
                   *else* ( 00 )

Tabla de verdad

Rs1E ≠ 0	BRwrM	BRwrW	Rs1E = RdM	Rs1E = RdW	ForwardA
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)

Tabla de verdad

Rs2E ≠ 0	BRwrM	BRwrW	Rs2E = RdM	Rs2E = RdW	ForwardB
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (iii)

 


Tabla de verdad

Rs1E # 0	BRwrM	BRwrW	Rs1E = RdM	Rs1E = RdW	ForwardA
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)

Tabla de verdad

Rs2E # 0	BRwrM	BRwrW	Rs2E = RdM	Rs2E = RdW	ForwardB
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de anticipación (iv)

versión 27/10/23

 


Tabla de verdad

Rs1E ≠ 0	BRwrM	BRwrW	Rs1E = RdM	Rs1E = RdW	ForwardA
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)

 


Tabla de verdad


Rs2E ≠ 0	BRwrM	BRwrW	Rs2E = RdM	Rs2E = RdW	ForwardB
0	X	X	X	X	00 (no anticipar)
1	0	1	X	0	00 (no anticipar)
1	0	1	X	1	01 (anticipar WB)
1	1	X	0	X	00 (no anticipar)
1	1	X	1	X	10 (anticipar MEM)




# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto **1w**

- Existe un **conflicto de datos** que requiere un **tratamiento especial**:
  - Cuando a una instrucción **1w** que carga un registro le sigue otra instrucción que lee ese mismo registro.



 - El dato requerido **no puede anticiparse** porque:
  - La instrucción **1w** lee el dato de memoria en el ciclo 4.
  - La instrucción siguiente necesita el dato en ese mismo ciclo.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto **lw**, parada (i)

- La **solución** consiste **en parar (stall)** el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse.
  - Ciclo 3:** **and** (está en ID) se detecta el conflicto.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto **lw**, parada (i)

- La **solución** consiste en **parar** (*stall*) el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse.
  - Ciclo 3:** **and** (está en ID) se detecta el conflicto. Las instrucciones **and** y **or** **se paran** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto `lw`, parada (i)

- La **solución** consiste en **parar** (*stall*) el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse.
  - Ciclo 3:** `and` (está en ID) se detecta el conflicto. Las instrucciones `and` y `or` **se paran** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX.
  - Ciclo 4:** la instrucción `lw` **lee el dato** de memoria, `and` y `or` **se reanudan**.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto **lw**, parada (i)

- La **solución** consiste en **parar** (*stall*) el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse.
  - Ciclo 3:** **and** (está en ID) se detecta el conflicto. Las instrucciones **and** y **or** **se paran** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX.
  - Ciclo 4:** la instrucción **lw** **lee el dato** de memoria, **and** y **or** **se reanudan**.
  - Ciclo 5:** el **dato se anticipa** desde la etapa WB de **lw** a la etapa EX de **and**.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto **lw**, parada (i)

- La **solución** consiste en **parar** (*stall*) el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse.
  - Ciclo 3:** **and** (está en ID) se detecta el conflicto. Las instrucciones **and** y **or** **se paran** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX.
  - Ciclo 4:** la instrucción **lw** **lee el dato** de memoria, **and** y **or** **se reanudan**.
  - Ciclo 5:** el **dato se anticipa** desde la etapa WB de **lw** a la etapa EX de **and**.
  - Ciclos sucesivos:** el pipeline avanza normalmente.
  - Penaliza la ejecución** del programa en **un ciclo por conflicto lw**.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: conflicto `lw`, parada (ii)

- En diagramas de ejecución simplificados, las paradas se indican marcando las etapas que paran (las “burbujas” quedan implícitas):



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<code>lw x2, 20(x1)</code>	IF	ID	EX	M	WB				
<code>and x6, x2, x4</code>		IF	IDp	ID	EX	M	WB		
<code>or x7, x5, x3</code>			IFp	IF	ID	EX	M	WB	
<code>add x8, x2, x2</code>					IF	ID	EX	M	WB

La siguiente instrucción se lanza tras reanudarse `and` y `or`







# Procesador segmentado


## Simulación de parada: 4o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

92

 



# Procesador segmentado


Simulación de parada: 5o. ciclo (1ª mitad)

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

93

 



# Procesador segmentado


Simulación de parada: 5o. ciclo (2ª mitad)

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

94

 



# Procesador segmentado


Simulación de parada: 6o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

95

 




# Procesador segmentado

## Unidad de conflictos

- La **unidad de conflictos** es un **circuito combinacional** que en todo ciclo determina **si las etapas IF e ID del pipeline deben pararse**, controlando si:
  - El PC y el registro de segmentación IF/ID deben cargar o no.
  - Debe borrarse el registro de segmentación ID/EX.
- Para realizar su función **necesita conocer**:
  - Si en la etapa EX hay una **instrucción 1w**.
    - Comprobando que  $ResSrcE = \underline{0}$  y  $BRwrE = 1$  (solo **1w** satisface esta condición)
  - **RdE**: número del registro destino de la instrucción **1w** en la etapa EX.
  - **Rs1D**: número del registro fuente 1 de la instrucción en la etapa ID.
  - **Rs2D**: número del registro fuente 2 de la instrucción en la etapa ID.
 
# Procesador segmentado

+ Unidad de conflictos: señales de control




versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador


FC-2

97

 
 
# Procesador segmentado

+ Unidad de conflictos: señales de estado




versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

98

 



Registros fuente de la instrucción en la etapa ID

Registro destino de la instrucción en la etapa EX

Para detectar que hay una instrucción *lw* en etapa EX

# Procesador segmentado

+ Unidad de conflictos

  



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos (i)

- El pipeline debe pararse durante un ciclo por un conflicto **1w** si:
  - Hay una instrucción **1w** en la etapa EX
    - Comprobando que  $\text{ResSrcE} = \underline{0}$  y  $\text{BRwrE} = 1$  (solo **1w** satisface esta combinación)

```
Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE ) then ( 1 ) ←..... Parar el pipeline
```



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos (i)

- El pipeline debe pararse durante un ciclo por un conflicto **1w** si:
  - Hay una instrucción **1w** en la etapa EX
    - Comprobando que  $ResSrcE = \underline{0}$  y  $BRwrE = 1$  (solo **1w** satisface esta combinación)
  - El registro destino en la etapa EX (RdE) coincide con uno de los registros fuente de la etapa ID (Rs1D y/o Rs2D).

Stall  $\leftarrow$  if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 )  $\leftarrow$  Parar el pipeline



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos (i)

- El pipeline debe pararse durante un ciclo por un conflicto **1w** si:
  - Hay una instrucción **1w** en la etapa EX
    - Comprobando que  $\text{ResSrcE} = \underline{0}$  y  $\text{BRwrE} = 1$  (solo **1w** satisface esta combinación)
  - El registro destino en la etapa EX (RdE) coincide con uno de los registros fuente de la etapa ID (Rs1D y/o Rs2D).
- En el resto de casos no debe pararse.

```
Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 ) ←..... Parar el pipeline  
      else ( 0 ) ←..... No parar el pipeline
```



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos (i)

- El pipeline debe pararse durante un ciclo por un conflicto **1w** si:
  - Hay una instrucción **1w** en la etapa EX
    - Comprobando que  $\text{ResSrcE} = \underline{0}$  y  $\text{BRwrE} = 1$  (solo **1w** satisface esta combinación)
  - El registro destino en la etapa EX (RdE) coincide con uno de los registros fuente de la etapa ID (Rs1D y/o Rs2D).
- En el resto de casos no debe pararse.
- En caso de parada hay que:
  - Inhabilitar la carga del PC y del registro de segmentación ID/IF.

```
Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 ) ←..... Parar el pipeline
      else ( 0 ) ←..... No parar el pipeline
StallF ← Stall
StallD ← Stall
```



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos (i)

- El pipeline debe pararse durante un ciclo por un conflicto **1w** si:
  - Hay una instrucción **1w** en la etapa EX
    - Comprobando que  $ResSrcE = \underline{0}$  y  $BRwrE = 1$  (solo **1w** satisface esta combinación)
  - El registro destino en la etapa EX (RdE) coincide con uno de los registros fuente de la etapa ID (Rs1D y/o Rs2D).
- En el resto de casos no debe pararse.
- En caso de parada hay que:
  - Inhabilitar la carga del PC y del registro de segmentación ID/IF.
  - Borrar el registro de segmentación ID/EX.

```
Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 ) ←..... Parar el pipeline
      else
      ( 0 ) ←..... No parar el pipeline
StallF ← Stall
StallID ← Stall
FlushE ← Stall
```



# Procesador segmentado



## Diseño de la unidad de conflictos (ii)

$Stall \leftarrow \text{if } ((ResSrcE = \underline{0}) \ \& \ BRwrE \ \& \ ((Rs1D = RdE) \ | \ (Rs2D = RdE))) \ \text{then } (1)$   
 $\text{else } (0)$

$StallF \leftarrow Stall$

$StallD \leftarrow Stall$

$FlushE \leftarrow Stall$

  




# Conflictos de datos
 
## Solución HW: optimizaciones adicionales (i)

- La solución presentada realiza en algunos casos **paradas innecesarias**.
- Cuando **x0** es el registro destino de la carga de memoria.
  - Al **carecer de sentido** instrucciones como **lw x0, 20(x1)** **no merece la pena añadir lógica** a la unidad de conflictos para tratar estos casos.
- Cuando a la **instrucción lw** le sigue una **instrucción sw** que almacena en memoria el mismo registro cargado por la primera.
  - Es un caso más común porque, por ejemplo, se usa para copiar de arrays.
  - El **dato, disponible desde el ciclo 5, podría anticiparse** sin necesidad de parar.






# Conflictos de datos
 
## Solución HW: optimizaciones adicionales (ii)

- Para evitar la penalización en el caso  $1w \rightarrow sw$  bastaría con:
  - Añadir un MUX en la entrada de datos de la memoria que permita anticipar el dato desde la etapa WB a la etapa MEM.
  - Rediseñar las unidades de anticipación y de conflictos.



Debe anticipar si: hay una instrucción  $1w$  en la etapa WB, una  $sw$  en MEM y el registro destino de la primera coincide con el fuente de la segunda

ForwardM  $\leftarrow$  if ( (ResSrcW = 0) & BRwrW  
& MemWrM  
& (RdW = Rs2M) ) then (1)  
else (0)

Stall  $\leftarrow$  if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE  
& ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE))  
& !MemWrD ) then (1)  
else (0)

No debe parar si hay una instrucción  $sw$  en la etapa ID



# Conflictos de datos

## Solución HW+SW: reordenación de código

- Dado un programa en ensamblador, las **paradas por conflicto de datos** con instrucciones **lw** **son inevitables por HW**.
  - Pero **pueden evitarse por SW** reordenando el código para que a una instrucción **lw** nunca le siga otra que utilice el registro que carga.
  - Esta es una de las **optimizaciones** que aplican los compiladores.

compilación directa

compilación optimizada

```

...
int a, b, c;
int d, e;
...
c = a + b;
e = d + b;
...

```

```

a → x1    d → x4
b → x2    e → x5
c → x3

```

Asignación de variables a registros

```

...
lw  x1, 0(x31)
lw  x2, 4(x31)
add x3, x1, x2
sw  x3, 8(x31)
lw  x4, 12(x31)
add x5, x4, x2
sw  x5, 16(x31)
...

```

2 paradas

```

...
lw  x1, 0(x31)
lw  x2, 4(x31)
lw  x4, 12(x31)
add x3, x1, x2
sw  x3, 8(x31)
add x5, x4, x2
sw  x5, 16(x31)
...

```


0 paradas



# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - **Ciclo 2:** `beq` (está en ID) se detecta el conflicto.






# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - **Ciclo 2:** **beq** (está en ID) se detecta el conflicto. La instrucción **sub** **se para** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID.






# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - **Ciclo 2:** `beq` (está en ID) se detecta el conflicto. La instrucción `sub` **se para** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID.
  - **Ciclo 3:** `beq` (está en EX) resuelve el salto, pero el conflicto continúa.






# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - **Ciclo 2:** `beq` (está en ID) se detecta el conflicto. La instrucción `sub` **se para** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID.
  - **Ciclo 3:** `beq` (está en EX) resuelve el salto, pero el conflicto continúa. La instrucción `sub` **permanece parada** y se inserta otra “burbuja”.






# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - Ciclo 2:** `beq` (está en ID) se detecta el conflicto. La instrucción `sub` **se para** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID.
  - Ciclo 3:** `beq` (está en EX) resuelve el salto, pero el conflicto continúa. La instrucción `sub` **permanece parada** y se inserta otra “burbuja”.
  - Ciclo 4:** `beq` (está en MEM) **se lanza la instrucción** que corresponda.






# Conflictos de control
 
## Solución HW: parada

- Una **solución** consiste **en parar** el pipeline **durante 2 ciclos** para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto.
  - **Ciclo 2:** `beq` (está en ID) se detecta el conflicto. La instrucción `sub` **se para** y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID.
  - **Ciclo 3:** `beq` (está en EX) resuelve el salto, pero el conflicto continua. La instrucción `sub` **permanece parada** y se inserta otra “burbuja”.
  - **Ciclo 4:** `beq` (está en MEM) **se lanza la instrucción** que corresponda.
  - **Penaliza la ejecución** del programa en **dos ciclos** por instrucción de salto.





# Conflictos de control



## Solución HW: predicción de salto (i)

- Para instrucciones **beq** existe una **solución mejor** que consiste en **predecir que el salto no se tomará**.
  - La instrucción **beq** y las que le siguen en secuencia se lanzan normalmente.
  - Cuando se conoce la dirección/decisión de salto (**beq** está en etapa EX):
    - Si **no hay que saltar**, **no se hace nada**.
    - Si **hay que saltar**, se **descartan (flush)** las 2 últimas instrucciones lanzadas, insertando “burbujas” de no operación en las etapas ID y EX.
  - En el ciclo siguiente (**beq** está en etapa MEM) se **lanza la instrucción** que corresponda.
  - **Penaliza la ejecución** del programa en **dos ciclos por instrucción de salto tomado**, no hay penalización si el salto no se toma.
- La opción complementaria, **predecir que el salto se toma**, es mucho más compleja porque requiere también **predecir la dirección** a la que saltar.



# Conflictos de control



## Solución HW: predicción de salto (ii)

  



# Conflictos de control



## Solución HW: predicción de salto (ii)

 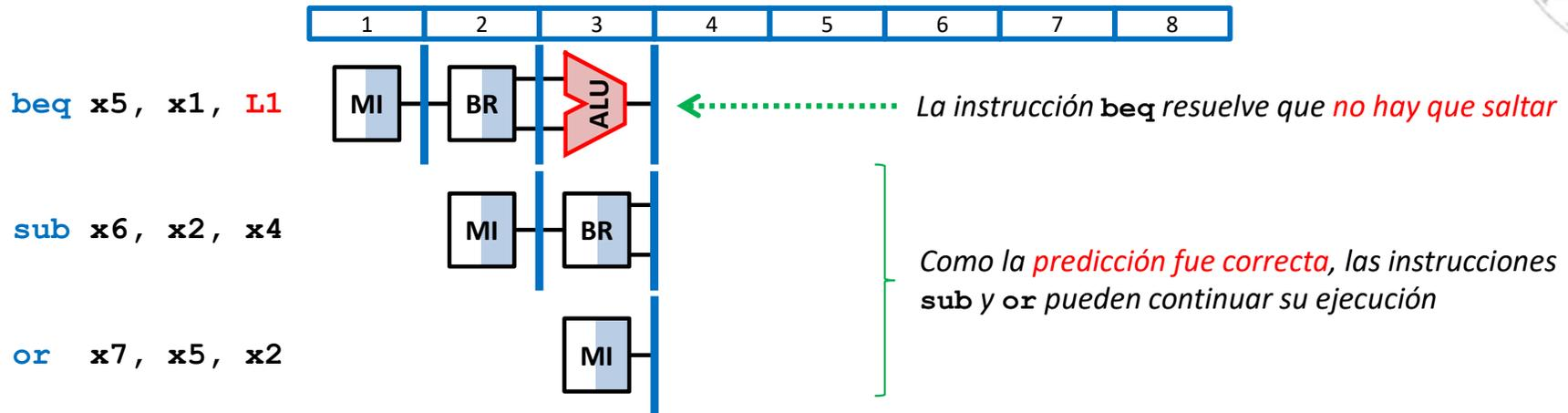



# Conflictos de control


## Solución HW: predicción de salto (ii)

  




# Conflictos de control

## Solución HW: predicción de salto (ii)

 

 Instrucciones y "burbujas" siguen normalmente su ejecución




Instrucciones y "burbujas" siguen normalmente su ejecución



# Conflictos de control
 
## Solución HW: predicción de salto (iii)

- Para instrucciones **jal** (que siempre saltan) la **predicción de salto no tomado** siempre falla, pero se usa porque:
  - Su **penalización es la misma** que en el caso de parada.
  - No **requiere lógica adicional** a la necesaria para **beq**.
  - Implícitamente **resuelve un conflicto de datos** no estudiado.
    - La instrucción **jal** almacena PC+4 en **x1** durante la etapa WB, un valor que no pasa por la ALU y por tanto no puede ser anticipado en la ruta datos diseñada.
    - Gracias al retraso de 2 ciclos, el valor actualizado de **x1** puede leerse del BR.






# Conflictos de control

 
## Solución HW: predicción de salto (iv)

- En diagramas de ejecución simplificados se marcan explícitamente las instrucciones descartadas:



# Procesador segmentado

+ predicción de salto: ruta de datos

 


versión 27/10/23


tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

122

 

 Se añade un puerto de borrado  
descartar la instrucción en etapa IF  
(insertando una "burbuja" en ID)  
Para la etapa ID ya existe





# Procesador segmentado


Simulación de predicción de salto incorrecta: 3er. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

123

 



# Procesador segmentado


Simulación de predicción de salto incorrecta: 4o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

124

 



# Procesador segmentado


Simulación de predicción de salto incorrecta: 5o. ciclo

versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

125

 



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos ampliada (i)

- La **unidad de conflictos** se **amplía** para que, en caso de que el salto deba tomarse, se **descarten las instrucciones** de las etapas IF e ID:
  - Borrando los registros de segmentación IF/ID e ID/EX.
- Para realizar su función **necesita conocer**:
  - **PCsrcE**: solo se activa si la instrucción en la etapa EX es de salto y ha resuelto saltar.

```
Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 )  
      else ( 0 )
```

```
StallF ← Stall
```

```
StallD ← Stall
```

```
FlushE ← Stall | PCsrcE
```

←..... Borra el registro de segmentación ID/EX

```
FlushD ← PCsrcE
```

←..... Borra el registro de segmentación IF/ID



# Procesador segmentado

## Diseño de la unidad de conflictos ampliada (ii)

```

Stall ← if ( (ResSrcE = 0) & BRwrE & ((Rs1D = RdE) | (Rs2D = RdE)) ) then ( 1 )
      else
      ( 0 )



```

StallF ← Stall

StallD ← Stall


FlushE ← Stall | PCsrcE

FlushD ← PCsrcE

  
 
# Procesador segmentado

+ predicción de salto: señales de control




versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


128

 

Se añade señal de borrado  
Señal de borrado ya existente

# Procesador segmentado

+ predicción de salto: señales de estado

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


129

 

Para detectar si hay que saltar

# Procesador segmentado

Con resolución completa de conflictos

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

130

 



# Procesador segmentado

## Resolución de conflictos SW vs. HW

Tipo de Conflicto	Instrucciones implicadas	Penalización (ciclos)		Solución HW implementada
		SW	HW	
<b>Estructural</b>	<i>(no existe este tipo de conflicto)</i>	-	-	-
<b>Datos</b>	tipo add/i → resto	1, 2 ó 3	0	<i>anticipación</i>
	lw → tipo add/i	1, 2 ó 3	1	<i>parada + anticipación (evitable reordenando código)</i>
	lw → lw	1, 2 ó 3	1	<i>parada + anticipación (evitable reordenando código)</i>
	lw → sw	1, 2 ó 3	1	<i>parada + anticipación (evitable optimizando anticipación)</i>
<b>Control</b>	beq	2	0 ó 2	<i>predicción de salto</i>
	jal	2	2	<i>predicción de salto</i>



# Procesador segmentado


## Coste y tiempo de ciclo (CMOS 90 nm)

$$area = 77018 \mu m^2$$

$$t_{clk} = 10.5 \text{ ns}$$

$$f_{clk} = \frac{1}{t_{clk}} = \frac{1}{10.5 \cdot 10^{-6} \text{ s}} = 95 \text{ MHz}$$

etapa	camino crítico
IF	8890 ps
ID	$\frac{1}{2}t_{clk} + 723 \text{ ps}$
EX	<b>10541 ps</b>
MEM	8667 ps
WB	1122 ps
<b>máx.</b>	<b>10541 ps</b>

 

- CPI segmentado ideal: sin penalización por conflictos (CPI = 1).

$$CPI = 1$$

$$t_{ejec} = 10^8 \cdot 1 \cdot 10.5 \text{ ns} = 1.05 \text{ s}$$

$$MIPS = 10^8 / (10^6 \cdot 1.05 \text{ s}) = 95.2 \text{ Minst/s}$$



# Procesador segmentado

## Métricas de rendimiento

- Sea un programa que ejecuta  $10^8$  instrucciones (100 millones) tal que:
  - 25% de las instrucciones son de tipo **lw**
    - 40% le sigue una instrucción que necesita el valor cargado: parada de 1 ciclo.
  - 10% de las instrucciones son de tipo **sw**
  - 11% de las instrucciones son de tipo **beq**
    - 50% de los saltos se toman: salto mal predicho y 2 instrucciones se descartan.
  - 2% de las instrucciones son de tipo **jal**
  - 52% de las instrucciones son aritmético-lógicas
- CPI segmentado real: con penalización por conflictos ( $CPI > 1$ ).
  - **lw**: 1/2 ciclos, **beq**: 1/3 ciclos, **jal**: 3 ciclos, *resto*: 1 ciclo

$$\begin{aligned}
 CPI &= 0.25 \cdot (0.6 \cdot 1 + 0.4 \cdot 2) && \leftarrow \text{Instrucciones lw} \\
 &+ 0.10 \cdot 1 && \leftarrow \text{Instrucciones sw} \\
 &+ 0.11 \cdot (0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 3) && \leftarrow \text{Instrucciones beq} \\
 &+ 0.02 \cdot 3 && \leftarrow \text{Instrucciones jal} \\
 &+ 0.52 \cdot 1 = \mathbf{1.25} && \leftarrow \text{Instrucciones aritmético-lógicas}
 \end{aligned}$$

$$t_{ejec} = 10^8 \cdot 1.25 \cdot 10.5 \text{ ns} = \mathbf{1.31 s}$$

$$MIPS = 10^8 / (10^6 \cdot 1.43 \text{ s}) = \mathbf{76.2 \text{ Minst/s}}$$




# Comparativa

## RISC-V reducido: monociclo vs. multiciclo vs. segmentado

- El **procesador segmentado** es el más caro pero tiene mejor rendimiento

Procesador	$t_{clk}$ (ns)	CPI	Coste ( $\mu\text{m}^2$ )	$t_{ejec}$ (s)	↑ coste	Speedup
Monociclo	27.6	1	59181	2.76	1	1
Multiciclo	9.8	4.14	65626	4.06	1.12	0.68
Segmentado	10.5	1.25	77018	1.31	1.30	2.11

 




# Microarquitecturas avanzadas
 
## Procesadores superescalares

- Un **procesador superescalar** contiene **varias copias** de la ruta de datos:
  - Ejecuta en **paralelo** varias instrucciones del **mismo programa/hebra**.
  - Un **procesador superescalar de 2 vías**:
    - Tiene 2 ALUs, y el BR y la memoria tienen duplicados sus puertos.
    - Lanza 2 instrucciones por ciclo (CPI ideal =  $\frac{1}{2}$ ).




- La **probabilidad de conflicto** de datos/control es **mayor**:
  - Para reducirla, **ejecuta las instrucciones en un orden distinto** al que están escritas en el programa (fuera de orden) asegurando que el resultado sea el mismo.



# Microarquitecturas avanzadas
 
## Procesadores multicore

- Un **procesador multicore** contiene varias copias del procesador completo:
  - Ejecuta en **paralelo** varias instrucciones de **distintos programas/hebras**.
  - Un **procesador dual core**:
    - Tiene 2 procesadores segmentados completos que comparten memoria.
    - Lanza 2 instrucciones por ciclo (CPI ideal =  $\frac{1}{2}$ ).



- Los **cores** pueden ser a su vez **superescalares**:
  - Un dual core superscalar de 2 vías, lanza 4 instrucciones por ciclo (CPI ideal =  $\frac{1}{4}$ ).

# Microarquitecturas avanzadas

## Procesadores Intel




Microprocesador	Año	$f_{\text{clk}}$ (MHz)	# Etapas	# Vias	Fuera de orden	# cores
486	1989	25	5	1	No	1
Pentium	1993	66	5	2	No	1
Pentium Pro	1997	200	10	3	Sí	1
Pentium 4 Willamette	2001	2000	22	3	Sí	1
Pentium 4 Prescott	2004	3600	31	3	Sí	1
Core	2006	3600	14	4	Sí	2
Core i7 Nehalem	2008	3600	14	4	Sí	2-4
Core Westmere	2010	3730	14	4	Sí	6
Core i7 Ivy Bridge	2012	3400	14	4	Sí	6
Core Broadwell	2014	3700	14	4	Sí	10
Core i9 Skylake	2016	3100	14	4	Sí	14
Ice Lake	2018	4200	14	4	Sí	16

fuelle: A.A. Patterson & J.L. Hennesy, Computer Organization and Design, RISC-V Edition (2nd. edition). (2021)



- Cálculo del coste.
- Cálculo del tiempo de ciclo.

## Apéndice tecnológico

 



# Cálculo del coste y tiempo de ciclo

## CMOS 90 nm






versión 27/10/23




tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2




139

   

   área: 3052  $\mu\text{m}^2$   
retardo: 8360 ps



   área: 202  $\mu\text{m}^2$   
retardo: 460 ps



área: 51405  $\mu\text{m}^2$   
retardo lectura: 723 ps  
setup escritura: 705 ps  
(debido al DEC de dirección)

área:  $32 \times 29.49 = 944 \mu\text{m}^2$   
retardo:  $32 \times 226 = 7232 \text{ ps}$

área:  $32 \times 11.05 = 354 \mu\text{m}^2$   
retardo: 223 ps

área:  $32 \times 23.04 = 737 \mu\text{m}^2$   
retardo: 250 ps




# Cálculo del coste y tiempo de ciclo
 
## CMOS 90 nm




versión 27/10/23


Comportamiento idealizado: retardo comparable al de la ALU  
(para que pueda leerse en un ciclo de reloj)




área: -  
tiempo de acceso: 8500 ps

 

área: -  
tiempo de acceso: 8500 ps

 

 área:  $32 \times 11.05 + 32 \times 32.26 = 1386 \mu\text{m}^2$   
retardo CLK → Q: 167 ps  
setup:  $1 \times 223 = 223 \text{ ps}$  (debido a MUX de carga)



DEC ALU  
área:  $56 \mu\text{m}^2$   
retardo: 490 ps



DEC principal  
área:  $65 \mu\text{m}^2$   
retardo: 451 ps



DEC sExt  
área:  $21 \mu\text{m}^2$   
retardo: 451 ps



área:  $15 \mu\text{m}^2$   
retardo: 351 ps

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

140




# Cálculo del coste y tiempo de ciclo


CMOS 90 nm




versión 27/10/23

 

 
**área:**  $96 \times 11.05 + 96 \times 32.26 = 4158 \mu\text{m}^2$   
**retardo CLK→Q:** 167 ps  
**setup:**  $1 \times 223 = 223 \text{ ps}$  (debido a MUX de carga)



 
**área:**  $185 \times 32.26 = 5968 \mu\text{m}^2$   
**retardo CLK→Q:**  $1 \times 167 = 167 \text{ ps}$   
**setup:** 0 ps



 **área:**  $105 \times 24.88 = 2612 \mu\text{m}^2$   
**retardo CLK→Q:** 167 ps  
**setup:** 0 ps



 **área:**  $104 \times 24.88 = 2588 \mu\text{m}^2$   
**retardo CLK→Q:** 167 ps  
**setup:** 0 ps



**área:** 195  $\mu\text{m}^2$   
**retardo:** 881 ps



**área:** 7  $\mu\text{m}^2$   
**retardo:** 171 ps




**área:** 418  $\mu\text{m}^2$   
**retardo:** 744 ps



# Cálculo del tiempo de ciclo

Etapa IF: camino crítico

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


143

 

8890 ps

# Cálculo del tiempo de ciclo

Etapa ID: camino crítico

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


144

 

$\frac{1}{2}t_{clk} + 723 \text{ ps}$

# Cálculo del tiempo de ciclo

Etapa EX: camino crítico

 

10541 ps

744

351

167

250

8360

250

223

223

223

versión 27/10/23


tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

145

# Cálculo del tiempo de ciclo

Etapa MEM: camino crítico

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2


146

 

8667 ps

# Cálculo del tiempo de ciclo

Etapa WB: camino crítico

 


versión 27/10/23

tema 7:  
Diseño segmentado del procesador

FC-2

147

 

$1122 \text{ ps} < \frac{1}{2} t_{\text{clk}}$

# Acerca de *Creative Commons*



## ■ Licencia CC (**Creative Commons**)

- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



**Reconocimiento** (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



**No comercial** (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



**Compartir igual** (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

**Más información:** <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>