



Laboratorio 3:
Máquinas de estados finitos
acondicionamiento de las señales de reloj y reset

Diseño automático de sistemas


José Manuel Mendías Cuadros
*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*





Presentación

- Diseñar una **cerradura electrónica** con el siguiente comportamiento:
 - Inicialmente la cerradura estará **abierta**.
 - A cada pulsación de **enter_n**, el sistema **leerá una clave de 8 bits**.
 - La **primera pulsación** almacenará la clave y cerrará la cerradura.
 - Las **sucesivas pulsaciones** abrirán la cerradura siempre y cuando la clave introducida coincida con la clave almacenada.
 - Se tendrán un **máximo de 3 intentos** para acertar la clave almacenada.
 - Tras fallar los 3 intentos la cerradura quedará indefinidamente cerrada.
- Tomará las señales y visualizará la cuenta del siguiente modo:
 - La **clave** la leerá de los **switches** de la placa XST a cada pulsación del pulsador PB-1.
 - El **estado** del cerrojo será visible en **todos los leds** de la placa XST.
 - El **número de intentos restantes** se visualizará en el **display 7-seg** de la placa XSA-3S.
 - Así como una "A" cuando esté abierto y una "C" cuando esté cerrado
 - Podrá **resetearse asíncronamente** pulsando el pulsador PB1 de la placa XSA-3S.


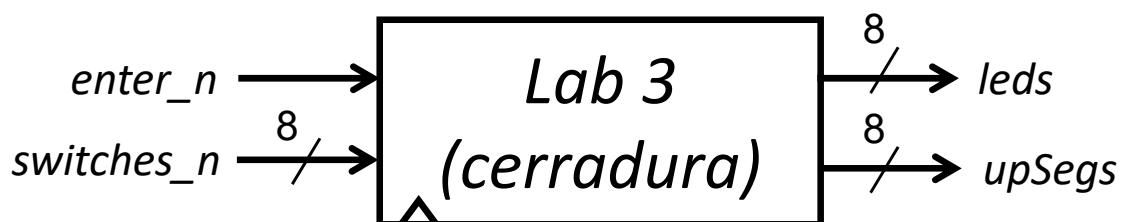




Señal de reloj

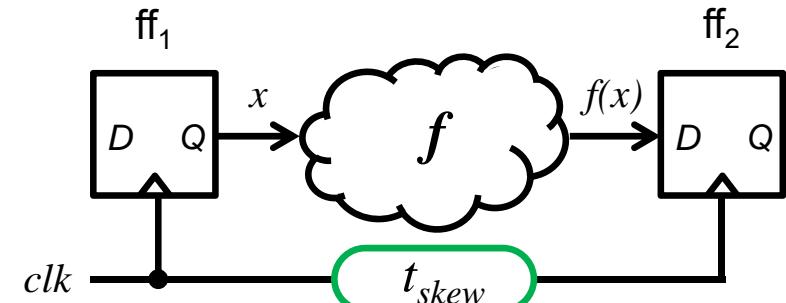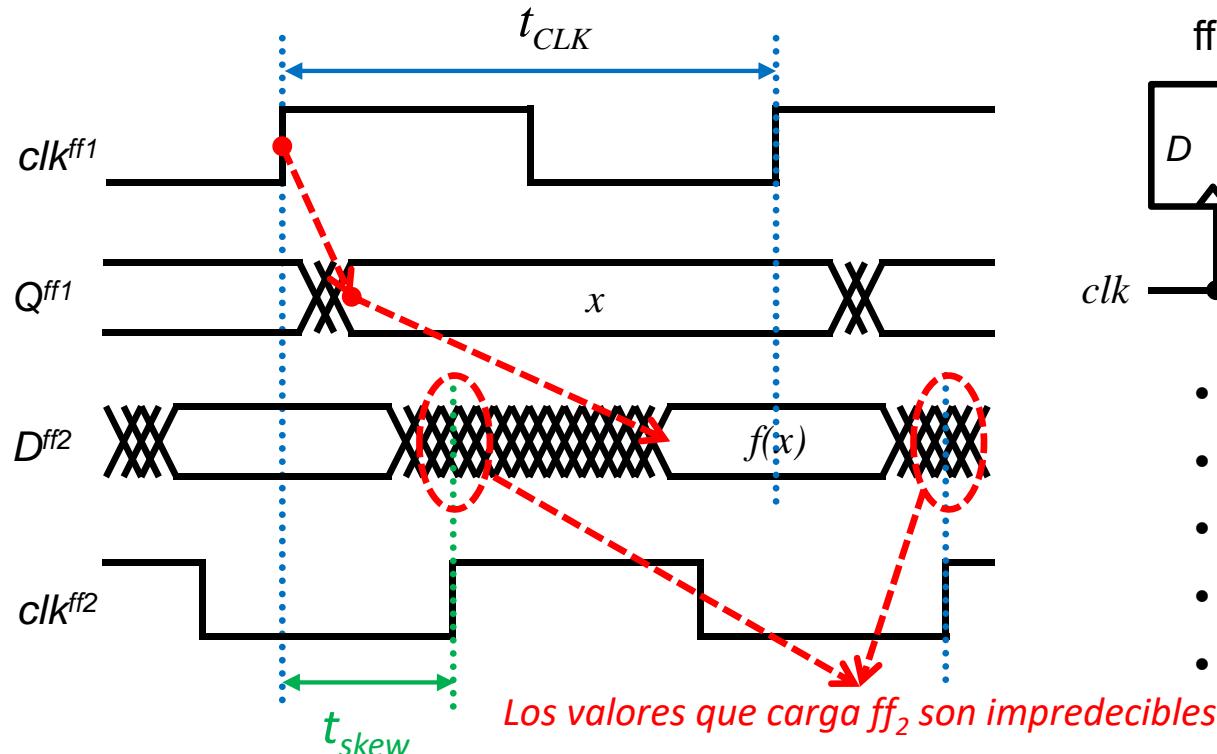problema (i)

- El modelo de temporización síncrona, asume que los eventos del reloj llegan simultáneamente a todos los biestables del sistema.
 - Si la señal de reloj llega con cierto retraso (**skew**) a algunos flip-flops, el sistema se desincroniza o entra en metaestabilidad.
 - Ídem si la frecuencia del reloj no es perfectamente regular (**jitter**).





- Distinta longitud de cable
- Ruido (interferencias)
- Diferente carga local
- Variaciones locales de temperatura
- etc...

Señal de reloj

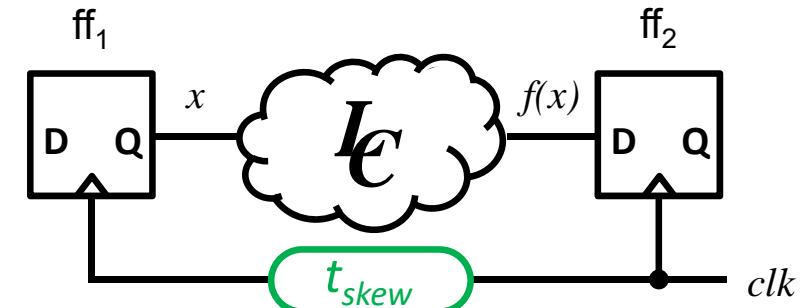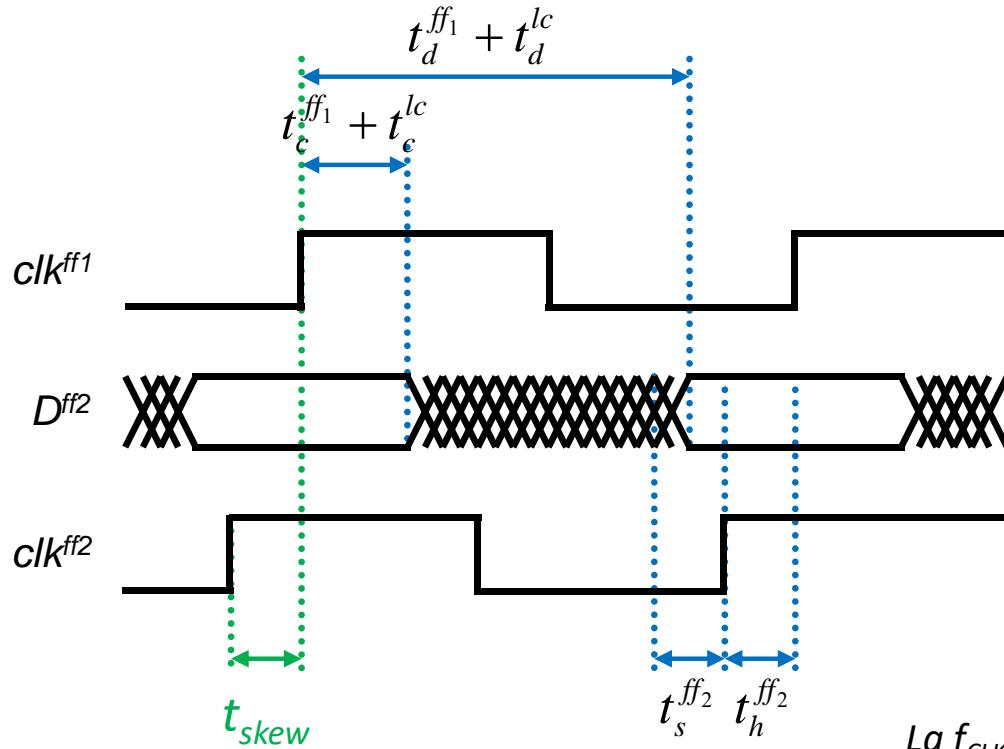problema (ii)



- Las herramientas EDA pueden solventar este problema:
 - Reformulando las ligaduras de retardo máximo y mínimo que satisface la lógica combinacional sintetizada de manera que tenga en cuenta el skew y jitter.
- En el caso de **skew negativo** (datos y reloj en sentido contrario)
 - A costa de degradar el rendimiento del circuito.



ligadura de retardo máximo:

$$t_{CLK} \geq (t_d^{ff_1} + t_d^{lc} + t_s^{ff_2} + t_{skew})$$

ligadura de retardo mínimo:

$$(t_c^{ff_1} + t_c^{lc}) \geq t_{ff_2} - t_{skew}$$



La f_{CLK} máxima alcanzable es menor que sin skew



Señal de reloj

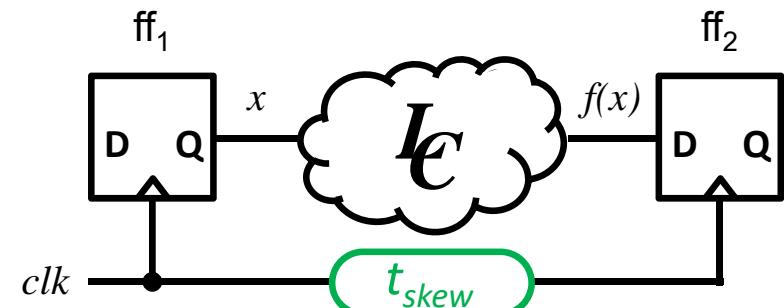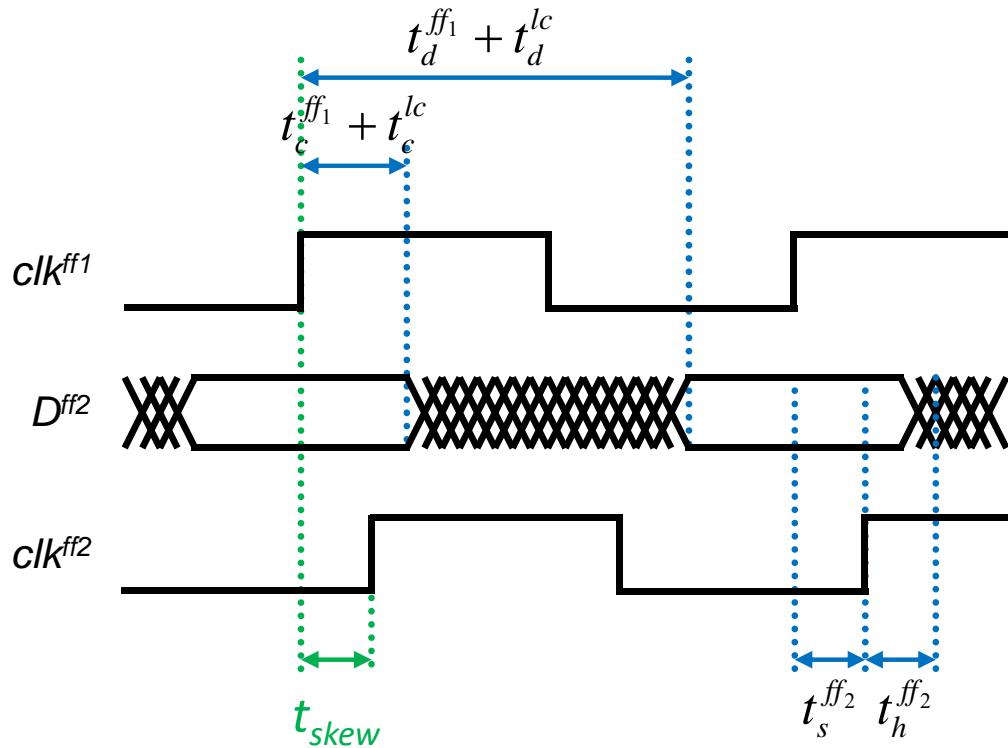problema (iii)

- En el caso de **skew positivo** (datos y reloj el mismo sentido)
 - A costa de añadir lógica extra (que aumenta el retardo) para evitar la llegada prematura de datos



ligadura de retardo máximo:

$$t_{CLK} \geq (t_d^{ff_1} + t_{d,c}^{lc} + t_s^{ff_2} - t_{skew})$$

ligadura de retardo mínimo:


$$(t_d^{ff_1} + t_{d,c}^{lc}) \geq t_h^{ff_2} + t_{skew}$$

Señal de reloj

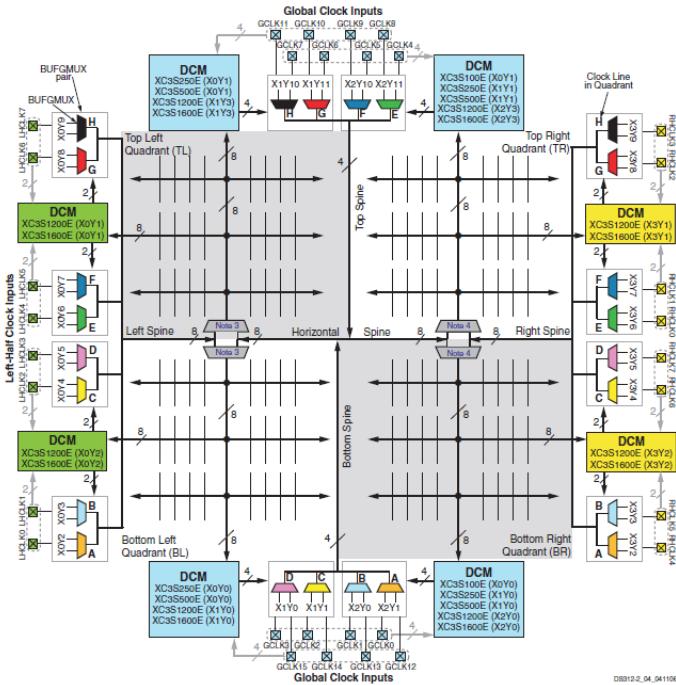problema (iv)



- Por su lado las **FPGA**, para solventar el mismo problema, disponen de una red global dedicada de distribución de **reloj** de bajo skew y alto fanout.
- Esta red solo puede conectarse a ciertos pines de entrada
 - Por ello la señal de reloj solo puede entrar por alguno de ellos
 - La conexión del pin a la red se realiza implícitamente cuando la herramienta identifica en el código fuente una señal de tipo reloj.
- La red, en la familia Spartan-3, tiene **topología 'fish-bone'**







Señal de reloj

digital clock manager (i)

- Además, disponen de módulos prefabricados para la gestión de reloj
 - Que pueden conectarse entre el pin de entrada del reloj y la red de distribución.
 - La familia Spartan-3 disponen de módulos DCM (Digital Clock Managers)
 - Dada una señal de reloj de entrada, un DCM puede:
 - Multiplicar y/o dividir su frecuencia.
 - Acondicionarla para que tenga un factor de trabajo del 50% y unas transiciones limpias.
 - Desfasarla una fracción de su periodo.
 - Eliminar el skew debido a retardos de su red de distribución interna/externa.
 - Transformarla una señal de reloj entre diferentes estándares E/S.

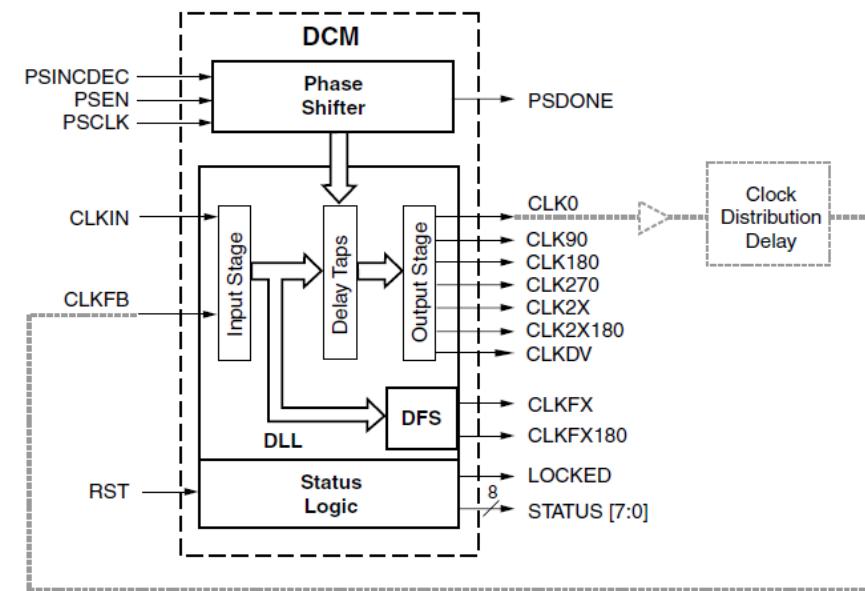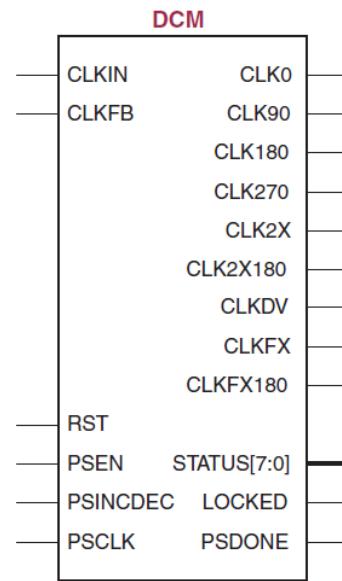


Señal de reloj

digital clock manager (ii)



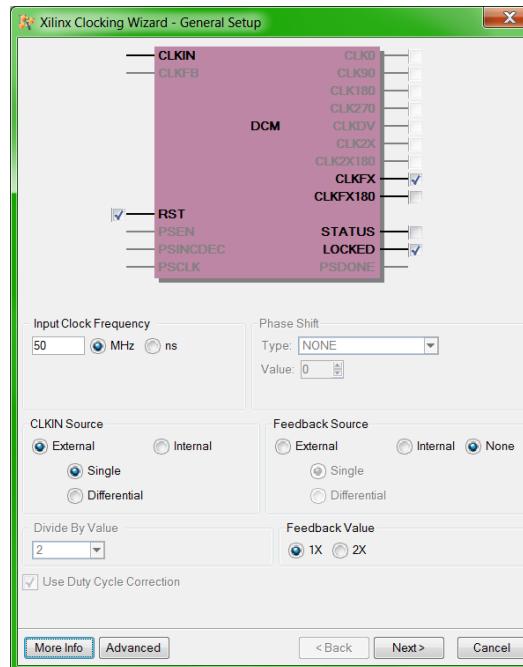- Para usar un DCM debe **instanciarse como componente**
 - Su comportamiento se configura a través de los valores que toman los genéricos durante instantiación.
- Para facilitar su instantiación y configuración puede usarse un **wizard** del Core Generator
 - **Project > New Source**
 - **IP (CORE Generator & Architecture Wizard) > single DCM**





Señal de reloj

sintetizador de frecuencias

- Uno de los usos del DCM es como sintetizador de frecuencias
 - La **frecuencia del reloj de entrada** debe estar entre **1 MHz y 280 MHz**
 - La **frecuencia del reloj de salida** podrá estar, según el modo del DCM entre:
 - **18 MHz y 210 MHz** (en modo "LOW")
 - **210 MHz y 326 Mhz** (en modo "HIGH")
 - La frecuencia de salida se obtiene a partir de la frecuencia de entrada
 - Multiplicándola por un factor $M=\{2..32\}$
 - Dividiéndola por un divisor $D=\{1..32\}$
- Por ejemplo, tomando un reloj de entrada de frecuencia 50 MHz, es posible obtener un amplio rango de frecuencias para el reloj de salida:

M	D	f_{clkOut}
2	1	100 MHz
3	2	75 Mhz
3	5	30 MHz
14	25	28 MHz

M	D	f_{clkOut}
4	5	40 MHz
21	25	42 Mhz
22	25	44 MHz
23	25	46 MHz

M	D	f_{clkOut}
28	5	280 MHz
21	25	210 Mhz
9	25	18 MHz
2	5	20 MHz



Señal de reloj

frequencySynthesizer.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity frequencySynthesizer is
  generic (
    FREQ      : natural;          -- frecuencia del reloj de entrada en KHz
    MODE      : string;           -- modo del sintetizador de frecuencia "LOW" o "HIGH"
    MULTIPLY : natural range 2 to 32; -- factor por el que multiplicar la frecuencia de entrada
    DIVIDE   : natural range 1 to 32 -- divisor por el que dividir la frecuencia de entrada
  );
  port (
    clkIn  : in std_logic;       -- reloj de entrada
    ready  : out std_logic;      -- indica si el reloj de salida es válido
    clkOut : out std_logic      -- reloj de salida
  );
end frequencySynthesizer;

library unisim;
use unisim.vcomponents.all;

architecture syn of frequencySynthesizer is
begin
  ...
end syn;
```

Señal de reloj

frequencySynthesizer.vhd



```

clockManager : DCM
generic map
(
    CLKDV_DIVIDE      => 2.0,
    CLKFX_DIVIDE      => DIVIDE,
    CLKFX_MULTIPLY    => MULTIPLY,
    CLKIN_DIVIDE_BY_2  => FALSE,
    CLKIN_PERIOD       => 1_000_000.0/real(FREQ),    -- periodo de la entrada (en ns)
    CLKOUT_PHASE_SHIFT=> "NONE",
    CLK_FEEDBACK       => "NONE",
    DESKEW_ADJUST     => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
    DFS_FREQUENCY_MODE=> MODE,
    DUTY_CYCLE_CORRECTION=> FALSE,
    PHASE_SHIFT        => 0,
    STARTUP_WAIT       => FALSE
)

port map
(
    CLK0      => open,
    CLK90     => open,
    CLK180    => open,
    CLK270    => open,
    CLK2X     => open,
    CLK2X180  => open,
    CLKDV     => open,
    CLKFX     => clkOut,
    CLKFX180  => open,
    LOCKED    => ready,
    PSDONE   => open,
    STATUS    => open,
    CLKFB    => '0',
    CLKIN     => clkIn,
    PSCLK    => '0',
    PSEN     => '0',
    PSINCDEC => '0',
    RST      => '0'
);


```



Señal asíncrona de reset

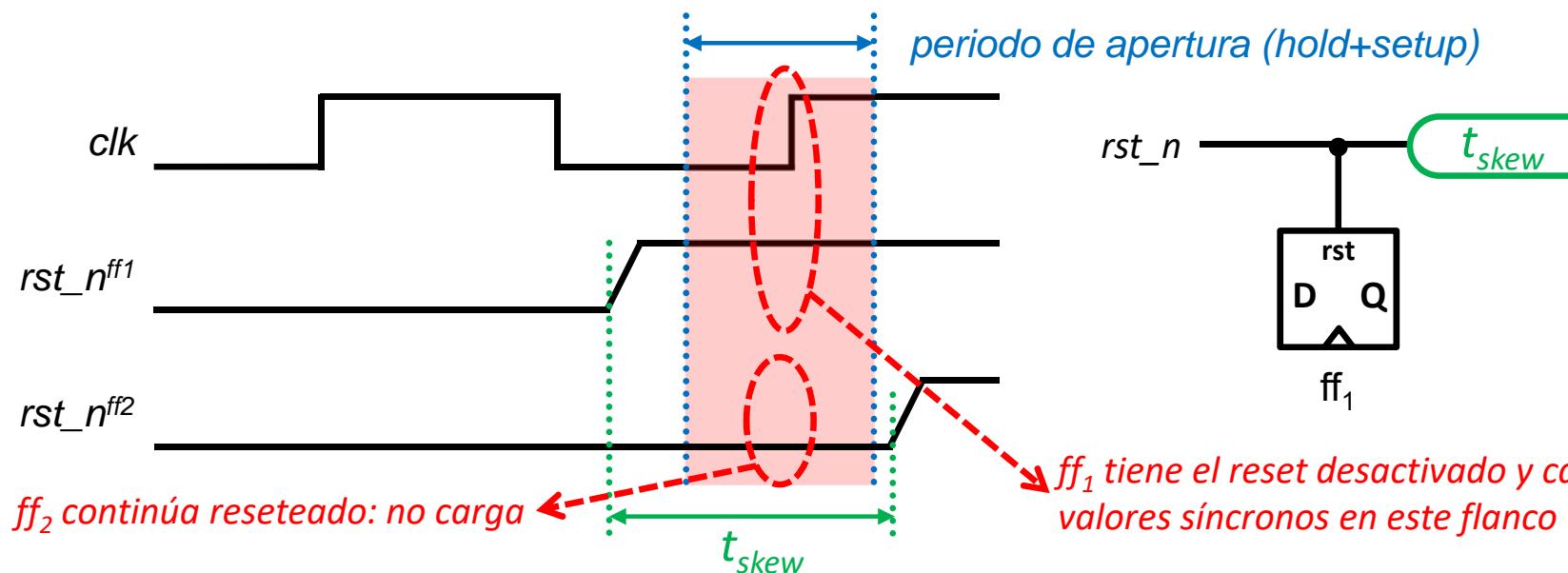problema

- El **reset** es una señal de **alta conectividad** y naturaleza **asíncrona**
 - El **retardo de su red de distribución** hace que sus **eventos no lleguen al mismo tiempo** a todos los biestables.
 - Si el **reset se activa** en cada biestable en distintos instantes no hay problema.
 - Si el **reset se desactiva** en las **proximidades del flanco de reloj**, puede que:
 - Parte de los **biestables comienzan su funcionamiento normal al final del ciclo** y otros **no lo hagan hasta el ciclo siguiente**.
 - Parte de los **biestables entran en metaestabilidad** porque comienzan a cargar los nuevos valores síncronos durante su periodo de apertura.





Señal asíncrona de reset

sincronizador de reset de 2 etapas (i)





- Una posible solución sería añadir un sincronizador al reset
 - De este modo, el reset se activaría y desactivaría síncronamente.
 - La desactivación se produce poco después del flanco de reloj, y tiene un ciclo completo para alcanzar a todos los biestables.
 - Sin embargo para que la activación del reset se propague a los biestables:
 - Es necesario que el reloj funcione (para que la activación se propague por el sincronizador)
 - Lo hace algunos ciclos después de que el reloj comience a funcionar, ciclos durante el cual el sistema ha tenido un comportamiento síncrono.
- La solución mejor es adaptar un sincronizador para que tenga una activación asíncrona y desactivación síncrona.
 - Mientras que la señal de reloj no funcione, el sistema estará reseteando
 - Una vez funcione, seguirá reseteando hasta que la desactivación alcance la salida del sincronizador

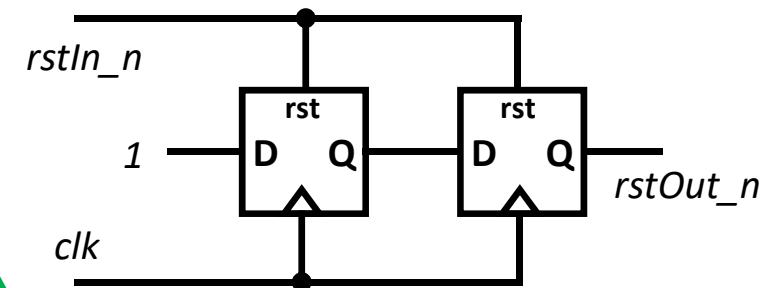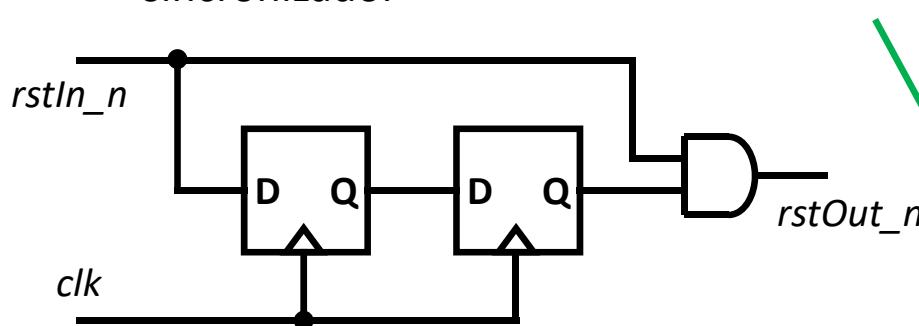

Señal asíncrona de reset

sincronizador de reset de 2 etapas (ii)

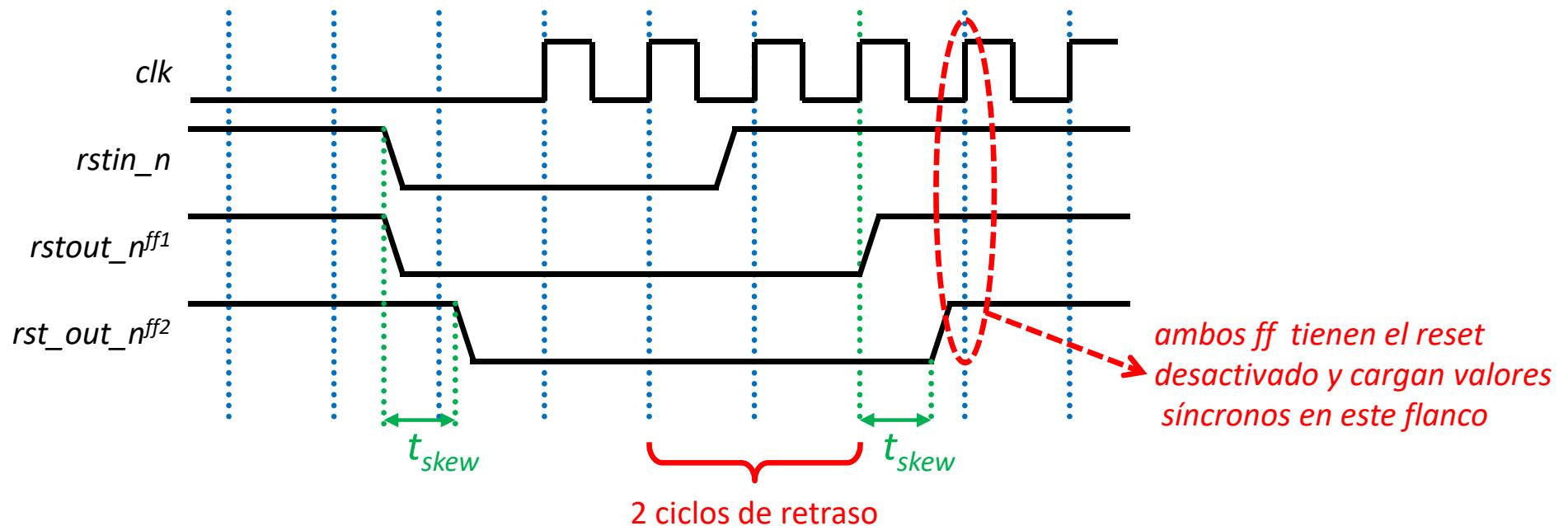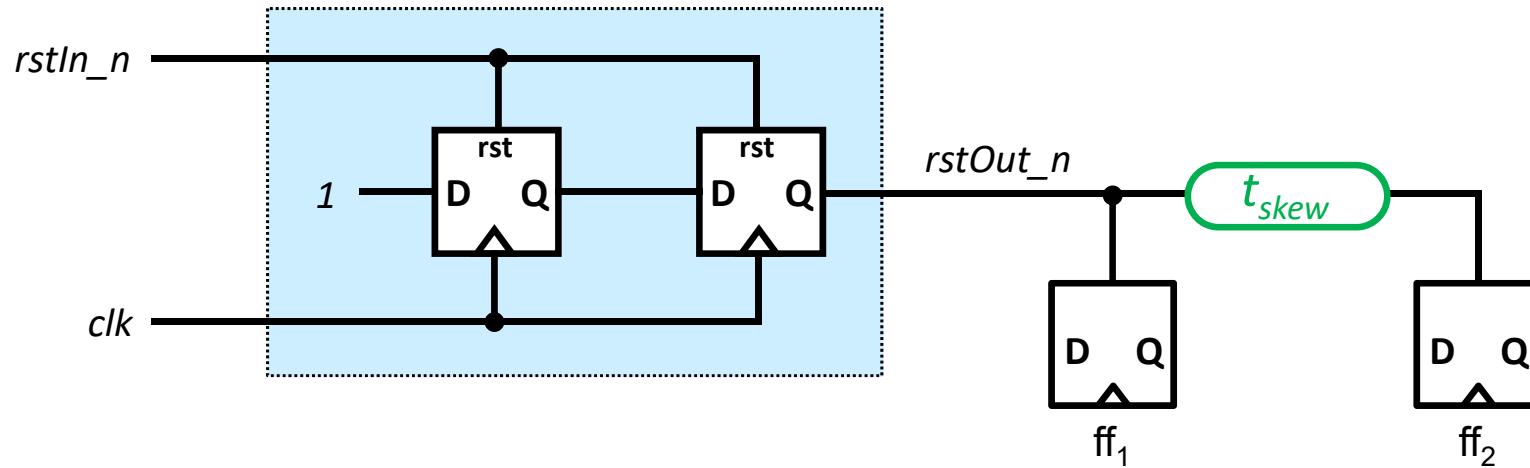

Señal asíncrona de reset

synchronizer.vhd



- El sincronizador diseñado para sincronizar señales externas puede reutilizarse también para sincronizar el reloj.

- Instanciación para sincronizar un pulsador


```
pbSynchronizer : synchronizer
generic map ( STAGES => 2, INIT => '1' )
port map ( rst_n => rst_n, clk => clk, x => pb_n, xSync_n => pb_n );
```

en reposo los pulsadores valen '1'

- Instanciación para sincronizar el reset (aunque venga de un pulsador)

```
rstSynchronizer : synchronizer
generic map ( STAGES => 2, INIT => '0' )
port map ( rst_n => rstIn_n, clk => clk, x => '1', xSync_n => rstOut_n );
```

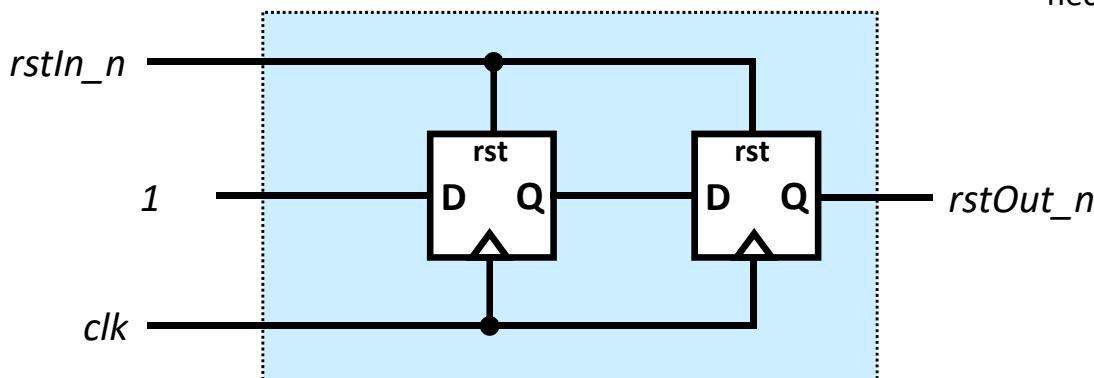necesario para la activación asíncrona del reset




Reloj y reset asíncrono

evitar malas prácticas



- Es mala práctica que el reloj atraviese lógica (clock gating):
 - Introduce un skew variable el reloj debido a la incertidumbre de la red de puertas.
 - Puede producir glitches que provoquen cambios espurios de estado.
- Es mala práctica que el reset asíncrono atraviese lógica (reset gating):
 - Introduce un skew variable en el reset debido a la incertidumbre de la red de puertas
 - Puede producir glitches que provoquen inicializaciones espurias.
- Cuando se usan estas técnicas requieren un diseño manual de la red.

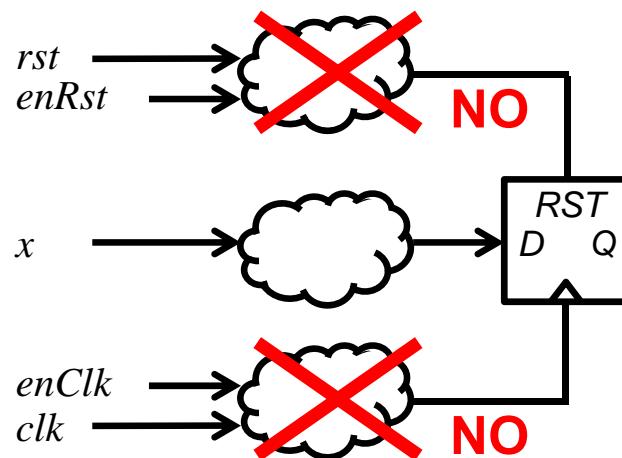

```
process( rst, clk ) NO
begin
    if rst='1' and enRst='1' then NO
        q <= ...;
    if rising_edge(clk) and enClk='1' then
        q <=
    end if;
end process;
```

Reset o no reset

esa es la cuestión



- Un diseño ortodoxo VLSI dispone de una única señal global de reset asíncrono acondicionada que alcanza todos los biestables del circuito
 - Dicho reset se debe activar **tras power-on** y **bajo demanda** para llevar al sistema completo a un estado inicial conocido.
- Sin embargo, esta técnica es costosa:
 - En **ASICs**, los biestables con reset son mayores que sin reset y el rutado de la señal global ocupa espacio.
 - En **FPGAs**, todos los biestables tienen reset, pero uso puede requerir más recursos que cuando no se usa.
- Así, para reducir costes, **cuando el valor de un biestable tras power-on no afecta el funcionamiento del sistema, se especifica sin reset:**
 - Si forman parte de un pipe-line (tras algunos ciclos alcanzan valores validos)
 - Si están conectados a lógica que los inicializa explícitamente (síncronamente)




Reset asíncrono vs. síncrono

diseños sobre FPGAs



- Los biestables de las FPGAs tienen ciertas peculiaridades:
 - Tienen entradas de inicialización (SR) que pueden configurarse para que **inicialicen** el biestable asíncrona o síncronamente.
 - El **valor inicial del biestable forma parte de la configuración**, luego no requieren ser reseteados explícitamente tras power-on (la FPGA implícitamente resetea tras la carga, activado la señal **GSR**).
- Por ello, es común ver diseños proyectados sobre FPGAs con:
 - Lógica secuencial **con reset síncrono**.
 - Lógica secuencial **sin reset**.
 - En ambos casos consiguen circuitos con un **uso menor de recursos**.
- En **ASICs el reset síncrono no se usa** por ser una técnica que no resuelve el problema de la inicialización:
 - Ya que requiere la existencia de una señal de reloj válida (cosa no siempre cierta tras power-on).

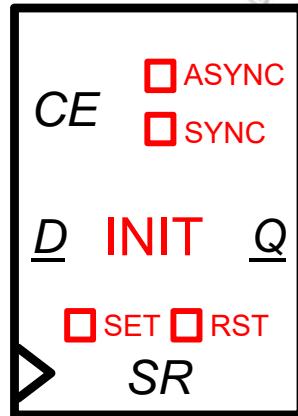




Reset asíncrono vs. síncrono

diseños sobre FPGAs con reset asíncrono

```
architecture rstAsync of counter is
  signal cs : unsigned(n-1 downto 0);
begin
  process (rst_n, clk)
  begin
    if rst='1' then
      cs <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if clear='1' then
        cs <= (others => '0');
      elsif ce='1' then
        if cs=MAXVALUE then
          cs <= (others => '0');
        else
          cs <= cs + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end rstAsync;
```

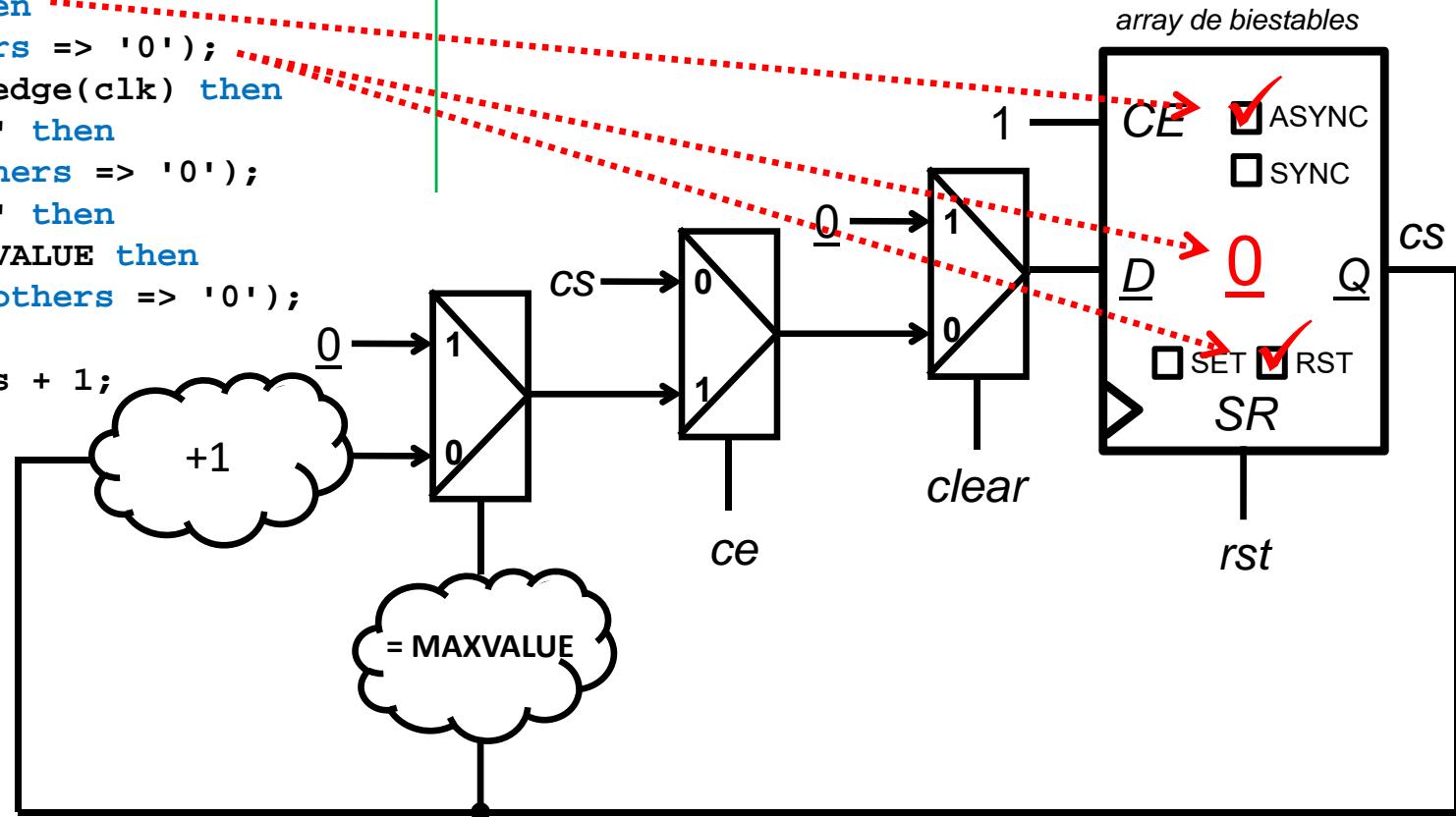




Reset asíncrono vs. síncrono

diseños sobre FPGAs con reset síncrono

```
architecture rstSync of counter is
  signal cs : unsigned(n-1 downto 0);
begin
  process (rst_n, clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if rst='1' then .....  

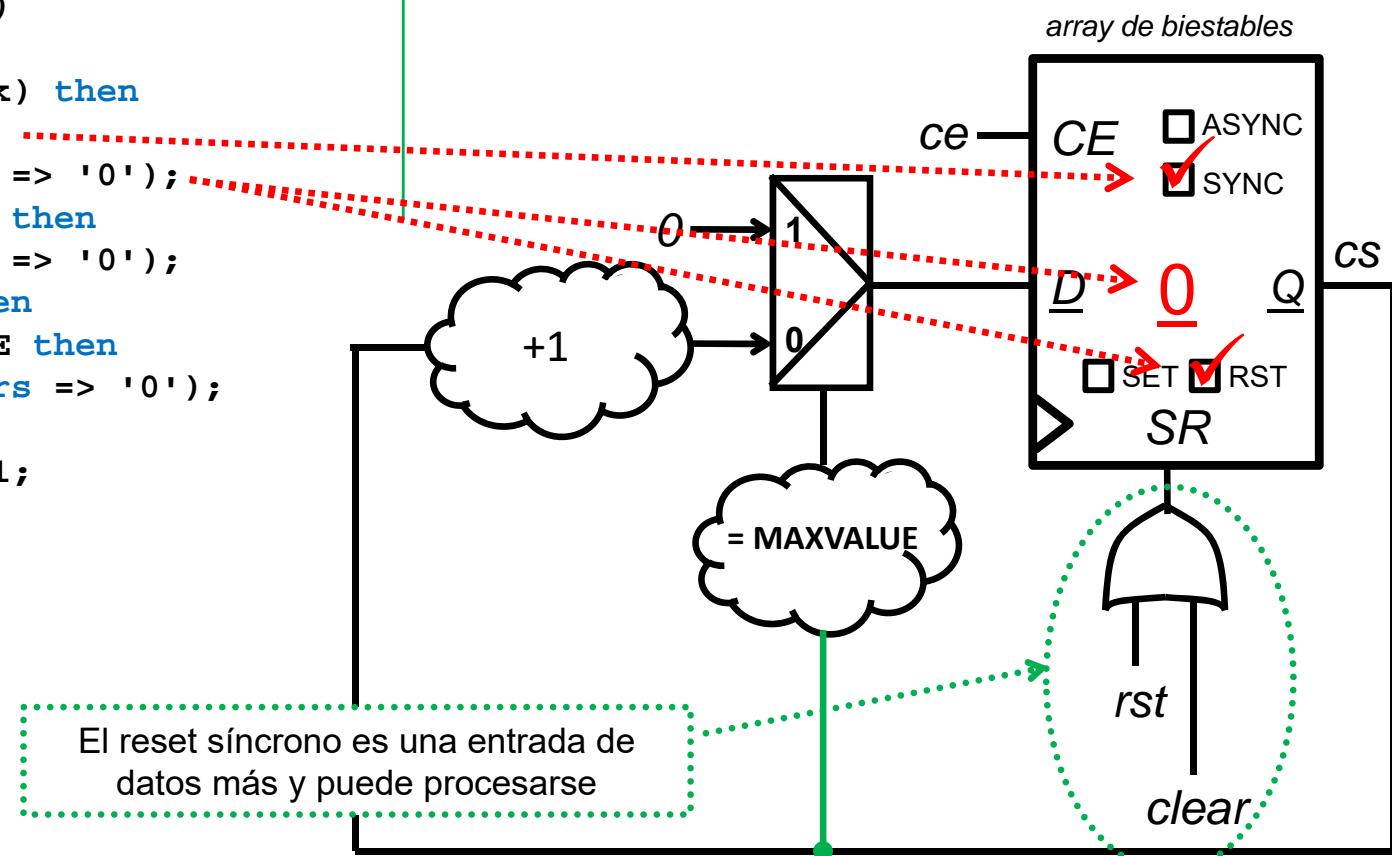        cs <= (others => '0');
      elsif clear='1' then
        cs <= (others => '0');
      elsif ce='1' then
        if cs=MAXVALUE then
          cs <= (others => '0');
        else
          cs <= cs + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end rstSync;
```






Reset asíncrono vs. síncrono


diseños sobre FPGAs sin reset

```
architecture noRst of counter is
    signal cs : unsigned(n-1 downto 0) := (others => '0');
begin
    process (rst_n, clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if clear='1' then
                cs <= (others => '0');
            elsif ce='1' then
                if cs=MAXVALUE then
                    cs <= (others => '0');
                else
                    cs <= cs + 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end noRst;
```

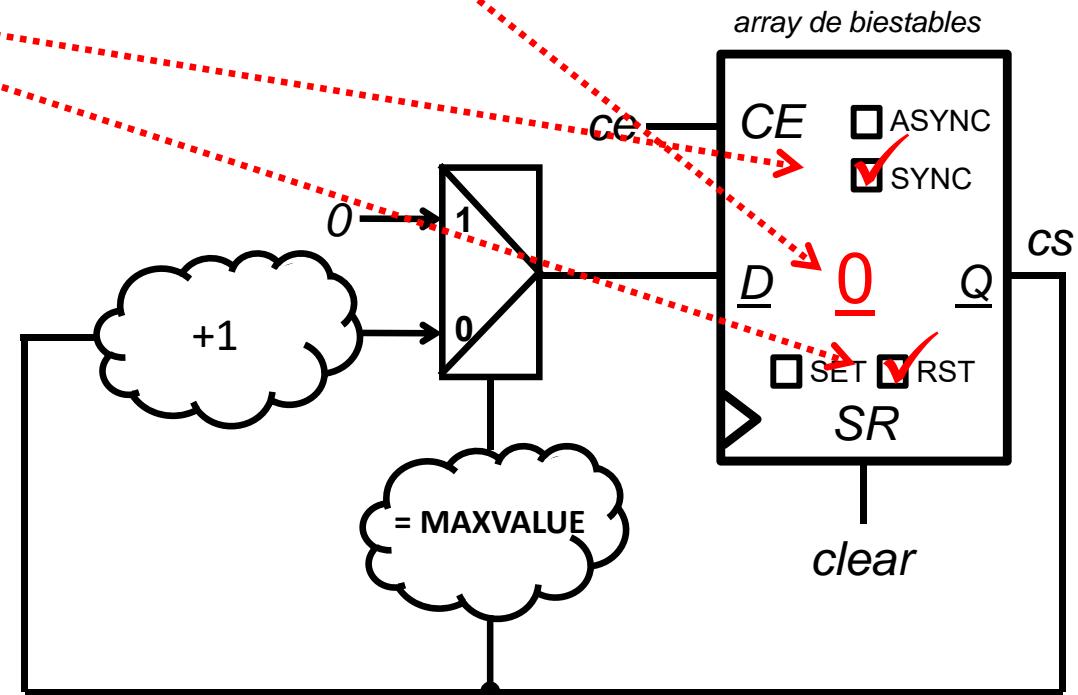


Diseño principal

diagrama RTL (i)

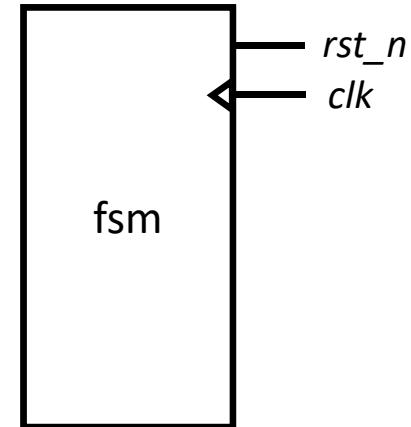


Diseño principal

diagrama RTL (i)

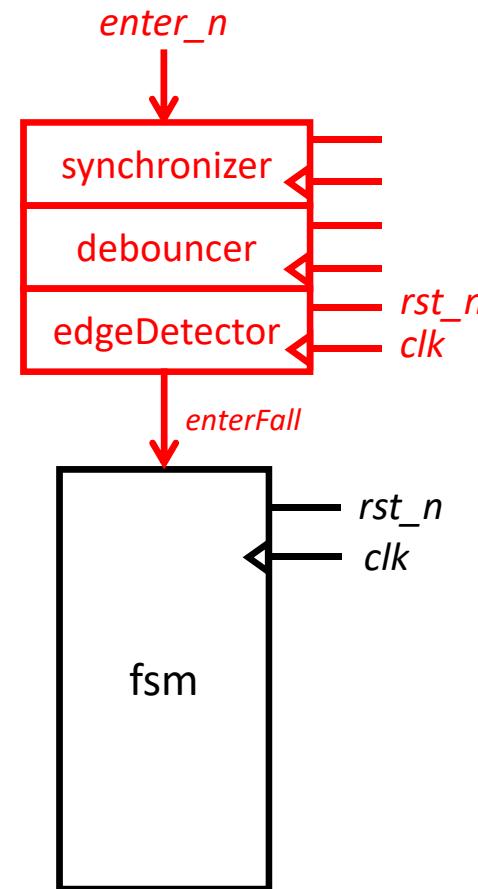


Diseño principal

diagrama RTL (i)

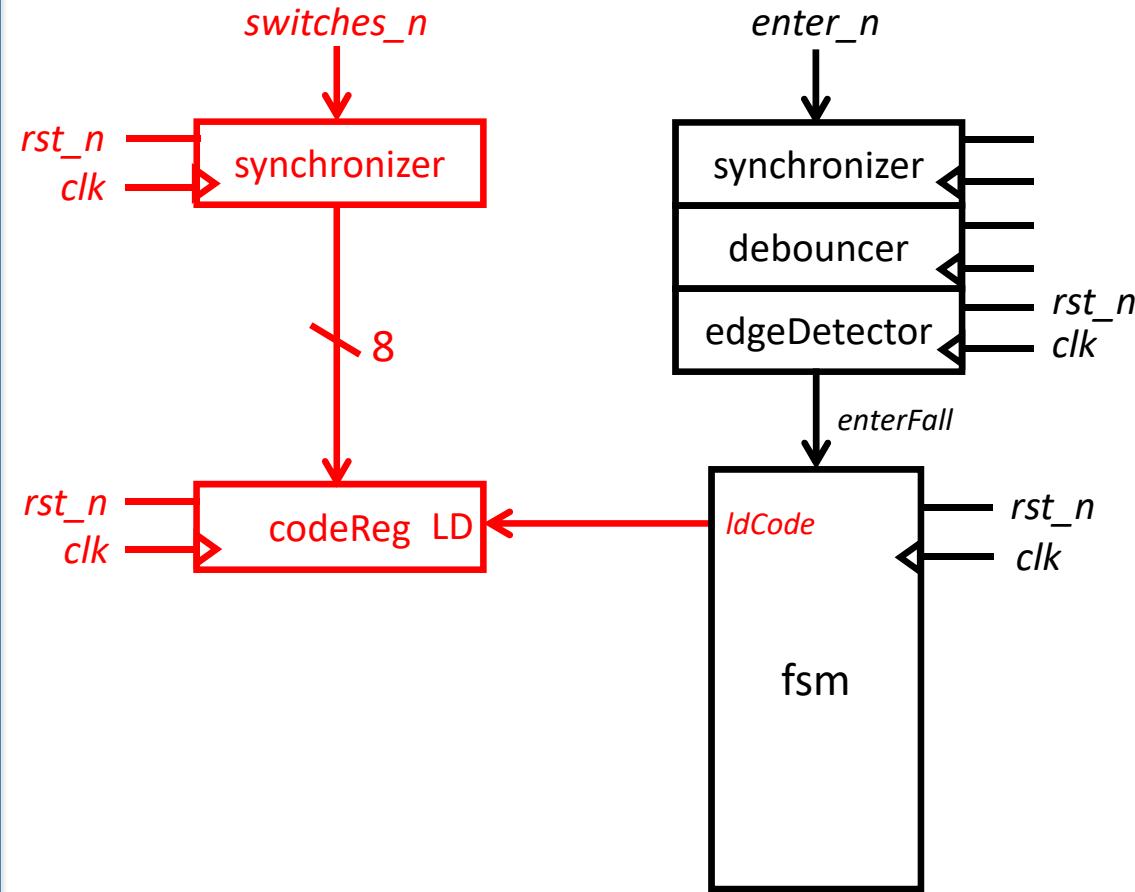


Diseño principal

diagrama RTL (i)

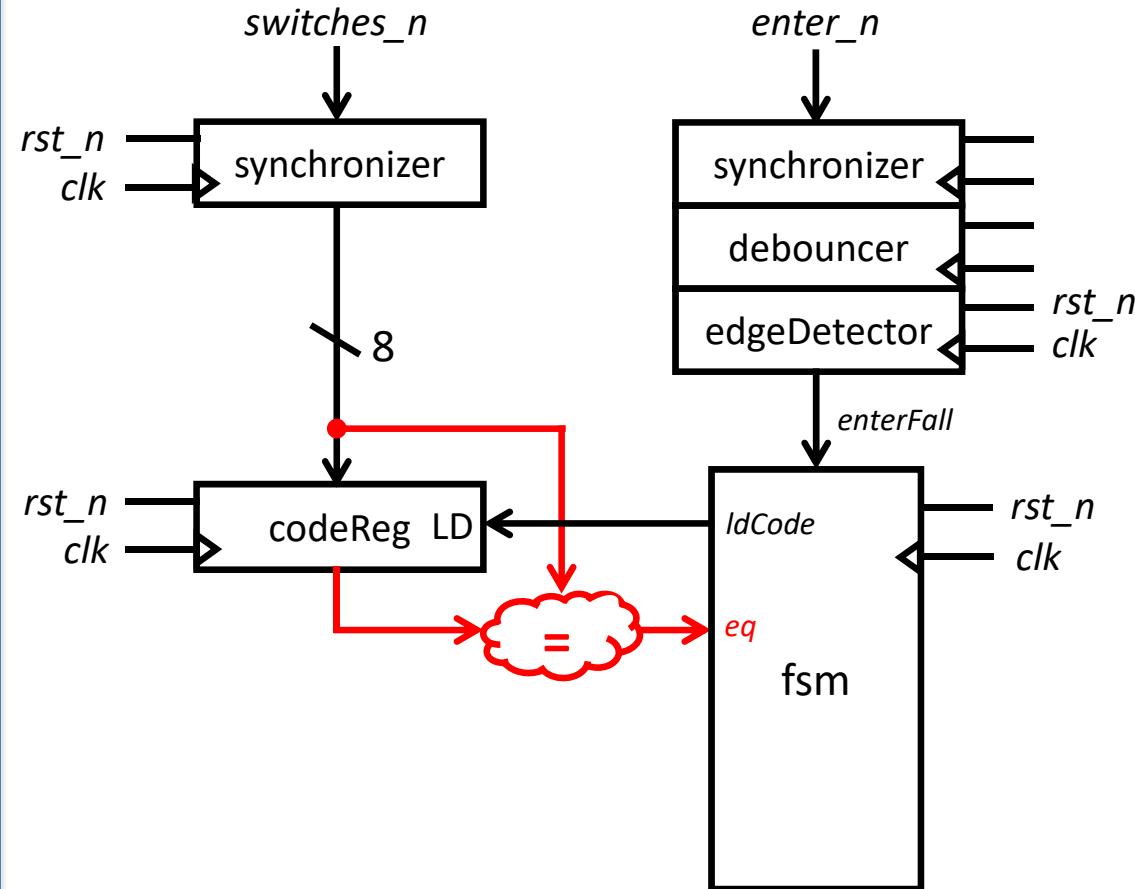


Diseño principal

diagrama RTL (i)

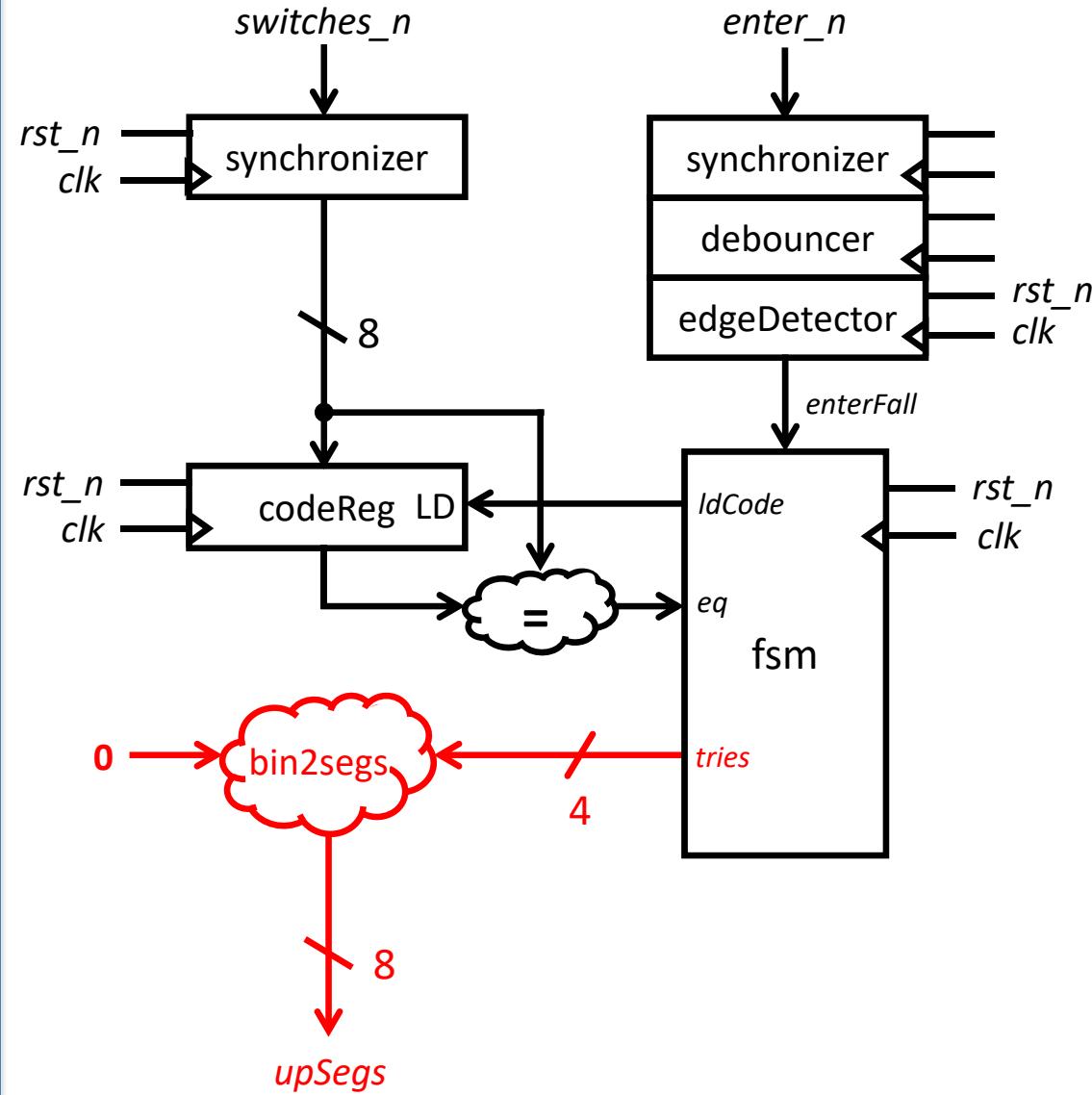


Diseño principal


diagrama RTL (i)

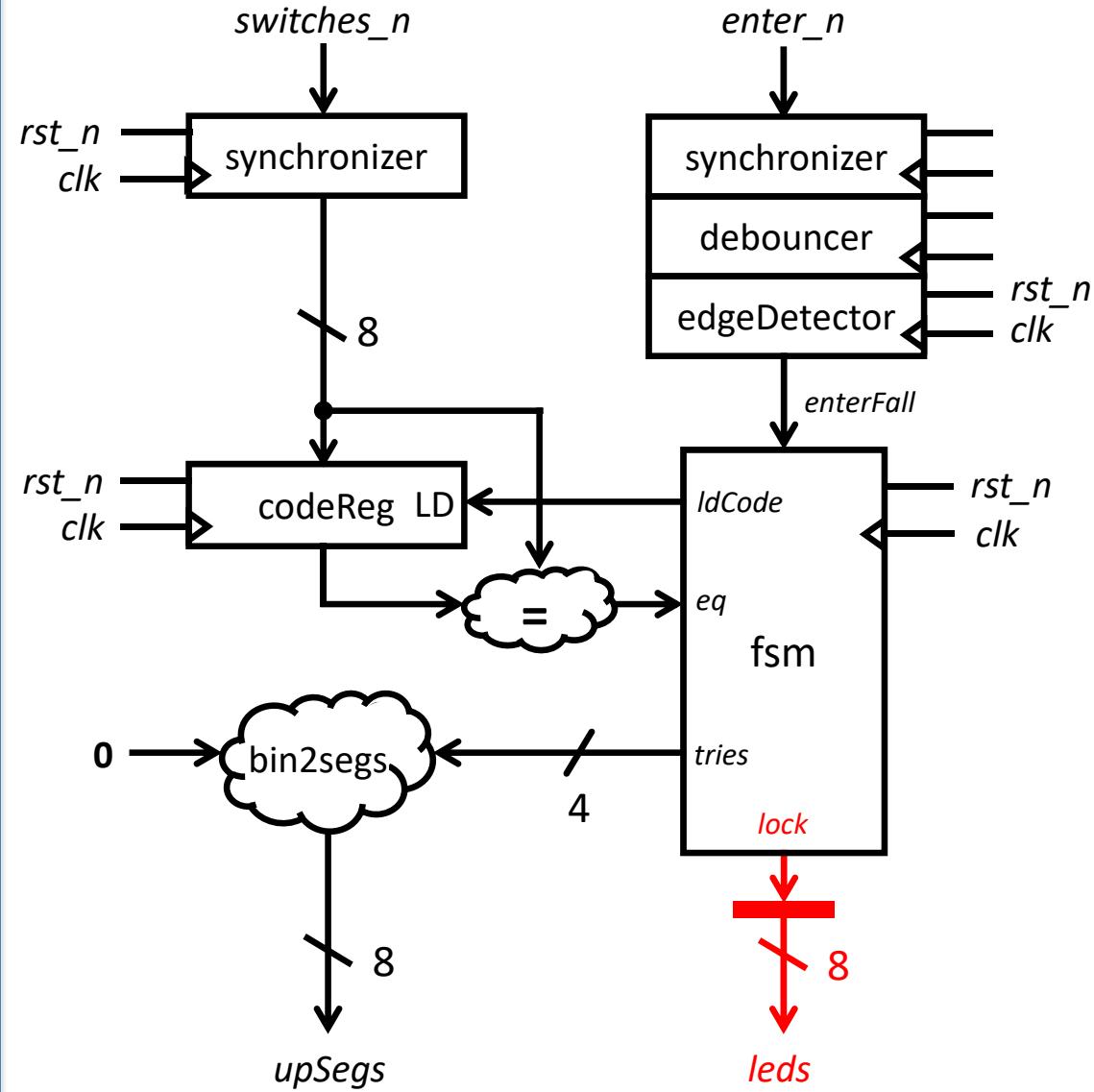



Diseño principal


diagrama RTL (i)

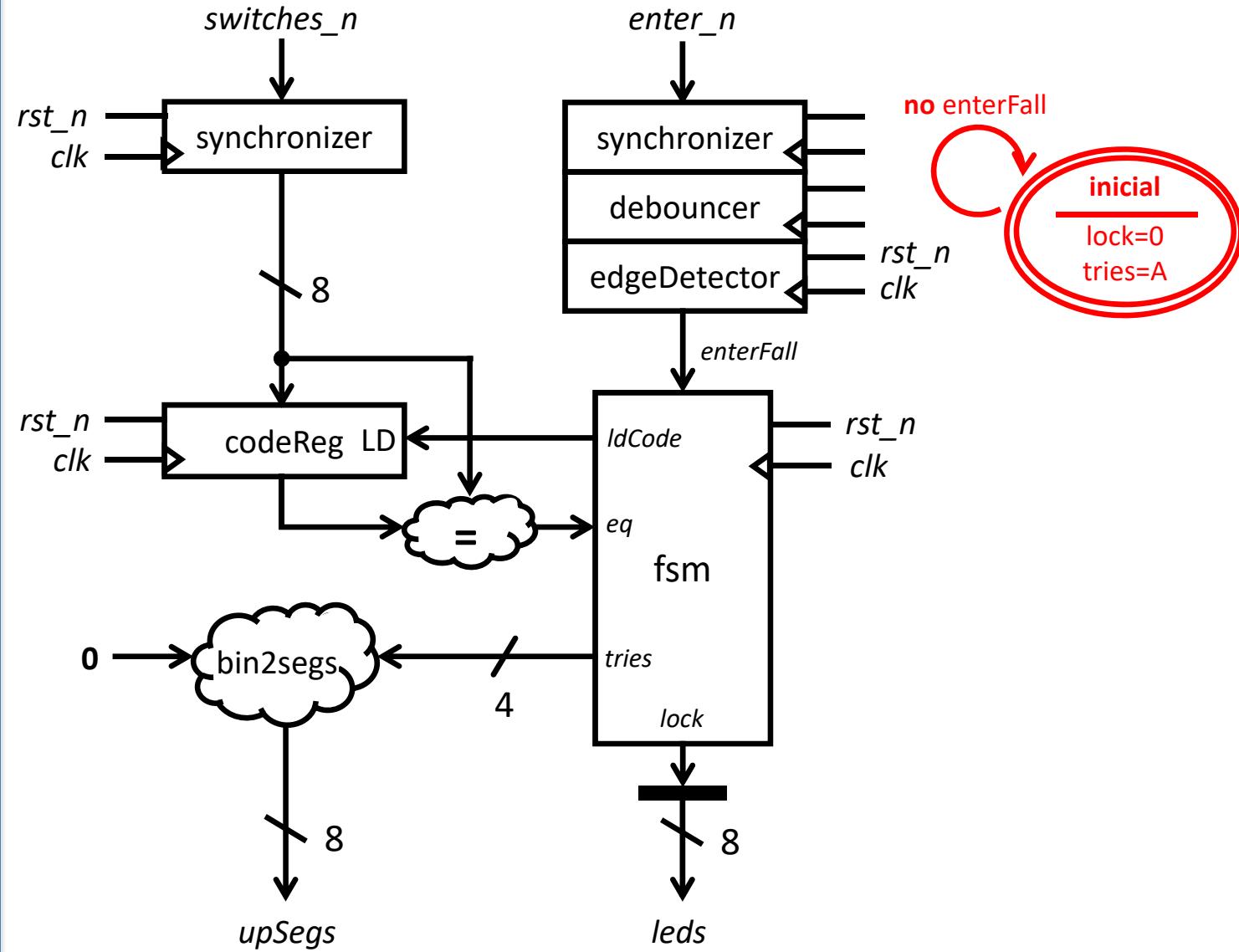


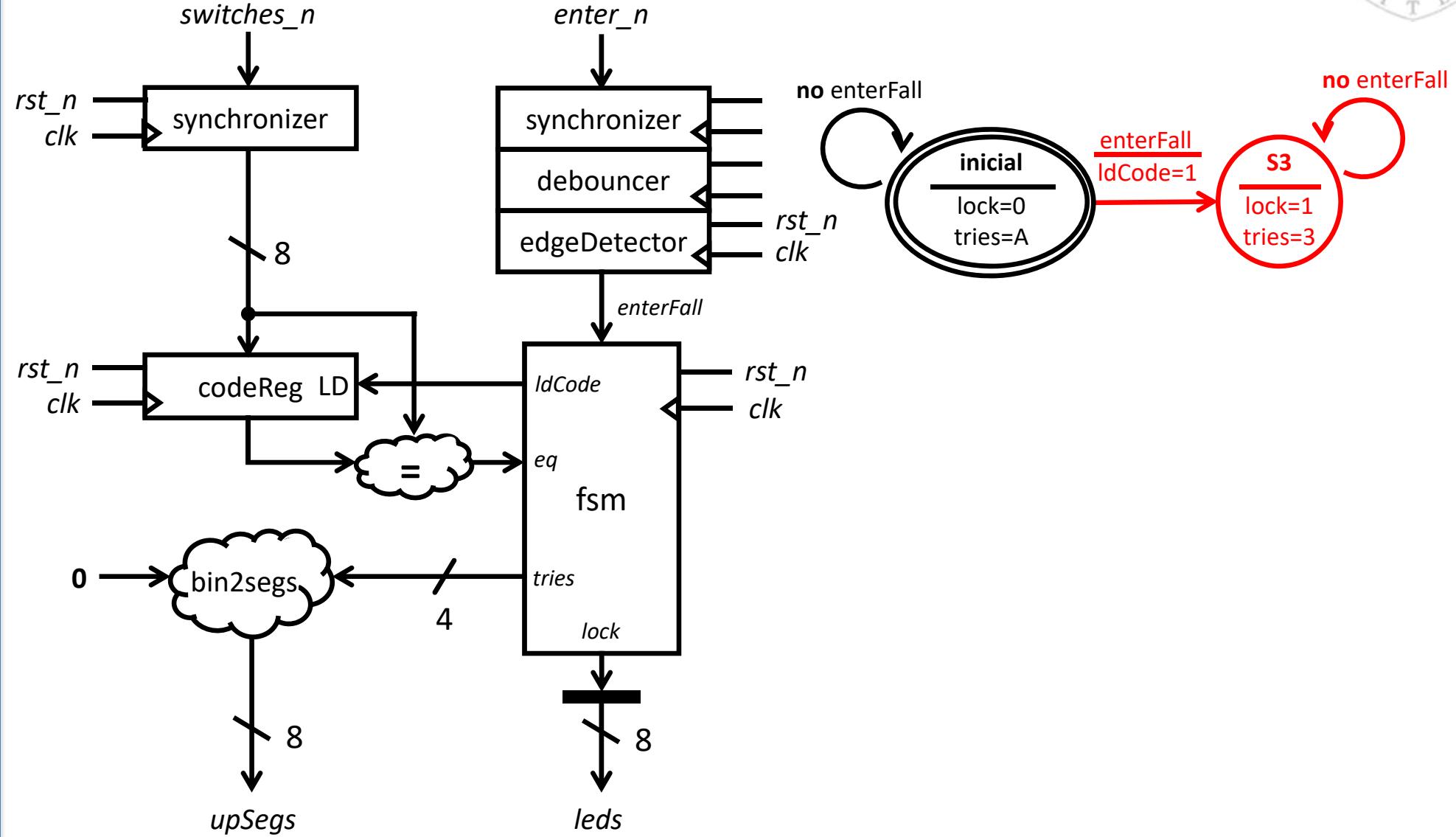

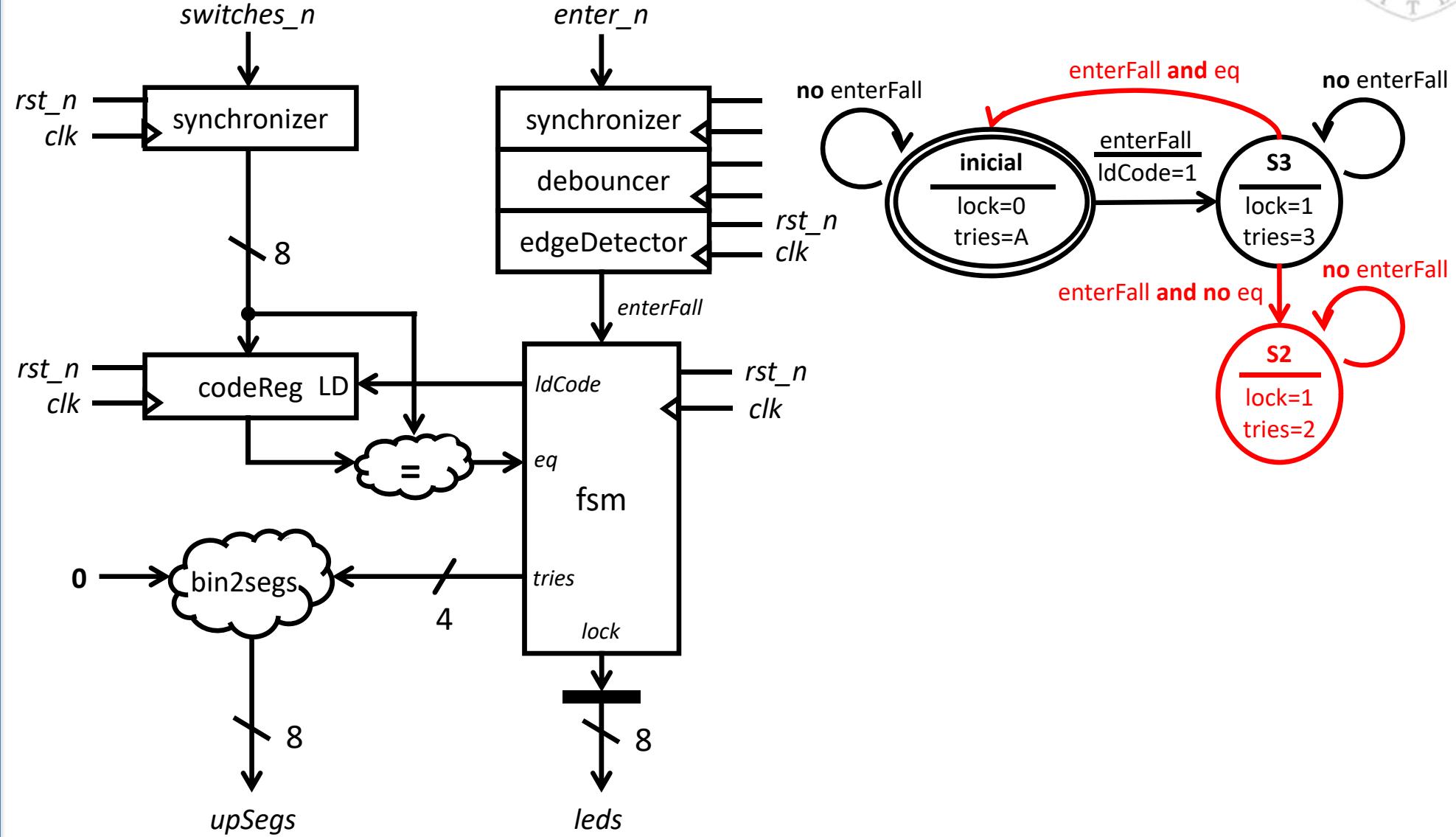

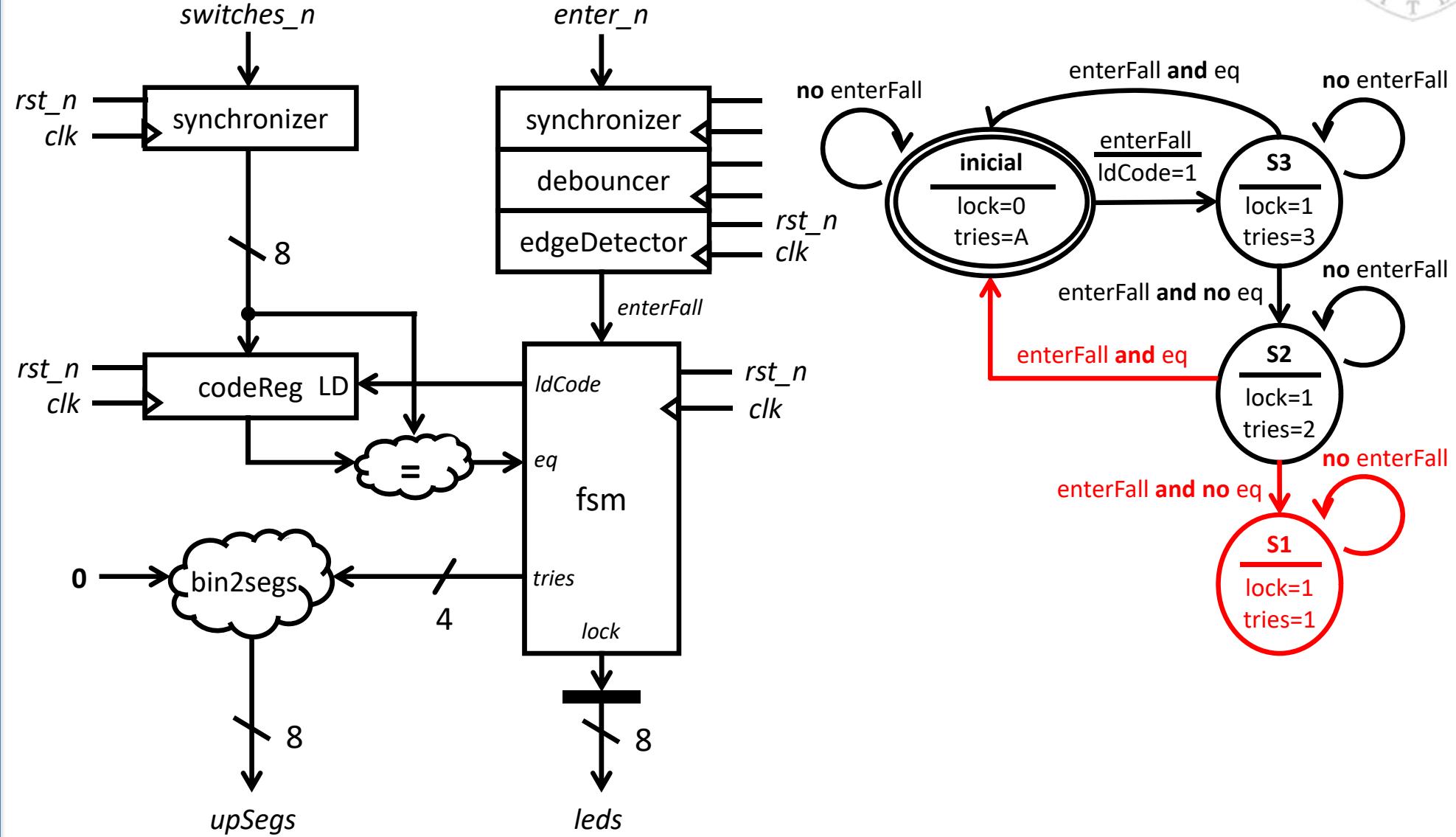

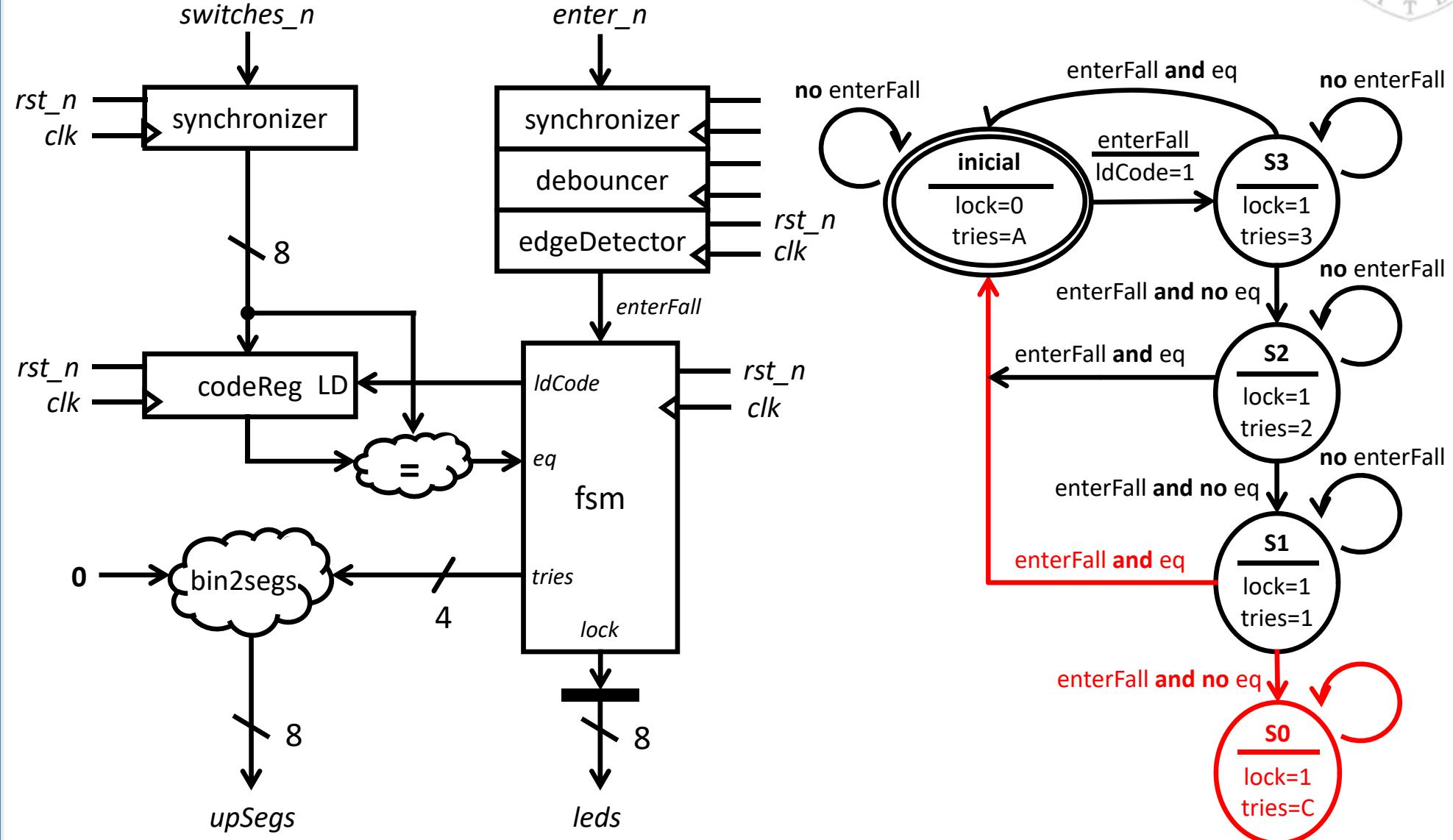

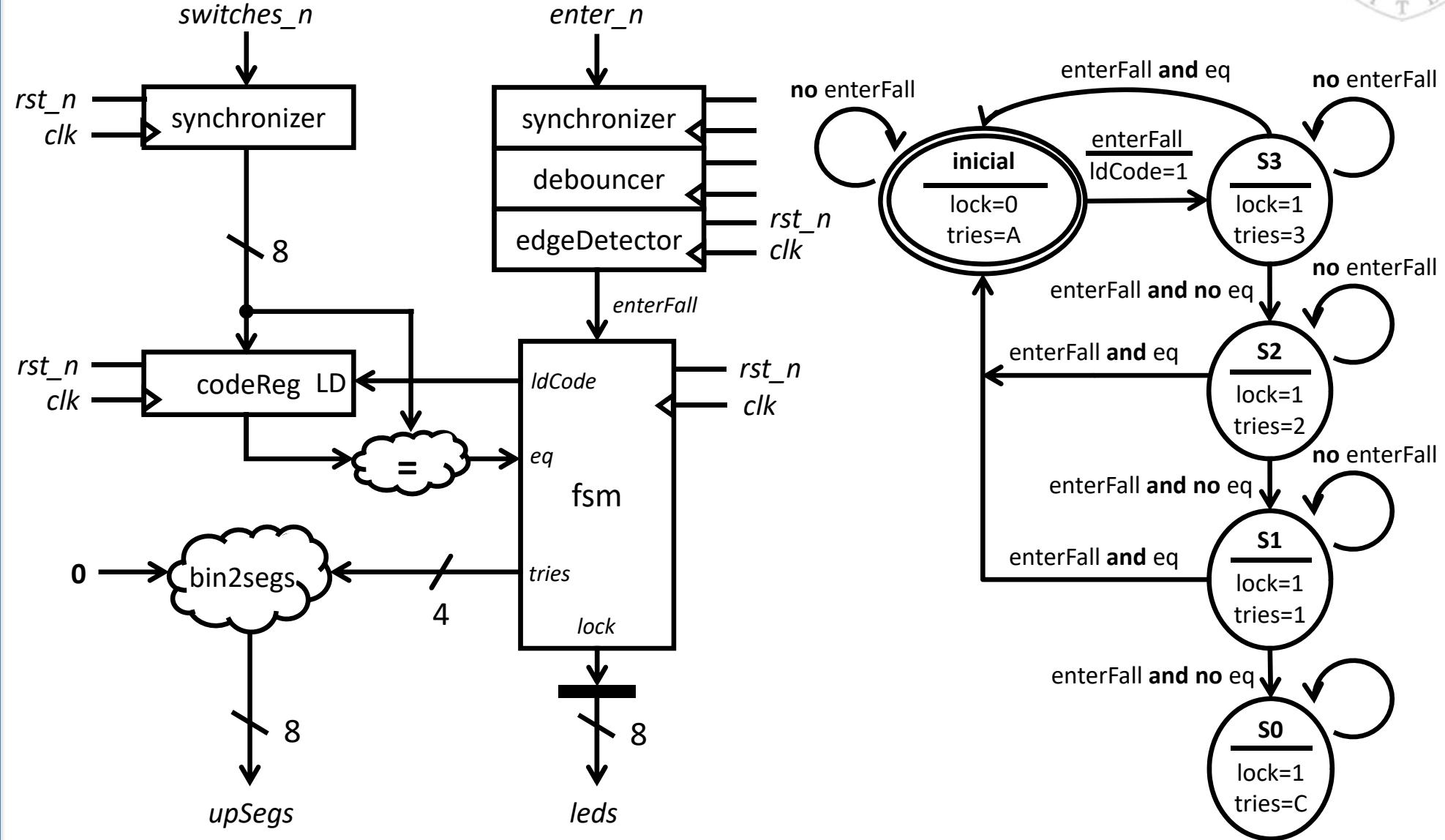




Diseño principal

diagrama RTL (ii)

- Adicionalmente a este diseño añadiremos:
 - Un **sintetizador de frecuencias** para reducir a 30 MHz la frecuencia de reloj.
 - Un **sincronizador** (activación asíncrona) a la señal de reset
 - El reset deberá estar activo hasta que el sintetizador alcance la frecuencia deseada.
 - La señal de **reloj externa** conectada al oscilador (50 MHz) se llamará **osc** y la señal de **reloj interna** (30 MHz) conectada a todos los biestables se llamará **clk**
 - La señal de **reset externa** conectada a un pulsador se llamará **rstPb_n** y la señal de **reset interna** conectada a todos los biestables se llamará **rst_n**

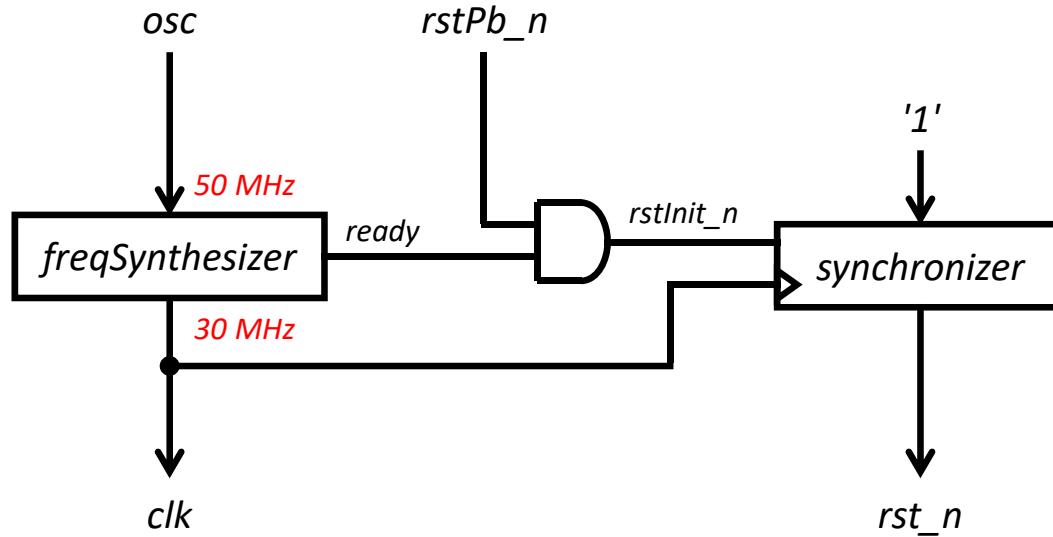



Diseño principal

lab3.vhd

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;

entity lab3 is
port
(
    rstPb_n      : in  std_logic;
    osc          : in  std_logic;
    enter_n      : in  std_logic;
    switches_n   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    leds         : out std_logic_vector(7 downto 0);
    upSegs       : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end lab3;

library ieee; use ieee.std_logic_unsigned.all;
use work.common.all;
architecture syn of lab3 is

    signal clk, rst_n : std_logic;
    signal ready, rstInit_n : std_logic;
    signal enterSync_n, enterDeb_n, enterFall : std_logic;
    signal switchesSync_n : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal ldCode, eq, lock : std_logic;
    signal code  : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal tries : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    ...
end syn;
```

Diseño principal

lab3.vhd



```
begin

    rstInit_n <= rstPb_n and ready;

    resetSyncronizer : synchronizer
        generic map ( STAGES => 2, INIT => '0' )
        port map ( rst_n => rstInit_n, clk => clk, x => '1', xSync => rst_n );

    clkGenerator : frequencySynthesizer
        generic map ( FREQ => 50_000, MODE => "LOW", MULTIPLY => 3, DIVIDE => 5 )
        port map ( ... );

    enterSyncronizer : synchronizer
        generic map ( ... )
        port map ( ... );
    enterDebouncer : debouncer
        generic map ( FREQ => 30_000, BOUNCE => 50 )
        port map ( ... );
    enterEdgeDetector : edgeDetector
        port map ( ... );

    switchesSyncronizer :
    for i in switches_n'range generate
    begin
        switchSyncronizer : synchronizer
            generic map ( ... )
            port map ( ... );
    end generate;

```

la frecuencia externa es 50 MHz

sincroniza, elimina rebotes y detecta flancos de enter

la frecuencia interna es 30 MHz

sincroniza switches



```
fsm:
process (rst_n, clk, enterFall)
  type states is (initial, S3, S2, S1, S0);
  variable state: states;
begin
  if ... then
    ldCode <= ...;
    ...
  end if;
  case state is
    when initial =>
      tries <= ...;
      lock <= ...;
      ...
  end case;
  if rst_n='0' then
    state := ...;
  elsif rising_edge(clk) then
    case state is
      when initial =>
        ...
      end case;
    end if;
  end process;
```

```
codeRegister :
process (rst_n, clk)
begin
  ...
end process;

comparator:
eq <= ...;

rigthConverter : bin2segs
  port map( ... );

leds <= ...;

end syn;
```





Tareas

1. Crear el proyecto **lab3** en el directorio **DAS**
2. Descargar de la Web en el directorio **common** los ficheros:
 - **frequencySynthesizer.vhd**
3. Descargar de la Web en el directorio **lab3** los ficheros:
 - **lab3.vhd** y **lab3.ucf**
4. Completar el fichero **common.vhd** con la declaración del nuevo componente reusable.
5. Completar el código omitido en el fichero **lab3.vhd**
6. Añadir al proyecto los ficheros:
 - **common.vhd**, **bin2segs.vhd**, **synchronizer.vhd**, **debouncer.vhd**,
frequencySynthesizer.vhd, **edgedetector.vhd**, **modcounter.vhd**,
lab3.vhd y **lab3.ucf**
7. Sintetizar, implementar y generar el fichero de configuración.
8. Conectar la placa y encenderla.
9. Descargar el fichero **lab3.bit**



Acerca de *Creative Commons*

■ Licencia CC (*Creative Commons*)



- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



Reconocimiento (Attribution):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (Non commercial):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir igual (Share alike):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>