



Laboratorio 9:

Diseño con SDRAM off-chip

FSM temporizadas

Diseño automático de sistemas

José Manuel Mendías Cuadros


*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*



Presentación



- Diseñar un grabador/reproductor de sonido muestreado.
 - Para grabar/reproducir usará el audio CODEC de la placa XST.
 - Indicará que está grabando encendiendo un led
 - Las muestras de sonido se almacenarán en la SDRAM de la placa XSA-3S.
 - El comienzo/fin de la grabación/reproducción
 - Se indicará a pulsaciones de los pulsadores 2/3 de la placa XST
 - El tiempo (0-59 segundos) de grabación o restante de reproducción
 - Se visualizará en los el displays 7-seg de la placa XST
 - La reproducción se podrá realizar a volumen variable
 - El nivel de volumen (0-7) se visualizará en el display 7-seg de la placa XSA-3S.
 - Se aumentará/disminuirá a pulsaciones de los pulsadores izq/der de la placa XSA-3S.

 


Memorias SRAM

estructura



 - Las **SRAM** son memorias **asíncronas de tipo estático**
 - La celda elemental es un **latch**, por lo que **no requieren refresco**




Memorias SRAM

ciclos de acceso




■ Ciclo de lectura (dirigido por OE)

 1. Escribir dirección
2. Activar OE (a baja)
3. SRAM vuelca dato
4. Leer dato
5. Desactivar OE
6. SRAM pone salida en alta impedancia



■ Ciclo de escritura (dirigido por WE):

 1. Escribir dirección
2. Activar WE (a baja)
3. Escribir dato
4. Desactivar WE




Memorias DRAM

ciclos de acceso



 - Las **DRAM** son memorias **asíncronas de tipo dinámico**
 - La celda elemental es un **transistor+condensador**, por lo que **requieren refresco**.
 - La dirección de fila y columna se multiplexan en el tiempo.
 - Suelen disponer de un buffer de fila que permite la lectura de datos en ráfaga.




Memorias DRAM

ciclos de acceso (i)



■ Ciclo de lectura (early read)

 1. Escribir dirección de fila
2. Activar RAS (a baja)
3. Activar OE (a baja)
4. Escribir dirección de columna
5. Activar CAS (a baja)
6. DRAM vuelca dato
7. Leer dato
8. Desactivar OE/RAS/CAS
9. DRAM pone salida en alta impedancia




Memorias DRAM

ciclos de acceso (ii)




■ Ciclo de escritura (early write)

 1. Escribir dirección de fila
2. Activar RAS (a baja)
3. Activar WE (a baja)
4. Escribir dirección de columna
5. Escribir dato
6. Activar CAS (a baja)
7. Desactivar OE/RAS/CAS



■ Ciclo de refresco (only-RAS)

 1. Escribir dirección de fila
2. Activar RAS (a baja)
3. Desactivar RAS




Memorias SDRAM



- Las **SDRAM** son una evolución de las **DRAM con interfaz síncrono**
 - Controlar de una manera robusta una SDRAM es más simple que hacerlo de una DRAM al no depender de la temporización absoluta de señales asíncronas.
- Adicionalmente, las SDRAM:
 - Se **controlan mediante comandos** (combinación de niveles de las señales de control).
 - Disponen de **múltiples bancos** (arrays de celdas):
 - Si se hace un acceso entrelazado a los mismos puede ocultarse el tiempo de precarga.
 - Disponen de 2 modos de refresco:
 - **Auto-refresh**: Usa un contador interno que evita direccionar externamente la SDRAM.
 - **Self-Refresh**: Refresca la memoria durante periodos de inactividad.
 - Tienen un **registro de modo** que permite programar:
 - La **latencia** (número de ciclos) desde el envío de un comando a la salida de datos.
 - El **núm. de palabras** (1, 2, 4, 8, fila completa) que pueden leerse/escribirse en una **ráfaga**.
 - Tras el encendido y antes de poder usarse, **la SDRAM de ser inicializada**
 - Tras la estabilización de reloj debe esperarse un cierto tiempo enviado NOP.
 - Deben precargarse todos los bancos del dispositivo.
 - Deben lanzarse 8 operaciones de Auto-refresco.
 - Debe programarse el registro de modo.

Memorias DRAM

estructura

 


Memorias DRAM


ciclos de acceso (i)



 
- Todo ciclo de acceso a datos de un banco repite las mismas operaciones:
 - o Se **activa una fila**, copiándose al completo sobre el buffer de datos:



 - o Se realizan **operaciones de lectura/escritura** en ráfaga sobre la fila activa (en el buffer):



 - o La **fila se precarga**, copiándose el contenido del buffer sobre el array de celdas



Memorias DRAM

ciclos de acceso (ii)




- Los comandos más comunes que se envían a una SDRAM son:
 - **NOP**: Ignorar el resto de entradas
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 1, 1, 1, 0)$
 - **Activate**: Activa una fila de un banco en particular
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 0, 1, 1, 0)$
 - **Read**: Inicia una lectura en ráfaga de datos de la fila activa
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 1, 0, 1, 0)$
 - Existe variaciones de con o sin autoprecarga al finalizar la ráfaga de lectura.
 - **Write**: Inicia una escritura en ráfaga de datos en la fila activa
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 1, 0, 0, 0)$
 - Existe variaciones de con o sin autoprecarga al finalizar la ráfaga de escritura.
 - **Precharge**: Cierra una fila de un banco en particular
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 0, 1, 0, 1)$
 - **Refresh**: Inicia una operación de refresco
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 0, 0, 1, 1)$
 - **Mode register set**: Programa el registro de modo
 - $(CE, RAS, CAS, WE, DQ) = (0, 0, 0, 0, 1)$

Memorias SDRAM

ciclos de acceso (iii)

 
- Ciclo de **lectura en ráfaga** con auto precarga:



Memorias SDRAM

ciclos de acceso (iv)

 - Ciclo de **escritura en ráfaga** con auto precarga:



Controlador de SDRAM


presentación



- Diseñar un controlador elemental de SDRAM que:
 - o Ofrezca al host un bus de dirección no multiplexado de 24 bits (**hAddr**)
 - Ofrezca una vista de la SDRAM como una memoria lineal de 16M x 16b
 - Mapeando los bancos secuencialmente (se direccionan con los 2 MSB de **hAddr**)
 - o Ofrezca al host buses separados para entrada/salida de datos (**hDin/hDout**)
 - Cada vez que **rd/wr** se active, comenzará la lectura/escritura en la SDRAM.
 - o Dado que el tiempo de acceso a la SDRAM es variable dispondrá de señales para:
 - Indicar que una lectura/escritura/refresco ha comenzado (**earlyOpBegun/opBegun**)
 - Indicar que una lectura/escritura ha finalizado (**done/rdDone**)
 - Indicar que quedan operaciones de lectura pendientes (**rdPending**)
 - o Inicialice la SDRAM y programe el MSR con:
 - 3 ciclos de CAS latency.
 - Ráfagas de 1 palabra (modo no-burst).
 - o Refresque periódicamente la SDRAM (periodo de refresco 64 ms)
 - Pasándola a modo Self-refresh tras cierto periodo de inactividad.
- Dado que la SDRAM es externa, diseñar un eliminador de skew que
 - o Corrija el desfase en la distribución de reloj por el PCB.

Controlador de SDRAM

aplicación al diseño

 

Controlador de SDRAM

ciclos de acceso no segmentados



■ Ciclo de lectura (no segmentada)


1. Escribir dirección y activar rd
2. Activa un ciclo la señal **earlyOpBegun**, la activación puede retrasarse si:
 - El controlador está refrescando una fila.
 - La dirección solicitada no se encuentra en el banco/fila activos.
3. El controlador activa un ciclo la señal **OpBegun** e inicia la lectura en la SDRAM
4. Desactivar rd, la dirección puede cambiar.
5. El controlador carga el dato de la SDRAM y activa un ciclo la señal **done** y **rdDone**.
 - Si al ciclo siguiente rd estuviera aún activa, se iniciaría otro ciclo de lectura.

■ Ciclo de escritura (no segmentada)

1. Escribir dirección, dato y activar wr
2. Activa un ciclo la señal **earlyOpBegun**, la activación puede retrasarse si:
 - El controlador está refrescando una fila.
 - La dirección solicitada no se encuentra en el banco/fila activos.
 - Se esta efectuando una operación de lectura previa
3. El controlador activa un ciclo la señal **OpBegun** e inicia la escritura en la SDRAM
4. Desactivar wr, la dirección puede cambiar.
 - Si al ciclo siguiente wr estuviera aún activa, se iniciaría otro ciclo de escritura.


Controlador de SDRAM

operación de lectura no segmentada

 

Controlador de SDRAM

operación de escritura no segmentada


 


Controlador de SDRAM

ciclos de acceso segmentados



  - Cuando las direcciones pertenecen a la misma fila, es posible **lanzar una operación de lectura/escritura por ciclo** (equivale a modo burst).
 - Las direcciones cambian ciclo a ciclo y manteniendo activas las señales rd/wr.



Controlador de SDRAM

configuración



- El controlador es parametrizable usando los genéricos siguientes:
 - **FREQ**: Frecuencia de operación
 - **PIPE_EN**: Habilita la segmentación de operaciones de lectura/escritura
 - **MAX_NOP**: Número máximo de NOP antes de que el controlador haga entrar a la SDRAM en modo Self-Refresh
 - **ENABLE_REFRESH**: Si cierto, inserta refrescos de fila cuando corresponda.
 - **MULTIPLE_ACTIVE_ROWS**: Si cierto, mantiene una línea activa por banco.
 - **DATA_WIDTH**: Anchura de datos.
 - **NROWS**: Número de filas de la SDRAM.
 - **NCOLS**: Número de columnas de la SDRAM.
 - **HADDR_WIDTH**: Anchura de la dirección en el lado del host.
 - **SADDR_WIDTH**: Anchura de la dirección en el lado de la SDRAM.

- Adicionalmente dentro de la arquitectura se definen como constantes los diferentes **parámetros de temporización**.

Controlador de SDRAM

estados





- El controlador puede estar en los siguientes estados:
 - **INITWAIT**: Espera a que finalice la inicialización de power-on
 - **INITPCHG**: Realiza una precarga inicial de los bancos de la SDRAM.
 - **INITRFSG**: Realiza los refrescos iniciales de la SDRAM
 - **INITSETMODE**: Programa el modo de funcionamiento de la SDRAM
 - **RW**: Lee/escribe/refresca la SDRAM
 - **ACTIVATE**: Abre una fila de la SDRAM para lectura/escritura
 - **REFRESHROW**: Refresca una fila de la SDRAM
 - **SELFREFRESH**: Mantiene la SDRAM en modo self-refresh
- Las transiciones de estados se realizan en función de las condiciones y del número de ciclos necesario.

Señal de reloj

eliminación del skew



- Cuando 2 sistemas síncronos se comunican, existe **problema de skew**.
 - El desfase en la llegada de reloj a los distintos sistemas puede provocar que la comunicación no sea fiable.
- El problema es mayor si los sistemas están integrados en distintos chip.
 - Por ejemplo, a partir de 25 MHz, la comunicación entre controlador (FPGA) – SDRAM es imposible si no se corrige el skew.
- Para corregir el skew, se retarda la señal de reloj distribuida hasta que esté en fase con la señal de reloj de entrada:
 - **Delay-Locked Loop** (DLL): Línea de retardo variable + lógica de control.
 - **Phase-Locked Loop** (PLL): Oscilador regulable + lógica de control.

  





Digital Clock Manager

eliminación del skew

 - El DCM de la FPGA puede usarse para **eliminar de skew interno**
 - Derivado de la distribución de la señal de reloj dentro de la FPGA



 - También puede usarse para **eliminar del skew externo**
 - Derivado de la distribución de la señal de reloj dentro de la placa PCB



Señal de reloj

deskewer.vhd



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity deskewer is
  generic (
    FREQ      : natural          -- frecuencia del reloj de entrada en KHz
  );
  port (
    clkIn      : in  std_logic;  -- oscilador externo
    ready      : out std_logic;  -- se activa cuando las señales de reloj son validas
    intClk     : out std_logic;  -- reloj interno con bajo skew
    extClk     : out std_logic;  -- reloj externo con bajo skew
    extClkFb   : in  std_logic   -- señal de feedback del reloj externo
  );
end deskewer;

library unisim;
use unisim.vcomponents.all;

architecture syn of deskewer is

  signal clkIn_b, clkfb, clk0 : std_logic;
  signal extClkFb_b : std_logic;
  signal reset : std_logic;
  signal intRdy, extRdy : std_logic;

begin
  ...
end syn;
```

Señal de reloj

deskewer.vhd



```
clkInBuffer : IBUFG
  port map ( I => clkIn, 0 => clkIn_b );
```

```
clkFbBuffer : BUFG
  port map ( I => clk0, 0 => clkFb );
```

```
intClk <= clkFb;
```

```
intClkDeskewer : DCM
```

```
  generic map
```

```
  (
    CLKDV_DIVIDE      => 2.0,
    CLKFX_DIVIDE      => 2,
    CLKFX_MULTIPLY    => 2,
    CLKIN_DIVIDE_BY_2  => FALSE,
    CLKIN_PERIOD       => 1_000_000.0/real(FREQ),
    CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE",
    CLK_FEEDBACK       => "1X",
    DESKEW_ADJUST      => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
    DFS_FREQUENCY_MODE  => "LOW",
    DUTY_CYCLE_CORRECTION => FALSE,
    PHASE_SHIFT        => 0,
    STARTUP_WAIT       => FALSE
  )
```

```
  port map
```

```
  (
    CLK0      => clk0,
    CLK90     => open,
    CLK180    => open,
    CLK270    => open,
    CLK2X     => open,
    CLK2X180  => open,
    CLKDV     => open,
    CLKFX     => open,
    CLKFX180  => open,
    LOCKED    => intRdy,
    PSDONE    => open,
    STATUS    => open,
    CLKFB     => clkFb,
    CLKIN     => clkIn_b,
    PSCLK     => '0',
    PSEN      => '0',
    PSINCDEC  => '0',
    RST       => '0'
  );
```

eliminador de skew interno

Señal de reloj

deskewer.vhd



```
extClkFbBuffer : IBUFG
  port map ( I => extClkFb, 0 => extClkFb_b );

resetGenerator : SRL16
  generic map ( INIT => X"000F" )
  port map ( CLK => clkIn_b, A0 => '1', A1 => '1', A2 => '1', A3 => '1', D => '0', Q => reset );

ready <= intRdy and extRdy;

extclkDeskewer : DCM
  generic map
  (
    CLKDV_DIVIDE          => 2.0,
    CLKFX_DIVIDE          => 2,
    CLKFX_MULTIPLY        => 2,
    CLKIN_DIVIDE_BY_2     => FALSE,
    CLKIN_PERIOD          => 1_000_000.0/real(FREQ),
    CLKOUT_PHASE_SHIFT    => "NONE",
    CLK_FEEDBACK          => "1X",
    DESKEW_ADJUST         => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
    DFS_FREQUENCY_MODE    => "LOW",
    DUTY_CYCLE_CORRECTION => FALSE,
    PHASE_SHIFT           => 0,
    STARTUP_WAIT          => FALSE
  )

  port map
  (
    CLK0      => extClk,
    CLK90     => open,
    CLK180    => open,
    CLK270    => open,
    CLK2X     => open,
    CLK2X180  => open,
    CLKDV     => open,
    CLKFX     => open,
    CLKFX180  => open,
    LOCKED    => extRdy,
    PSDONE    => open,
    STATUS    => open,
    CLKFB     => extClkFb_b,
    CLKIN     => clkIn_b,
    PSCLK     => '0',
    PSEN      => '0',
    PSINCDEC  => '0',
    RST       => reset
  );
```

eliminador de skew externo

Diseño principal

diseño RTL



- El diseño deberá constar de:
 - o Un **iisInterface** que reciba y transmita las muestras.
 - o Un **sdramController** que almacene las muestras grabadas.
 - Será direccionado por 2 punteros uno para reproducción y otro para grabación.
 - o Un **contador** que almacene el volumen actual.
 - Se inc/decrementarán a presiones de los respectivos pulsadores.
 - o Un **desplazador combinacional** que reduzca el volumen de la muestras
 - Desplazando a derechas la muestra enviada al iisInterface un número de bits equivalente al volumen actual.
 - Recuérdese que las muestras están codificadas en C2.
 - o Un **contador BCD** de segundos transcurridos.
 - Se inc/decrementará cada segundo cuando grave/reproduzca.
 - o Una **FDMD** con los siguientes estados:
 - **initial**: Espera la pulsación de rec_n
 - **recording**: Grabando hasta la pulsación de rec_n o el transcurso de 60s
 - **writeSample**: Escribe una muestra en la memoria (se alterna con recording)
 - **waiting**: Espera la pulsación de rec_n o paly_n
 - **playing**: Reproduciendo hasta la pulsación de rec_n o el fin de la grabación.
 - **readSample**: Lee una muestra en la memoria (se alterna con playing)

Diseño principal

consideraciones



- El sistema debe grabar como máximo **60s de sonido**, que ocupa:
 - o $(\text{duración}) \times f_s \times (\text{num. canales}) \times (\text{anchura de datos}) \div 8$
 - o $60 \times 48.800 \times 2 \times 16 \div 8 \approx \mathbf{11,2 \text{ MB} < 32 \text{ MB SDRAM}}$

- El controlador de SDRAM tarda en hacer un acceso
 - o **Entre 5 y 10 ciclos** (sin ráfaga)
 - Si la fila está activa una lectura/escritura tarda: 5 ciclos
 - Se hay que activar la fila se añaden: 1 ciclo de precarga + 1 ciclo de activación
 - El controlador refresca una fila cada $(64 \text{ ms}) \div (8192 \text{ filas}) \times 50\text{MHz} \approx 390$ ciclos
 - Cada refresco de fila tarda: $(66 \text{ ns}) \times (50\text{MHz}) \approx 3$ ciclos

- El audio CODEC **muestrea a 48,8 KHz**
 - o inSampleRdy y outSampleRqt se activan cada 512 ciclos, pero:
 - Desde una activación **de outSampleRqt (lectura de SDRAM)** hasta una de inSampleRdy **(escritura en SDRAM)** pasan **128 ciclos > 10 ciclos**
 - Desde una activación **de inSampleRdy (escritura de SDRAM)** hasta una de outSampleRqt **(lectura de SDRAM)** pasan **384 ciclos > 10 ciclos**

Tareas



1. Crear el proyecto **lab9** en el directorio **DAS**
2. Descargar de la Web en el directorio **common** los ficheros
 - o **iisInterface.vhd**, **deskewer.vhd** y **sdramController.vhd**
3. Descargar de la Web en el directorio **lab9** los ficheros:
 - o **lab9.vhd** y **lab9.ucf**
4. Completar el fichero **common.vhd** con la declaración de los nuevos componentes reusables.
5. Completar el código omitido en los ficheros:
 - o **iisInterface.vhd** y **lab9.vhd**
6. Añadir al proyecto los ficheros:
 - o **common.vhd**, **synchronizer.vhd**, **debouncer.vhd**, **edgeDetector.vhd**, **bin2segs.vhd**, **iisInterface.vhd**, **deskewer.vhd**, **sdramController.vhd**, **lab9.vhd** y **lab9.ucf**
7. Sintetizar, implementar y generar el fichero de configuración.
8. Conectar el cable de audio, unos auriculares, arrancar la reproducción de audio en el PC y encender la placa.
9. Descargar el fichero **lab9.bit**



Acerca de *Creative Commons*



■ Licencia CC (*Creative Commons*)

o Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



Reconocimiento (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir igual (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>