



Tema 6: Especificación usando Verilog

Diseño automático de sistemas

José Manuel Mendías Cuadros

*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*



Verilog

evolución del estándar



- Verilog es un HDL nacido en 1984 de propiedad de Cadence Design System que pasó a dominio público en 1990:
 - [Verilog 1364-1995](#): Primer estándar.
 - [Verilog 1364-2001](#): Moderniza el lenguaje para hacerlo comparable a VHDL.
 - [Verilog 1364-2005](#): Cambios menores del lenguaje.
 - [SystemVerilog 1800-2005](#): Extensión de Verilog'05 para facilitar la verificación OO.
 - [SystemVerilog 1800-2009](#): Se unen los estándares de Verilog y SystemVerilog.
 - [SystemVerilog 1800-2012](#): Clarifica y corrige SystemVerilog'09 e incorpora mejoras para facilitar la simulación.
- El subconjunto de síntesis soportado por [ISE](#) está basado [en Verilog'95/01](#)
 - No soporta SystemVerilog.
- Nuevas herramientas como [Vivado](#) soportan también [SystemVerilog'12](#)
 - Pero con un subconjunto de síntesis análogo al soportado en VHDL'93 / Verilog'01 .



Tipos de datos

- Solo existe **un tipo de dato** relevante en síntesis:
 - Es atómico y puede tomar 4 valores: **0**, **1**, **Z** (alta impedancia) y **X** (don't care)
- Todo dato puede declararse como:
 - **Atómico**: para representar un bit
 - **Vectorial**: para representar un vector de bits que codifica un entero con o sin signo.
 - **Array multidimensional**
- Todo dato debe pertenecer a una clase:
 - **Interconexión**: transporta valores (usado para conectar partes de un diseño).
 - **wire**, **wor**, **wand**, **tri**...
 - **Variable**: transporta y almacena valores (en simulación equivale a **signal** de VHDL).
 - **reg**, **integer**, **real**...
 - En síntesis solo son relevantes las clases: **wire**, **reg** e **integer**.

```
wire a;  
reg b;
```

```
wire [7:0] c;  
reg [7:0] d;  
wire signed [7:0] e;  
reg signed [7:0] f;  
integer i;
```

```
wire [7:0] a [0:255];  
reg [7:0] a [0:255];
```

Tipos de datos



- En síntesis, la selección de la clase se hace principalmente por sintaxis
 - Los **puertos de entrada** de un módulo son solo y por defecto de clase **wire**
 - Los **puertos de salida** de un módulo pueden ser de clases **wire** (por defecto) o **reg**
 - Los **puertos de salida** de un modulo se **instancian** con señales de clase **wire**
 - Los **puertos de entrada** de un módulo se **instancian** con señales de clases **wire** o **reg**
 - En un bloque **always** solo pueden asignarse señales de clase **reg**
 - En una sentencia **assign** solo pueden asignarse señales de clase **wire**
 - Para especificar lógica combinacional pueden usarse señales de clases **wire** o **reg**
 - Para especificar lógica secuencial solo pueden usarse señales de clase **reg**
- Las señales, con independencia de su clase pueden asignarse:
 - **No bloqueante** (**<=**): en simulación equivale a (**<=**) de VHDL
 - Debe usarse para especificar lógica secuencial, solo en bloques **always**
 - **Bloqueante** (**=**): en simulación equivale a (**$:$**) de VHDL
 - Debe usarse para especificar lógica combinacional, en bloques **always** o **assign**



Tipos de datos

- Verilog dispone de un conjunto de operadores similar a VHDL

VHDL	Verilog
not	!
and	&&
or	

Lógicos

VHDL	Verilog
+	+
-	-
*	*
/	/
mod	%

Aritméticos

VHDL	Verilog
=	==
/=	!=
<	<
<=	<=
>	>
>=	>=

Relacionales

VHDL	Verilog
not	~
and	&
or	
nand	~&
nor	~
xor	^
xnor	~ ^

Bit a bit

VHDL	Verilog
a & b	{a , b}
sll	<<
srl	>>
sla	<<<
sra	>>>

Varios

- Los literales numéricos pueden indicar codificación, tamaño y base:

58	8'b000111010
'h3a	8'd58
	8'h3a
	8'o72

-58	-8'b000111010
'h3a	-8'd58
	-8'h3a
	-8'o72
	8'sb11000110
	8'sd198
	8'shc6
	8'so306

Equivalencias básicas

declaración e instanciaión



VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder is
  generic( N : integer := 8 );
  port(
    x : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    y : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    z : out std_logic_vector(n-1 downto 0) );
end adder;

architecture syn of adder is
begin
  ...
end syn;
```

Verilog'01

```
module adder
#( parameter N = 8 )
(
  input [n-1:0] x,
  input [n-1:0] y,
  output [n-1:0] s
);
  ...
endmodule

module adder (x, y, s);
  parameter N = 8;

  input [n-1:0] x;
  input [n-1:0] y;
  output [n-1:0] s;
  ...
endmodule
```

```
myAdder: adder
  generic map ( N => 8 )
  port map ( x => a, y => b, z => s );
```

```
adder #( .N(8) ) myAdder
( .x(a), .y(b), .z(s) );
```




Equivalencias básicas

- El bloque **assign** equivale a la asignación concurrente de VHDL
 - En Verilog solo existen la incondicional y la de selección simple

VHDL'93

```
d <= ( a or b ) and c;
```

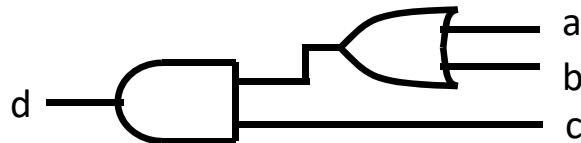


Verilog'01

```
assign d = ( a | b ) & c;
```

VHDL'93
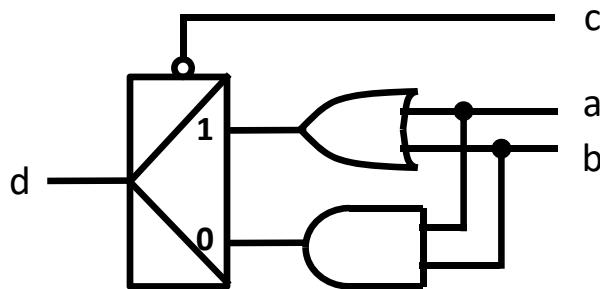
```
d <= (a or b) when c='0' else (a and b);
```



Verilog'01

```
assign d = !c ? (a | b) : (a & b);
```



Equivalencias básicas

- El bloque **always** equivale al **process** VHDL
 - Puede usarse tanto para especificar lógica combinacional como secuencial

VHDL'93

```
process (a, b)
begin
  c <= a + b;
end process;
```

VHDL'93

```
process (gate, d)
begin
  if gate='1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

VHDL'93

```
process (rst_n, clk)
begin
  if rst_n='0' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Verilog'01

```
always @(a or b)
  c = a + b;

always @(a, b)
  c = a + b;

always @(*)
  c = a + b;
```

Verilog'01

```
always @(gate or d)
  if (gate)
    q <= d;

always @(gate, d)
  if (gate)
    q <= d;

always @(*)
  if (gate)
    q <= d;
```

Verilog'01

```
always @(\posedge rst_n or \negedge clk)
  if (!rst_n)
    q <= 0;
  else
    q <= d;

always @(\negedge rst_n, \posedge clk)
  if (!rst_n)
    q <= 0;
  else
    q <= d;
```



Lógica secuencial

FSM (i)

```
stateGen:  
process (currentState, input)  
begin  
    nextState <= currentState;  
    case currentState is  
        when ... =>  
            if (input ...) then  
                nextState <= ...;  
            elsif (input ...) then  
                ...  
            else  
                ...  
            end if;  
        ...  
    end case;  
end process;
```

VHDL'93

```
always @(*)  
begin  
    nextState = currentState;  
    case (currentState)  
        ... :  
            if (input ...)  
                nextState = ...;  
            else if (input ...)  
                ...  
            else  
                ...  
    endcase  
end
```

Verilog'01

```
state:  
process (rst_n, clk)  
begin  
    if rst_n='0' then  
        currentState <= ...;  
    elsif rising_edge(clk) then  
        currentState <= nextState;  
    end if;  
end process;
```

VHDL'93

```
always @(negedge rst_n, posedge clk)  
    if (!rst_n)  
        currentState <= ...;  
    else  
        currentState <= nextState;
```

Verilog'01



Lógica secuencial

FSM (ii)

```
mealyGen:  
process (currentState, input)  
begin  
    mealyOutput <= ...;  
    case currentState is  
        when ... =>  
            if (input ...) then  
                mealyOutput <= ...;  
            elsif (input ...) then  
                ...  
            else  
                ...  
            end if;  
        ...  
    end case;  
end process;
```

VHDL'93

```
always @(*)  
begin  
    mealyOutput = ...;  
    case (currentState)  
        ... :  
            if (input ...)  
                mealyOutput = ...;  
            else if (input ...)  
                ...  
            else  
                ...  
        ...  
    endcase  
end
```

Verilog'01

```
mooreGen:  
process (currentState)  
begin  
    mooreOutput <= ...;  
    case currentState is  
        when ... =>  
            mooreOutput <= ...;  
        ...  
    end case;  
end process;
```

VHDL'93

```
always @(*)  
begin  
    mooreOutput = ...;  
    case (currentState)  
        ... :  
            mooreOutput = ...;  
        ...  
    endcase  
end
```

Verilog'01



Ejemplos

sumador genérico (i)

VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder is
  generic( n : integer := 8 );
  port(
    x : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    y : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    s : out std_logic_vector(n-1 downto 0) );
end adder;

library ieee;
use ieee.numeric_std.all;

architecture syn of adder is
begin

  s <= std_logic_vector(unsigned(x) + unsigned(y));

end syn;
```

Verilog'01

```
module adder
#( parameter n = 8 )
(
  input [n-1:0] x, y,
  output [n-1:0] s
);

  assign s = x + y;

endmodule
```



Ejemplos

sumador genérico (ii)

VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity adder is
  generic( n : integer := 8 );
  port(
    x    : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
    y    : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
    cin  : in  std_logic;
    s    : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
    cout : out std_logic );
end adder;

architecture syn of adder is
  signal cinAux : unsigned(0 downto 0);
  signal temp   : unsigned(n downto 0);
begin
  cinAux <= (0=>cin);
  temp <= to_unsigned( to_integer(unsigned(x))
    + to_integer(unsigned(y))
    + to_integer(cinAux), n+1);
  s <= std_logic_vector(temp(n-1 downto 0));
  cout <= std_logic(temp(n));
end syn;
```

Verilog'01

```
module adder
#( parameter n = 8 )
(
  input [n-1:0] x, y,
  input          cin,
  output [n-1:0] s,
  output          cout
);

  assign
    {cout, s} = x + y + cin;

endmodule
```



Ejemplos

registro genérico

VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg is
  generic( n : integer := 8 );
  port(
    rst_n, clk, ld : in std_logic;
    din : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(n-1 downto 0)
  );
end reg;

architecture syn of reg is
begin
  process (rst_n, clk)
  begin
    if rst_n='0' then
      dout <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if ld='1' then
        dout <= din;
      end if;
    end if;
  end process;
end syn;
```

Verilog'01

```
module register
#( parameter N = 8 )
(
  input rst_n, clk, ld,
  input [N-1:0] din,
  output reg [N-1:0] dout
);

  always @(negedge rst_n, posedge clk)
    if (!rst_n)
      dout <= 0;
    else if (ld)
      dout <= din;

endmodule
```



Ejemplos

registro genérico con salida en alta impedancia

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity triStateReg is
    generic( n : integer := 8 );
    port(
        rst_n, clk, ld, en : in std_logic;
        din                 : in std_logic_vector( n-1 downto 0 );
        dout                : out std_logic_vector( n-1 downto 0 ) );
end triStateReg;

architecture syn of triStateReg is
    signal cs : std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
    process (rst_n, clk)
    begin
        if rst_n='0' then
            cs <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if ld='1' then
                cs <= din;
            end if;
        end if;
    end process;

    dout <= cs when en='1'
              else (others=>'Z');

end syn;

```

VHDL'93

```

module triStateReg
#( parameter N = 8 )
(
    input rst_n, clk, ld, en,
    input [N-1:0] din,
    output [N-1:0] dout
);
    reg [N-1:0] cs;

    always @ (negedge rst_n, posedge clk)
        if (!rst_n)
            cs <= 0;
        else if (ld)
            cs <= din;

    assign dout = en ? cs : 'bZ;

```

Verilog'01



Ejemplos

registro de desplazamiento genérico

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity shiftReg is
    generic( N : integer := 8 );
    port(
        rst_n, clk, sht, din : in std_logic;
        dout : out std_logic_vector(n-1 downto 0) );
end shiftReg;

architecture syn of shiftReg is
    signal cs : std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
    process (rst_n, clk)
    begin
        dout <= cs;
        if rst_n='0' then
            cs <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if sht='1' then
                for i in cs'high downto cs'low+1
                loop
                    cs(i) <= cs(i-1);
                end loop;
                cs(0) <= din;
            end if;
        end if;
    end process;
end syn;
```

VHDL'93

```
module shiftReg
#( parameter N = 8 )
(
    input rst_n, clk, sht, din,
    output reg [N-1:0] dout
);

integer i;

always @(negedge rst_n, posedge clk)
    if (!rst_n)
        dout <= 0;
    else if (sht) begin
        for( i=N-1; i>1; i=i-1 )
            dout[i] <= dout[i-1];
        dout[0] <= din;
    end
endmodule
```

Verilog'01



Ejemplos

contador ascendente genérico (i)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity counter is
    generic( N : integer := 8 );
    port(
        rst_n, clk, ld, ce : in std_logic;
        din : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        tc : out std_logic;
        dout : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end counter;

architecture syn of counter is
    signal cs: unsigned(n-1 downto 0);
begin
    process (rst_n, clk)
    begin
        dout <= std_logic_vector(cs);
        if rst_n='0' then
            cs <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if ld='1' then
                cs <= unsigned(din);
            elsif ce='1' then
                cs <= cs + 1;
            end if;
        end process;
        tc <= '1' when ce='1' and cs=2**N-1 else '0';
    end syn;

```

VHDL'93

```

module modCounter
#( parameter N = 8 )
(
    input rst_n, clk, ld, ce,
    input [N-1:0] din,
    output tc,
    output reg [N-1:0] dout
);

    always @ (negedge rst_n, posedge clk)
        if (!rst_n)
            dout <= 0;
        else if (ld)
            dout <= din;
        else if (ce)
            dout <= dout + 1;
        assign
            tc = (ce && dout==2**N-1) ? 1 : 0;
endmodule

```

Verilog'01



Ejemplos

contador ascendente modulo-máximo genérico

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;  
  
entity counter is  
    generic(  
        N : integer := 4; MAX : integer := 10 );  
    port(  
        rst_n, clk, ce : in std_logic;  
        dout : out std_logic_vector(n-1 downto 0));  
end counter;  
  
architecture syn of counter is  
    signal cs : unsigned(n-1 downto 0);  
begin  
    process (rst_n, clk, ce, cs)  
    begin  
        dout <= std_logic_vector(cs);  
        if rst_n='0' then  
            cs <= (others=>'0');  
        elsif rising_edge(clk) then  
            if ce='1' then  
                if cs=MAX then  
                    cs <= (others=>'0');  
                else  
                    cs <= cs + 1;  
                end if;  
            end if;  
        end if;  
    end process;  
end syn;
```

```
module counter  
#( parameter N = 4, MAX = 10 )  
(  
    input rst_n, clk, ce,  
    output reg [N-1:0] dout  
);  
  
always @ (negedge rst_n, posedge clk)  
    if (!rst_n)  
        dout <= 0;  
    else if (ce)  
        if (dout==MAX)  
            dout <= 0;  
        else  
            dout <= dout + 1;  
  
endmodule
```

Verilog'01

VHDL'93

Ejemplos

RAM



VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ram is
  port(
    clk : in std_logic;
    we  : in std_logic;
    a   : in std_logic_vector(7 downto 0);
    di  : in std_logic_vector(15 downto 0);
    do  : out std_logic_vector(15 downto 0) );
end ram;

architecture syn of ram is
  type ramType is array (0 to 255)
    of std_logic_vector(15 downto 0);
  signal ram : ramType;
begin
process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if we='1' then
      ram( to_integer( unsigned( address ) ) ) <= di;
    end if;
  end if;
end process;
do <= ram( to_integer( unsigned( address ) ) );
end;
```

Verilog'01

```
module ram
(
  input  clk,
  input  we,
  input  [7:0] a,
  input  [15:0] di,
  output [15:0] do
);
reg [15:0] ram [255:0];

always @(posedge clk)
  if (we)
    ram[a] <= di;

assign do = ram[a];

endmodule
```



Ejemplos

FSM temporizadas: interfaz

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity controlSemaforo is
  generic( cRojo, cAmarillo, cVerde : natural );
  port(
    rst, clk : in std_logic;
    boton : in std_logic;
    coche, peaton : out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end controlSemaforo;

architecture syn of controlSemaforo is

  constant sRojo      : std_logic_vector(2 downto 0) := "100";
  constant sAmarillo : std_logic_vector(2 downto 0) := "010";
  constant sVerde     : std_logic_vector(2 downto 0) := "001";

  signal cargar, fin : std_logic;
  signal numCiclos, ciclos : natural;

  type estados_t is ( pVsR, pVsRCond, pAsR, pRsV, pRsA );
  signal estado : estados_t;

begin
  ...
end syn;
```

VHDL'93

```
module controlSemaforos
#( parameter
  cRojo, cAmarillo, cVerde
)
(
  input rst, clk, boton,
  output reg [2:0] coche,
  output reg [2:0] peaton
);
localparam cVpR      = 3'd0;
localparam cVpRCond = 3'd1;
localparam cApR      = 3'd2;
localparam cRpV      = 3'd3;
localparam cRpR      = 3'd4;

localparam sRojo      = 3'b100;
localparam sAmarillo = 3'b010;
localparam sVerde     = 3'b001;

reg cargar;
wire fin;
integer numCiclos, ciclos;
reg [2:0] estado;
...
endmodule
```

Verilog'01



Ejemplos

FSM temporizadas: temporizador

VHDL'93

```
temporizador:
process (rst, clk)
begin
    if numCiclos=0 then
        fin <= '1';
    else
        fin <= '0';
    end if;
    if rst='1' then
        numCiclos <= cVerde;
    elsif rising_edge(clk) then
        if cargar='1' then
            numCiclos <= ciclos;
        elsif fin='0' then
            numCiclos <= numCiclos - 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Verilog'01

```
always @(posedge rst, posedge clk)
    if (rst)
        numCiclos <= cVerde;
    else if (cargar)
        numCiclos <= ciclos;
    else if (!fin)
        numCiclos <= numCiclos - 1;
    assign fin = numCiclos ? 0 : 1;
```



Ejemplos

FSM temporizadas: controlador (i)

VHDL'93

```
controlador:  
process (estado, boton, fin)  
begin  
    cargar <= '0'; ciclos <= cVerde;  
    case estado is  
        when cVpR =>  
            coche <= sVerde; peaton <= sRojo;  
        when cVpRCond =>  
            coche <= sVerde; peaton <= sRojo;  
            if boton='1' then  
                cargar <= '1'; ciclos <= cAmarillo;  
            end if;  
        when cApR =>  
            ...  
        when cRpV =>  
            ...  
        when cRpR =>  
            coche <= sRojo; peaton <= sRojo;  
            if fin='1' then  
                cargar <= '1'; ciclos <= cVerde;  
            end if;  
    end case;  
    ...
```

Verilog'01

```
always @(*)  
begin  
    cargar = 0; ciclos = cVerde;  
    case (cSC)  
        cVpR :  
            begin  
                coche = sVerde; peaton = sRojo;  
            end  
        cVpRCond :  
            begin  
                coche = sVerde; peaton = sRojo;  
                if (boton) begin  
                    cargar = 1; ciclos = cAmarillo;  
                end  
            end  
        cApR :  
            ...  
        cRpV :  
            ...  
        default :  
            begin  
                coche = sRojo; peaton = sRojo;  
                if (fin) begin  
                    cargar = 1; ciclos = cVerde;  
                end  
            end  
    endcase  
end
```

Ejemplos

FSM temporizadas: controlador (ii)

```
process (rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        estado <= cVpR;
    elsif rising_edge(clk) then
        case estado is
            when cVpR =>
                if fin='1' then
                    estado <= cVpRCond;
                end if;
            when cVpRCond =>
                if boton='1' then
                    estado <= cApR;
                end if;
            when cApR =>
                if fin='1' then
                    estado <= cRpV;
                end if;
            when cRpV =>
                if fin='1' then
                    estado <= cRpR;
                end if;
            when cRpR =>
                if fin='1' then
                    estado <= cVpR;
                end if;
        end case;
    end if;
end process;
```

VHDL'93

```
always @(posedge rst, posedge clk)
    if (rst)
        estado <= cVpR;
    else
        case (estado)
            cVpR :
                if (fin)
                    estado <= cVpRCond;
            cVpRCond :
                if (boton)
                    estado <= cApR;
            cApR :
                if (fin)
                    estado <= cRpV;
            cRpV :
                if (fin)
                    estado <= cRpR;
            default :
                if (fin)
                    estado <= cVpR;
        endcase
    end if;
end always
```

Verilog'01



Ejemplos

FSMD con datapath implícito (i)

VHDL'93

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity multiplier is
  port
  (
    rst_n : in std_logic;
    clk   : in std_logic;
    start : in std_logic;
    done  : out std_logic;
    a     : in std_logic_vector(31 downto 0);
    b     : in std_logic_vector(31 downto 0);
    r     : out std_logic_vector(63 downto 0)
  );
end multiplier;
architecture syn of multiplier is
  signal ra : unsigned(63 downto 0);
  signal rb : unsigned(31 downto 0);
  signal rr : unsigned(63 downto 0);
  signal rc : unsigned(4 downto 0);
  type states_t is ( s0, s1, s2, s3, s4 );
  signal cs : states_t;
begin
  ...
end syn;
```

Verilog'01

```
module multiplier
(
  input  rst_n, clk, start,
  output done,
  input [31:0] a, b,
  output [63:0] r
);
localparam s0 = 3'd0;
localparam s1 = 3'd1;
localparam s2 = 3'd2;
localparam s3 = 3'd3;
localparam s4 = 3'd4;

reg [63:0] ra;
reg [31:0] rb;
reg [63:0] rr;
reg [4:0] rc;

reg [2:0] cs;

...
endmodule
```

```
done <= '1' when cs=s0 else '0';

r <= std_logic_vector(rr);

process (rst_n, clk, cs)
begin
    if rst_n='0' then
        ra <= (others => '0');
        rb <= (others => '0');
        rr <= (others => '0');
        rc <= (others => '0');
        cs <= s0;
    elsif rising_edge(clk) then
        case cs is
            when s0 =>
                ra <= resize( unsigned(a), 64);
                rb <= unsigned(b);
                if start='1' then
                    cs <= s1;
                end if;
            when s1 =>
                rr <= (others => '0');
                if rb(0)='1' then
                    cs <= s3;
                else
                    cs <= s2;
                end if;
        end case;
    end if;
end process;
```

...

VHDL'93

```
assign done = cs==s0 ? 1 : 0;

assign r = rr;

always @(negedge rst_n, posedge clk)
    if (!rst_n) begin
        ra <= 0;
        rb <= 0;
        rr <= 0;
        rc <= 0;
        cs <= s0;
    end else
        case (cs)
            s0 :
                begin
                    ra <= a;
                    rb <= b;
                    if (start)
                        cs <= s1;
                end
            s1 :
                begin
                    rr <= 0;
                    if (rb[0])
                        cs <= s3;
                    else
                        cs <= s2;
                end
        endcase
    end
    ...

```

Verilog'01





Ejemplos

FSMD con datapath implícito (iii)

VHDL'93

```
...
when s2 =>
    ra <= ra(62 downto 0) & '0';
    rb <= '0' & rb(31 downto 1);
    rc <= rc + 1;
    cs <= s4;
when s3 =>
    rr <= ra + rr;
    ra <= ra(62 downto 0) & '0';
    rb <= '0' & rb(31 downto 1);
    rc <= rc + 1;
    cs <= s4;
when s4 =>
    if rc=0 then
        cs <= s0;
    else
        if rb(0)='1' then
            cs <= s3;
        else
            cs <= s2;
        end if;
    end if;
end case;
end if;
end process;
```

Verilog'01

```
...
s2 :
begin
    ra <= ra << 1;
    rb <= rb >> 1;
    rc <= rc + 1;
    cs <= s4;
end
s3 :
begin
    rr <= ra + rr;
    ra <= ra << 1;
    rb <= rb >> 1;
    rc <= rc + 1;
    cs <= s4;
end
default :
    if (rc==0)
        cs <= s0;
    else if (rb[0])
        cs <= s3;
    else
        cs <= s2;
endcase
```

Acerca de *Creative Commons*



■ Licencia CC (*Creative Commons*)



- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



Reconocimiento (Attribution):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (Non commercial):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir igual (Share alike):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>